

RADIO PLANS

électronique

Loisirs


N° 433 Décembre 1983

ISSN 0033 7668

12 f

Belgique: 97 FB - Suisse: 4 FS - Canada S: 2 - Espagne: 220 Pesetas - Tunisie: 1,38 Dinar

T 2438 - 433 - 12,00 F

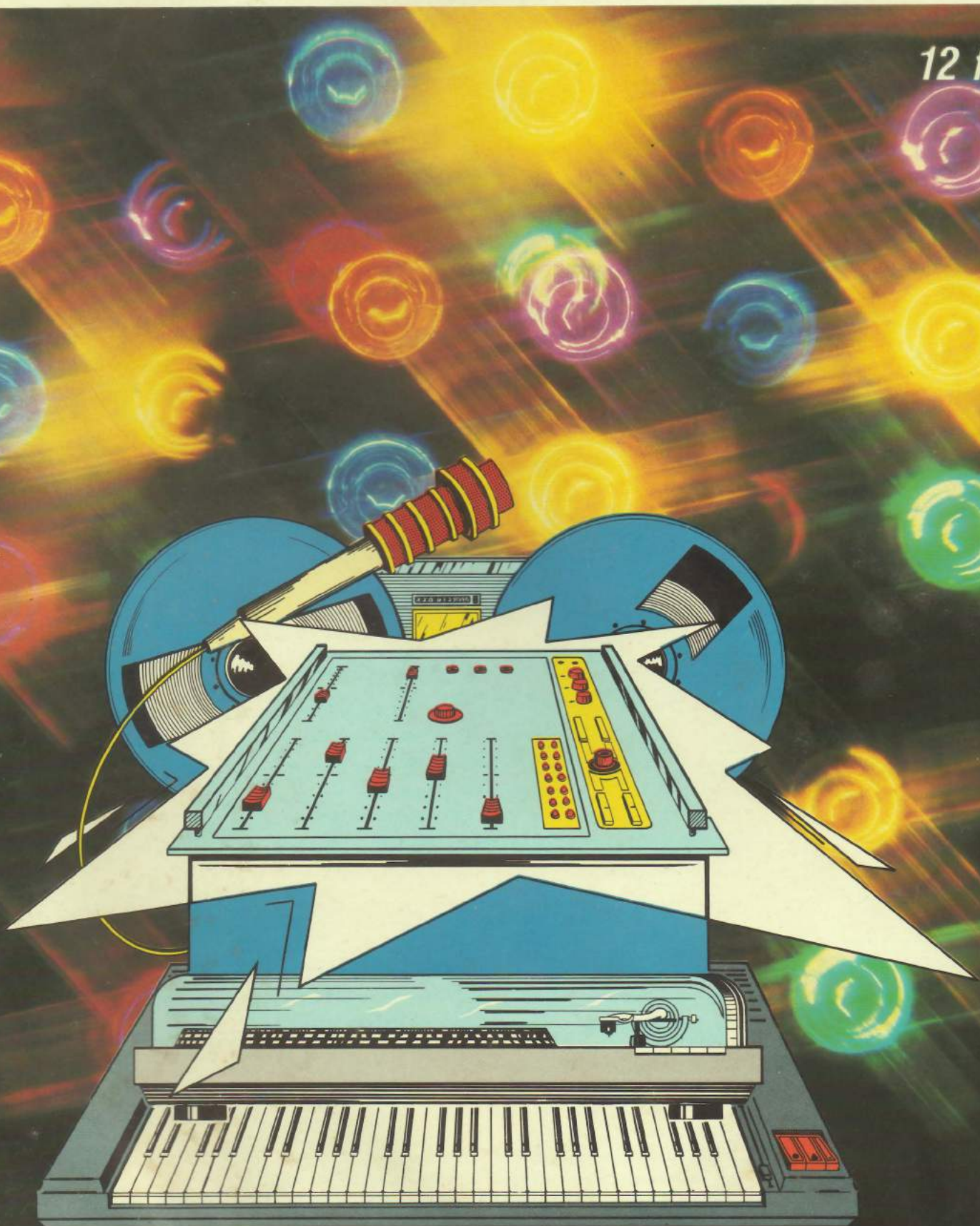

Réalisations: synthétiseur, table de mixage disco, télécommande pour A77...
Mini-chaîne RPEL: l'alimentation à découpage et la télécommande infrarouge.

même
le Père Noël
se sert chez



ALORS POURQUOI PAS VOUS ?

- Un grand choix de micro-ordinateurs, des moniteurs, des imprimantes, etc...
- Des oscilloscopes, des multimètres, et toute la mesure...
- Des valises mini-perceuses et accessoires...
- Des détecteurs de métaux...
- Des tables de mixage, des casques, des micros...
- Des postes C.B., des auto-radios...
- Des Walkmans...
- Des jeux de lumière...
- Des valises de 150 montages électroniques différents...

DANS PLUS DE 50 MAGASINS EN FRANCE



ADVANCED ELECTRONIC DESIGN

8, RUE DES MARINIERS 75014 PARIS
☎ (331) 645.42.50



Horaires

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Lundi											
Mardi											
Mercredi											
Jeudi											
Vendredi											
Samedi											

☐ NORMAL

☐ SUR RENDEZ-VOUS

Métro : Porte de Vanves (direction Châtillon)
Local : derrière Agence BNP au 65 bd Brune, 14°.

MICROPROCESSOR DEVICES

MOS	MC 6800	i 8080	6502
	MC 6802	i 8085	6502A
	MC 6803	i 8086	6504
	MC 6805M	i 8089	6504A
	MC 6808	i 8088	6505
	MC 6809	Z80	6505A
	MC 6809E	Z80A	TMS 9900
	MC 68008 L8	Z808	TMS 9900
	MC 68000 L8	6500	TMS 9985

CMOS	CDP 1802	MC 14500	68C02
	CDP 1804	i 80C85	68C03
	CDP 1805	i 80C35	65C02
	MC 146805	i 80C39	

SINGLE SHIP	INS 8040	MC 68701L
	INS 8039	MC 68705
	INS 8035	TMS 9940
	i 8741	

EVAL. PROGR.	INS 8073	MC 6846 L1
	Z 8671	MC 6805 P2C1
	MC 6801 L1	

MEMORY DEVICES

MOST STAT.	MCM 6810 (128.8)	TMS 4044 (4K.1)
	MCM 2114 (1K.4)	MK 4118 (1K.8)
	MCM 2114 (1K.4)	MK 4802 (2K.8)

BIPOLAR	74S89 (16.4)	74S206 (256.1)
	74S189 (16.4)	74S289 (16.4)
	74S200 (256.1)	TMS 2147 (4K.1)

CMOS	CDP 1821 (1K.1)	HM 6508 (1K.1)
	CDP 1822 (256.4)	HM 6504 (4K.1)
	CDP 1823 (128.8)	HM 6514 (1K.4)
	CDP 1824 (32.8)	UPD 445 (1K.4)
	CDP 1825	HM 6116 (2K.8)
	HM 6501 (256.4)	

DYNAMIC	TMS 4027 (4K.1)	MCM 6665 (64K.1)
	MCM 4116 (16K.1)	MCM 6664 (64K.1)
	MCM 4116 (16K.1)	
	MCM 4164 (64K.1)	

EEPROM	MCM 2801 (16.16)	ER 1400 (100.14)
	ER 5901 (128.8)	ER 1451 (50.14)
	ER 5716 (2K.8)	ER 2051 (32.16)
	ER 5816 (2K.8)	ER 2055 (64.8)
	ER 5916 (2K.8)	ER 3400 (1K.8)
		ER 2810 (2K.8)

PROM	74S188 (32.8)	74S476 (1K.4)
	74S287 (256.4)	74S478 (1K.8)
	74S288 (32.8)	74S570 (512.4)
	74S387 (256.4)	74S571 (512.4)
	74S471 (256.8)	74S572 (1K.4)
	74S472 (512.8)	74S573 (1K.4)
	74S473 (512.8)	87S181 (1K.8)
	74S474 (512.8)	87S185 (2K.8)
	74S475 (512.8)	

EPROM	2716 (450NS)	2532 (350NS)
	2732 (450NS)	2764 (300NS)
	2516 (450NS)	27128 (300NS)
	2532 (450NS)	CDP 18U42 (400NS)
	2716 (350NS)	27C16 (450NS)
	2732 (350NS)	27C32 (450NS)
	2516 (350NS)	27C64 (450NS)

FIFO-LIFO	F 3341 (64.4)	
	F 33512 (40.9)	

MISCELLANEOUS	i 8155	
	i 8755	
	SY 6530	
	SY 6532	
	MN 9107	
	MN 9106	
	TMS 9932	
	ER 5304	

PERIPHERAL DEVICES

CONVERSION	ADC 0800	DAC 0808	LM 2917
	ADC 0801	DAC 0830	LM 231A
	ADC 0802	DAC 0831	LM 331
	ADC 0803	DAC 0832	LM 331A
	ADC 0804	MC 1408L8	LM 3911
	ADC 0808	LM 1408 N6	LM 2342
	ADC 0809	LM 1408 N7	LM 3352
	DAC 0800	LM 1408 N8	TSP 102
	DAC 0801	AD 561 JD	LM 1890
	DAC 0802	LXO 520A	LM 3913
	DAC 0806	LXO 503A	LM 1830
	DAC 0807	LM 2907	LH 0091CD

PARALLEL	MC 6821	MC 146823	R 6522
	MC 6822	MC 68120L1	SY 6521
	MC 68210	i 8255	SY 6522
	MC 68230L10	CDP 1851	SY 65C20
	MC 68121	CDP 1852	SY 65C22
	MC 68122	R 6520	TMS 9901

SERIAL	MC 6850	CDP 1854	SY 2661
	MC 6852	TR 1602B	SY 65C51
	MC 6854	TR 1402B	TMS 9902
	MC 6852	TR 1863B	TMS 9903
	MC 6853	MM 54240	i 8251A
	MC 68661PA	INS 8250	i 8273
	AY 5-1013	INS 2651	
	AY 5-1015D	SY 6551	

DISK	MC 6843	FD 2797	SY 1793
	UPD 765	i 8271	SY 6591A
	FD 1771	i 8272	WD 1691
	FD 1791	MB 8876A	WD 9216-00
	FD 1793	MB 8877A	MC 3469
	FD 1795	INS 1771	MC 3470
	FD 2795	SY 1791	TMS 9909

CRT-VIDEO	AY 3-8915	MC 6847	LM 1889
	EF 9364	CDP 1869	LM 1821S
	EF 9365	CDP 1870	SY 6545-1
	EF 9366	CDP 1876	SY 6845
	EF 9367	TMS 9918	SY 66450
	i 8275	TMS 9927	DP 8350
	WD 8276	CRT 9007	S 68045
	MC 6845	LM 1886	CRT 5027

DISPLAY	RO 10937	MC 145001	MC 14544
	RO 10938	74C911	ICM 7218
	RO 10939	74C912	MM 5481
	RO 10940	74C917	MM 5475
	UPD 7225	74C925	MM 5452
	UPD 7227	74C926	DF 412
	i 8279	74C927	
	MC 145000	74C928	

ARITHMETIC	i 8087	CDP 1855	MM 57459
	Am 9511	i 8231	LH 0094CD
	Am 9512	i 8232	LH 0914B
	MC 6839	MM 57109	
	MC 14581	MM 57455	

SOUND VOICE	TMS 5220	AY 3-8912	
	SP 0250	AY 3-8913	
	MM 54104	AY 3-1350	
	CDP 1869	MSM 5218	
	AY 3-8910	MSM 5205	

KEYBOARD	MM 547499	AY 3-4592	
	MM 74C922	AY 5-3600	
	MM 74C923	i 8279	
	CDP 1871		

DMA	i 8237	TMS 9911	
	i 8257	MC 6844	
	Z80 DMA	MC 68450	
	Z80A DMA	Am 9517A	
	DM 1883		

SECURITY	MC 6859		
	i 8294		

DYN. RAM CONTR.	MC 3242A	DP 8409	
	MC 3480	TIM 9915A	
	WD 8207	i 8202	
	DP 8408	i 8205	

PERIPHERAL DEVICES

CODE GEN.	RO-3-2513	
	AC 5947	
	MC 14495	
	F9368	

BAUD RATE GEN.	AY 5-8136	BR 1941
	AY 5-8116	BR 1941L
	COM 8126	WD 1943
	MC 14411	MM 5303
	F 4702	

CHARACTER GEN.	DM 86S64 BTK	MCM 66734 JAP
	DM 86S64 BWF	MCM 66740 MATH
	DM 86S64 CAB	MCM 66750 A-NUM
	DM 86S64 CAD	MCM 66760 -GB
	DM 86S64 CAE	MCM 66770 -D
	DM 86S64 CAH	MCM 66780 -F
	DM 86S64 CAS	MCM 66790 -EURO
	MCM 66710 ASCII/S	F 3258 (64.7.5)
	MCM 66714 ASCII/S	F 32582 (64.7.5)
	MCM 66720 ASCII	F 32581 (64.7.5)
	MCM 66730 JAP	F 3260C (64.9.7)

COUNT. TIMER	MC 6840	i 8253	TMS 1122 NL
	MC 68230	CDP 1878	WD 55
	MM 14541	MC 14534	Am 9513
	SY 68C40	MC 14536	

CLOCK	MM 58174	MSM 5832RS	MM 5405
	MM 58167	MSM 58321RS	MM 7317
	MCM 146818	MM 53110AA	MM 5457
	WD 2412	CK 3300	F 3817
	CDP 1879	MM 5316	

P.L.L.	MM 4646	ULN 2245A	MC 145151
	LM 565	ULN 3809A	MC 145152
	LM 567	UAA 2003	MC 145155
	LM 1800	UA 785A	MC 145156
	DS 8906	MC 14514A	MC 145157
	DS 8907	MC 145145	MC 145158

MISCELLANEOUS	Am 9519A	TMS 9914	Am 28160
	MK 3801	i 8288	i 8259
	SBP 9961	i 8289	MC 6828
	MC 6846L1	i 8291	DM 7618
	MC 68653	i 8292	DM 7619
	MC 68488	i 8293	
	MC 68451	i 8295	
	MC 68010 L8	WD 8206	

MESURES	LM 3914	ICL 7126	LD 121A
	LM 3915	ICL 7135	MM 74C935
	LM 3916	ICM 7217	MM 74C936
	AY 3-1270	ICM 7224	CA 3162E
	ICL 7106	ICM 7225	CA 3161E
	ICL 7107	ICM 7226	
	ICL 7116	LD 120	

TELECOM.	AY 3-9400	MC 14412	M 760
	AY 3-9900	MC 3417	M 764
	AY 5-9152	MC 3418	DF 322
	AY 5-9153	MC 6860	DF 328
	AY 5-9158	MC 6862	DF 331A
	AY 5-9559	Am 7910	DF 341
	MC 14404	TCA 3382	LM 1871
	MC 14408	MM 53190	LM 1496
	MC 14410	MM 5393	LM 1812
	MC 14413	MM 5394	LM 1872
	MC 14416	LS 285A	
	MC 14419	LS 288	

POW. SUPPL.	TDA-4600	ICL 7660	LM 326
	TL 494	TL 430C	LM 334Z
	TL 495	LM 125	LM 399H
	TL 496	LM 126	F 78 S 40
	TL 497	LM 127	LM 396
	SG 3524	LM 3999Z	
	MC 3420	LM 325	

CONSUMERS

MF 10	UA 7390	TDA 1008
MC 6170	TL 560C	TDA 1029
SM 310	TL 441C	MC 3357
LM 1801	TL 089C	MC 3359
MC 14466	XR 8038	MC 1445
WD 51	XR 2211	UA 733
LM 1014	XR 2206	MC 6215
TDA 1085A	XR 2208	MC 14497
UA 7391	MC 1310	MC 3396
UA 7392	MC 1374	NJ 8812
UCN 4202A	TBA 570A	SP 8793
LH 043CG	TDA 1059	AF 100
LF 398	TDA 1074	

DIVERS

Série TTL N	Transistors 2N
Série TTL LS	Transistors VMOS
Série TTL ALS	Transistors MOS FET
Série TTL F	Transistors européens
Série TTL S	C.I. et transistors japonais
Série 40000	diodes,
Série 74C	pout de diodes
Série 74HC	diodes Zener
C.I. linéaires	Opto-électronique
Régulateurs	afficheurs LCD
Potentiomètre	afficheurs à gaz
Résistances	
Condensateurs chimiques	
Condensateurs céramiques	
Condensateurs au tantale	
Cond. céramique multicouches	
Relais	
Connecteurs encartables	
Connecteurs à sertir	
Fiches, prises	
Barrettes à wrapper	
Fil à wrapper	
Plaquettes d'essai	Supports à sertir
Rack en pièces détachées	Supports TEXTOL
Fond de rack bus Europe	Supports de C.I.
Bus 6809/HP	Câble en nappe
Coffrets professionnels	Câble imprimante
Coffrets pour clavier	Pincettes divers
Clavier ASC II	Disques souples Tandon
Effaceur d'Eproms	Disques durs Tandon
Quartz	Moniteur monochrome
Interrupteurs	haute résolution
Commutateurs	imprimantes
Fusibles	Kit Microprocesseurs

**EREL****BOUTIQUE****DISTRIBUTEUR
SIEMENS****343.31.65 +****11 bis, rue Chaligny 75012 PARIS****SPECIALISTE CIRCUITS INTEGRÉS
ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS****888****LED 3 mm**

ROUGE
CQV 10.....1,80
*CQV 31.....3,70
JAUNE
CQV 13.....1,00
*CQV 33.....3,70
VERTE
CQV 15.....1,90
*CQV 35.....3,70

LED 5 mm

ROUGE
CQV 20.....1,80
*CQV 51.....4,40
JAUNE
CQV 23.....1,90
*CQV 53.....4,00
VERTE
CQV 25.....1,90
*LD 57C.....4,40
*CQV 55.....4,40

LED 1 mm x 1,5 mm

ROUGE
LD 121.....4,30
JAUNE
LD 161.....4,30
VERTE
LD 171.....4,30
LED CARREE
2,54 mm
ROUGE
LD 461.....2,60
JAUNE
LD 491.....2,60
VERTE
LD 471.....2,60

LED 5 mm 140°

Diffus.
ROUGE
CQX 33.....3,50
JAUNE
CQX 23.....3,50
VERTE
CQX 13.....3,50
* Forte luminosité

LED CARREE

ROUGE
CQV 16.....2,90
JAUNE
CQV 18.....2,90
VERTE
CQV 19.....2,90

RECTANGULAIRE

ROUGE
CQV 36.....2,90
JAUNE
CQV 38.....2,90
VERTE
CQV 39.....2,90

LED TRIANGULAIRE

ROUGE
CQV 26.....2,90
JAUNE
CQV 28.....2,90
VERTE
CQV 29.....2,90

INFRAROUGE

PHOTODIODE
BP 104.....13,00
BPW 34.....16,00
SFH 205.....10,00

PHOTO-TRANSISTOR

BP 103 B.....6,00
BP 103.....16,00
LED EMISSION IR
LD 271.....3,30
LD 242.....14,00

PHOTOCOUPLEUR

4N 25.....7,50
SFH 601.....20,00
LED IR Miniature
carree 2,54 mm
LD 261.....9,00

PHOTO-TRANSISTOR

miniature 2,54 mm
BPX 81.....7,20

AFFICHEUR A LED

	Pol	Rouge	Vert
7 mm			
HD 1075 chiffre	AC	13,50	15,50
HD 1076 signe	AC	14,50	16,50
HD 1077 chiffre	KC	13,50	15,50
HD 1078 signe	KC	14,50	16,50
10 mm			
HD 1105 chiffre	AC	13,50	15,50
HD 1106 signe	AC	14,50	16,50
HD 1107 chiffre	KC	13,50	15,50
HD 1108 signe	KC	14,50	16,50
13 mm			
HD 1131 chiffre	AC	13,50	15,50
HD 1132 signe	AC	14,50	16,50
HD 1133 chiffre	KC	13,50	15,50
HD 1134 signe	KC	14,50	16,50
18 mm			
HA 1181 chiffre	AC	17,50	19,50
HA 1182 signe	AC	14,50	15,50
HA 1183 chiffre	KC	17,50	19,50
HA 1184 signe	KC	14,50	15,50

LED BICOLORE**ROUGE-VERTE****5 mm****Rectangulaire****LD 110.....10,00****REFLECTEUR LED****5 mm 60°.....1,50****3 mm 60°.....1,50****SUPPORT LED****5 mm Plast.....0,60****5 mm Métal.....3,80****3 mm Plast.....0,60****MKH**

250 V	15 nF.....1,20	330 nF.....2,60
B32560	22.....1,20	470.....3,80
1 nF.....1,10	33.....1,30	680.....4,20
1,5.....1,10	47.....1,30	
2,2.....1,10	68.....1,40	B 32561
3,3.....1,10	100.....1,50	1 µF.....4,60
4,7.....1,10	100 V	B 32562
6,8.....1,10	150.....1,90	1,5.....5,90
10.....1,10	220.....2,20	2,2.....7,80

MATERIEL UHF et TELEVISION

S 178 A.....278,80	TAA 4761A.....19,70 F
SDA 2008.....70,30	TDA 2593.....34,40 F
SDA 2008.....45,00	TDA 4050B.....28,70 F
SDA 2101.....28,00	TEA 5620.....56,00 F
SDA 2010-A1.....106,50	TEA 5630.....56,00 F
SDA 2112.....55,90	TUA 2000.....40,40 F
SDA 2124.....44,00	CGY 21.....360,50 F

S 576 B/C.....33,00	SAJ 141.....50,30	TCA 965.....20,00
SAB 0529.....36,60	SAS 231 W.....52,20	TCA 4500 A.....21,40
SAB 0600.....33,70	SAS 251.....41,20	TDA 1046/47.....28,40
SAB 3209.....75,00	SO 41 P.....15,50	TDA 1048.....29,90
SAB 3210.....54,30	SO 42 P.....17,70	TDA 4050 B.....28,70
SAB 3211.....25,50	TCA 205 A.....32,00	TDA 4700 A.....102,50
SAB 3271.....49,90	TCA 345 A.....18,00	TDA 4920.....24,00
SAB 4209.....75,00	TCA 780.....27,00	UAA 170/180.....22,00

FORFAIT EXPEDITION PTT : 20,00 F

DATA OPTO.....66,00 F + PTT 13 F Brochages afficheurs.....5,00 F
DATA Transistor.....66,00 F + PTT 18 F Technique Opto.....25,00 F + PTT 7 F

**EXTRAIT DE TARIF ET LISTE
TECHNIQUE SUR SIMPLE DEMANDE****CATALOGUE
DISTRIBUTION
GRATUIT + PTT 8,50 F
EN TIMBRE****TOUT PRODUIT CLASSIQUE DISPONIBLE**

Transistors, Diodes, Résistances, Selfs, Régulateurs.
Condensateurs, Transfos, Carte couleur pour ZX-81, etc.

RADIO PLANS

électronique

Loisirs

Société Parisienne d'Édition

Société anonyme au capital de 1 950 000 F. Siège social : 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris. Direction-Rédaction-Administration-Ventes : 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19 - Tél. : 200.33.05.

Président-Directeur Général

Directeur de la Publication

Jean-Pierre VENTILLARD

Rédacteur en chef

Christian DUCHEMIN

Rédacteur en chef adjoint

Claude DUCROS

Courrier des lecteurs

Paulette GROZA

Publicité : Société auxiliaire de publicité, 70, rue Compans, 75019 Paris. Tél. : 200.33.05 C.C.P. 37-93-60 Paris. Chef de publicité : **Mlle A. DEVAUTOUR**, Assistante : **L. BRESNU**

Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés.

« La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droits ou ayants-causes, est illicite » (alinéa premier de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. »

Abonnements : 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.
France : 1 an 112 F - Étranger : 1 an 180 F (12 numéros).
Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande accompagnée de 2 F en timbres.
IMPORTANT : ne pas mentionner notre numéro de compte pour les paiements par chèque postal.

Ce numéro a été tiré
à 100 600 exemplaires

Copyright ©1983



Dépôt légal décembre 1983 - Editeur 1176 - Mensuel paraissant en fin de mois. Distribué par S.A.E.M. Transport-Presse. Composition COMPOGRAPHIA - Imprimeries SNIL Aulnay-sous-Bois et REG Torcy.

COTATION DES MONTAGES

Les réalisations pratiques sont munies, en haut de la première page, d'un cartouche donnant des renseignements sur le montage et dont voici le code :

Temps

moins de deux heures de câblage

entre deux et quatre heures de câblage

plus de quatre heures de câblage.


Ce temps passé ne tient évidemment pas compte de la partie mécanique éventuelle ni du raccordement du montage à son environnement.

Difficulté

Montage à la portée d'un amateur sans expérience particulière.

Montage nécessitant des soins attentifs.

Une excellente connaissance de l'électronique est nécessaire (mesures, manipulations).

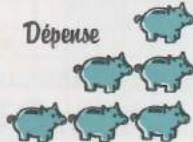Dépense

Prix de revient inférieur à 200 francs.

Prix de revient compris entre 200 et 400 francs.

Prix supérieur à 400 francs.


SOMMAIRE



REALISATIONS




19 Un récepteur FM large bande modulaire

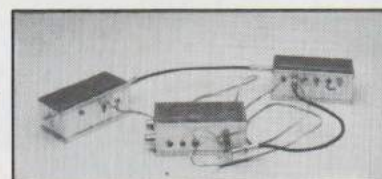


35 Préampli minichaîne: la télécommande IR

51 Télécommande pour Revox A77

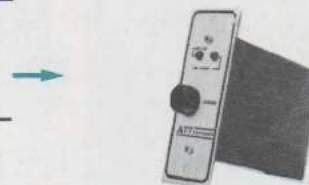

85 Mixmax (suite)

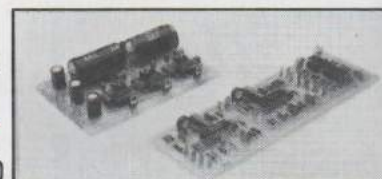89 Minichaîne RPEL: l'alimentation à découpage



97 Un synthétiseur monophonique: le SSM 2000

TECHNIQUE

27 Le phénomène de second claquage

67 Radiodiffusion directe par satellite

72 Le multimètre ISKRA 6010

Ce numéro comporte deux encarts numérotés:
— Fiches techniques 59, 60, 65, 66
— Publicité Eurelec 61, 62, 63, 64

µINFORMATIQUE

31 Education 1

57 Retour sur le générateur de sons pour ZX 81

77 Représentation des surfaces gauches avec ORIC-1



DIVERS

76 Page circuits imprimés

105 Infos

Ont participé à ce numéro:
J. Alary, M. Barthou,
J. Ceccaldi, C. Couillec,
F. de Dieuleveult, G. Ginter,
P. Gueulle, M.-A. de
Jacquelot, X. Montagutelli,
S. Nueffer, B. Odant,
M. Rateau, R. Rateau, J. Sabourin

ANTENNE «VHF-UHF» D'INTERIEUR TV AMPLIFIÉE Pour la réception en caravane, camping, résidence secondaire et pour les émetteurs éloignés. Gain réglable. Coax. 75Ω. Alim. 220 V/12 V. Prix 379'	ANTENNE FM D'INTERIEUR AMPLIFIÉE OMNIBOX Pour la réception en caravane, camping, résidence secondaire et pour les émetteurs éloignés. Gain réglable. Coax. 75Ω. Alim. 220 V/12 V. Prix 249'	AMPLI D'ANTENNE TV OMNIBOX Large bande. Alimentation incorporée. EV 100 VHF 23 dB/UHF 26 dB 399' EV 200 VHF 26 dB/UHF 32 dB 599'	FILTRE ANTIPARASITE Isole les éléments de votre chaîne Hi-Fi des parasites secteur et des autres appareils électriques. Prix 280'	SUPPORT D'ENCHENTE ACOUSTIQUE Sur roulettes. La paire 219'	DISPATCHING POUR 5 PAIRES D'ENCHENTES Se raccorde à la sortie de l'ampli. Commute séparément ou simultanément 5 paires d'enceintes. Prix 249'	FUPITRE DE MIXAGE STEREO MONACOR SAM 800 Avec plan incliné, 5 entrées, talk-over et 2 vu-mètres éclairés. Prix 799'																																																																																
CASQUE WALKMANN JAMAIS VU! PROMO..... 39'	TABLE DE MIXAGE MPX 88 Bande passante de 15000 Hz. 4 entrées stéréo. Distorsion 0,3%. Prix 599'	RECK 100 SUPPORT MURAL D'ENCHENTE Inclinaison verticale 150°. Inclinaison horizontale 0-42°. Charge max. 25 kg. Prix la paire 158'	COFFRET A 40 TIROIRS Coffret méso bois plastiques. Prix 159'	COLLE CYANOLITE PLUS Colle bither. Colle - adhésif. Plus de 1500 collages. Résistant et encore plus précis. Cyl. 8 mm. Prix 49'	BOITE DE COMMUTATION POUR MAGNETOPHONES Permet de brancher 2 magnétophones stéréo sur 1 ampli ne possédant qu'une sortie auxiliaire. Prix 189'	KIT VIDEO COPIE UNIVERSEL Câble spécial faibles pertes. Prix 196'																																																																																
BOITE DE DERIVATION POUR DEUX CASQUES STEREO Volume de chaque casque contrôlé par potentiomètres. Prix 149'	INTERRUPTEUR HORAIRES JOURNALIERE THERMOMETER 3 contacts. 3 mises et coupes par 24 heures. Puissance 16 A max. Dim. 75 x 70 x 42 mm. Prix 105'	COFFRETS «ESM» SERIE «EB» <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dim. int.</th> <th>Prix</th> <th>Prix</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Alu</th> <th>Noir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EB 1105 FP</td> <td>115 x 48 x 135</td> <td>32,20</td> <td>34,30</td> </tr> <tr> <td>EB 1105 FA</td> <td>115 x 48 x 135</td> <td>37,58</td> <td>39,70</td> </tr> <tr> <td>EB 1108 FP</td> <td>115 x 76 x 135</td> <td>41,85</td> <td>43,95</td> </tr> <tr> <td>EB 1605 FP</td> <td>165 x 48 x 135</td> <td>45,05</td> <td>47,15</td> </tr> <tr> <td>EB 1608 FP</td> <td>165 x 76 x 135</td> <td>47,20</td> <td>49,30</td> </tr> <tr> <td>EB 1608 FA</td> <td>165 x 76 x 135</td> <td>50,40</td> <td>52,50</td> </tr> <tr> <td>EB 2105 FP</td> <td>210 x 48 x 155</td> <td>54,70</td> <td>56,80</td> </tr> <tr> <td>EB 2105 FA</td> <td>210 x 48 x 155</td> <td>57,90</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>EB 2108 FP</td> <td>210 x 76 x 155</td> <td>61,15</td> <td>63,25</td> </tr> <tr> <td>EB 2108 FA</td> <td>210 x 76 x 155</td> <td>64,40</td> <td>66,50</td> </tr> </tbody> </table> SERIE «ER» et «ET» <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dim. int.</th> <th>Prix</th> <th>Prix</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Alu</th> <th>Noir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EP 4804</td> <td>440x 37x250</td> <td>111,35</td> <td>123,90</td> </tr> <tr> <td>EP 4806</td> <td>440x 78x250</td> <td>309,40</td> <td>325,90</td> </tr> <tr> <td>EP 4813</td> <td>440x 110x250</td> <td>383,15</td> <td>372,90</td> </tr> <tr> <td>EP 4817</td> <td>440x 150x250</td> <td>399,75</td> <td>422,95</td> </tr> <tr> <td>ET 2409</td> <td>220x 78x180</td> <td>136,90</td> <td>136,35</td> </tr> <tr> <td>ET 2411</td> <td>220x 100x180</td> <td>141,15</td> <td>137,30</td> </tr> </tbody> </table> FP = face plastique FA = face alu FO = face plexi *Opto = rouge			Dim. int.	Prix	Prix			Alu	Noir	EB 1105 FP	115 x 48 x 135	32,20	34,30	EB 1105 FA	115 x 48 x 135	37,58	39,70	EB 1108 FP	115 x 76 x 135	41,85	43,95	EB 1605 FP	165 x 48 x 135	45,05	47,15	EB 1608 FP	165 x 76 x 135	47,20	49,30	EB 1608 FA	165 x 76 x 135	50,40	52,50	EB 2105 FP	210 x 48 x 155	54,70	56,80	EB 2105 FA	210 x 48 x 155	57,90	60,00	EB 2108 FP	210 x 76 x 155	61,15	63,25	EB 2108 FA	210 x 76 x 155	64,40	66,50		Dim. int.	Prix	Prix			Alu	Noir	EP 4804	440x 37x250	111,35	123,90	EP 4806	440x 78x250	309,40	325,90	EP 4813	440x 110x250	383,15	372,90	EP 4817	440x 150x250	399,75	422,95	ET 2409	220x 78x180	136,90	136,35	ET 2411	220x 100x180	141,15	137,30	BATTERIES RECHARGEABLES CADMIUM-NICKEL R6, 1 unité 11 F Par 4, 1 case 9 F R14, 1 unité 35 F Par 4, 1 case 32 F R20, 1 unité 85 F Par 4, 1 case 45 F Batterie à pression type R 6 F R2 9 V 75 F	DEMAGNETISEUR DE TÊTES VIDEO Miniaturisé sans dommage pour tous magnétoscopes. Prix 296'	LIGNES RETARD MONACOR RE 4 Entrée 15Ω. Sortie 30 kΩ. Fréquences 100-3000 Hz. Retard 25/30 mS. Durée retard 2,5 s. Dim. L 238 x H 30 x l 55 mm. Prix 87' RE 6 Entrée 15Ω. Sortie 10 kΩ. Fréquences 100-6000 Hz. Retard 30 mS. Durée retard 2,5 s. Dim. L 258 x H 26 x l 32 mm. Prix 75' RE 21 Entrée 15Ω. Sortie 3 kΩ. Fréquences 100-3000 Hz. Retard 15 mS. Durée retard 1,5 s. Dim. L 103 x H 2,5 x l 33 mm. Prix 87'
	Dim. int.	Prix	Prix																																																																																			
		Alu	Noir																																																																																			
EB 1105 FP	115 x 48 x 135	32,20	34,30																																																																																			
EB 1105 FA	115 x 48 x 135	37,58	39,70																																																																																			
EB 1108 FP	115 x 76 x 135	41,85	43,95																																																																																			
EB 1605 FP	165 x 48 x 135	45,05	47,15																																																																																			
EB 1608 FP	165 x 76 x 135	47,20	49,30																																																																																			
EB 1608 FA	165 x 76 x 135	50,40	52,50																																																																																			
EB 2105 FP	210 x 48 x 155	54,70	56,80																																																																																			
EB 2105 FA	210 x 48 x 155	57,90	60,00																																																																																			
EB 2108 FP	210 x 76 x 155	61,15	63,25																																																																																			
EB 2108 FA	210 x 76 x 155	64,40	66,50																																																																																			
	Dim. int.	Prix	Prix																																																																																			
		Alu	Noir																																																																																			
EP 4804	440x 37x250	111,35	123,90																																																																																			
EP 4806	440x 78x250	309,40	325,90																																																																																			
EP 4813	440x 110x250	383,15	372,90																																																																																			
EP 4817	440x 150x250	399,75	422,95																																																																																			
ET 2409	220x 78x180	136,90	136,35																																																																																			
ET 2411	220x 100x180	141,15	137,30																																																																																			
MICRO FM STYLO Micro omnidirectionnel. Emission réglable de 88 à 108 MHz. Alim. pile 1,5 V. Prix 169'	CADEAU TELEPHONIQUE A TOUCHES Ex. kit. Caver idéal avec une mémoire de rappel et numéro automatique. Prix 289' Modèles à 10 mémoires. Prix à l'unité 899'	SIENNES «Pompe automatique» 125 dB à 1 m 199' «SUPERTEX» pompe 12 V - 1 A 1200 l/min. 130 dB à 1 m 280' «MURITEX» pompe 12 V - 1 A 8 x 110 dB 90'	CHARGEURS DE BATTERIES Pour 2-4x 4 cellules R6, R14 ou R20. Modèle BF22 75' Minis BF22 95' Chargeur pour 4 batteries R6 54' Chargeur pour BF22 49'	CASSETTE DEMAGNETISANTE Démagnétise totalement et sans dommage pour les têtes, tous les appareils à cassette. Alim. pile mercure 199'	TRANSDUCTEUR ULTRA SON VST 40 N/T 40 kHz. La paire 59'																																																																																	
MICRO UD 130 Micro unidirectionnel. Fréquences de 100 à 12.000 Hz. 2 impédances 50Ω/600Ω. Prix 139'	CENTRALE UK 888 ALARME OMNIBOX Entrée, sortie et quatre relais. 4 entrées de 120V. en service. 10 contacts. Cde de mise en service. Chargeur et batteries incorporées. Sans batteries 987'	ALIMENTATION UNIVERSELLE AL 811 3-4-6-9-12-15-20-24-28-30-36-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140-150-160-170-180-190-200-210-220-230-240-250-260-270-280-290-300-310-320-330-340-350-360-370-380-390-400-410-420-430-440-450-460-470-480-490-500-510-520-530-540-550-560-570-580-590-600-610-620-630-640-650-660-670-680-690-700-710-720-730-740-750-760-770-780-790-800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000-1010-1020-1030-1040-1050-1060-1070-1080-1090-1100-1110-1120-1130-1140-1150-1160-1170-1180-1190-1200-1210-1220-1230-1240-1250-1260-1270-1280-1290-1300-1310-1320-1330-1340-1350-1360-1370-1380-1390-1400-1410-1420-1430-1440-1450-1460-1470-1480-1490-1500-1510-1520-1530-1540-1550-1560-1570-1580-1590-1600-1610-1620-1630-1640-1650-1660-1670-1680-1690-1700-1710-1720-1730-1740-1750-1760-1770-1780-1790-1800-1810-1820-1830-1840-1850-1860-1870-1880-1890-1900-1910-1920-1930-1940-1950-1960-1970-1980-1990-2000-2010-2020-2030-2040-2050-2060-2070-2080-2090-2100-2110-2120-2130-2140-2150-2160-2170-2180-2190-2200-2210-2220-2230-2240-2250-2260-2270-2280-2290-2300-2310-2320-2330-2340-2350-2360-2370-2380-2390-2400-2410-2420-2430-2440-2450-2460-2470-2480-2490-2500-2510-2520-2530-2540-2550-2560-2570-2580-2590-2600-2610-2620-2630-2640-2650-2660-2670-2680-2690-2700-2710-2720-2730-2740-2750-2760-2770-2780-2790-2800-2810-2820-2830-2840-2850-2860-2870-2880-2890-2900-2910-2920-2930-2940-2950-2960-2970-2980-2990-3000-3010-3020-3030-3040-3050-3060-3070-3080-3090-3100-3110-3120-3130-3140-3150-3160-3170-3180-3190-3200-3210-3220-3230-3240-3250-3260-3270-3280-3290-3300-3310-3320-3330-3340-3350-3360-3370-3380-3390-3400-3410-3420-3430-3440-3450-3460-3470-3480-3490-3500-3510-3520-3530-3540-3550-3560-3570-3580-3590-3600-3610-3620-3630-3640-3650-3660-3670-3680-3690-3700-3710-3720-3730-3740-3750-3760-3770-3780-3790-3800-3810-3820-3830-3840-3850-3860-3870-3880-3890-3900-3910-3920-3930-3940-3950-3960-3970-3980-3990-4000-4010-4020-4030-4040-4050-4060-4070-4080-4090-4100-4110-4120-4130-4140-4150-4160-4170-4180-4190-4200-4210-4220-4230-4240-4250-4260-4270-4280-4290-4300-4310-4320-4330-4340-4350-4360-4370-4380-4390-4400-4410-4420-4430-4440-4450-4460-4470-4480-4490-4500-4510-4520-4530-4540-4550-4560-4570-4580-4590-4600-4610-4620-4630-4640-4650-4660-4670-4680-4690-4700-4710-4720-4730-4740-4750-4760-4770-4780-4790-4800-4810-4820-4830-4840-4850-4860-4870-4880-4890-4900-4910-4920-4930-4940-4950-4960-4970-4980-4990-5000-5010-5020-5030-5040-5050-5060-5070-5080-5090-5100-5110-5120-5130-5140-5150-5160-5170-5180-5190-5200-5210-5220-5230-5240-5250-5260-5270-5280-5290-5300-5310-5320-5330-5340-5350-5360-5370-5380-5390-5400-5410-5420-5430-5440-5450-5460-5470-5480-5490-5500-5510-5520-5530-5540-5550-5560-5570-5580-5590-5600-5610-5620-5630-5640-5650-5660-5670-5680-5690-5700-5710-5720-5730-5740-5750-5760-5770-5780-5790-5800-5810-5820-5830-5840-5850-5860-5870-5880-5890-5900-5910-5920-5930-5940-5950-5960-5970-5980-5990-6000-6010-6020-6030-6040-6050-6060-6070-6080-6090-6100-6110-6120-6130-6140-6150-6160-6170-6180-6190-6200-6210-6220-6230-6240-6250-6260-6270-6280-6290-6300-6310-6320-6330-6340-6350-6360-6370-6380-6390-6400-6410-6420-6430-6440-6450-6460-6470-6480-6490-6500-6510-6520-6530-6540-6550-6560-6570-6580-6590-6600-6610-6620-6630-6640-6650-6660-6670-6680-6690-6700-6710-6720-6730-6740-6750-6760-6770-6780-6790-6800-6810-6820-6830-6840-6850-6860-6870-6880-6890-6900-6910-6920-6930-6940-6950-6960-6970-6980-6990-7000-7010-7020-7030-7040-7050-7060-7070-7080-7090-7100-7110-7120-7130-7140-7150-7160-7170-7180-7190-7200-7210-7220-7230-7240-7250-7260-7270-7280-7290-7300-7310-7320-7330-7340-7350-7360-7370-7380-7390-7400-7410-7420-7430-7440-7450-7460-7470-7480-7490-7500-7510-7520-7530-7540-7550-7560-7570-7580-7590-7600-7610-7620-7630-7640-7650-7660-7670-7680-7690-7700-7710-7720-7730-7740-7750-7760-7770-7780-7790-7800-7810-7820-7830-7840-7850-7860-7870-7880-7890-7900-7910-7920-7930-7940-7950-7960-7970-7980-7990-8000-8010-8020-8030-8040-8050-8060-8070-8080-8090-8100-8110-8120-8130-8140-8150-8160-8170-8180-8190-8200-8210-8220-8230-8240-8250-8260-8270-8280-8290-8300-8310-8320-8330-8340-8350-8360-8370-8380-8390-8400-8410-8420-8430-8440-8450-8460-8470-8480-8490-8500-8510-8520-8530-8540-8550-8560-8570-8580-8590-8600-8610-8620-8630-8640-8650-8660-8670-8680-8690-8700-8710-8720-8730-8740-8750-8760-8770-8780-8790-8800-8810-8820-8830-8840-8850-8860-8870-8880-8890-8900-8910-8920-8930-8940-8950-8960-8970-8980-8990-9000-9010-9020-9030-9040-9050-9060-9070-9080-9090-9100-9110-9120-9130-9140-9150-9160-9170-9180-9190-9200-9210-9220-9230-9240-9250-9260-9270-9280-9290-9300-9310-9320-9330-9340-9350-9360-9370-9380-9390-9400-9410-9420-9430-9440-9450-9460-9470-9480-9490-9500-9510-9520-9530-9540-9550-9560-9570-9580-9590-9600-9610-9620-9630-9640-9650-9660-9670-9680-9690-9700-9710-9720-9730-9740-9750-9760-9770-9780-9790-9800-9810-9820-9830-9840-9850-9860-9870-9880-9890-9900-9910-9920-9930-9940-9950-9960-9970-9980-9990-10000-10010-10020-10030-10040-10050-10060-10070-10080-10090-10100-10110-10120-10130-10140-10150-10160-10170-10180-10190-10200-10210-10220-10230-10240-10250-10260-10270-10280-10290-10300-10310-10320-10330-10340-10350-10360-10370-10380-10390-10400-10410-10420-10430-10440-10450-10460-10470-10480-10490-10500-10510-10520-10530-10540-10550-10560-10570-10580-10590-10600-10610-10620-10630-10640-10650-10660-10670-10680-10690-10700-10710-10720-10730-10740-10750-10760-10770-10780-10790-10800-10810-10820-10830-10840-10850-10860-10870-10880-10890-10900-10910-10920-10930-10940-10950-10960-10970-10980-10990-11000-11010-11020-11030-11040-11050-11060-11070-11080-11090-11100-11110-11120-11130-11140-11150-11160-11170-11180-11190-11200-11210-11220-11230-11240-11250-11260-11270-11280-11290-11300-11310-11320-11330-11340-11350-11360-11370-11380-11390-11400-11410-11420-11430-11440-11450-11460-11470-11480-11490-11500-11510-11520-11530-11540-11550-11560-11570-11580-11590-11600-11610-11620-11630-11640-11650-11660-11670-11680-11690-11700-11710-11720-11730-11740-11750-11760-11770-11780-11790-11800-11810-11820-11830-11840-11850-11860-11870-11880-11890-11900-11910-11920-11930-11940-11950-11960-11970-11980-11990-12000-12010-12020-12030-12040-12050-12060-12070-12080-12090-12100-12110-12120-12130-12140-12150-12160-12170-12180-12190-12200-12210-12220-12230-12240-12250-12260-12270-12280-12290-12300-12310-12320-12330-12340-12350-12360-12370-12380-12390-12400-12410-12420-12430-12440-12450-12460-12470-12480-12490-12500-12510-12520-12530-12540-12550-12560-12570-12580-12590-12600-12610-12620-12630-12640-12650-12660-12670-12680-12690-12700-12710-12720-12730-12740-12750-12760-12770-12780-12790-12800-12810-12820-12830-12840-12850-12860-12870-12880-12890-12900-12910-12920-12930-12940-12950-12960-12970-12980-12990-13000-13010-13020-13030-13040-13050-13060-13070-13080-13090-13100-13110-13120-13130-13140-13150-13160-13170-13180-13190-13200-13210-13220-13230-13240-13250-13260-13270-13280-13290-13300-13310-13320-13330-13340-13350-13360-13370-13380-13390-13400-13410-13420-13430-13440-13450-13460-13470-13480-13490-13500-13510-13520-13530-13540-13550-13560-13570-13580-13590-13600-13610-13620-13630-13640-13650-13660-13670-13680-13690-13700-13710-13720-13730-13740-13750-13760-13770-13780-13790-13800-13810-13820-13830-13840-13850-13860-13870-13880-13890-13900-13910-13920-13930-13940-13950-13960-13970-13980-13990-14000-14010-14020-14030-14040-14050-14060-14070-14080-14090-14100-14110-14120-14130-14140-14150-14160-14170-14180-14190-14200-14210-14220-14230-14240-14250-14260-14270-14280-14290-14300-14310-14320-14330-14340-14350-14360-14370-14380-14390-14400-14410-14420-14430-14440-14450-14460-14470-14480-14490-14500-14510-14520-14530-14540-14550-14560-14570-14580-14590-14600-14610-14620-14630-14640-14650-14660-14670-14680-14690-14700-14710-14720-14730-14740-14750-14760-14770-14780-14790-14800-14810-14820-14830-14840-14850-14860-14870-14880-14890-14900-14910-14920-14930-14940-14950-14960-14970-14980-14990-15000-15010-15020-15030-15040-15050-15060-15070-15080-15090-15100-15110-15120-15130-15140-15150-15160-15170-15180-15190-15200-15210-15220-15230-15240-15250-15260-15270-15280-15290-15300-15310-15320-15330-15340-15350-15360-15370-15380-15390-15400-15410-15420-15430-15440-15450-15																																																																																				

PERCEUSE PGV 15.000 T/min  42 watts avec bati 99' Perceuse seule Bati seul 85' 59'	INTERPHONE FM  2 canaux. Branchement direct sur prise 220 V. La paire 399'	MICRO ESPION FM 80 à 105 Mhz  Antenne incorporée. Excellent sensibilité. Rayon d'action 50 m. Alim. 220 V. Prix 189'	DETECTEUR DE GAZ  Détecte toutes les fuites de gaz. Branchement sur prise 220 V. Avertissement sonore. Prix 359'	QUADRI-PRISE  4 prises pour brancher votre chaîne Hi-Fi et autres appareils. Intensité admissible : 4 A. Prix 53'	PISTOLET A AIR CHAUD  Deux réglages de température 500° et 500°. Prix 572'	FERR A SOUDER «ANTEX»  Fer de précision pour micro-soudure, circuits imprimés, etc. Type G. 15 W. 220 V. Type CK. 25 W. 220 V. Prix 90' 85'
COFFRET PERCEUSE  Perceuse PGV + transfo + 11 outils Prix 250'	CEROMO CAR  Montre digitale avec chronomètre. Affichage sur 24 h. Eclairage. Chronomètre indépendant avec mémoire sur 24 h. Alim. 12 V. Prix 219'	KIT ANTIPARASITE OMENEX  Composé de 4 bouchons bougies 1 sur distrib. 2 condens. 2.2 MF 2 cosses pré-isolées. 1 tresse de masse. Avec schéma. Prix 99'	JEU DE COSSES «FASTON» OMENEX  Assortiment de cosses pour équipement électrique voiture. Prix 49'	TEMPORISATEUR D'ESSUIE-GLACE  Permet de régler la cadence des essuie-glaces entre 3 et 50 secondes. Alim. 12 V. Prix 219'	ASPIRATEUR AUTONOME Rechargeable  Sans fil tension de charge 220 V Avec chargeur et support mural Prix 225'	FERR A SOUDER «FBC» Fer à souder, 15 W. 220 V avec panne longue durée. Prix 97' Fer à souder 30 W. 220 V avec panne longue durée. Prix 84' Support universel. Prix 89' Pince pour extraire les circuits imprimés. Prix 66,80 F Pince pour dessouder les circuits imprimés DIL. Prix 143 F
FLEXIBLES  long. 550 mm, serrage de 0,3 à 2,5 mm. Prix 48' long. 600 mm, serrage de 0,3 à 3,5 mm. Prix 106'	DIGICAR  Montre digitale à quartz, affichage 24 h. Eclairage. Système de remède à l'heure original (breveté). Alim. 12 V. Prix 199'	COMPTE-TOURS ELECTRONIQUE  Pour moteur à essence 4 cylindres. Affichage linéaire. Jusqu'à 7400 t/min. Alim. 12 V. CT 80 350' Pour diesel Jusqu'à 6000 t/min. CT 80 D 399'	ECO PILOTE  Système d'aide à la conduite. Couplé en compte-tours CT 80, vous indique ce qu'il faut faire pour consommer moins. Economie possible 8% d'essence à moyenne égale. Prix 399'	ANCHETTES AUTO GOLDEN TECHNICA PRO 50  30 watts. 4x1 à faible encombrement. Cône métal. Suspension pneumatique. La paire 220'	SOIN CIRCULAIRE  80 watts. 16.000 upm. Table 130 x 110 mm. Prix 250'	FERR A SOUDER «ENDEL» Minière 30 W. 220 V. Prix 164' Pans pour Minière. Prix 17' Type S 50. 55 W. 220 V. Lure en coffret avec 3 pannes. Prix 180' Type N 60. 60 W. 220 V. Prix 210' Pans 60 W. Prix 20' Type T 100. 100 W. 220 V. Prix 240' Pans pour 100 W. Prix 25'
TRANSFO POUR PERCEUSES PGV ET P4.  220 V/12 V. 10 VA. Prix 96'	ALLUMAGE TRANSISTORISE  Système électronique. Améliore le démarrage et la souplesse à bas régime. Economie d'essence jusqu'à 7%. Alim. 12 V. Prix 199'	ENSEMBLE MEGAPHONE PUBLIC ADRESSE «SPECIAL VOITURE»  1 mégaphone (pour parler avec l'extérieur). Utilisation réglementée. 1 ampli sono 4 sirènes de police différentes. 1 sirène ambulance. 1 sifflet. 1 micro. Alimentation 12 V. Puis. 10 W/eff. Nouveau kit complet L'ensemble (+ port 21 F) 310'	MEGAPHONE MONACOR  12 watts avec micro Electret et entrée auxiliaire. Alimentation piles ou 12 V extérieure. Prix 729'	TABLE RAPI ETABU  Table 150 x 120 haut 250 mm Prof. 125 mm 190' Etui 104 x 50 mm. Prix 46'	REVOLU-TIONNAIRE! FERR A SOUDER 40 W Sans fil. Ni courant. La vitesse Iso-tip se recharge automatiquement sur secteur 220 V en 4 h. Soude immédiatement 0,9 à 50 points de soudure sans recharge. Eclairage du point de soudure. Livre avec son socle-chargeur et 2 pinces. Prix 510'	
PERCEUSE P4  50 W. 20.000 t/min. Support de précision. Perceuse seule 125' Bati seul 86' P4 + bati 211'	ALARME ELECTRONIQUE  AE 12S. Conforme au code de la route. Signal sonore et lumineux intermittent. Mise en court-circuit de la bobine. Montage très facile. Prix 199'	TEMPORISATEUR DE PLAFONNIER  Permet de maintenir l'éclairage 15 à 20" après la fermeture de la porte. Branchement très simple. Alim. 12 V. Prix 76'	DIGI BIP  Avertisseur ceinture. Aide mémoire électronique sonore et lumineux. Arrêt instantané. Pose par autocollant. Alim. 12 V. Prix 129'	ANTENNES VOITURE OMENEX  79' 79' 199' Flare de verre Double choc Electronique Prix 188'	PERCEUSE INTEGRALE  80 watts 16.500 t/min. Moteur ventilé. Axe sur roulement à billes. Prix 188'	OUTILLAGE  Pince coupante diagonale. Petit modèle Prix 18' Grand modèle Prix 25' Pince plate. petit modèle 18'
PERCEUSE SOUS BLISTER  Perceuse P4 - 15 outils sous blister. Prix 184'	TRANSFORMATEUR P4, P5, INTEGRALE  Pour P4, P5 et intégrales. 220 V/12 V. 24 VA. Prix 115'	VARIATEUR POUR P4, P5, INTEGRALE  Pour P4, P5 et intégrales. 220 V/16 V. 24 VA. de 1000 à 20.000 t/min. Prix 250'	PERCEUSE P5  63 watts. 16.500 t/min. Moteur ventilé. Axe sur roulement à billes. Prix 224'	BROCHE A ROULEMENT POUR P5  90' SOIN SAUTEUSE 90° POUR P5  135'	PONCEUSE ORBITALE POUR P5  Prix 104'	COFFRETS STANDARD  TEKO SERIE ALUMINIUM 1A (37 x 72 x 25) 11 F 2A (57 x 72 x 25) 12 F 3A (102 x 72 x 25) 14 F 4A (140 x 72 x 25) 15 F 1B (37 x 72 x 44) 11 F 2B (57 x 72 x 44) 12 F 3B (102 x 72 x 44) 14 F 4B (140 x 72 x 44) 15 F SERIE PLASTIQUE P1 (50 x 50 x 30) 12 F P2 17,80 F P3 23 F P4 (120 x 125 x 70) 42 F SERIE PUPITRE PLASTIQUE 362 (160 x 85 x 80) 29 F 383 (215 x 135 x 75) 51 F 384 (320 x 170 x 65) 82 F
OUTIL DE PERÇAGE PTS 888 «EMPORTÉ FIBRE» MONACOR  Pour 27 mail 30 min. Permet un perçage net, précis et de haute définition. Prix 199'	PLATINE A 3 BRAS PONS  Permet une assistance pour travaux de soudure précis. Prix 69'	CONVERTISSEUR DE TENSION MONACOR  Pour auto. Entrée 12 V sur allumage. Sortie 3-4-5-6-7-5-9 et 12 V. 800 mA. Prix 49'	TRES GRAND CHOIX DE TRANSPOS MOULES MONACOR  Prix 199'	PANNEAU SOLAIRE  Equipé de 2 réflecteurs. Tension de sortie commutable 3 - 5 - 9 V. 50 mA. Dim. 105 x 140. Epais 13 mm. Prix 199'	GRIP DIP MONACOR LDM 818  Transformé de 1,5 à 250 MHz. Prix 879'	

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES PAR CORRESPONDANCE
 Pour éviter les frais de contre-remboursement, nous vous conseillons de régler vos commandes intégralement (y compris frais de port).
 FORFAIT DE PORT : 21 F

ACER ACCESSOIRES

D'ici 1990, on aura besoin de 200 000 personnes hautement qualifiées en électronique. Alors n'attendez plus, apprenez maintenant le métier qui vous intéresse :

- ELECTRONICIEN en 4 mois
- TECHNICIEN en 8 mois
- TECHNICIEN SUPERIEUR en 11 mois
- INGENIEUR ELECTRONICIEN en 14 mois.

Chaque formation est sanctionnée par un certificat et un diplôme.

Le 1^{er} mois de cours est toujours gratuit.

Demandez aujourd'hui encore la documentation gratuite et sans engagement chez :

FRONT LINE MANAGEMENT
Bergstrasse 51 - CH - 2540 GRENCHEN

QUI EST FRONT LINE MANAGEMENT ?

L'Institut FLM existe depuis 1981. Son siège est à Grenchen en Suisse. Cet Institut a pour but de former du personnel qualifié dans les secteurs suivants :

- Electronique
- Marketing
- Gestion d'entreprise
- Cours commerciaux supérieurs pour cadres
- Economie

FLM forme généralement du personnel en Suisse, en Allemagne et en Autriche car, jusqu'à ces jours, la langue principale de l'Institut était l'allemand.

C'est seulement depuis mai 1983 que tous nos cours ont été traduits en français pour mieux servir nos collègues de Suisse romande ainsi que nos voisins français.

Depuis sa fondation, FLM a formé environ 23 000 élèves dans les divers domaines cités ci-dessus et dans différents pays.

DECouvrez L'UNIVERS CIBOT



Un espace
unique
en France

Un univers
d'une autre
dimension

entièrement consacré à la hi-fi, la vidéo,
l'électronique, la sono et le light-show.

- Un choix absolument fantastique en HIFI et en VIDEO : environ 200 marques !
- Tous les composants électroniques y compris les plus rares : 20 000 références !
- Des prix parmi les moins chers de Paris ! • Des spécialistes qui ne vous poussent jamais au-delà de votre budget. • Trois auditoriums pour vivre une véritable aventure musicale...

CIBOT Tél. 346.63.76


136, boulevard Diderot 75580 Cedex PARIS XII / 12, rue de Reuilly 75580 Cedex PARIS XII
ouvert tous les jours, sauf dimanche, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
A TOULOUSE : 25, rue Bayard, 31000 TOULOUSE - Tél. (61) 62.02.21
ouvert tous les jours, sauf dimanche et lundi matin, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

Digimer 30

2000 pts de Mesure
Affichage par LCD
Polarité et Zéro Automatiques
200 mV à 1000 V =
200 mV à 650 V ≈
200 μA à 2A = et ≈
200 Ω à 20 M Ω
Précision 0,5 % ± 1 Digit.
Alim. : Bat. 9 V ref 6 BF 22
Accessoires :
Shunts 10 A et 30 A
Pincas Ampèremétriques
Sacoche de transport
845 F TTC

Unimer 4

Spécial Electricien
2200 Ω/V; 30 A
5 Cal = 3 V à 600 V
4 Cal = 30 V à 600 V
4 Cal = 0,3 A à 30 A
5 Cal = 60 mA à 30 A
1 Cal Ω 5 Ω à 5 k Ω
Protection fusible et
semi-conducteur
441 F TTC

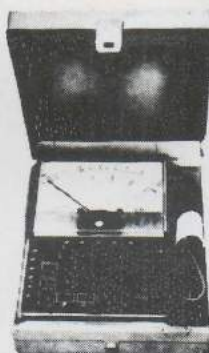

ISKRA 6010

2000 pts de mesure
Affichage par LCD
Polarité et Zéro Automatiques
Indicateur d'usure
de batterie
200 mV à 1000 V =
200 mV à 750 V =
200 μA à 10 A = et ≈
200 Ω à 20 M Ω
Précision 0,5 % ± 1 Digit.
Alim. : Bat 9 V ve F 6BF 22
Accessoires :
Sacoche de transport
642 F TTC



Pincas ampèremétriques

MG 27
318 F TTC
3 Calibres ampèremètre
≈ 10-50-250 A
2 Calibres voltmètre
≈ 300-600 V
1 Calibre ohmmètre 300 Ω

MG 28 2 appareils en 1
454 F TTC
3 Calibres ampèremètre
= 0,5, 10, 100 mA
3 Calibres voltmètre
= 50 - 250 - 500 V
3 Calibres voltmètre
≈ 50 - 250 - 500 V
6 Calibres ampèremètre
5, 15, 50 ; 100 -
250 - 500 A
3 Calibres ohmmètre
× 10 Ω × 100 Ω × 1 K Ω

ISKRA
France
354 RUE LECOURBE 75015

Nom
Adresse
Code postal :

Je désire recevoir une documentation,
contre 4 F en timbres sur
Les contrôleurs universels ☐
Les pincas ampèremétriques ☐
Ainsi que la liste des
distributeurs régionaux ☐

Demandez à
votre revendeur
nos autres produits :
coffrets - sirènes
vu-mètres - coffrets
radiateurs - relais
potentiomètres, etc.

Unimer 31

200 K Ω/V Cont. Alt.
Amplificateur incorporé
Protection par fusible et
semi-conducteur
9 Cal = et ≈ 0,1 à 1000 V
7 Cal = et ≈ 5 μA à 5 A
5 Cal Ω de 1 Ω à 20 M Ω
Cal dB - 10 à + 10 dB
546 F TTC

Transistor tester

Mesure : le gain du transistor
PNP ou NPN (2 gammes),
le courant résiduel collecteur
émetteur, quel que
soit le modèle
Teste : les diodes GE et SI.
380 F TTC

ROCHE

200, avenue d'Argenteuil
92600 ASNIERES Tél.: 799.35.25

EXPEDITIONS RAPIDES (P et T) sous 2 jours ouvrables du matériel disponible en stock. Commande minimum : 40 F + port. Frais de port et d'emballage : PTT ordinaire : 24 F. PTT URGENT : 30 F. Envoi en recommandé : 35 F pour toutes les commandes supérieures à 200 F. Contre-remboursement (France métropolitaine uniquement) : recommandé + taxe : 38 F. DOM-TOM et étranger : règlement joint à la commande + port Rdé : (sauf en recommandé : les marchandises voyagent toujours à vos risques et périls).

Commandez par
téléphone :
799.35.25 ou 798.94.13
et gagnez du temps.

SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE DEPUIS 8 ANS

+ 238 KITS EXPOSES EN MAGASIN
ET GARANTIS 1 AN

NOTICE DE MONTAGE DETAILLEE JOINTE (LC = avec boîtier)

KITS - EMISSION-RECEPTION et CB -

005. Emetteur FM de 60 à 145 MHz. P. 300 mV. Portée 8 km. Alim. de 4,5 à 40 V	51 F
HF 65. Emetteur FM de 60 à 145 MHz. Porte à plusieurs km. Alim. de 4,5 à 40 V	57,90 F
OK 61. Emetteur FM. Régulation avec micro	120 F
Plus 35. Emetteur FM. 3 W de 68 à 108 MHz	26 F
Micro pastille	16 F
Micro électret	28 F
Antenne télescopique pour émetteurs FM	147 F
PL 59 Mini récepteur FM + amplificateur	75 F
KN 46 Mini récepteur FM sur écouteur	174 F
OK 44. Tuner FM avec boîte	574 F
HF 425. Tuner FM + pro + 1 µV	116,90 F
OK 44. Décodeur stéréo à 1 µV	44 F
KN 5. Convertisseur AM/FM. 118-130 MHz	47 F
KN 10. Convertisseur FM/HF. 150-170 MHz	81 F
KN 20. Convertisseur 27 MHz. réception CB	125 F
OK 122. Récepteur 50 à 200 MHz. 5 gammes	48 F
KN 17. Oscillateur code morse	29 F
KN 17. B.S. Manipulateur code morse	93,10 F
OK 100. VFO pour 27 MHz	253 F
OK 167. Récepteur 27 MHz. 4 canaux. LC	253 F
OK 159. Récepteur MARINE. FM 144 MHz. LC	253 F
OK 177. Récepteur bande police. FM. LC	253 F
OK 163. Récepteur AM. bande AVIATION. LC	125 F
OK 181. Décodeur de BLU ou CW	85 F
OK 81. Récepteur PO-GO. sur écouteur	270 F
OK 85. Récepteur bande CHALUTIER. LC	520 F
OK 105. Scanner pour 144-146 MHz	48 F
JKS FM. Option FM 68-107 MHz pour JK 105	48 F
JKS 27. Option 27 MHz pour JK 105	48 F
KN 64. Récepteur FM (TDA 7000 + ampli 3 W	185 F

KITS - JEUX DE LUMIERE -

KN 35. Gradateur de lumière 1200 W	50 F
Plus 15. Stroboscope 40 joules	100 F
2013. Stroboscope réglable 300 joules	245 F
2014. Stroboscope à bascule. 2 x 300 joules	355 F
KN 49. Chenillard 6 voies réglable. 6 x 1200 W	249 F
OK 126. Adaptateur micro jeux de lumière	77,40 F
OK 130. Modulateur 3 voies. 3 x 1200 W MICRO	130 F
KN 33. Stroboscope réglable 40 joules	130 F
KN 34. Chenillard 4 voies réglable. 4 x 1200 W	130 F
Plus 15. Gradateur de lumière 1200 W	50 F
Plus 15. Stroboscope 40 joules	100 F
2013. Stroboscope réglable 300 joules	245 F
2014. Stroboscope à bascule. 2 x 300 joules	355 F
KN 49. Chenillard 6 voies réglable. 6 x 1200 W	249 F
OK 126. Adaptateur micro jeux de lumière	77,40 F
OK 130. Modulateur 3 voies. 3 x 1200 W MICRO	130 F
EL 11. Voie négative pour jeux de lumière	26 F
EL 12. Filtré anti-parasite pour triacs	42 F
Plus 37. Modulateur 3 x 1200 W + chenillard 4 c	160 F

KITS - TELECOMMANDE -

JK 06. Emetteur 1 voie, 27 MHz, 27 mW, LC	137 F
JK 05. Récepteur 1 voie pour JK 06. LC	151 F
OK 10. Récepteur infrarouge. 5,0 à 30 m. LC	182 F
JK 19. Récepteur infrarouge. 5,0 à 30 m. LC	151 F
JK 17. Emetteur 9 canaux en 27 MHz. LC	200 F
JK 18. Récepteur 9 canaux pour JK 17. LC	183 F
JK Servo-moteur complet pour JK 18	152 F
OK 106. Emetteur ultra-sons. Puissance 5-6 m	83,30 F
OK 108. Récepteur ultra-sons. Sortie relais	83,10 F
OK 168. Emetteur infrarouges. P-5-8 m	125 F
OK 170. Récepteur infrarouges. Sortie relais	155 F
Plus 22. Télécommande secteur 1 canal	150 F

KITS - JEUX ELECTRONIQUES -

OK 9. Roulette électronique à 16 LEDS	126,40 F
OK 10. Déclencheur à LEDS	57,80 F
OK 11. Jeu à faces électronique à LEDS	38,20 F
OK 16. 421 digital avec 3 afficheurs	171,50 F
OK 22. Labyrinthe électronique digital	87,20 F
OK 48. 421 électronique à LEDS (7x3)	171,50 F

KITS - AUTOMOBILE -

2009. Compte-tours auto-moto à 12 LEDS	133 F
2057. Booster 2 x 30 W. aim. 12 volts	230 F
OK 377. Allumage électronique à décharge capacitive. Complet avec boîtier	390 F
OK 46. Cadenceur pour essence-glucose, réglable	73,50 F
OK 162. Booster 2 x 10 W. aim. 12 volts	195 F
EL 128. Horloge digitale. heures et minutes. AL. 12 V	124 F
PL 41. Horloge digitale. heures et minutes. AL. 12 V	140 F
PL 57. Antivol à ultra-sons pour voiture	170 F
PL 32. Interphone moto à 2 postes	140 F
OK 35. Détecteur de verglas	57,60 F

KITS - MUSIQUE -

Plus 4. Instrument de musique 4 notes	60 F
OK 76. Table de mixage stéréo à 4 entrées	272,20 F
EL 65. VU-mètre stéréo (max 100 V)	89 F
EL 135. Bruiteur électronique réglable	230 F
EL 148. Equalizer stéréo 6 voies	225 F
PL 12. Métromètre réglable	40 F

EN MAGASIN NOS

MARKES :

JOSTY-KIT - OK - PLUS
- IMD - AMTRON - ELCO
- JK - JBC - ESM - TEKO
- MMP - ISKRA
- LUMBERG - KF - ENGEL
- ELC - KOBALSSON
- CIF - THOMSON
- TEXAS - SIGNETIC
- MOTOROLA - RTC
- ETC.

Le livre des gadgets électroniques + transfert (130 p.) 70 F
Les jeux de lumière et effets sonores guitare (128 p.) 50 F
Interphones, téléphones et montages périphériques (160 p.) 54 F
Initiation à l'électronique et à l'électronique. 200 manip. (160 p.) 54 F
Laboratoire photo et montages électroniques (176 p.) 59 F
Tables et modules de mixage, étude et réalisations (160 p.) 59 F
Code du radio-amateur. Traffic et réglementation (240 p.) 89 F
P15 L'électronique appliquée au cinéma et à la photo (160 p.) 32 F
P16 L'électronique dans les trans miniatures (104 p.) 32 F
P10 Enceintes acoustiques HiFi Stéréo, études et réalisation (152 p.) 32 F
P1 30 montages électroniques d'alarme (120 p.) 32 F
P5 Montages électroniques divertissants et utiles (120 p.) 32 F
N12 La radio et la T.V. mais c'est très simple (250 p.) 55 F
N30 8080-8085 Programmation en langage assembleur (480 p.) 215 F
N5 90 applications opto-électroniques (256 p.) 80 F
N43 Réglages et dépannages des TV couleurs (160 p.) 80 F

28 NOUVEAUX KITS DISPONIBLES

PL 71. Chenillard à voix. 2048 programmes + signalisation LEDS - P. 8 x 1200 W	380 F
PL 38. Télérupteur. sortie sur relais. AL. 9 volts	80 F
PL 78. Antivol de voiture. 1 ent. temporisée + 2 instants.	140 F
Sortie sur relais temporisée. AL. 12V	140 F
PL 67. Télécommande 27 MHz. code. Portée 200 m	210 F
L'émetteur + le récepteur. Sortie sur relais. AL. 5V	210 F
PL 68. Table de mixage stéréo. 6 entrées. AL. 9V	210 F
PL 76. Allumage électronique à décharge capacitive	250 F
66. Alimentation réglable 3 à 24V/2A. Avec Translo	250 F
Arrêtage digital des Volets et Ampères	250 F
PL 174. Trappeur de courbes pour oscilloscope	80 F
220V/1000W anti-parasite	80 F
44. Base de temps 50 Hz à quartz. AL. 9V	69 F
PL 31. Préampli pour guitare. AL. 9V	40 F
PL 79. Récepteur FM Stéréo. 88 à 104 MHz. AL. 12V	220 F
OK 179. Récepteur C.C. 1 MHz à 20 MHz. LC avec ampli BF	255 F
PL 80. Sirène électronique réglable 10W/8 Ω. AL. 12V	80 F
2052. Equalizer stéréo 10 voies. Avec Potent.	595 F
PL 70. VU-mètre stéréo à leds pour 1 à 100W	80 F
KP 26. Compte tours digital à 9900 T/min 2 Afficheurs	100 F
KP 32. Temporisateur digital 1 à 40 mn. Affichage	100 F
heures et minutes. Sortie sur buzzer ou relais. AL. 9V	100 F
EL 203. Thermostat digital à 4 mémoires. AL. 12V	260 F
OK 52. Sifflet automatique pour train électr.	74 F
OK 53. Sifflet à vapeur pour locomotive	123 F
OK 77. Bloc système pour train électrique	84 F
OK 155. Variateur de vitesse pour train électrique	125 F
EL 205. Alimentation à découpage 3 à 30V/3A	210 F
EL 51. Géné. Signaux Carrés 1Hz à 2MHz. 6 gammes	80 F
EL 174. Trappeur de courbes pour oscilloscope	80 F
PL 79. Visualiseur. Transistors, effet champs. etc.	185 F
OK 406. Signal tracer portable. 5:10mV. LC	90 F
AL. 9V. Fréq. 100 K à 500 MHz. Z. 8 Ω	596 F
EL 118. Précodeur Table mixage pour casque	85 F
EL 42. Chenillard réglable 10 voies. 10x1200W	220 F

NOUVELLE GAMME 1984 240 SUPER-LOTS

QUALITE ET PRIX IMBATTABLES. UN SUCCES CONSACRE
Tous nos super-lots sont exposés en magasin pour votre contrôle de la qualité et des prix
FINI. LES MONTAGES INACHEVES ET LES COURS BREDOUILLES

RESISTANCES 1/2 watt. Tolérance 5 %		
N° 100 : les 20 principales valeurs vendues en magasin de 10 Ω à 1 M Ω		
10 par valeur. Les 200 résistances	35,00 F	
RESISTANCES 1/4 de watt. Tolérance 5 %		
N° 150 : les 16 principales valeurs vendues en magasin de 10 Ω à 1 M Ω		
10 par valeur. Les 160 résistances	28,00 F	
CONDENSATEURS CERAMIQUE isolement 50 volts		
N° 200 : les 10 principales valeurs vendues en magasin de 10 pF à 820 pF		
10 par valeur. Les 100 condensateurs	40,00 F	
N° 211 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 nF à 47 nF		
10 par valeur. Les 70 condensateurs	31,50 F	
CONDENSATEURS MYLAR 50 volts		
N° 220 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 nF à 0,1 µF		
10 par valeur. Les 70 mylars	66,50 F	
CONDENSATEURS CHIMIQUE isolement 25 volts		
N° 230 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 nF à 100 nF		
10 par valeur. Les 70 chimiques	63,00 F	

DIODES ET PONTS DE DIODES les plus courants :		
N° 301 : 20 diodes de commutation 1N4148 (1N914)	10,00 F	
N° 304 : 20 diodes de redressement 1N4004 (1A400V)	14,00 F	
N° 305 : 10 diodes de redressement BY253 (3A600V)	24,00 F	
N° 310 : 4 ponts de diodes universels 1A50 V	17,80 F	
ZENERS MINIATURES 400 mW série BZX 64 C...		
N° 320 : les 5 valeurs les plus vendues en magasin de 4,7 V à 12 V		
4 par valeur. Les 20 zeners 0,4 W	30,00 F	
ZENERS MINIATURES 1,3 watt série BZX 85 C...		
N° 350 : 5,1 V N° 353 : 9,1 V N° 356 : 15 V		
N° 351 : 6,2 V N° 354 : 10 V N° 357 : 18 V		
N° 352 : 7,5 V N° 355 : 12 V N° 358 : 24 V		
Du N° 350 à 358 le sachet de 5 zeners. 1,3 W	11,00 F	

FUSIBLES VERRE 5 x 20 mm et SUPPORTS		
N° 700 : les 5 principales valeurs vendues en magasin et 10 par valeur :		
0,1 - 0,5 - 1 - 2 et 3A les 50 fusibles	37,50 F	
N° 720 : 10 supports pour CI 1450 F N° 721 : 4 supports chéris	18,00 F	

PRISES ET COUPLEURS ALIMENTATION B.T.		
N° 450 : 10 pressions pour pile 9 volts	12,50 F	
N° 451 : 2 coupleurs pour 2 piles bâton 1,5 V	6,00 F	
N° 452 : 2 coupleurs pour 4 piles bâton 1,5 V	8,00 F	
N° 454 : 4 pinces crocodiles isolées	7,20 F	
N° 455 : 10 passe-fils en caoutchouc - 4 mm	5,00 F	
N° 456 : 2 pinces batterie 15 ampères	8,80 F	

POTENTIOMETRES AJUSTABLES AU PAS DE 2,54 mm		
N° 800 : les 7 principales valeurs vendues en magasin et 4 par valeur :		
1 - 2,2 - 4,7 - 10 - 22 - 47 et 100 K. Les 28 potentiomètres	37,80 F	
N° 801 : 1 K N° 805 : 22 K N° 809 : 470 K		
N° 802 : 2,2 K N° 806 : 47 K N° 810 : 1 M Ω		
N° 803 : 4,7 K N° 807 : 100 K Du N° 801 à 810 :		
N° 804 : 10 K N° 808 : 220 K le sachet de 10, 15, 50 F		

BOITONS POUR POTENTIOMETRES AXE 6 mm et COURSEURS		
N° 901 : 5 boutons noirs 21 mm. h. 15 mm	13,00 F	
N° 902 : 5 boutons noirs 28 mm. h. 15 mm	15,00 F	
N° 903 : 5 boutons noirs 21,4 mm. h. 20 mm	15,00 F	
N° 904 : 5 boutons chromés 21,4 mm. h. 20 mm	15,50 F	
N° 905 : 3 boutons fêches 21,8 mm + 35 mm	12,00 F	

POTENTIOMETRES AJUSTABLES AU PAS DE 2,54 mm		
N° 800 : les 7 principales valeurs vendues en magasin et 4 par valeur :		
1 - 2,2 - 4,7 - 10 - 22 - 47 et 100 K. Les 28 potentiomètres	37,80 F	
N° 801 : 1 K N° 805 : 22 K N° 809 : 470 K		
N° 802 : 2,2 K N° 806 : 47 K N° 810 : 1 M Ω		
N° 803 : 4,7 K N° 807 : 100 K Du N° 801 à 810 :		
N° 804 : 10 K N° 808 : 220 K le sachet de 10, 15, 50 F		

BOITONS POUR POTENTIOMETRES AXE 6 mm et COURSEURS		
N° 901 : 5 boutons noirs 21 mm. h. 15 mm	13,00 F	
N° 902 : 5 boutons noirs 28 mm. h. 15 mm	15,00 F	
N° 903 : 5 boutons noirs 21,4 mm. h. 20 mm	15,00 F	
N° 904 : 5 boutons chromés 21,4 mm. h. 20 mm	15,50 F	
N° 905 : 3 boutons fêches 21,8 mm + 35 mm	12,00 F	

POTENTIOMETRES AJUSTABLES AU PAS DE 2,54 mm		
N° 800 : les 7 principales valeurs vendues en magasin et 4 par valeur :		
1 - 2,2 - 4,7 - 10 - 22 - 47 et 100 K. Les 28 potentiomètres	37,80 F	
N° 801 : 1 K N° 805 : 22 K N° 809 : 470 K		
N° 802 : 2,2 K N° 806 : 47 K N° 810 : 1 M Ω		
N° 803 : 4,7 K N° 807 : 100 K Du N° 801 à 810 :		
N° 804 : 10 K N° 808 : 220 K le sachet de 10, 15, 50 F		

BOITONS POUR POTENTIOMETRES AXE 6 mm et COURSEURS		
N° 901 : 5 boutons noirs 21 mm. h. 15 mm	13,00 F	
N° 902 : 5 boutons noirs 28 mm. h. 15 mm	15,00 F	
N° 903 : 5 boutons noirs 21,4 mm. h. 20 mm	15,00 F	
N° 904 : 5 boutons chromés 21,4 mm. h. 20 mm	15,50 F	
N° 905 : 3 boutons fêches 21,8 mm + 35 mm	12,00 F	

POTENTIOMETRES AJUSTABLES AU PAS DE 2,54 mm		
N° 800 : les 7 principales valeurs vendues en magasin et 4 par valeur :		
1 - 2,2 - 4,7 - 10 - 22 - 47 et 100 K. Les 28 potentiomètres	37,80 F	
N° 801 : 1 K N° 805 : 22 K N° 809 : 470 K		
N° 802 : 2,2 K N° 806 : 47 K N° 810 : 1 M Ω		
N° 803 : 4,7 K N° 807 : 100 K Du N° 801 à 810 :		
N° 804 : 10 K N° 808 : 220 K le sachet de 10, 15, 50 F		

BOITONS POUR POTENTIOMETRES AXE 6 mm et COURSEURS		
N° 901 : 5 boutons noirs 21 mm. h. 15 mm	13,00 F	
N° 902 : 5 boutons noirs 28 mm. h. 15 mm	15,00 F	
N° 903 : 5 boutons noirs 21,4 mm. h. 20 mm	15,00 F	
N° 904 : 5 boutons chromés 21,4 mm. h. 20 mm	15,50 F	
N° 905 : 3 boutons fêches 21,8 mm + 35 mm	12,00 F	

Cette annonce annule et remplace les précédentes. Prix unitaire T.T.C. au 1/07/83.

TRANSISTORS

AC	BC (suite)	BF (suite)
125 3,00	308 1,00	185 2,50
126 3,00	309 1,00	194 2,50
127 3,00	317 1,50	195 2,50
128 3,00	318 1,50	196 2,50
180 K 4,00	327 1,20	197 2,50
181 K 4,00	328 1,50	198 2,00
182 K 3,00	337 1,20	199 2,00
183 K 3,00	338 1,20	255 3,00
184 K 3,00	339 1,20	256 3,00
AD 8,00	407 0,85	259 3,00
149 5,00	408 0,85	337 3,00
150 5,00	409 0,85	338 3,50
AF 5,00	547 1,00	494 2,00
124 3,00	548 0,95	495 2,00
125 3,00	556 0,80	537 2,00
126 3,00	557 0,80	538 2,00
127 3,00	558 0,80	539 2,00
	559 0,90	540 2,00
BD		
107 AB 1,00	135 2,00	2 N
108 AB 1,00	136 3,00	1613 2,00
109 BC 1,00	137 3,00	1711 2,00
147 1,00	138 3,70	1889 2,00
157 1,00	139 3,00	1890 2,00
171 1,00	140 3,00	1893 2,00
172 1,00	235 3,00	2218 2,00
177 1,70	236 3,00	2219 A 2,00
178 1,80	237 13,00	2222 A 1,80
179 2,00	BF 18 2,00	2364 1,80
204 2,00	115 3,00	2646 6,00
207 2,00	167 3,00	2647 A 2,00
208 2,00	173 3,00	2905 A 2,00
212 1,50	177 3,00	2907 A 1,80
216 2,00	179 4,00	3053 2,50
237 1,80	180 4,00	3054 4,00
238 1,80	181 4,00	3055 RTC 4,00
239 1,80	182 3,00	3055 MOT 6,00
307 1,00	183 4,00	3013 3,50
	184 2,50	4416 8,00

Transistors en promotion

BC 117 les 30	8,00	BF 337 les 20	15,00
BC 170 les 30	8,00	BF 423 les 50	12,00
BC 183 les 40	10,00	BF 458 les 10	10,00
BC 206 les 30	8,00	BF 495 les 30	15,00
BC 212 les 50	10,00	TP 29 les 10	10,00
BC 238 les 50	12,00	TP 108 = BC 108	10,00
BC 239 les 40	12,00		
BC 321 les 30	8,00	2 N 1890 les 40	12,00
BC 547 les 50	12,00	2 N 1893 les 10	12,00
BF 233 les 40	10,00	2N 2222 les 10	10,00
BF 240 les 50	12,00	2 N 2905 les 10	12,00
BF 257 TO 5 les 30	10,00	2 N 2907 les 10	10,00
BF 273 les 30	10,00	2 N 3055 80 V les 4	20,00

BD 253 NPN TO 3 TEXAS 6 A - 250 V	les 4	15,00
BD 677 Darlington de puissance NPN 50 V 4 A	les 10	12,00
2 N 3725 TEXAS identique à 2 N 1711	les 10	12,00
SPRAGUE TO 92 identique à BC 107	les 50	18,00
SPRAGUE CS 704 identique à BC 408	les 40	10,00
ITT FET - EC 300 TO 18	les 10	10,00
SIEMENS BD 429 TO 220 NPN, 32 V, 3 A, 10 W	les 10	10,00
BD 910 TO 220 PNP, 80 V, 15 A	la pièce	4,00
BD 911 TO 220 NPN, 80 V, 15 A	la pièce	4,00
BD 910 + BD 911	la paire	7,00

Pochettes de transistors UMF

15 x 2 N 3572 TO 18 1000 Mhz	les 20	10,00
5 x BF 123 TO 123 350 Mhz		

DIODES

BY 127 = 227	2,50	1 N 4148	0,20
OA 95	0,60	200 V 3 A	1,50
LDR 03	10,00	200 V 7 A	3,00
DRP 60	0,00	100 V 16 A à vis	2,50
1 N 914	0,30	100 V 40 A	5,00
1 N 4001 à			
1 N 4007	0,50	BY 126 (verte)	1,50 F

Diodes en pochette

BB 105 SIEMENS	les 50	10,00
1 N 645, 05 A, 220 V	les 30	5,00
1 N 4001 ou équivalent	les 30	6,00
2 A 200 V	les 20	8,00
4 A 800 V	les 10	7,00

DIODES ZEMER 1,3 W

2 V 7 à 3,9 V	2,00	4,7 V à 68 V	1,20
		75 V à 150 V	2,00

Zeners en Promotion

Pochette de 30 diodes Zener, tension de 3,6 V à 68 V 15 valeurs	La pochette de 30	12,00
Les 2 pochettes		20,00

PONTS DE DIODES

1 A 200 V	2,50	5 A 200 V	6,00
3 A 200 V	5,00	10 A 200 V	15,00
		25 A 200 V	15,00

Ponts en pochette

1 A 200 V	les 5	10,00	2 A 200 V	les 4	10,00
-----------	-------	-------	-----------	-------	-------

LEDs ET AFFICHEURS

Rouge 3 mm ou 5 mm	0,90	Rouge 5 mm plate	1,00
Verte 3 mm ou 5 mm	1,00	Verte 5 mm plate	1,00
Jaune 3 mm ou 5 mm	1,20	Jaune 5 mm plate	1,00

Rouge 3 mm ou 5 mm	en pochette de 10	8,00
Vert 3 mm ou 5 mm	en pochette de 10	9,00
Jaune 3 mm ou 5 mm	en pochette de 10	9,00

Afficheurs 7,62 mm	11,00	Afficheurs 12,7 mm	11,00
TIL 312 AC	11,00	TIL 701 AC	11,00
TIL 313 CC	11,00	TIL 702 CC	11,00
TIL 327 -	11,00		

Afficheurs en Promo

Afficheurs 12,7 mm AC, la pièce	8,00
Afficheurs 7,62 mm CC, la pièce	8,00
Afficheurs 19,6 mm AC, la pièce	10,00

THYRISTORS

TO 51 S 4 400 V	5,00	TO 220 7 A 600 V	9,00
2 N 5060 ou BRY 55, les 10 pièces			6,00
400 V, 4 A, TO 220, les 5 pièces			10,00
SIEMENS - BTW 27/500 R, les 4 pièces			20,00

TRIACS

6 A 400 V isolés	5,00	par 10	45,00
8 A 400 V non isolés	4,00	par 10	35,00

DIACS

DA 3 32 V, pièce	1,50	par 5	6,00
------------------	------	-------	------

T.T.L. TEXAS

7400 = 74 LS 00

SN 74		51	2,50	145	9,00
00	2,00	53	2,50	150	10,00
01	2,00	54	2,50	151	8,50
02	2,00	60	2,50	153	7,50
03	2,00	70	5,00	154	10,00
04	2,20	72	4,00	155	7,50
05	3,00	73	3,50	156	7,50
06	4,00	74	4,00	157	7,50
07	4,00	75	5,00	160	10,00
08	3,00	76	3,50	161	9,50
09	3,00	78	4,00	162	8,50
10	2,50	80	12,00	163	9,50
11	3,00	81	8,00	164	9,50
12	3,00	83	5,50	173	13,00
13	3,00	85	4,00	174	10,00
14	6,00	86	5,50	175	8,00
15	2,00	90	5,50	180	7,00
16	3,50	91	5,80	182	8,50
17	3,50	92	5,50	190	9,50
20	2,50	93	8,50	191	10,00
25	3,00	94	8,00	192	10,00
26	3,00	95	8,50	193	10,00
27	3,50	96	4,00	198	9,50
28	3,50	107	4,80	247	8,50
32	3,50	109	7,50	365	14,00
33	3,50	113	4,50	366	14,00
37	3,50	121	4,00	367	14,00
38	4,00	122	6,50	368	11,00
40	2,50	123	7,00	390	15,00
42	5,50	125	5,00	393	12,00
43	9,00	126	6,00		
44	9,50	128	7,00		
45	9,50	132	7,50		
46	18,00	136	5,00		
47	7,00	138	9,00		
48	14,00	139	9,00		
50	2,50	141	8,00		

C Mos

4000	2,00	4024	6,50	4060	9,00
4001	2,00	4027	4,00	4063	9,00
4002	2,00	4028	5,90	4066	3,00
4007	2,40	4029	8,00	4068	4,00
4008	6,50	4030	4,00	4069	2,00
4010	4,00	4035	6,00	4071	2,00
4011	3,30	4040	8,00	4072	2,50
4012	3,30	4041	4,00	4073	3,00
4013	3,00	4042	5,00	4075	3,00
4014	3,00	4043	6,00	4077	4,00
4015	7,00	4044	7,50	4078	3,00
4016	3,00	4046	7,50	4081	3,00
4017	5,00	4047	8,00	4082	3,00
4018	8,80	4049	8,00	4093	5,00
4019	4,50	4050	4,00	4094	13,00
4020	7,50	4051	5,00	4098	7,00
4021	7,50	4052	6,00		
4022	6,50	4053	6,00		
4023	2,40				

4501	4,50	4512	7,50	4538	12,00
4502	4,50	4518	8,00	4539	27,00
4508	28,00	4520	7,50	4585	7,50
4511	8,50	4528	8,00		

LINEAIRES SPECIAUX

S 041 P	15,50	TAA 651 B	9,00
S 042 P	16,50	TBA 120	5,00
TL 071	6,50	TBA 790 KB	8,00
TL 072	11,00	TBA 790 LA	8,00
UAA 170	30,00	TBA 810	11,00
UAA 180	30,00	TDA 2002	8,00
L 120	15,50	TDA 2003	10,00
LM 301	3,50	TDA 2004	20,00
LM 311	6,70	TDA 2020	20,00
LM 380	11,50	XR 2206	40,00
TAA 550	2,00		

En promotion

555, 8 p., les 4	10,00	TDA 3310, les 3	10,00
741, 8 p., les 5	10,00	TBA 810, les 2	10,00
AY 3-8500, la pièce	30,00	TBA 800, les 2	10,00
CD 4611, les 10	15,00	CD 4001 (cér.), les 10	18,00

EN STOCK PERMANENT TOUS

LES TUBES ELECTRONIQUES

ALARMES

Amant 5 x 5 mm	2,00	la paire	17,00
LS (seul)	3,50	Transducteur 40 khz	50,00
LS bobine 12 V	4,00	émetteur + récepteur	50,00

BOUTONS

Alu massif serrage vis $\varnothing$ 20 et 25 mm	5,00
Caillote alu $\varnothing$ 10, 15, 22, 27 mm	3,50
Bouton pour potentiomètre à glissière	1,50

BOUTONS en pochettes

Différents diamètres. La pochette de 20	10,00
— Caillote alu, diam. 28 mm, les 10	10,00
— Superbe bouton alu, présentation professionnelle, façade incurvée	5,00
— $\varnothing$ 40 mm, H 20 mm, la pièce	5,00
— $\varnothing$ 20 mm, H 20 mm, la pièce	2,50
— Bouton noir argenté, strié, $\varnothing$ 10 mm, jupe 12 mm, les 10	8,00

COMPTOIR du LANGUEDOC s.a.
COMPOSANTS ELECTRONIQUES
26 à 30, rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
(61) 52.06.21

RÉGULATEURS DE TENSION

Positif 1,5 A	Négatif 1,5 A
5-8-12-15-18-24 V	7,00
5-8-12-15-18-24 V	7,00
L 200 = TDA 0200 variable - en U de 3 V à 36 V, en I de 0 à 2 A, boîtier TO 220 protégé	12,00
Note d'application sur demande	

Régulateurs en Promotion

9 boîtiers TO 92 5 V - 12 V	
11 boîtiers TO 220 10 V - 12 V - 24 V	15,00
La pochette de 20	

RADIATEURS

Pour TO5 à ailette	1,00	carre 80 x 80 - 30 W	9,00
Pour TO 220 (triac)	3,00	Grosse puissance 115 x 38	
Pour TO3 à ailette - percés		37 W 1 x TO3	10,00
carre 46 x 46 - 15 W	5,00	Pour 1 TO 3	
carre 65 x 65 - 24 W	7,00	11 x 55 45 W	15,00

En promotion

Percé pour 1 x TO 3, anodisé, 20 W	5,90
Percé pour 1 x TO 3, anodisé, 60 W	10,00
Pour 2 x TO 220, non anodisé, 30 W	3,90
Percé pour 4 TO 3 anodisé forme de U	
longueur 0,35 m, 120 W, la pièce	20,00
Grosse puissance 100 W, 0,4 kg, 130 x 100 x 30 mm	
Matériel super la pièce	12,50

à TOULOUSE



COMPTOIR du LANGUEDOC s.a.
COMPOSANTS ELECTRONIQUES
26 à 30, rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
(61) 52.06.21

FICHES ET PRISES

Normes DIN

Socle HP	1,00	Mâle 6 contacts	3,00
Socle 3 contacts	1,50	Mâle 7 contacts	3,30
Socle 4 contacts	1,50	Mâle 8 contacts	3,30
Socle 5 contacts	1,50	Femelle 4 P	1,20
Socle 6 contacts	1,70	Femelle 3 contacts	2,30
Socle 7 contacts	1,80	Femelle 4 contacts	2,40
Socle 8 contacts	2,00	Femelle 5 contacts	2,50
Mâle HP	1,20	Femelle 6 contacts	3,00
Mâle 3 contacts	2,20	Femelle 7 contacts	3,30
Mâle 4 contacts	2,30	Femelle 8 contacts	3,50
Mâle 5 contacts	2,40	Mâle AM ou FM	2,50

Normes US

Socle Jack 2,5 mm	1,20	Jack 6,35 mm mono métal	5,00
Socle Jack 3,2 mm	1,20	Jack 6,35 mm stéréo bock	2,50
Socle Jack 3,2 mm stéréo	2,50	Jack 6,35 mm stéréo métal	7,50
Socle Jack 6,35 mm	2,00	Fem. prol. 2,5 mm	1,20
Socle Jack 6,35 stéréo	2,50	Fem. prol. 3,2 mm	1,20
Jack mâle 2,5 mm	1,20	Fem. prol. 6,35 mm mono	2,50
Jack mâle 3,2 mm	1,20	Fem. prol. 6,35 mm stéréo	2,50
Jack mâle 3,2 mm stéréo	3,00	Mâle CINCH R ou N	1,40
Jack mâle 6,35 mm mono	2,00	Fem. CINCH R ou N	1,40

Socle CINCH fix ECRU

FICHES ALIMENTATION			
Fiche secteur mâle	2,50	Socle secteur mâle	
Fiche secteur femelle	2,50	2 contacts 4 mm	1,50
Socle secteur femelle isolé		Socle secteur normes Europa	
10A 400V 2 contacts 4mm	2,50	3 contacts	8,00
		Femelle cordon	15,00

Fiches Alimentation

Fiche secteur mâle	2,50	Pointe touche R ou N	5,00
Fiche secteur femelle	2,50	Grip fil rouge ou noir	15,00
Fiche secteur femelle soit	2,50	Grip fil miniature R ou N	13,00
104 400V 2 contacts 4mm	2,50	Pince croco à vis	1,50
		Pince croco isolée	2,00

Socle secteur mâle 2 contacts	1,50		
Socle Jack 3,5 mm	8,00		
Socle Jack 2,5 mm	7,00		
Socle DIN 6 contacts	10,00		
Socle HP DIN	10,00		
Socle DIN 5 contacts	15,00		
Socle stéréo 6,35 mm	15,00		

• Socle secteur 220 V à coupler +
fiche alim. B.T. à coupler. La pièce 1,00

CIRCUITS IMPRIMÉS & PRODUITS

Bakélite 15/10 à face 35 microns			
80 x 150 mm les 10 plaques	200		
200 x 300 mm la plaque	4,00		
Plaque papier époxy 16/10 35 microns			
1 face 70 x 150, la plaque	1,50		
1 face 100 x 300, la plaque	4,00		
à souder 6 couleurs	5,00		
1 face 200 x 300, la plaque	8,00		
Plaque verre époxy 16/10 35 microns			
1 face 70 x 150, la plaque	2,00		
2 faces 180 x 300, la plaque	10,00		
1 face 200 x 300, la plaque	15,00		
Plaques présensibilisées positives			
Bakélite 200 x 300, 1 face	45,00		
Type époxy 200 x 300, 1 face	65,00		
BRADY pastilles en carte de 112, en 1,91 mm, 2,36 mm, 2,54 mm, 3,18 mm, 3,96 mm. La carte	10,00		
Rubans en rouleau de 16 mètres			
Largeur disponible 0,79 mm, 1,1 mm, 1,27 mm, 1,57 mm. Le rouleau	17,00		
2,03 mm, 2,54 mm. Le rouleau	20,00		
Feutres. Pour tracer les circuits imprimés	19,00		
Molette pour faire des réservoirs et valve	25,00		
REVELEUR en poudre, 2 litres	50,00		
Étamage à froid bidon 1/2 litre	13,00		
Vernis pour protéger les circuits. La bombe	24,00		
Photosensible positif 20, la bombe	65,00		
Résine photosensible positif - révélateur	9,50		
Gomme abrasive pour nettoyer le circuit	12,00		
Perchlorure en poudre, pour 1 litre	27,00		
Perchlorure en bidon granulé pour 2 l, à prendre sur place			

MESURE

AL 784 12 V 3 A	190,00	AL 785 12 V 5 A	250,00
AL 745 0-15 V 0,3 A	440,00	AL 812 0-30 V 0,2 A	560,00
HM 103 avec sonde 1/10	2 390,00		
HM 203 avec 2 sondes 1/10	3 650,00		
HM 204 avec 2 sondes 1/10	5 250,00		
MX 522	750,00	MX 562	1 050,00
Nouveaux oscilloscope QX 710, 2 x 15 MHz, sans sondes	2 890,00		
Microtest 90	330,00		
ICE 680 G	429,00		
ICE 680 R	500,00		

EXCEPTIONNEL

CONTRÔLEUR 1 000 (1 volt, Tension = 0 - 4 gammes)
Ohmmètre 1 gamme, 1 continu 0,1 A, 1 gamme 0,00, 00,00

APPAREILS DE TABLEAU SERIE DYNAMIC

Boîtier transparent. Partie inférieure blanche. Fixation par clips. Dimensions 45 x 45			
Voltmètre	15 V - 30 V - 60 V	Amplémetre	1 A - 3 A - 6 A
			Prix 42,00

VU-METRES EN PROMOTION

VU-mètre 200 MICRO. Très beau	10,00
VU-mètre 200 MICRO + éclairage 12 V	12,00
VU-mètre 0 central	15,00
VU-mètre point mobile	3,00

RELAIS

Type prof. miniature, pôles 12 V, 2 RT, contacts 5 A	12,00
Type industriel 24 V, 2 RT, contact 10 A	15,00
6 V ou 24 V ou 48 V, 2 RT	la pièce 8,00
6 V ou 12 V ou 24 V ou 48 V, 4 RT	la pièce 10,00
12 V, 5 RT	la pièce 12,00

MICROPHONE

DYNAMIC microphone, support, cordon, inter. la pièce	12,00
DYNAMIC 200 ohms, forme rectangulaire, support, cordon	12,00
Livre, en coffret	20,00

RESISTANCES

1 W 5 % 1 (1 à 10) Ω	0,20		
10 (1 à 2) MΩ	0,10		
1,2 W 5 % 1 (1 à 10) Ω	0,25	3 W 0,1 à 3,3 kΩ	2,50
10 (1 à 10) MΩ	0,15	5 W, 1 (1 à 8) kΩ	3,50
1 W 10 (1 à 10) MΩ	0,40	10 W, 1 (1 à 10) kΩ	4,50
2 W 10 (1 à 10) MΩ	0,70		

Résistances en PROMO

Résistances 1/4 W 5 % de 10 (1 à 2,2 MΩ) (50 valeurs)	10,00
La pochette de 225 pièces panachées	10,00
Les 2 pochettes	10,00
1/2 W, valeur de 10 (1 à 1 MΩ) (50 valeurs)	10,00
La pochette de 225 pièces panachées	10,00
Les 2 pochettes	10,00

1 W et 2 W, valeur de 15 (1 à 8 MΩ) (40 valeurs)	10,00
La pochette de 100 pièces panachées	10,00
1/4 W - 1/2 W - 1 W - 2 W (100 valeurs)	10,00
La pochette de 400	15,00
Les 2 pochettes	25,00
3 W et 5 W, vitellinités et cémentées, valeur de 2,2 (1 à 10 kΩ) (25 valeurs); la pochette de 50	12,00
les 2 pochettes	20,00

Résistances bobinées 10 W 5 %	10,00
7,5 Ω, les 20 pièces	10,00
1 kΩ, les 20 pièces	10,00

Résistances ajustables en PROMO

Miniatures pas 2,54 mm de 10 (1 à 470 K)	10,00
La pochette de 40	10,00
Petit et grand module de 10 (1 à 2,2 MΩ)	13,00
La pochette de 65	13,00

POTENTIOMETRES

Ajustables, par 2,54 mm, pour C imprimé			
verticaux et horizontaux			
valeur de 100 (1 à 2 MΩ)	1,00		
Type simple rotatif axe 6 mm			
Module linéaire de 100 (1 à 1 MΩ)	3,20		
Module log de 4,7 kΩ à 1 MΩ	4,20		
Type double 1 seul axe			
linéaire 2 x 4,7 kΩ à 2 x 1 MΩ	9,50		
log 2 x 4,7 kΩ à 2 x 1 MΩ	10,50		
Type à gâchette pour C1 déplacement du curseur 60 mm			
Module linéaire de 4,7 kΩ à 1 MΩ	9,00		
Module log de 4,7 kΩ à 1 MΩ	10,50		
Stereo linéaire de 4,7 kΩ à 1 MΩ	12,50		
Stereo log de 4,7 kΩ à 1 MΩ	12,50		
Potentiomètre avec inter. axe 6 mm			
log, valeur de 4,7 kΩ à 1 MΩ	6,50		
Potentiomètre 10 tris, pas 2,54 mm 89 P			
valeur 100 (1 à 1 MΩ), la pièce	7,00		

Potentiomètres en pochette

Bobines de 22 (1 à 3,3 kΩ)	10,00
La pochette de 220 panachées	10,00
20 tours 2,2 kΩ. La pochette de 10	10,00
Rotatifs avec et sans interrupteurs de 220 (1 à 2,2 MΩ)	12,00
La pochette de 35 en 15 valeurs	20,00
Les 2 pochettes	20,00
Rectangulaires de 220 (1 à 1 MΩ)	15,00
La pochette de 30 en 10 valeurs	10,00
Potentiomètre rotatifs à axe 10 K linéaire	10,00
Les 10 pièces	10,00
— SERRURE professionnelle miniature, obtureuse, ressort, support stilette, fixation par écrou. Livré avec bouton gris professionnel, index de repère, cache avant, serrage au centre, valeur 4,7 kΩ, 3 pots + boutons	12,00
Aust. 10 tours de 10 (1 à 10 K), les 10	10,00

Potentiomètres bobinés

Axe 6 mm, puissance 3 W			
10 (1 - 22) Ω 47 (1 - 100) Ω 470 (1 - 220) Ω			
1 kΩ - 2,2 kΩ - 4,7 kΩ - 10 kΩ	16,00		

VISSERIE

VISSEUSE		CONNECTEURS	
vis 3 x 10, le 100	8,00	Contact lyre en laiton enclanché pas 3,96 mm	
vis 3 x 15, le 100	8,50	6 contacts	2,20
Ecrous 3 mm, le 100	9,00	10 contacts	2,80
vis 4 x 10, le 100	9,00	15 contacts	3,50
Ecrous 4 mm, le 100	10,00	18 contacts	4,70
Cosse à souder		Enclenché pas 5,08 mm vendu mâle - femelle	
3 mm, le 100	1,50	5 contacts	2,20
4 mm, le 100	1,50	7 contacts	2,50
5 mm, le 100	2,50	9 contacts	3,10
Cosse à serrer			
simple, le 100	1,50		

CONNECTEURS

Contact type en laiton			
encriptable pas 3,96 mm			
6 contacts	2,20		
15 contacts	2,80		
vis 4 x 10, le 100	3,50		
Ecrous 4 mm, le 100	4,70		
Enchâssé, pas 5,08 mm			
verrou mâle + femelle			
5 contacts	2,20		
7 contacts	2,80		
9 contacts	3,10		
11 contacts	3,40		

VENTILATEURS

220 V 1800 tr. carcasse alu			
17 x 15 cm matériel neuf			
La pièce	100,00		

● Pivots ronds, diamètre 2 mm, L 19 mm	
La pochette de 300	3.00
● Cosses relais, barrettes à pivots	
La pochette de 20 coupes panachées	2.00
● CONNECTEURS plats à pivots	
La pochette de 30 en 5 modèles 7 à 22 contacts	10.00
Les 2 pochettes	15.00
● Connecteurs plats pour simple ou double face	
11 contacts, les 10	5.00
● Sockets RCA (cinch) à souder, les 10	3.00

TRANSFOS D ALIMENTATION

Primaire 220 V		24 V 0,5 A	26,00
6 V 0,5 A	20,00	24 V 1 A	30,00
6 V 1 A	20,00	2 x 6 V 0,5 A	23,00
6 V 2 A	24,00	2 x 12 V 1 A	30,00
9 V 0,5 A	21,00	2 x 15 V 1 A	40,00
12 V 0,5 A	23,00	2 x 15 V 2 A	47,00
12 V 1 A	26,00	2 x 18 V 1 A	45,00
12 V 2 A	30,00	2 x 24 V 1 A	47,00
18 V 0,5 A	27,00	2 x 12 V 2 A	47,00
18 V 1 A	30,00	2 x 18 V 2 A	50,00
	33,00	2 x 24 V 2 A	78,00

Les transfo marqués d'une croix ne sont vendus que sur place

Transfo en Super Promo

Primaire 220 volts			
0-14 V, 20 A	12,00	30 V 0,5 A	10,00
2 x 7 V 12 A	12,00	6 V 1 A	8,00

Miniatures à pivots

12 V 0,1 A	7,00	15 V 0,2 A	10,00
12 V 0,2 A	10,00	15 V 0,1 A	7,00
TORQUES 15 V 1,5 A	55,00		
TORQUES 22 V 30 VA - 12 V 10 VA	90,00		

Transfo pour Modulateurs

Transfos pour Modulateurs	
Miniature à pivots rapport 1/5	5,00
Subminiature à pivots imprégné rapport 1/8	4,00

PRIMAIRE 220 V, secondaire 30 V, 2 A	30,00
PRIMAIRE 220 V, secondaire 2 x 28 V, 1,5 A	40,00
Port 15,00 F par transformateur	

MODULES

Alimentation 110-220 V. Circuit 150 x 150 mm. Sortie régulée			
115 V, 5 Ma, excitant un relais qui peut commander à distance la mise en route ou l'arrêt d'un appareil			
Livré avec schéma de branchement	10,00		
Ampli monté avec un TBA 801			
Puissance 4 watts sous 120 volts			
Livré avec schéma sans potentiomètre	35,00		
Recepteur petite ondes. Livré en état, sans boiler ni piles			
mais avec le haut-parleur, alim. 4,5 V	15,00		

POUR RECUPERATION DES COMPOSANTS

Module N° 1	4 circuits intégrés - 18 transistors		
(BC 238 - BC 173 - 20 cond. 4 diodes 1 A			
1 transistor 5744 rapport 1/2, 1 relais 12 V 4 RT			
Contact 5 A - 50 résistances)			
Composants neufs	Prix : 15,00		
Module N° 2	1 transistor 1 rapport 1/2 - 3 CI (support) - 1 pont 1 A -		
6 BC 238 - 7 chimiques. Ajust. - mylar - resist. etc.			
Composants neufs	Prix : 8,00		
Module N° 3	1 relais 12 V 4 RT - 3 diodes 50 V 3 A		
Composants neufs	Prix : 5,00		

EXCEPTIONNEL

EXCEPTIONNEL			
TRANSISTORS Silicium tous référencés			
Boîtier métal TO 3. La pochette de 10			10,00
Boîtier métal TO 18. La pochette de 50 en 10 types			10,00
Boîtier epoxy TO 92. La pochette de 70 en 10 types			10,00
Transistor Texas boîtier métal, silicium PNP 30 V 0,3 A			10,00
Les 40 pièces			
● Haut-parleurs, emboîlage individuel			
7 cm 8 Ω	7,00	5 cm 25 Ω	6,00
12 × 7 cm 4 Ω	5,00	9 cm 4 Ω	6,00
6 cm AUDA	7,00	10 × 10 cm 8 Ω	12,00
6 cm AUDA	9,00	12 × 19 AUDA	12,00
6 cm 8 Ω la pièce	7,00	17 cm AUDA	12,00
● Micro électret la pièce			
	5,00	- Butzer 12 V la pièce	

NEW ! A NOTRE RAYON ALARME NEW !

LES RADARS VOLUMETRIQUES «LEXTRONIC» RV004 et RV005 A INFRAROUGE PASSIF

se caractérisent par leurs dimensions réduites ainsi que par une **très faible consommation de veille** (3 mA environ). Les portées opérationnelles (réglables) sont de 5 m maximum avec un angle de couverture de 70° environ. Le déclenchement de ces radars se fait par **détection de variation de température causée par la radiation du corps humain** (infrarouge passif). Ils utilisent un **détecteur spécial muni d'un filtre sélectif de longueur d'ondes** bien spécifique de la température du corps humain évitant ainsi tous les déclenchements intempestifs. De plus, ces radars ne traversent pas les cloisons ni les vitres. Ils possèdent également une très grande immunité contre la lumière, les bruits, etc. Ils sont équipés d'un contrôle visuel par LED réagissant dès le passage d'une personne (ou d'un animal) dans la zone couverte par le radar.

Nombreuses applications : Antivol, déclenchement automatique d'éclairages, d'appareil photo ou caméra, magnétophone, vidéo de surveillance, objet animé, guirlandes, spots, système de sécurité, etc.



Documentation contre enveloppe timbrée

RADAR RV004 : Dimensions : 57 x 37 x 20 mm. Modèle spécialement étudié pour fonctionner avec la centrale d'alarme CAP 002. Alim. 12 V. Consommation en veille : 3 mA

En kit 286 F Monté 345 F

RADAR RV005 : mêmes caractéristiques que le RV004, mais dimensions : 72 x 50 x 24 mm, il comporte également les temporisations d'entrée (10s) de sortie (90s) et de durée d'alarme (redéclenchable) de 60s. Les sorties se font sur relais incorporé 1 RT 3A pouvant actionner directement une sirène ou tout autre appareil.

En kit 336,60 F Monté 436,60 F


ENSEMBLE E/R A BARRIERE INFRAROUGE INVISIBLE (PORTEE MAXI 30 M).

EMETTEUR INFRAROUGE, piloté par quartz, alimentation 12 V, livré avec boîtier. Dim. 57 x 36 x 22 mm.

En kit 108 F Monté 148 F

RECEPTEUR INFRAROUGE, alimentation 12 V, sortie sur relais temporisé (90s) 1 RT contact 10 A, livré avec boîtier. Dim. 70 x 50 x 23 mm.

En kit 185 F Monté 245 F

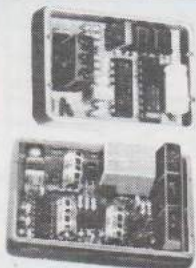

CENTRALE D'ALARME PROGRAMMABLE CAP 002

Pour la protection électronique d'appartement, pavillon, magasin, voiture, moto, etc., déclenchement par boucle périmétrique ou radar, programmation des temporisations d'entrée, de sortie et durée d'alarme. Arrêt et remise à zéro automatique évitant les déclenchements

intempestifs. Sortie sur relais IRT, contact 10 A. Permet de déclencher une sirène intérieure ou extérieure, l'éclairage des lieux, un transmetteur téléphonique ou la transmission par radio, etc. Contrôle visuel par LED clignotant de la mise en service de l'alarme et de la mémorisation de l'alarme en votre absence. Pousoir de test de la boucle ou radar. Alimentation 12 V.

PLATINE CAP 002 seule (dim. 140 x 65 mm), sortie sur relais 1RT 10 A. Complète en kit 325 F

Platine CAP 002 montée et réglée 398 F

ENSEMBLES DE RADIOCOMMANDE - 1 A 14 CANAUX

LEXTRONIC propose une gamme étendue d'ensembles E/R de radiocommande, utilisant du matériel de haute qualité, ces appareils sont étudiés afin de permettre la commande à distance de relais avec une grande sécurité de fonctionnement, grâce à un codage à l'émission et à la réception en PCM, pratiquement imbrouillables par les CB, Talky-Walky, radiocommandes digitales, etc. Les portées de ces appareils sont données à titre indicatif, à vue et sans obstacle. Pour de plus amples renseignements, consultez notre catalogue. Prix spéciaux par quantité.

Modèle de haute fiabilité et de très belle présentation, pratiquement imbrouillable grâce à son codage PCM avec programmation du code à l'émission et à la réception par mini-interrupteurs DIL (8192 combinaisons).

EMETTEUR 8192 livré en boîtier luxe noir (92 x 57 x 22 mm), avec logement pour pile 9 V min., puis. HF 600mW 9 V. Cons. 120 mA (uniquement sur ordre), test pile par LED. Existe en 3 présentations :

1°) **EMETTEUR 8192 AT** équipé d'une antenne télescopique de 70 cm pour une portée supérieure à 1 km.
2°) **EMETTEUR 8192 AC** équipé d'une antenne souple type «caoutchouc» de 15 cm pour une portée de l'ordre de 300 à 500 m.
3°) **EMETTEUR 8192 SA** sans antenne extérieure (incorporée à l'intérieur du boîtier) pour une portée de l'ordre de 100 à 200 m.

ENSEMBLE MONOCANAL MINIATURE 41 MHz



EMETTEUR 8192 complet en kit (spécifier la version, AT, AC, ou SA), livré avec son boîtier luxe et quartz émission 41 MHz **289 F**

Même **EMETTEUR 8192** livré sous forme de platine complète en kit, avec quartz émission, mais sans inter., sans antenne télescopique ou caoutchouc, ni boîtier 225 F

PLATINE SEULE 8192 en ordre de marche 275 F

EMETTEUR 8192 (spécifier la version) en ordre de marche, sans pile 399 F

RECEPTEUR monocanal 8192 livré en boîtier plastique (72 x 50 x 24 mm), Alimentation 9 à 12 V. **Tres grande sensibilité** (<1 µV) CAG sur 4 étages, équipé de 9 transistors et 2 Cl. Sortie sur relais 1 RT 10A. Consomm. au repos de 15 mA. Réponse de l'ens. E/R 0,5 s env.

RECEPTEUR 8192 complet en kit, avec quartz 349 F

RECEPTEUR 8192 en ordre de marche 459 F

ENSEMBLE MONOCANAL 27 ou 72 MHz

(portée supérieure à 1 km). Programmation du code à l'émission et à la réception par mini-interrupteurs. Puissance : 1 WHF, 12 V. **PLATINE SEULE** (HF + codeur) dimensions : 110 x 25 x 16 mm.

Complet en kit, sans quartz : **286,00** Monté : **434,40**

RECEPTEUR monocanal : livré avec boîtier (dim. : 72 x 50 x 24 mm), sortie sur relais étanches : 2RT 5A. Alimentation : 4V8.

Complet, en kit, sans quartz : **313,50** Monté : **462,00**

MANCHE DE TELECOMMANDE PROPORTIONNEL 2 VOIES

SLM avec pots 5 Ω ou 220 kΩ 79,00 **55,00**

MANCHE PROFESSIONNEL, LEXTRONIC 2 VOIES

(utilisé sur X007) 150,00 **120,00**

MANCHE A VOLANT 1 VOIE p. voiture RC 82,50 **55,00**

ENSEMBLE 4 CANAUX 27 ou 72 MHz

(portée 500 mètres)

EMETTEUR miniature 4 canaux, 350 mW, 9 V, complet avec boîtier (dim. 112 x 58 x 23 mm)

Manches de commande, antenne télescopique, etc., sans quartz



En kit : **242,00 F**

Monté : **332,00 F**



RECEPTEUR 4 canaux, alim. 4,8 V, livré avec boîtier (72 x 50 x 24 mm), sortie sur relais IRT 2A.

Complet en kit, sans quartz : **345,40 F** Monté : **492,50 F**

ENSEMBLE 14 CANAUX 27 ou 72 MHz

(portée supérieure à 1 km) à commandes momentanées ou avec mémoires.

EMETTEUR 14 canaux, 1 WHF, 12 V, complet avec boîtier (dim. 128 x 93 x 35 mm). Antenne télescopique, manches de commande, etc.

Sans quartz en kit : **526,35 F** Monté : **725,45 F**

Option : Batterie 12 V. 500 mAh : **201,85 F**

RECEPTEUR 14 canaux : sortie sur relais étanches 2RT 5A. Complet en version monocanal.

Sans quartz en kit : **360,40 F** Monté : **461,40 F**

Par canal supplémentaire. en kit : **70,40** - Monté **81,40 F**

• Egalement disponible : ensemble 14 CX 41 MHz en FM, (nous consulter).

Veuillez m'adresser **VOTRE DERNIER CATALOGUE + LES NOUVEAUTES** (ci-joint 30 F en chèque) ou seulement vos **NOUVEAUTES** (ci-joint 10 F en chèque)

Nom..... Prénom.....

Adresse.....

RP

LEXTRONIC 33-39, avenue des Pinsons
93370 MONTFERMEIL
C.C.P. La Source 30.576.22 - Tél. 388.11.00 (lignes groupées)
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Fermé dimanche et lundi
CREDIT CETELEM • EXPORTATION : DETAXE SUR LES PRIX INDICES



DISTRIBUTION ELECTRONIQUE MESURE

48, QUAI PIERRE SCIZE

69009 LYON

TELEX ITALY 380157 FSARL AU CAPITAL

TÉL. (7) 839.42.42

100 000 F

PRIX DE LANCEMENT TTC

MONI 3/50 E : 515 F

MONI 6-3/20 : 252 F

MONI 30/20 E : 496 F

MONI 10/20 E : 479 F


MONI 10/20 : 420 F

**ATTENTION LDEM NE LIVRE
QUE LES REVENDEURS**

EN VENTE CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR


MONI 3/50 E

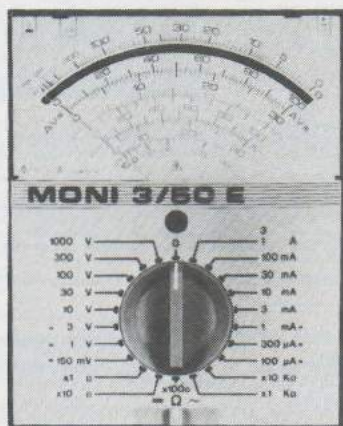Résistance interne : 50 k Ω /V continu et alternatif. Equipage magnétoélectrique 100°. Calibre 3 A courant continu et alternatif. Capacimètre avec utilisation de la notice technique. Chute de tension 20 μ A/150 mV - 3 A/750 mV. Galvanomètre protégé par diodes. Protection électronique du circuit A. Circuit 3 A non protégé. Précision A et V continu 3%, alternatif 3,5%.



MONI 30/20 E

Toutes applications - Résistance interne 20 k Ω /V continu et alternatif. Protection électronique. Courant maxi 30 A. Recherche de phase par néon. Capacimètre avec notice technique. Chute de tension 500 mV pour 30 A. 30 kV en continu avec sonde extérieure. Précision A et V courant continu 2%, alternatif 3%. Protection du galvanomètre par diodes. Protection électronique du circuit Ω et 1 A. Calibre 6-30 A non protégé.

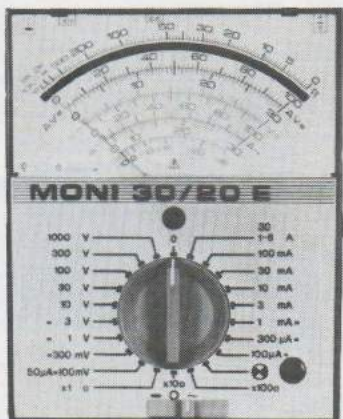


LISTE DES REVENDEURS

01000 BOURG EN BRESSE	ELBO	(74) 23.60.79
01500 AMBERIEU EN BUGEY	BUGEYLEC	(74) 38.19.50
03000 MOULINS	CORATEL	(70) 20.27.00
03100 MONTLUÇON	COMPOTEC	(70) 46.06.33
06000 NICE	ELECTRONIQUE ASSISTANCE	(93) 56.01.20
06000 NICE	HIFI DIFFUSION	(93) 86.69.48
06400 CANNES	HAUCH	(93) 38.41.53
06400 CANNES	ATELIER REYA	(93) 38.54.54
06400 CANNES	ELECTRONIQUE LOISIRS	(93) 38.36.56
07100 ANNONAY	ARNAUD ELECTRONIQUE	(75) 33.52.96
07160 LE CHEYLARD	PINET	(75) 29.33.30
07300 TOURNON	COSI FRERES	(75) 08.37.21
13000 MARSEILLE	BRICOL AZUR	(91) 90.34.33
13000 MARSEILLE	RADIO DISTRIBUTION ANSELME	(91) 48.70.57
13000 MARSEILLE	HILL ELECTRONIQUE	(91) 89.10.98
13100 AIX-EN-PROVENCE	ALPHATRONIC	(42) 27.89.54
13140 MIRAMAS	SERVICE ELECTRONIQUE	(90) 50.01.52
13300 SALON DE PROVENCE	BRIC-ELEC	(90) 56.48.09
17000 LA ROCHELLE	COMPTOIRS ELECTRONIQUES ROCHELAIS	(46) 41.09.42
17000 LA ROCHELLE	LOISIRS TECHNIQUES	(46) 41.17.64
21000 DIJON	ELECTRONIC 21	(80) 72.25.85
24000 PERIGUEUX	K.C.E.	(16) 08.90.35
24100 BERGERAC	POMAREL	(53) 57.02.65
26000 BESANCON	REBOUL ELECTRONIQUE	(81) 81.02.15
26100 ROMANS	BONNEFOY	(75) 71.35.62
26000 MONTELMAR	ELECTRONIQUE DISTRIBUTION	(75) 64.10.96
26500 BOURG-LES-VALENCES	E.C.A. ELECTRONIQUE	(75) 42.68.88
30000 NIMES	S.A.R.L. CINI RADIO TELE	(66) 67.67.05
30000 ALES	ETS ROUX	(66) 52.89.12
31000 TOULOUSE	AUGE	(61) 21.37.75
33000 BORDEAUX	ELECTRONIQUE 33	(56) 28.62.79
33000 BORDEAUX	SOLISELEC	(56) 52.94.07
34000 MONTPELLIER	S.N.D.E.	(67) 58.66.92
34000 MONTPELLIER	TOUTE L'ELECTRONIQUE	(67) 58.68.94
38000 GRENOBLE	CHARLAS	(76) 46.29.02
38000 GRENOBLE	ELECTRON BAYARD	(76) 54.23.58
38130 ECHIROLLES	BERTHET ELECTRONIQUE	(76) 22.65.95
38200 VIENNE	VIDEO 13	(74) 85.51.76
38500 VOIRON	ELDA	(76) 65.89.82
42000 ST-ETIENNE	RADIO SIM	(77) 32.74.62
42000 ST-ETIENNE	REMATIQUE	(77) 33.21.32
42300 ROANNE	S.E.C.	(77) 71.79.59
54000 LONGWY	COMIELEC	(8) 224.48.96
57000 METZ	C.S.E.	(8) 766.66.98
57600 FORBACH	TELE SERVICE	(8) 787.38.57
58000 NEVERS	CORATEL	(86) 57.28.02
63000 CLERMONT-FERRAND	ATOLL	(73) 91.66.92
63000 CLERMONT-FERRAND	ELECTRON. SHOP	(73) 92.73.11
65000 TARBES	C.B.E.	(62) 93.84.46
67000 STRASBOURG	ALSAKIT	(88) 35.06.59
68000 COLMAR	MICROPROSS	(89) 23.25.11
68200 MULHOUSE	HENTZ	(81) 45.31.98
69000 LYON	CORAMA	(7) 889.06.35
69000 LYON	L.R.C.	(7) 828.99.09
69000 LYON	TOUT POUR LA RADIO	(7) 860.26.23
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE	ELECTRONIC SHOP	(74) 65.28.82
69600 OULLINS	CHUZEVILLE	(7) 851.30.19
71000 MACON	COMPELEC	(85) 34.43.06
73000 CHAMBERY	AUDIO ELECTRONIQUE	(79) 85.02.63
73000 CHAMBERY	R.D.S. SERVICE	(79) 33.52.68
74100 ANNEMASSE	HANDELEC ELECTRONIQUE	(50) 92.22.93
74380 BONNE	ELECTRONAUTE	(50) 39.33.10
75000 PARIS	ACER-OCER	770.28.31
75000 PARIS	RAM	307.62.45
75000 PARIS	REUILLY COMPOSANTS	372.70.17
81100 CASTRES	ETS JACQUES GACHES	(63) 59.29.58
83200 TOULON	RADIELEC COMPOSANTS	(94) 91.47.62
83200 TOULON	ARLAUD ELECTRONIQUE	(94) 41.33.65
84000 AVIGNON	KITS ET COMPOSANTS 84	(90) 85.28.09
87000 LIMOGES	DISTRUSHOP	(55) 79.56.61
87000 LIMOGES	LIMTRONIC-PAROT	(55) 34.56.55
88000 EPINAL	AUX COMPOSANTS ELECTRONIQUES	(29) 82.18.64
91390 MORSANG SUR ORGE	C.F.L.	015.30.21
94200 IVRY SUR SEINE	C.F.L.	872.32.68
97400 ST-DENIS DE LA REUNION	FOTEC L.T.	21.50.42


MONI 6-3/20

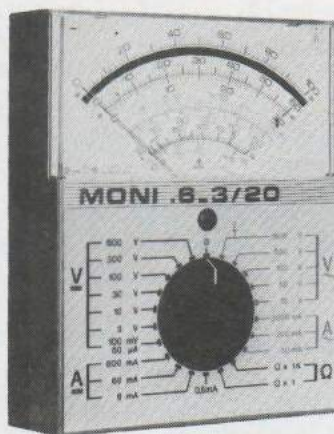Résistance interne 4 k Ω /V en alternatif. 20 k Ω /V en continu. Equipage magnétoélectrique 40 μ A - 2500 Ω 100°. Sélection des calibres par commutateur central. Chute de tension : 50 μ A/100 mV - 600 mA/500 mV. Galvanomètre protégé par diodes. Circuit Ω et A protégés par fusible. Précision : A et V courant continu 2,5%. A et V courant alternatif 3%.



MONI 10/20 E

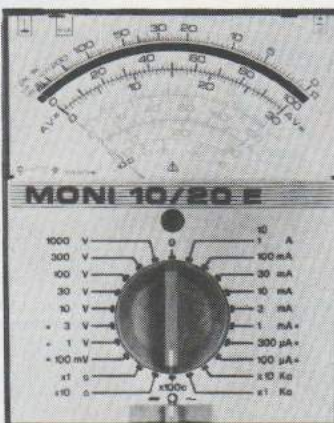Résistance interne 20 k Ω /V continu et alternatif. Toutes utilisations. Protection électronique. Courant maxi 10 A. Tension maxi 1000 V. Calibre ohmètre 50 m Ω . Capacimètre avec notice technique. Précision : 2% en continu - 3% en alternatif. Protection du galvanomètre par diodes. Protection électronique du circuit Ω et 1 A. Calibre 10 A non protégé.



CIRCUITS INTEGRES			
TAA			
241	25.00	940	50.00
310	22.00	965	34.00
5502	4.00	3089	24.00
		440	TDA
611A12	17.00	470	25.00
611B12	17.00	1008	38.00
611CX1	18.00	1022	38.00
611x1	19.00	1024	77.00
611C11	19.00	1006	35.00
611C12	16.00	1034A	30.00
620C11	21.00	1034B-5534	20.00
621A11	22.00	1027	21.00
661B	25.00	1034B	30.00
790	64.00	1051	30.00
861	25.00	1054	28.00
4761	22.00	1151	30.00
		1170	33.00
221	24.00	1200	24.00
231	14.00	1435	13.00
331	31.00	1410	24.00
435AX3	29.00	1412	13.00
625AX5	18.00	1415	13.00
625BX5	20.00	1420	24.00
635CX5	25.00	1905	35.00
651-540	21.00	2002	25.00
790	50.00	2003-2593	20.00
800	19.00	2004	45.00
810S	22.00	2010	34.00
810AS	22.00	2020	42.00
820M	18.00	2030	30.00
830	19.00	2048-3501	9.00
940	50.00	2310	18.00
950	46.00	3000	35.00
		3310	25.00
150 KB	34.00	4050	28.00
210	34.00	4248	86.00
335	45.00	4282-3810	58.00
355	18.00	4431	28.00
345	21.00	5610-2	65.00
350	170.00	9400	42.00
440	30.00	TDA 7000	42.00
511	26.00		
600	15.00		
610	15.00	2870	28.00
750	45.00		
		TEA	
830	16.00	5030	130.00
900	15.00	5620	59.00
910	15.00	5630	55.00

CIRCUITS INTEGRES TTL			
7400	01-02-03-50	193	8,00
7401	05-25-26-27	7490	91-96-107-
7402	05-25-26-27	123	10,00
7403	05-25-26-27	7483	85
7404	05-25-26-27	7408	46-47-48-175-
7405	05-25-26-27	7410	14,00
7406	01-09-11-16-	7425	247
7407	17-51-53-54-72-79-74	74190	21,90
7408	76-86-88-121	74185	24,00
7409	07-13-20-22-	74181	25,00
7410	37-58-78-95	7469	30,00
74191	5,00	74141	38,00
74192	7,00	74143	66,00
74195	7442-74122		
2N		SEMI-CONDUCTEURS BO	
1613	3,50	3906	4,50
1614	4,00	3905	7,00
1618	3,50	3390	4,00
2219	3,00	3553	28,00
2219	4,00	5400-	
2222	3,50	5401	5,00
2904	3,00	4418	18,00
2905	6,00	5229	1,00
3011	3,00	5631	89,00
3017	3,00	6037	75,00
3055	16,00	6221	14,00
3819	6,00	6051	45,00
3822	18,00	6051	62,00
2646	6,00	6059	47,00
2651	6,00	6059	47,00
2922	4,50	MOS 65	0,00
3053	5,00		
SUPPORTS C.I.			
8 br 1r 20	22 br 3,50		
14 br 2r 40	24 br 4,00		
16 br 2r 60	28 br 5,28		
20 br 3r 80	40 br 8,50		
LCS13631		178,00	
HA1183		18,00	
SiOV		8,00	
HP 1133		20,00	
POT FERRETS - SIEMENS			
RELAI 5 V DU 12 V			
2RT		40,00	
TRANSFO - TOKO			
QUARTZ (en MHz)			
Digitast		14,00	
Digitast avec Led		20,90	

RADIO-PLANS, KITS COMPLETS

Des montages livrés avec C.I.

→ TVA à 33,33% depuis le 1^{er} mai 1983. LES CIRCUITS IMPRIMES PEUVENT ETRE LIVRES SEPARATEMENT.

* EL 402 A Micro émetteur H.F. piloté par quartz	290.00	427 R Relais vocal - VOX	155.00
* 403 C et D Ampli TURBO complet avec châssis	2360.00	427 I Interphone, le poste	260.00
EL 409 A, 409 B Voltmètre digital 999 points	226.00	427 E Carte microprocesseur µ 80	820.00
* 410 D Micro émetteur H.F.	585.00	428 T Thermostat proportionnel	105.00
* 411 D Récepteur 27 MHz	348.00	428 C Ampli téléphonique	100.00
EL 412 G et H Thermomètre affichage numérique	560.00	428 T Carte Com. magnétophone	90.00
412 F Alimentation C.B.	240.00	428 D Extension EPROM Z8 81	240.00
* 414 B Prémpli R.I.A. avec TDA 2310	146.00	428 R Sommatrice Vidéo	90.00
* 414 D Adaptateur avec TDA 2310	99.00	429 B Bargraph 16 Led	290.00
* 414 E Adaptateur avec uA 772	56.00	429 N Générateur de mires	870.00
414 F Alimentation positive	70.00	429 M Détecteur de niveau	120.00
414 G Alimentation négative	60.00	EL 430 A Ventilateur à thermostat (partie électronique)	150 F
414 H Générateur de fonction (platine 5038)	460.00	430 B, C, D Emetteur radio comde	NC
414 I Générateur de fonction (alimentation)	230.00	430 T Transmission en Hi-Fi	430.00
* 414 J Prémpli TURBO complet, modules équipés du TDA 2310 avec châssis percés, gravé, boutons et visserie, etc.	1350.00	430 R Récepteur + alim	250.00
EL 415 A Capacimètre 3 digit.	120.00	431. Adaptateur ampèremètre ou voltmètre 3 digits	140.00
* 415 B Connecteur uA 772 ou TL 072	119.00	431 A Module aliment.	120.00
* 415 C Inverseur	67.00	EL 432 A, B, C. Centrale de contrôle pour batterie 12 V	107.00
* 415 D Ampli de sortie	79.00	432 D. F. Séquenceur pour caméra	470.00
* 416 TUNER à présélection et synthèse de fréquence. Décodeur des n° 413 - 416 et 417. Plaque H.F. du tuner du n° 413.	1260.00	432 F. Milli-chimètre	136.00
Carte d'alimentation et programmation	1630.00	432 G. Capacimètre	245.00
418 A, B, C. Affichage et télécommande	1012.00	432 N. Alim. simple négative	68.50
EL 417 A Tête prémpli RFG 50 pour guitaristes	360.00	432 P. Alim. simple positive	65.00
417 B Allumage électronique	790.00	432 Retro. Châssis et tôles d'origine pour Ampli - LOYEZ - 30 W à tubes	200.00
* EL 418 A, B, C. Affichage et télécommande		432 S. Genre de fonction simple.	435.00
		432 T. Contrôleur tactile de gain sans relais	156.00

TV MULTISTANDARD - SIEMENS -	
TUNER	
EL 426 C. Asservissement	1232.00
426 D. Alimentation	453.00
426 D. Affichage	120.00

L'IMPULSION

CAEN Z. I. de la Sphère Rue Léon-Foucault - B. P. 45
14200 HÉROUVILLE SAINT-CLAIR

TEL. (31) 93.33.88

catalogue
composants . mesure



L'impulsion

Tel: (16 31) 93.33.88

EXTRAIT DE PROMOTION

POUR RECEVOIR LA PROMOTION 1 ENVELOPPE TIMBRÉE 5F OU 25F (6 ENVOIS)

POTENTIOMETRE

T/18 170 μ A 100K POUR C.I 15 TOURS PAS 2.54 10% 5,20F
T/7 470 μ A 100K POUR C.I 1 TOUR PAS 2.54 10% 5,35F
10 TOURS POUR CHASSIS (BOURNS 3540) 41,50F

CIRCUITS IMPRIMES FUSIBLES & PORTE FUSIBLE

REVEL. POUDRE POUR 2L 19,00F
PLAQUE EPOXY (ISO PRINT) 16/10 35U X10
1 FACE 200X300 46,95F
2 FACES 200X300 61,00F
FEUTRE 8,00F

POUR C.I (905) T 20 1,85F
" " CHASSIS (3306) T 20 2,35F
T20 RAPIDES 0,1A à 10A 0,70F

CONNECTEURS SIMPLE FACE PAS 3,96

936P 10 voies 3,35F
" " 15 " 4,50F
" " 18 " 5,60F
" " 22 " 6,70F

PRIX TTC FORFAIT PORT 15F

DISPONIBLE CATALOGUE 400 PAGES
(composants, applications, brochages)

35F + 15 PORT

Choisissez un métier sans vous tromper

SECTEURS	SANS DIPLOME	NIVEAU B.E.P.C. (ou C.A.P.)	NIVEAU BACCALAUREAT
INFORMATIQUE	☐ Opératrice de saisie ☐ Codifieur ☐ Initiation à l'informatique.	☐ Opérateur(trice) sur ordinateur ☐ Programmeur d'application ☐ Pro- grammeur sur micro-ordinateur.	☐ Analyste programmeur ☐ Langa- ges de programmation ☐ Analyste (Bac + 2) ☐ B.T.S. informatique.
ELECTRONIQUE AUTOMATISMES	☐ Electronicien ☐ Installateur dé- panneur électroménager ☐ Mon- teur câbleur en électronique.	☐ C.A.P. et B.P. électronicien ☐ Technicien électronicien ☐ Techni- cien en micro-processeurs ☐ Tech- nicien en automatismes.	☐ B.T.S. électronicien ☐ Sous- ingénieur électronicien.
RADIO T.V. HI-FI	☐ Monteur dépanneur R.T.V. HI-FI ☐ Monteur dépanneur VIDEO.	☐ Technicien R.T.V. HI-FI ☐ Tech- nicien en sonorisation.	
ELECTRICITE	☐ Electricien d'entretien ☐ Electro- mécanicien.	☐ Technicien électricien ☐ Techni- cien électromécanicien.	☐ Sous-ingénieur électricien.

Si vous êtes salarié, votre étude peut être prise en charge par votre employeur (loi du 16.7.1971 sur la formation continue).

EDUCATEL - 1083, route de Neufchâtel
3000 X - 76025 ROUEN Cédex



Educatel

G.I.E. Unieco Formation
Groupement d'écoles spécialisées.
Etablissement privé d'enseignement
par correspondance soumis au contrôle
pédagogique de l'Etat.

BON pour recevoir GRATUITEMENT

et sans aucun engagement une documentation complète sur le secteur ou le métier qui vous intéresse, sur les programmes d'études, les durées et les tarifs.

M. ☐ Mme ☐ Mlle ☐

NOM

PRENOM

ADRESSE: N° RUE

CODE POSTAL LOCALITE

(Facultatifs)

Tél.

Age

Niveau d'études

Précisez le métier ou le secteur professionnel qui vous intéresse:

EDUCATEL G.I.E. Unieco Formation,
3000 X - 76025 ROUEN CEDEX


Pour Canada, Suisse, Belgique: 49, rue des Augustins, 4000 Liège
Pour TOM-DOM et Afrique: documentation spéciale par avion.

POSSIBILITE
DE COMMENCER
VOS ETUDES
A TOUT MOMENT
DE L'ANNEE

ou téléphonez à Paris
71) 208.50.02



DANS L'ESPACE MUSICAL...

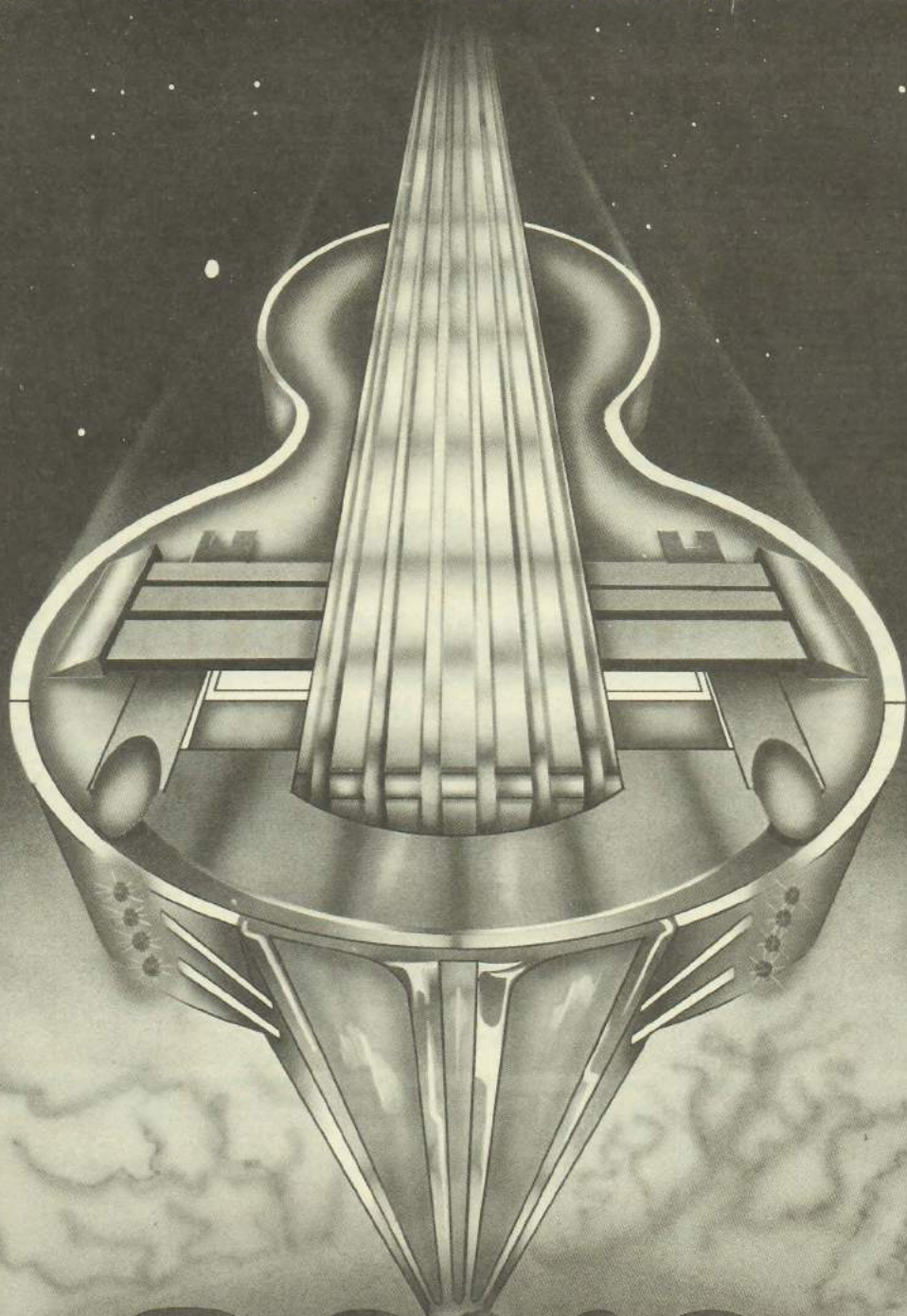

SONO
Light-Show Orchestres Discothèques

chaque mois chez votre marchand de journaux

Département MICRO INFORMATIQUE

TEXAS INSTRUMENTS TI99/4A



• Mémoire vive, 16 Ko extensible à 48 Ko • Langage Basic T1 clavier type machine à écrire • 16 couleurs programmables • Haute résolution graphique (192 x 256) • Générateur de sons très très complet • Nombreuses extensions possibles (Magnéto, mémoire supplémentaire, sortie RS 232, drive diskets) • Nombreux logiciels disponibles (gestion, jeux, logo, Pascal, assembleur) • Super prix : 1 990 F 1 190 F Data complet TI99 4A console et périphérique 198,00 2 volumes. DISKETTES 5 1/4".

Simple face, simple ou double densité, secteur soft : prix : 24,50 F, par 10 : 22,50 F.

DISKETTES 8" Double face, double densité, secteur soft : Prix : 49,00 F, par 10 : 45,00 F. Boîte de rangement pour 40 diskettes avec intercalaire. Prix : 245,00 F. Kit nettoyage Diskette 5 1/4". Contient 2 diskettes, 1 flacon de produit de nettoyage. Prix : 168,00 F.

MAGNETO TEXAS compatible avec tous ordinateurs livrés avec cordon 510,00.

IMPRIMANTE MANNESMANN Vitesse 80 CPS en 10 CPI sur 80 Col. Impression bi-directionnel optimisée matrice 9 x 8 full space ruban mylar, graphisme par adressage direct des aiguilles 4 496 F.

IMPRIMANTE 4 COULEURS BFMIO 40/80 col. 12 CPS. Table traçante 9 cm/s sur papier 11,5 cm.

Interface parallèle Type "Centronic" : 2 200,00

EFFACEUR d'EPROM EN KIT 180 f

1 tube spécial
2 supports
1 transfert d'alimentation
1 starter avec support

VOTRE **sinclair** ZX 80-ZX 81 le module en couleur pour 395 F

Se raccorde sans modification à la sortie BUS et la fiche PERITEL du T.V. 8 couleurs de base s'obtiennent par la fonction graphique et les lettres de A à H.

Raccord prise PERITEL 186 F
CLAVIER ABS SINCLAIR Z x 81 180,00

UNE AFFAIRE moniteur

ZENITH Haute résolution ZVM 121E

Ecran 31 cm. Compatible Monochrome vert : 1 319 avec tous micros
Monochrome ambre : 1 449 ordinateurs

Ordinateur TEXAS CC40 Rom 34 Ko interne extensible à 128 Ko Ram 6 Ko interne extensible à 18 Ko Langage BASIC et Assembleur Alimentation pile ou secteur Nombreux périphériques et logiciels : 2 805,00

Câble méplat 10 conducteurs 8,00 le mètre. 16 conducteurs 13,00 26 conducteurs 29,50 le m. 40 conducteurs 32,00 le m. Tous connecteurs disponibles.

Heures d'ouverture du Lundi au Samedi de 9 H 30 à 12 H 30 et 14 H à 19 H fermé le Dimanche

Nouveau service MJ

Centre agréé Radio-Téléphone

ELPHORA Gagnez du temps

et de l'argent

TRAITEZ VOS AFFAIRES EN VOITURE

Comme au bureau. Recevez directement les communications téléphoniques dans votre véhicule. Dirigez vos camions, guidez vos chauffeurs. Portée légale : 30 km.

Démonstration et renseignements sur place ou sur simple appel téléphonique (poste 402).

Matériel professionnel homologué P.T.T.

ANIMATION LUMINEUSE

LASER VERSION : MONTE

Laser 2 mw dans son coffret : 2 190 F

Animation pour Laser comprenant pupitre de commande + coffret animation (4 moteurs) 2 198 F

VERSION : KIT **NEC** 1 260 F

Transformateur 178 F Coffret laqué noir 107 F Composants et accessoires 287 F Circuit imprimé 43 F

Miroir traité 2,5 épaisseur ϕ 1,5 19 F Moteur 35 F

Dépositaire **YAESU SOMMERKAMP KENWOOD**

Téléphone **SANS FIL** "ASTON 3000" Grande portée 1 km 12 Nœuds en mémoire

INTERPHONE ENREGISTREMENT quantité limitée 3 630,00 F

Toute la gamme disponible

FIBRE OPTIQUE Nue ϕ 1 mm 8,50 F le mètre Gainée ϕ 2 mm 12,00 F le mètre

à vous de choisir **S.A.M. ou BEL** 2 380 F

Option 520 F


CLAVIER Q WERTY 725,00 Matrice 8 x 8, 64 touches. Carte codée ASCII, sorties parallèles, ou séries RS 232 C : 399,00

Touche + cabochon simple 4,80 Touche + cabochon double 6,00 Barre espace 23,00

TUBES

AB11	32	EF40S	145	PCF801	16 50	3CUA	45	50B5	27 50
AK11	40	EF41	24 50	PCF802	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
AZ1	40	EF42	25 80	PCF803	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
AZ41	15	EF50	39	PCF804	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
CB11	46	EF51	39	PCF805	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
CB16	37	EF80	18 50	PCF806	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
CF1	32 50	EF85	12 50	PCF807	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
CV2	32 00	EF86	22	PCF808	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
D4F96	11	EF89	17	PCF809	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
DF67	41 80	EF89M	24 00	PCF810	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
DF96	14 50	EF91	25	PCF811	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
DK92	18	EF95	28	PCF812	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
DL67	18 50	EF97	39 00	PCF813	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
DL92	15	EF98	28 50	PCF814	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
DL96	15 50	EF183	21 80	PCF815	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
DM70	14	EF183S	38 00	PCF816	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
DM715V	25	EF184	21 00	PCF817	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
DY51	15	EF80TE	148	PCF818	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
DY86	11	EL31	24 50	PCF819	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
DY87	16	EL32	18 30	PCF820	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
DY807	12 50	EL33	59	PCF821	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
EB3CCS1	63	EL34	36	PCF822	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
EB4LS	24	EL34A	69	PCF823	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
EB4LS	24	EL39	64 00	PCF824	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
EB4LS	24	EL41	71	PCF825	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
EB4LS	24	EL42	59	PCF826	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
EB4LS	24	EL43	62 00	PCF827	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
EB4LS	24	EL44	31	PCF828	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
EB4LS	24	EL45	15 50	PCF829	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
EB4LS	24	EL46	27	PCF830	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
EB4LS	24	EL47	19 50	PCF831	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
EB4LS	24	EL48	15 50	PCF832	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
EB4LS	24	EL49	15 50	PCF833	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
EB4LS	24	EL50	15 50	PCF834	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
EB4LS	24	EL147	15 50	PCF931	16 50	3CUA	27 50	50B5	27 50
EB4LS	24	EL148	15 50</						

Le nouveau système modulaire 8000

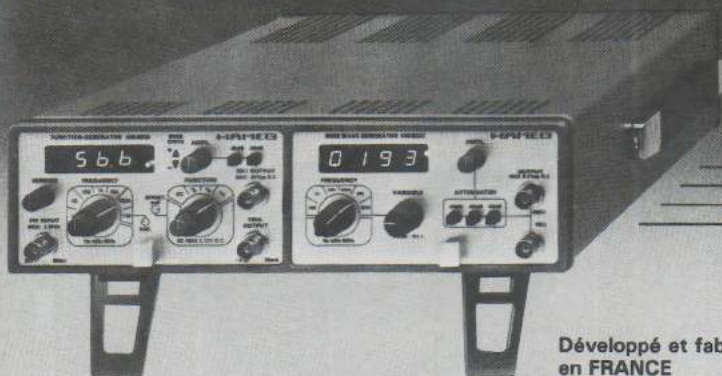

Développé et fabriqué
en FRANCE

Générateurs

Multimètres

Compteurs

Alimentations


Toute une gamme de modules enfichables et interchangeables dans un coffret d'alimentation.

Poste de mesure idéal, compact et souple, en association avec les nouveaux oscilloscopes HM203-4, HM204 ou HM605.

Pour de plus amples informations:

HAMEG S.a.r.l.

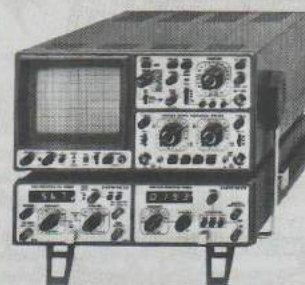5-9, avenue de la République • 94800 VILLEJUIF • ☎ 678 0998 • Télex: 270705F



ELECTRO-KIT

C'est:

- Un stock important de **Kits** et de **composants électroniques**
- Un parking assuré
- Un accueil sympa
- Une vente par correspondance **sérieuse et efficace**
- La fabrication de vos **circuits imprimés**: Prototype et série (étamage au rouleau, perçage sur commande numérique).

SPÉCIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE

DOCUMENTATION DÉTAILLÉE

- ☐ Outillage et mesure 5F en timbres
- ☐ Alarme 5F en timbres
- ☐ Kits 7F en timbres
- ☐ Divers 5F en timbres
- ☐ Catalogue Général (regroupant les rubriques ci-dessus) 15F - port 9F

Nom _____
Prénom _____
N° _____ Rue _____
Ville _____
Code postal _____

43, av de la Résistance
(ancienne RN5)
91330 Yerres



949.30.34.

A LA PORTÉE DE TOUS !!

NOUVEAU

LICENCE RADIOAMATEUR
Conforme aux nouvelles instructions
des P.T.T.

POUR FAIRE DE VOUS

UN VRAI RADIO- AMATEUR,

VOICI UN COURS

PAR CORRESPONDANCE ATTRAYANT !!



BON POUR DOCUMENTATION ET PROGRAMME
COMPLET DU COURS : (ci-joint 2 timbres)

Nom


Adresse

Ville

Code Postal Age

TECHNIMETHODES B.P. 163 - 21005 DIJON CEDEX

Récepteur FM large bande

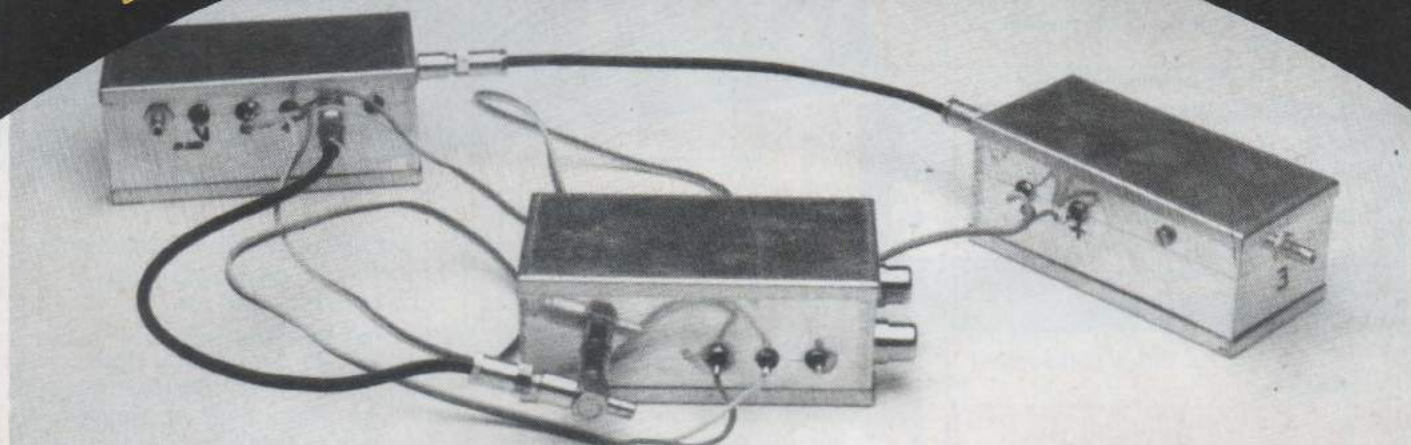

Le récepteur FM que nous vous proposons dans cet article a été conçu sous forme modulaire. Le récepteur couvre toutes les bandes FM et grâce à une modification mineure la plage de réception est étendue jusqu'à 190 MHz sans dégradation notable de la sensibilité.

Ajoutons, pour clore ce préambule qu'hormis le préamplificateur d'antenne cet appareil reste d'un prix de revient tout à fait modeste.

Structure générale d'un récepteur :

Au cours des différents articles précédents, ce problème a été largement abordé et nous nous bornons ici à de simples rappels.

Dans une quelconque transmission, le signal électromagnétique est recueilli par l'antenne, amplifié par un préamplificateur et traverse un filtre sélectif avant d'être appliqué à l'entrée du mélangeur. Le mélangeur est une «boîte noire» possédant deux entrées et une sortie.

La première de ces entrées reçoit le signal provenant de l'antenne et la deuxième entrée reçoit le signal d'oscillateur local. Si on appelle ces deux fréquences f_1 et f_2 , le mélangeur étant un circuit essentiellement non linéaire, son signal de sortie est constitué par la somme des signaux aux fréquences $mf_1 \pm nf_2$ avec m et n entiers.

En fait seul le cas $m = N = 1$ nous préoccupe et l'on distingue deux solutions :

— la fréquence de l'oscillateur local est supérieure à la fréquence à recevoir $f_{OL} > f_{REC}$ et la fréquence du signal de sortie du mélangeur vaut : $f_{OL} - f_{REC} = f_i$

— la fréquence de l'oscillateur local est inférieure à la fréquence à recevoir $f_{OL} < f_{REC}$ et la fréquence du signal de sortie du mélangeur vaut : $f_{REC} - f_{OL} = f_i$

On trouve ensuite, un ou plusieurs filtres sélectionnant f_i et rejetant les produits d'intermodulation sans intérêt ($m \neq 1$ et $n \neq 1$). A ce stade le signal à fréquence intermédiaire doit être amplifié pour compenser les pertes d'insertion dues aux filtres LC, quartz, ou céramiques. Dès que le niveau est suffisant vis-à-vis de la sensibilité du détecteur, le signal à fréquence intermédiaire est appliqué au démodulateur.

Si le signal à recevoir est modulé en fréquence, le démodulateur peut être de différents types, les plus courants étant les démodulateurs ou discriminateurs à quadrature ou les discriminateurs à PPL. Si le signal est modulé en amplitude, le détecteur peut être constitué par une simple diode mais une solution plus élégante consiste à employer un PPL.

On dispose à la sortie du démodulateur d'un signal basse fréquence qui est bien sûr appliqué à l'entrée d'un amplificateur audio.

Conformément à l'énoncé précédent, le récepteur décrit dans cet article comporte trois parties distinctes,

chaque partie assemblée représente un module de faibles dimensions (d'autres modules pourront être envisagés) :

- module préamplificateur d'antenne large bande.
- module oscillateur, mélangeur, préampli à fréquence intermédiaire.
- module discriminateur FM bande large.

La réalisation de modules supplémentaires,

- module synthétiseur de fréquence.
- module discriminateur FM bande étroite et AM.

seront probablement envisagée dans un prochain article.

D'un point de vue strictement mécanique les trois premiers modules sont logés chacun dans un boîtier métallique de faibles dimensions : $74 \times 37 \times 30$ mm.

Les modules futurs, plus encombrants, prendront place dans des boîtiers de même fabrication mais de dimensions plus importantes : $110 \times 74 \times 30$. En principe l'approvisionnement de ces boîtiers ne pose aucun problème chez les revendeurs spécialisés en HF.

Les entrées sorties sont constituées par des prises Subloc SMA ou SMB

lorsqu'il s'agit de signaux HF. Pour les alimentations on a recours à de simples by-pass et pour la sortie audio à de non moins simples prises CINCH.

Si les prises Sublic s'avèrent trop chères ou «introuvables» on peut pratiquer un trou dans le boîtier et faire traverser un fil blindé genre KX3, mais bien sûr cette solution diminue le caractère modulaire de cette réalisation.

Si l'on tient à conserver la modularité du système, les prises SMA peuvent être remplacées par un autre modèle à la seule condition que la capacité embase — conducteur reste faible (inférieure à quelques picofarads) — pour cette raison il est impossible d'utiliser les by-pass pour véhiculer les signaux HF, ces composants présentent une capacité d'environ 1 à 2 nF entre conducteur et embase.

Le préamplificateur d'antenne

Le préamplificateur d'entrée est construit autour d'un circuit intégré Siemens : le CGY 21. Ce circuit intégré en boîtier TO 12 est constitué par deux étages amplificateurs, la fréquence maximale d'utilisation est telle que l'on a recours à des transistors à effet de champ à Arséniure de Gallium. La mise en œuvre de ce circuit ne nécessite qu'un très faible nombre de composants externes : condensateurs de liaison à l'entrée et à la sortie et deux selfs constituant les charges des deux étages amplificateurs. Le schéma de ce préamplificateur est représenté à la figure 1 et rend compte de la simplicité d'utili-

sation du CGY 21. On trouve en outre les classiques condensateurs de découplage de l'alimentation et un régulateur 5 V : IC₂. tous les modules seront alimentés avec une tension de 15 V, la tension d'alimentation du circuit intégré Siemens doit être comprise entre 3 et 6 V. Pour ne pas multiplier les connexions d'alimentation, un régulateur est disposé à l'intérieur du module lorsque cela s'avère nécessaire.

Le circuit CGY 21 alimenté sous 5 V consomme environ 220 mA, ce qui donne une puissance à dissiper de 1,1 W. Le boîtier TO 12 est incapable seul de dissiper une telle puissance et il est impératif, pour éviter de sortir de l'aire de sécurité et pour éviter la destruction du circuit intégré, de munir celui-ci d'un chip refroidisseur. L'espace libre autour du CGY 21 est suffisant pour monter un refroidisseur qui abaisse la température de fonctionnement.

En régime de fonctionnement stabilisé, une demi-heure après la mise en route, la température reste très élevée : 70 °C. Il n'y a aucune raison de s'en soucier, cette température est

la température de fonctionnement normale du circuit intégré. Il en résulte bien entendu une élévation de la température du boîtier, d'autant plus que le régulateur participe à cette élévation en dissipant environ 2 W. Le régulateur est monté perpendiculairement au circuit imprimé et la semelle métallique vient en contact avec une paroi du boîtier. La liaison mécanique entre boîtier et le régulateur est assurée par vis et écrou au travers de ladite paroi.



En fonctionnement normal, boîtier muni des deux couvercles, la température en surface atteint 45 °C. Cette température pourra être abaissée en fixant le module sur le châssis d'un appareil définitif.


Résultats des essais sur le module CGY 21

A l'aide d'un générateur délivrant des signaux de fréquence inférieure à 1100 MHz et d'un analyseur de spectre, nous avons pu constater que les performances du circuit étaient excellentes. A 200 MHz, pour un signal d'entrée de - 50 dBm, on mesure en sortie - 27 dBm ce qui donne un gain de 23 dB et correspond quasiment aux caractéristiques maximales données par le constructeur. Les variations du gain, lorsqu'on augmente la fréquence, sont inférieures à 2 dB jusqu'à 800 MHz. Pour une fréquence de 1 GHz, le gain diminue et vaut + 18 dB.

On peut donc compter sur un gain supérieur à 20 dB entre 100 et 800 MHz; à 50 MHz, il n'est plus que de 10 dB et à 25 MHz 0 dB.

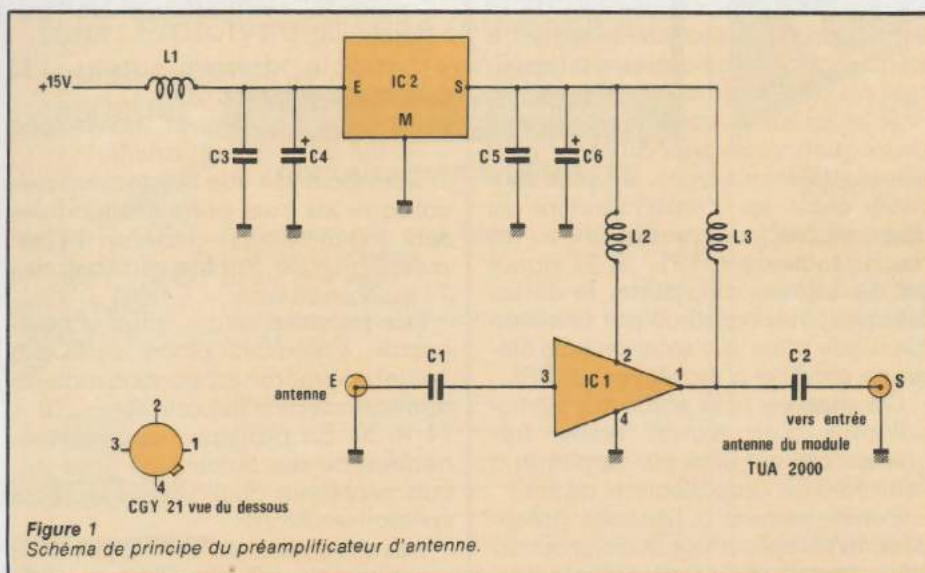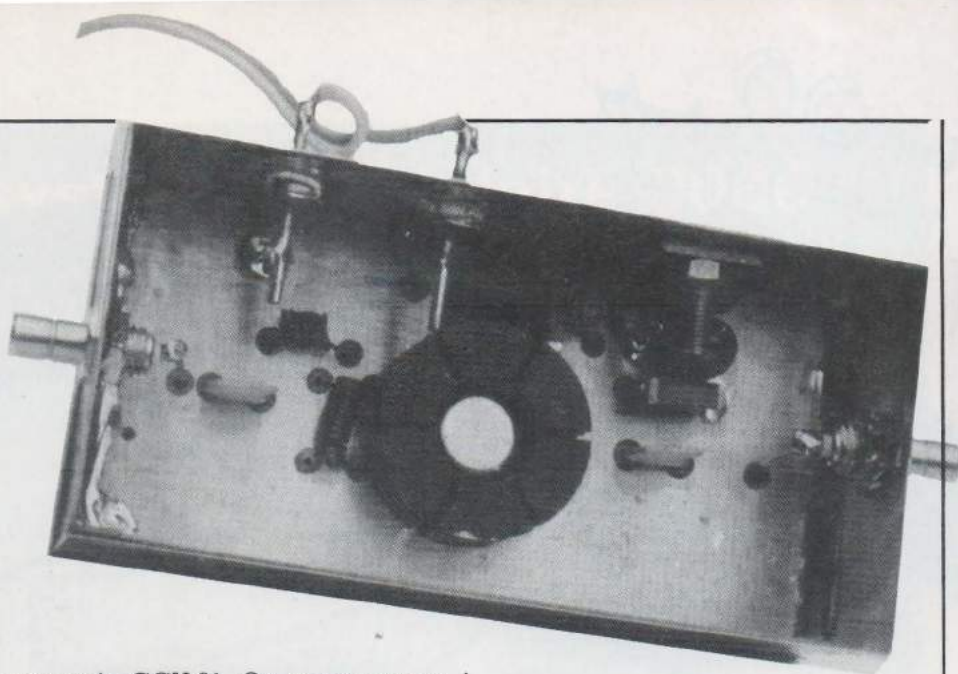Ces performances sont tout à fait remarquables et confèrent au récepteur, dans sa version définitive, une sensibilité de 0,7 μ V pour un rapport Signal/Bruit de 10 dB.



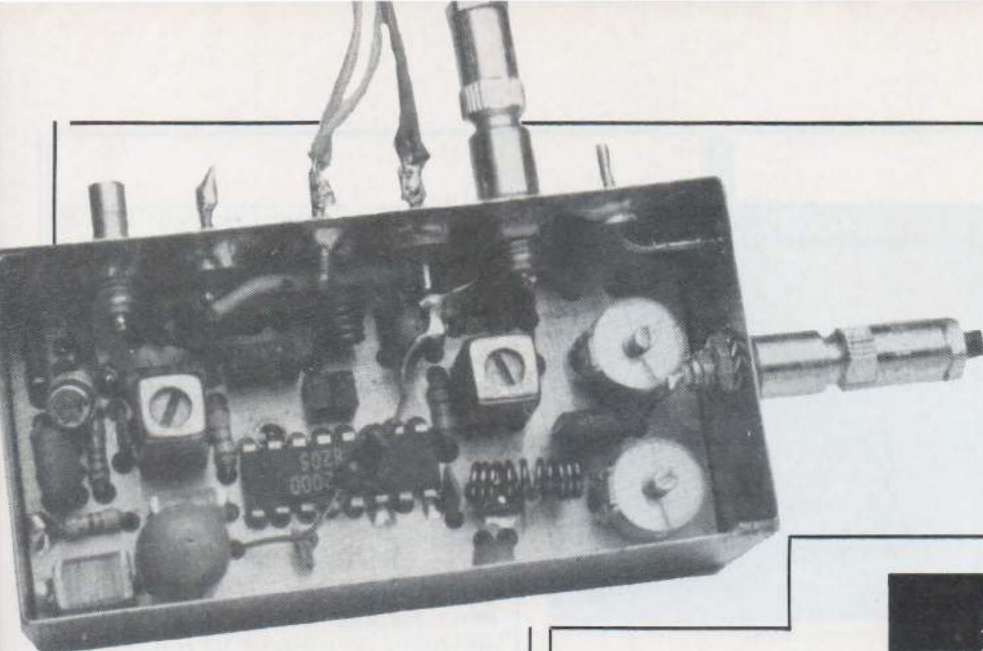

Réalisation des selfs du circuit à CGY 21

La self L_1 est une bobine d'arrêt : (self $100 \mu\text{H}$ TOKO), tandis que les selfs L_2 et L_3 devront être bobinées. L_2 comporte 12 spires de fil de cuivre émaillé de 5/10 bobinées sur un mandrin de 2,5 mm, la longueur du bobinage valant 8 mm.

L_3 comporte 7 spires de fil de cuivre émaillé de 5/10 bobinées sur un mandrin de 2,5 mm, la longueur du bobinage valant 5 mm.

Réalisation pratique

Pour éviter les surprises désagréables il est bon de se fier au tracé des pistes représenté à la **figure 2** et à l'implantation des composants à la **figure 3**. Le circuit imprimé est du type double face, la face composant est entièrement cuivrée, à l'exception des dégagements faits avec un foret de $\varnothing 3 \text{ mm}$ pour le passage des fils des composants n'aboutissant pas à la masse.

Le plan de masse, ainsi que la ceinture de masse située côté piste sont utilisés pour assurer la fixation mécanique boîtier-circuit imprimé.

Cette liaison consiste en un simple cordon de soudure entre le circuit imprimé et les quatre parois, côté composants et côté pistes. Cette opération constitue la phase finale de l'assemblage mécanique. Avant d'effectuer cette opération, il est bon de s'assurer qu'il n'y a pas d'ennui d'implantation, en effet, une intervention sur le module assemblé est beaucoup plus difficile que sur le circuit seul. Notons, pour terminer le paragraphe consacré au module CGY 21, que les modifications des caractéristiques électriques ; gain, bande passante, facteur de bruit,

Le récepteur : TUA 2 000

Comme le circuit précédent, le TUA 2 000 est un circuit intégré Siemens initialement prévu pour la réception des signaux de télévision en bande I et bande III.

La bande de fréquence reçue s'étend jusqu'à 400 MHz. Le schéma

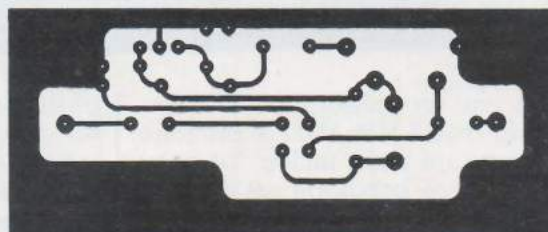


Figure 2
Tracé des pistes du circuit préampli d'antenne.
Circuit imprimé double face
Plan de masse côté composants.

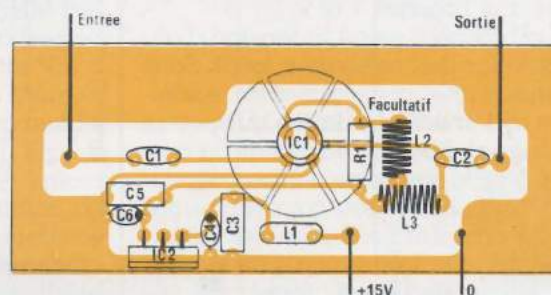


Figure 3
Schéma d'implantation du préamplificateur d'antenne à CGY 21.

circuit imprimé sur table et circuit implanté dans un boîtier faisant office de blindage sont on ne peut plus normales.

Enfin, signalons qu'étant donné le prix du circuit ($\approx 350 \text{ F}$), on ne mettra sous tension qu'après une vérification soignée.

synoptique du circuit intégré est représenté à la **figure 4**.

Les broches 1 et 2 sont des sorties à collecteur ouvert, pouvant attaquer un filtre à onde de surface (en télévision). Chaque charge sera donc connectée entre la broche (1 ou 2) et le pôle positif de l'alimentation. Dans


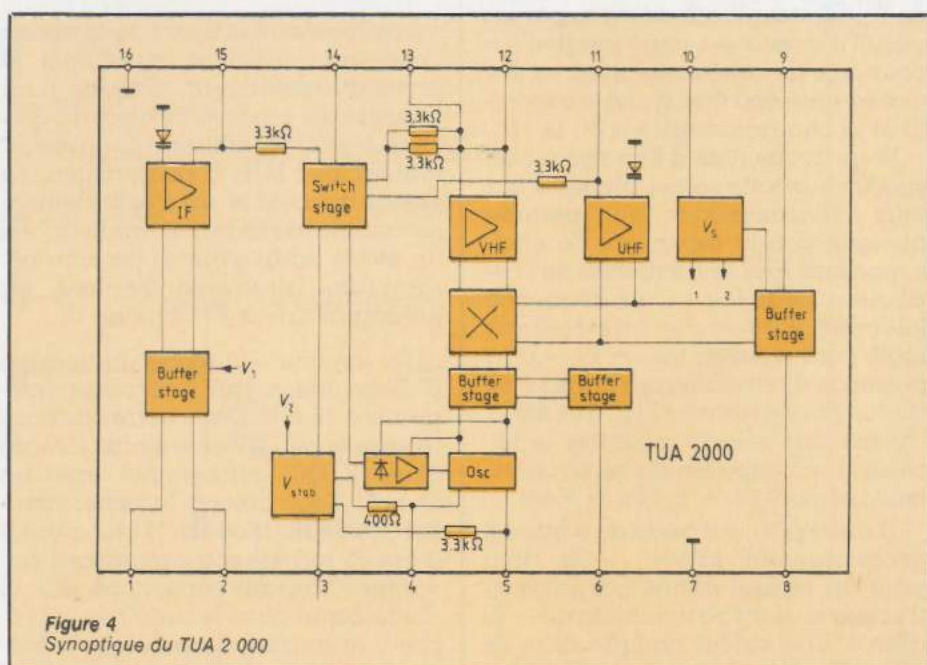


Figure 4
Synoptique du TUA 2 000

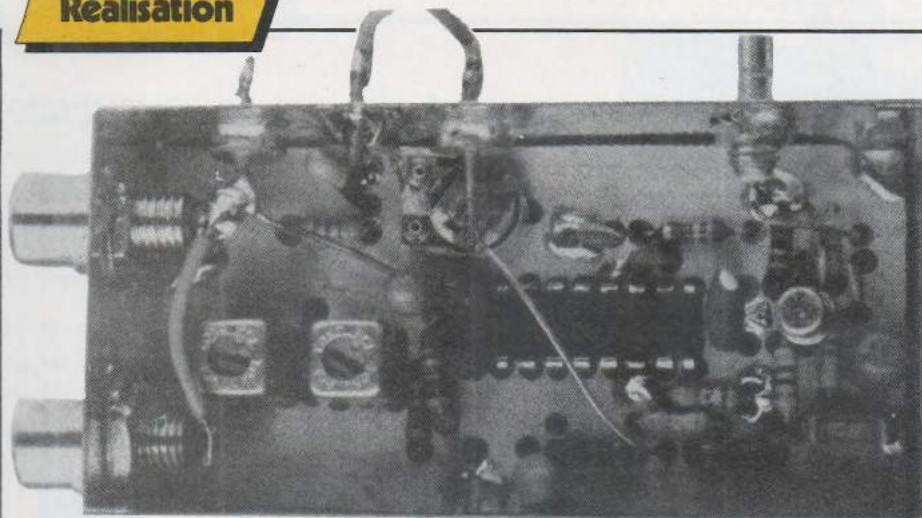

notre cas on utilisera un transformateur à 10,7 MHz dont le primaire comporte un point milieu. Le point milieu de ce bobinage est relié au pôle positif d'alimentation et chaque extrémité, aux collecteurs accessibles aux broches 1 et 2.

La broche 3 reçoit la tension d'alimentation de l'oscillateur local. Sous peine d'une consommation excessive et d'une dégradation du spectre du signal d'oscillateur local, la tension à cette entrée ne doit pas dépasser 7,5 V. Le réseau connecté entre les broches 4 et 5 et le zéro électrique, détermine la fréquence d'oscillation du circuit oscillateur local. Ce réseau est constitué par un filtre en T, et du point milieu du T, sont issus deux condensateurs connectés aux broches 4 et 5 et un circuit LC parallèle, connecté au zéro électrique. La variation de fréquence est obtenue en agissant sur la valeur du condensateur placé en parallèle sur la self L, par le truchement d'une diode à capacité variable.

À la broche 6, on trouve la sortie de l'oscillateur local, délivrée par un circuit d'interface : étage tampon. Le couplage de cette sortie avec un circuit externe doit être du type capacitif et la charge adaptée à 50 Ω .

Nous avons noté à l'analyseur de spectre sur cette sortie, un assez fort taux d'harmoniques qui perturbe quelque peu la réception. En effet, supposons que la fréquence de l'oscillateur local soit f_{ol} , la fréquence intermédiaire f_i et que l'appareil soit réglé pour recevoir $f_{rec} = f_{ol} - f_i$, la présence d'harmoniques dans f_{ol} se traduit par des termes $2f_{ol}$, $3f_{ol}$ etc...

Sans filtre sélectif à l'entrée le récepteur est capable de recevoir simultanément $f_{ol} - f_i$, $2f_{ol} - f_i$ etc...

D'autre part le niveau de sortie est excessivement faible : -33 dBm pour un niveau donné par le constructeur variant au minimum de -36 dBm à une valeur typique de -28 dBm. Ce signal est trop faible pour

attaquer un quelconque préamplificateur en technologie ECL. On devra donc intercaler entre la sortie de la broche 6 et un éventuel préamplificateur, un amplificateur d'au moins 36 dBm, capable de fonctionner jusqu'à 200 MHz. Le niveau de -33 dBm correspondant à une tension de 5 mV est insuffisant pour le fonctionnement correct de préamplificateurs sensibles comme le SDA 2101 ou le U 664 B, qui requièrent un niveau d'au moins -22 dB à 100 MHz : 17,8 mV. La solution du SDA 2101 n'est pas satisfaisante, un synthétiseur ou un affichage de fréquence équipé d'un préamplificateur par 64 n'étant pas un modèle de commodité. On se tourne alors vers un préamplificateur par 10 beaucoup moins sensible, justifiant le gain de l'étage amplificateur +36 dBm annoncé plus haut. On dispose à la sortie de cet amplificateur de 316 mV, donnant un fonctionnement sans problème de circuits tels que le 11 C 90 ou SP 8690 ou SP 8695. La broche 7 doit être reliée au zéro électrique.

Les broches 8 et 9 sont des sorties à collecteur ouvert et constituent la sortie du mélangeur. Comme pour la sortie du préamplificateur FI broches 1 et 2, on utilisera un transformateur 10,7 MHz à point milieu. Le signal disponible sur l'enroulement secondaire de ce transformateur, via un étage adaptateur et un filtre céramique, attaquera l'entrée du préamplificateur FI : broche 15.

La broche 10 reçoit la tension d'alimentation qui doit rester inférieure à 16,5 V. Dans notre cas nous avons choisi 15 V et le circuit intégré TUA 2 000 consomme environ 65 mA. Pour obtenir la consommation totale du module, il faut ajouter à ces 65 mA les consommations suivantes : courant consommé par la diode Zéner dans le circuit de la broche 3 et courant dans l'étage adaptateur entre la sortie du mélangeur et

l'entrée du préamplificateur FI. On aboutit à un total avoisinant 100 mA.

La broche 11 est une entrée asymétrique lorsque le TUA 2 000 fonctionne en VHF. Cette entrée n'est pas utilisée et sera reliée à la masse via un condensateur céramique de 4,7 nF.

Les entrées 12 et 13 sont les entrées symétriques du mélangeur. L'impédance d'entrée est élevée et peut être représentée par la mise en parallèle d'une résistance de 3 K Ω et d'un condensateur de 2,7 pF. On aura donc recours à un transformateur élévateur de rapport 1/4 qui adapte l'impédance de l'antenne ou du circuit préamplificateur à CGY 21 à l'impédance du circuit. Le couplage entre le transformateur et les entrées 12 et 13 est du type capacitif et assuré par deux condensateurs céramique de 33 pF.


À la broche 14, est appliquée une tension continue 0 ou V_{cc} , 0 si le circuit travaille en VHF, V_{cc} si les fréquences reçues font partie du domaine des UHF. Dans notre cas, la broche 14 ainsi que la broche 16 seront reliées au zéro électrique.

Le schéma complet du module oscillateur, mélangeur, préamplificateur FI, est donné à la figure 5.

Les signaux recueillis par l'antenne, sont appliqués à l'entrée du transformateur L_s de rapport d'élévation 4. Ce transformateur constitue à l'aide des condensateurs C_{18} à C_{20} et de la diode à capacité variable D_3 , un filtre passe-bande dont la fréquence centrale est fonction de la tension appliquée au point commun de C_{10} et D_3 . les signaux de sortie sont envoyés, via les condensateurs C_{15} et C_{16} , au mélangeur. La fréquence de l'oscillateur local est déterminée par les condensateurs C_1 et C_2 et le réseau LC parallèle L_s , D_1 , C_3 . la tension de commande de l'oscillateur local est appliquée au point commun D_1 , C_3 . les tensions de commande de l'oscillateur local et d'accord du filtre passe-bande, sont identiques.

En plaçant un condensateur de 15 pF aux bornes de L_s , la fréquence de l'oscillateur local varie de 91,8 MHz à 125,5 MHz, lorsque la tension d'accord passe de 0 à 15 V. La fréquence de réception, dans ces conditions, est comprise entre 81,1 MHz et 114,8 MHz. On peut bien sûr cerner plus précisément la bande FM 88-108, en plaçant un condensateur de 12 pF ou même un condensateur ajustable. La valeur de ce condensateur ne peut être donnée plus précisément et dépend

Figure 5
Schéma mélangeur HF.

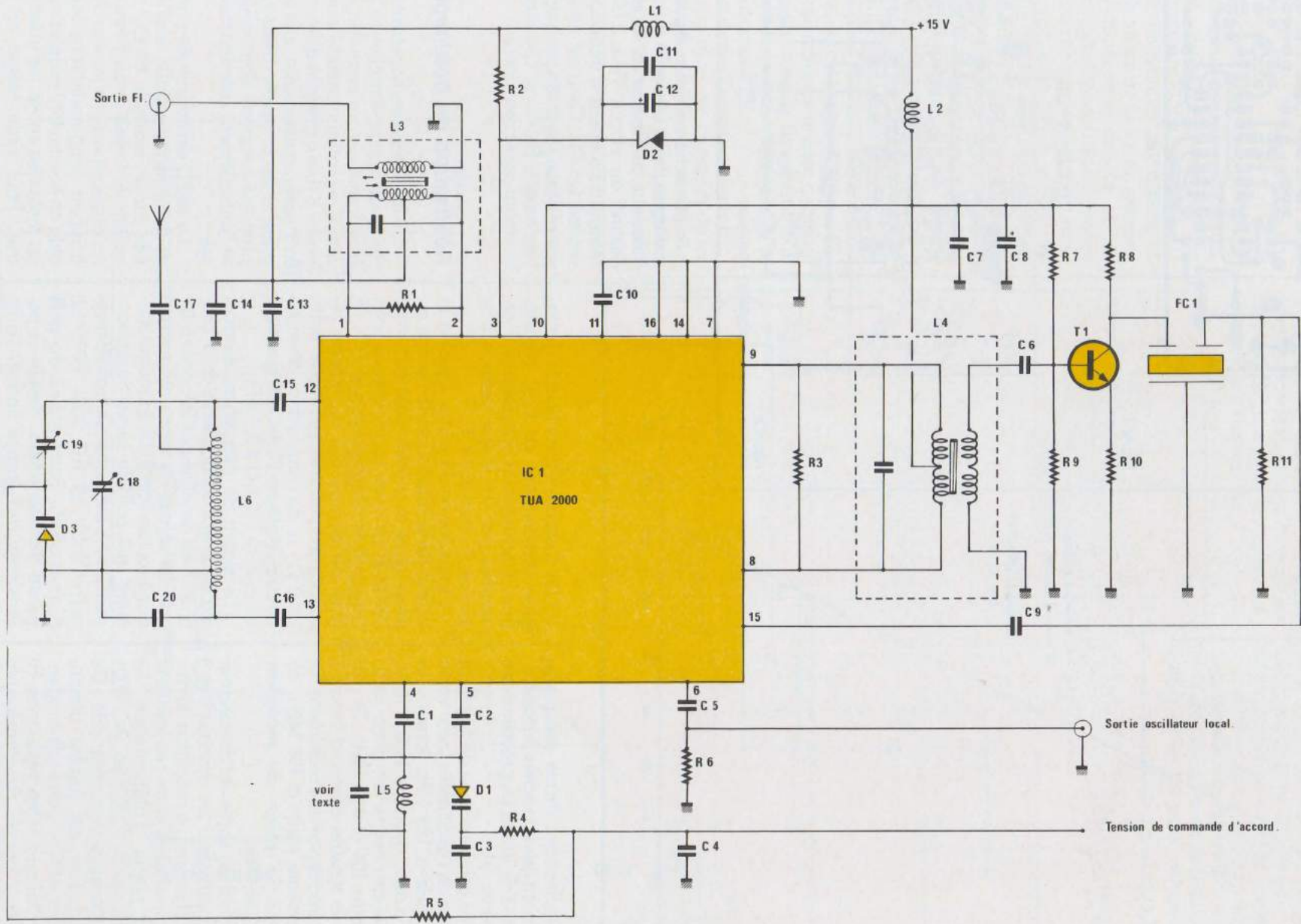

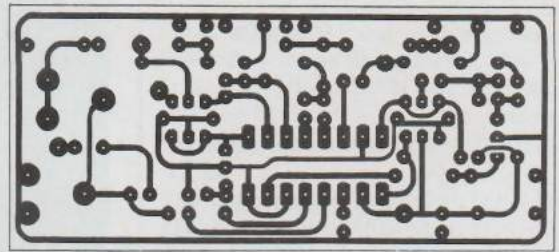
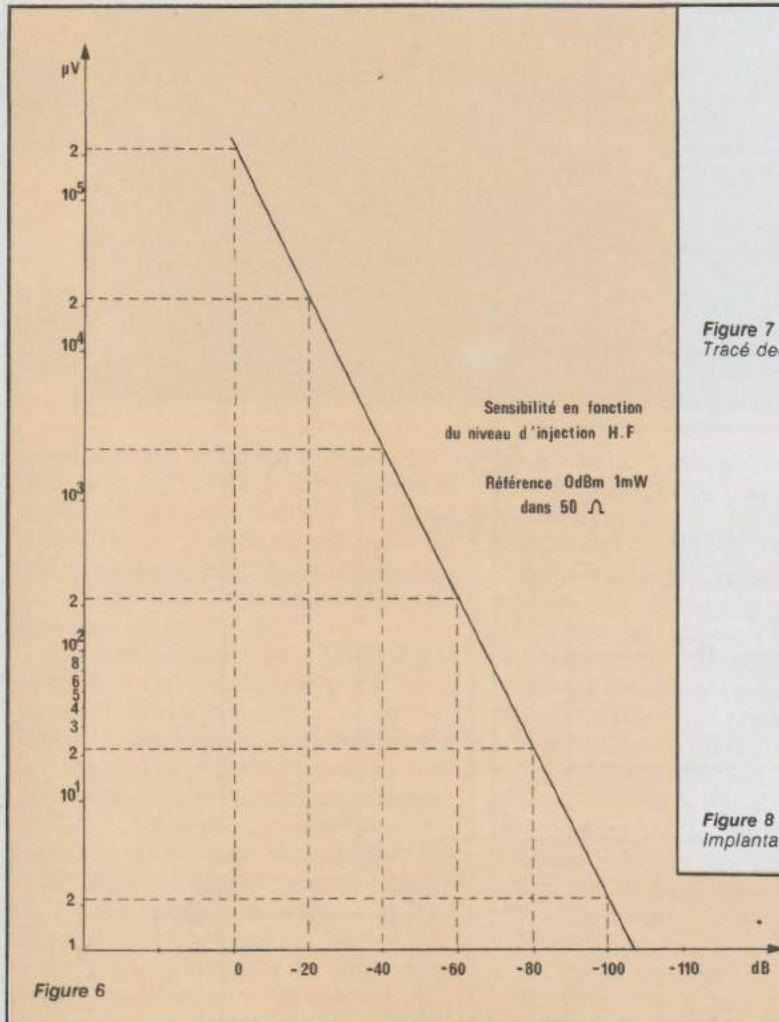


Figure 7
Tracé des pistes récepteur.

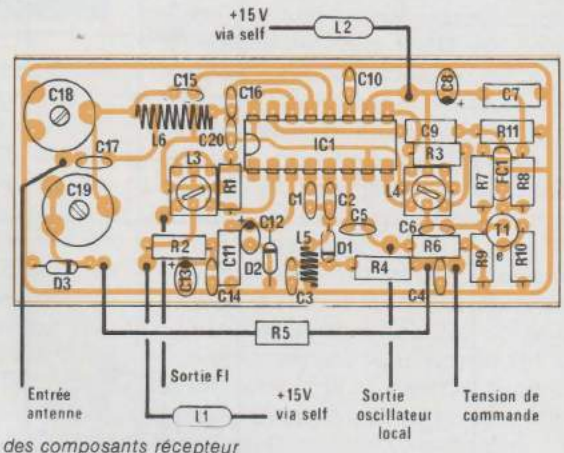


Figure 8
Implantation des composants récepteur

de la réalisation : (tracé des pistes introduisant des capacités parasites, réalisation de la self L_5 , précision des composants, etc.)

Sans ce condensateur de 15 pF, la fréquence de l'oscillateur local varie de 115 MHz à 189 MHz lorsque la tension d'accord passe de 0 à 15 V. La fréquence reçue est donc comprise entre 104 et 179 MHz. Si l'on pousse la tension d'accord jusqu'à 30 V, la fréquence de l'oscillateur local augmente jusqu'à 198 MHz, ce qui étend la plage de réception jusqu'à 188 MHz.

Le signal de sortie du mélangeur est disponible sur les broches 8 et 9 du circuit intégré, à condition de disposer une charge entre ces sorties et le pôle positif d'alimentation. Le transformateur TOKO 85 AC 3001 PPF s'avère ici très approprié. Ce transformateur de faibles dimensions comporte en outre son condensateur d'accord. Une résistance R_3 placée aux bornes du transformateur amortit celui-ci et limite les risques d'accrochage.

L'impédance de sortie du transformateur 85 AC 3001 PPF est élevée

(3 K Ω), il est donc impensable d'attaquer directement un filtre céramique. L'adaptation d'impédance est assurée par un étage tampon bâti autour du transistor T_1 .

L'impédance de sortie, égale à la valeur de la résistance de charge insérée dans le circuit collecteur, vaut 390 Ω et est donc tout indiquée pour l'attaque du filtre céramique FCI. ce filtre est chargé par un réseau résultant de la mise en parallèle de R_{11} - 390 Ω - et de l'impédance d'entrée du circuit intégré TUA 2 000 vue de la broche 15 - (2 K Ω // 3,9 pF) -

Le signal de fréquence intermédiaire à 10,7 MHz injecté à la broche 15 est amplifié par le circuit intégré. Le signal de sortie est restitué aux broches 1 et 2. De la même manière que pour la sortie du mélangeur, on a recouru à un transformateur TOKO 85 AC 3001 PPF. La connexion du point milieu au pôle positif d'alimentation, assure la polarisation des étages finaux. Le signal de sortie à la fréquence intermédiaire est disponible au secondaire du transformateur mais toujours sous une impédance élevée.

Sur le schéma de la figure 5 on distingue trois réseaux de filtrage différents, le premier L_2 , C_7 et C_8 est destiné au circuit TUA 2 000 et à l'étage adaptateur d'impédance, le second L_1 , C_{14} , C_{13} n'est utilisé que pour l'étage de sortie préampli FI et finalement, R_2 , C_{11} et C_{12} alimentent le circuit oscillateur local.

Réalisation du bobinage L 6

L_6 est réalisé en bobinant 8 spires de fil de cuivre émaillé de 5/10 sur une forme ou un mandrin de $\varnothing$ 3 mm. On pratique ensuite une prise à partir d'une extrémité quelconque à la 3^e spire, puis ensuite, une seconde prise à la 5^e spire. L'enroulement primaire comporte donc deux spires et l'enroulement «secondaire» 8 spires.

La self L_5 est constituée par 7 tours de fil de cuivre émaillé de 5/10, bobinés sur un mandrin de $\varnothing$ 3 mm. La valeur de la self pourra être ajustée en agissant sur son facteur de forme (rapport longueur/diamètre). Pour cela on écarte, tout simplement, plus ou moins les spires les unes des autres. Pour cette raison on pourra constater quelques différences avec les valeurs que nous avons mesurées, mais un bon réglage remettra les choses en ordre.

Essais et réglages :

Sans appareil de mesure, ce qui sera le plus souvent le cas, la mise au point ne peut être faite que par tâtonnement.

On commencera par se placer sur une station assez fortement reçue, puis, on réglera les noyaux des transformateurs TOKO L₃ et L₄ pour avoir un maximum de niveau à 10,7 MHz en sortie de L₃. on passera ensuite au réglage de C₁₈ et C₁₉ beaucoup plus délicat. Sur la même station, on réglera les deux condensateurs variables pour obtenir le maximum de signal FI. On répètera cette opération pour une station située à l'extrémité de la gamme, puis, de nouveau au début et au milieu de la plage de réception. Ces opérations sont assez rapides et l'on peut considérer que le réglage optimal est obtenu lorsque une variation de capacité pour C₁₈ ou C₁₉ n'entraîne qu'une variation infime du signal FI.

Cette opération peut bien entendu être menée avec le discriminateur FM bande large connecté et relié à un amplificateur BF.

Si on dispose d'un générateur HF, on pourra s'aider de l'abaque de la figure 6 qui donne la correspondance entre dBm et μ V pour chiffrer la sensibilité du récepteur.


Réalisation pratique

Le tracé des pistes est représenté à la figure 7. Comme dans le cas du circuit précédent, il s'agit d'un circuit imprimé double face. La face composants est entièrement cuivrée.

Seuls les trous menant à des contacts allant au zéro électrique ne sont pas dégagés. Le plan de masse supérieur et la ceinture de masse côté composants sont utilisés pour la liaison mécanique avec le boîtier.

L'implantation des composants est représentée à la figure 8. Les selfs L₁ et L₂ sont soudées entre le circuit imprimé et le by-pass véhiculant le

Figure 9
Schéma de principe du discriminateur FM bande large.

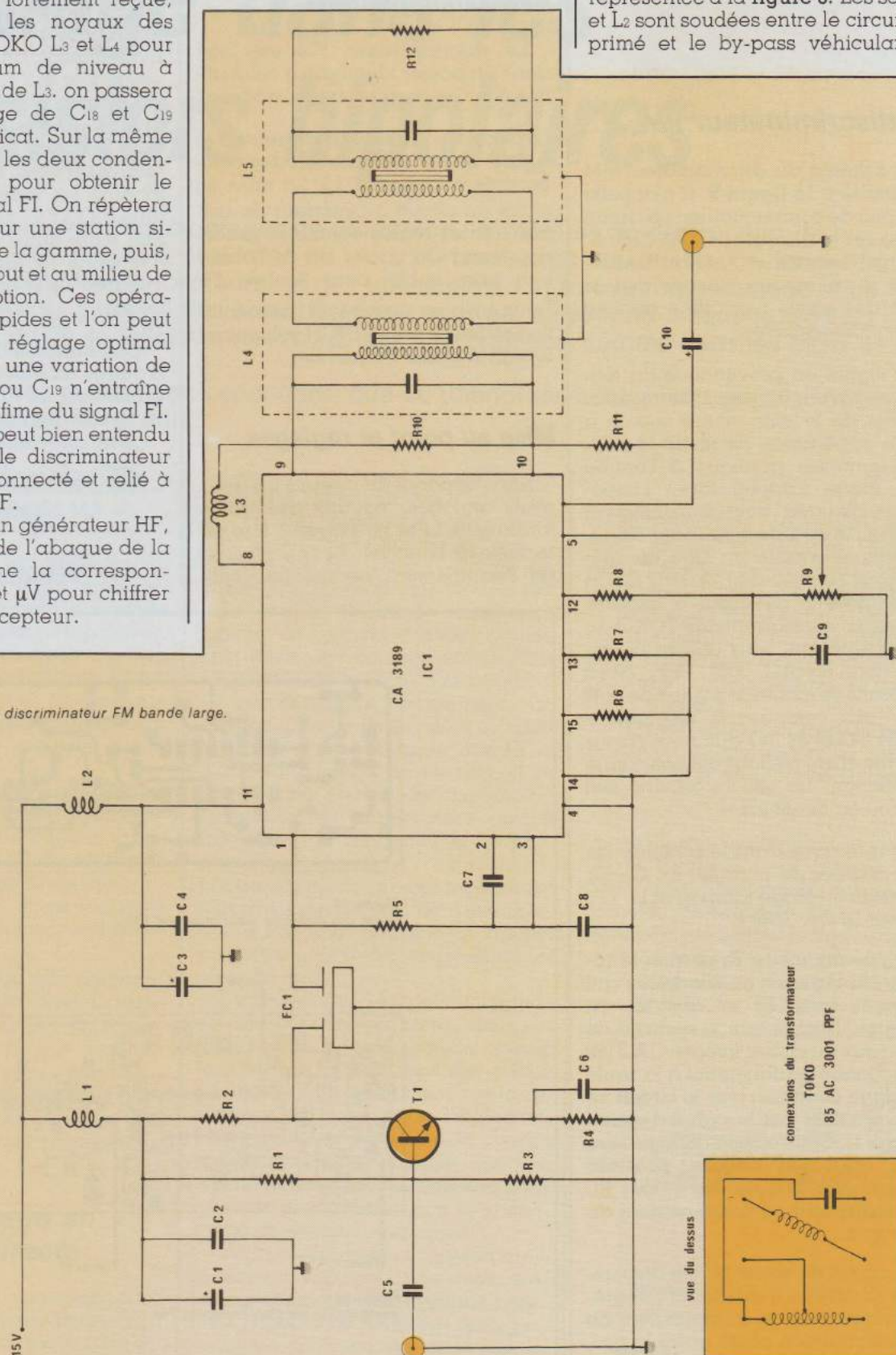

pôle positif d'alimentation. La résistance R_5 peut être soudée côté cuivre. On utilise trois by-pass, deux pour l'alimentation et un pour la tension d'accord. On utilise le même nombre d'embases sublic pour l'entrée HF, pour la sortie FI et pour la sortie oscillateur local.

Le discriminateur FM

Le schéma du discriminateur FM est donné à la figure 9. Il n'appelle que peu de commentaires. Le circuit utilisé est le traditionnel CA 3189 E, très performant et au fonctionnement quasi-certain pourvu que le tracé des pistes n'entraîne aucune oscillation parasite.

Le signal en provenance du module récepteur est issu, comme nous venons de le voir, d'une source à haute impédance de sortie ($3\text{ K}\Omega$). Ce signal est appliqué à l'entrée d'un étage tampon, dont l'impédance d'entrée vaut sensiblement $3\text{ K}\Omega$ et l'impédance de sortie $390\text{ }\Omega$. On trouve ensuite un filtre céramique puis l'entrée du CA 3189 E. On utilise pour le détecteur à quadrature deux transformateurs TOKO du même type que ceux utilisés précédemment 85 AC 3001 PPF. Nous préférons ce montage équipé de pots 7×7 aux composants recommandés 34 342 et 34 343 que nous avons essayés et qui ne nous ont pas donné satisfaction. La self L_3 est une self surmoulée de $22\text{ }\mu\text{H}$.

On remarque dans le schéma, les deux cellules de filtrage : L_1 , C_1 , C_2 destinées à l'étage tampon et L_2 , C_3 , C_4 pour le CA 3189 E.

Le potentiomètre R_9 permet le réglage du Squelch ou silencieux qui coupe la sortie BF en absence de porteuse. Notons que le système de silencieux du circuit intégré CA 3189 E fonctionne parfaitement à la seule et unique condition que le circuit ne soit pas saturé par le signal d'entrée (broche 1). Cette constatation prouve ainsi qu'il est encore possible d'augmenter le gain des étages FI, au détriment du fonctionnement du silencieux.

Le signal de sortie BF est disponible à la broche 6 du circuit intégré. Volontairement, le condensateur de désaccentuation placé entre la broche 6 et le zéro électrique a été omis.

Cette omission laisse la possibilité d'un équipement futur : décodeur stéréo avec l'emploi d'un circuit traditionnel du genre TCA 4500 ou $\mu\text{A} 758$.

Réalisation pratique

Le discriminateur FM est logé dans un boîtier identique à celui utilisé pour les deux premiers modules.

Le tracé des pistes est représenté à la figure 10 et l'implantation des composants à la figure 11. La mise en place du circuit à l'intérieur du coffret suit les règles énoncées précédemment. On trouve sur ce boîtier, une prise sublic pour l'entrée FI.

Deux by-pass réservés à l'alimentation et deux prises CINCH véhiculant le signal basse fréquence.

Mise au point et réglages

Sans appareil de mesure les deux seuls réglages, noyaux des transformateurs L_4 et L_5 , peuvent être effectués «à l'oreille». Si l'on dispose de l'équipement nécessaire, l'ali-

gnement peut être réalisé avec un générateur sinusoïdal calé sur $10,7\text{ MHz}$ et modulé — en fréquence — par une rampe. Le restitution de la rampe autorise une bonne évaluation de la linéarité du système.

Avec un simple morceau de fil de $1,5\text{ m}$, ce récepteur nous a permis quelques écoutes intéressantes. Evidemment, on aura tout intérêt à remplacer $1,5\text{ m}$ de câble traînant sur une table de laboratoire par une antenne sérieuse. Ce récepteur peut, nous en sommes sûrs, rendre maints services. D'autre part chaque module est indépendant et le module à CGY 21 peut être utilisé pour une toute autre application : ampli d'antenne TV, ampli d'entrée, pour appareil de mesure : fréquencemètre etc...

Comme nous l'avons déjà signalé, d'autres modules pourront venir se greffer sur les trois premiers :

- Synthétiseur de fréquence donnant directement la fréquence reçue.
- Démodulateur FM bande étroite ou AM à l'aide d'un PLL.

François de DIEULEVEULT

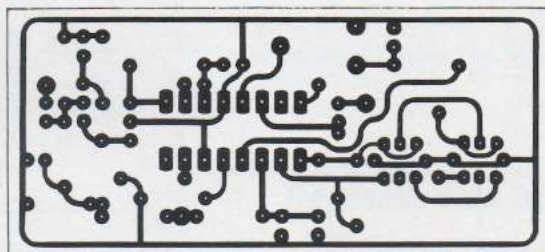


Figure 10
Tracé des pistes de discriminateur FM.

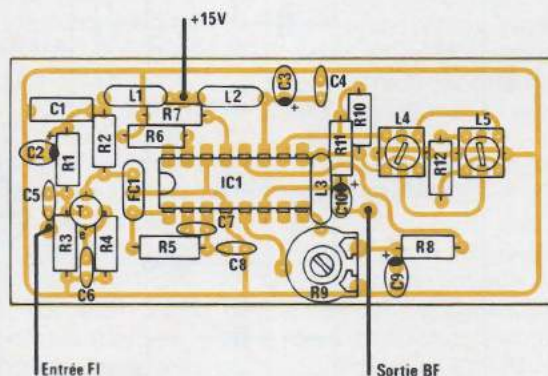


Figure 11
Implantation du discriminateur FM.

Le phénomène de second claquage dans les transistors bipolaires

Avec la multiplication des montages de puissance, les risques de destruction de transistors, souvent utilisés à proximité de leurs performances maximales, deviennent une des préoccupations des concepteurs, et des utilisateurs. On trouve fréquemment, sous la plume des différents auteurs, des considérations relatives au second claquage, soit qu'ils le redoutent, soit qu'ils se félicitent de n'avoir pas à le craindre, comme dans les MOS de puissance.

Nous ne sommes guère sûrs, cependant, que ce phénomène soit bien compris : une mise au point nous paraît donc utile.

Les deux catégories de second claquage

On baptise **second claquage** un phénomène destructif qui, sous certaines conditions, prend naissance dans tous les transistors bipolaires. Lorsque l'énergie dissipée au sein du transistor dépasse un niveau critique caractéristique de chaque échantillon, des points chauds localisés apparaissent au sein de la « puce ».

Le début du second claquage se manifeste par une chute brutale de la tension collecteur-émetteur, la caractéristique $I_c = f(V_{ce})$ présentant alors une faible résistance dynamique. Grossièrement, on peut classer le phénomène en deux grandes catégories :

- le second claquage qui intervient dans la zone de conduction du transistor, alors que la jonction émetteur-base est polarisée dans le sens direct ;
- le second claquage qui intervient dans la zone de blocage, avec une jonction émetteur-base polarisée en inverse.

Second claquage en polarisation directe

La figure 1 montre une coupe d'un transistor de puissance au silicium, à jonction diffusée. Lorsque la base est fortement polarisée dans la région

de conduction (base très positive par rapport à l'émetteur, pour un NPN), un champ électrique transversal s'instaure dans la couche de base, et une couche de charge d'espace apparaît à la jonction collecteur-base.

Le champ électrique transversal focalise le courant collecteur-émetteur dans des couloirs étroits, aux extrémités de la zone d'émetteur : il se produit alors, localement, un échauffement intense, dû à la combinaison d'une intensité élevée et d'une forte chute de tension. Il se forme ainsi des points chauds, où l'élévation de température accroît localement la conductivité. Le phénomène devient cumulatif, l'échauffement s'accompagnant d'une augmentation de l'intensité, qui, à son tour, entraîne un nouvel accroissement de la température, et ainsi de suite.

L'importance des points chauds est liée à la concentration des porteurs, donc à l'intensité du champ transversal, qui dépend elle-même de l'épaisseur de la base, de la résistance de base, et de l'étalement plus ou moins grand de la charge d'espace. On peut montrer que l'intensité I_{sb} (second breakdown) pour laquelle prend naissance le phénomène de second claquage :

— décroît rapidement lorsque croît la tension V_{ce} appliquée entre collecteur et émetteur. Empiriquement, il est possible de relier ces deux paramètres par une équation de la forme :

$$I_{sb} = k_1 / V_{ce}^n$$

où R_1 dépend de l'échantillon considéré, et où l'exposant n , constant pour un type de transistor donné, s'échelonne de 1,5 à 4 en fonction de la technique de construction (jonction abrupte ou jonction progressive, etc.). La relation donnée ci-dessous peut être matérialisée par la courbe de la figure 2,

— décroît avec la fréquence de transition du transistor. La relation entre I_{sb} et f_T est alors de la forme :

$$I_{sb} = k_2 / f_T$$

ce qu'illustre maintenant la courbe de la figure 3. Ceci montre que, pour une application donnée, il convient de sélectionner le (ou les) transistor présentant la fréquence de coupure la plus faible acceptable.

Si on se réfère à l'influence de la tension V_{ce} , courbe de la figure 2,

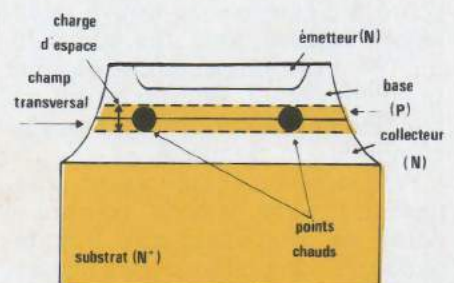


Figure 1

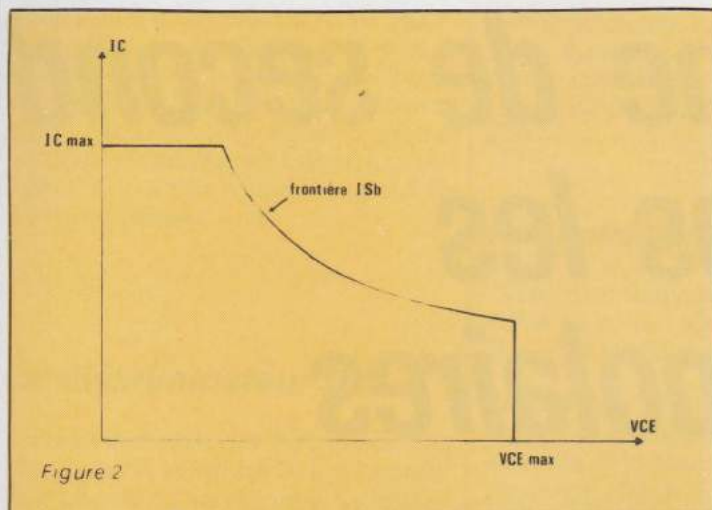


Figure 2

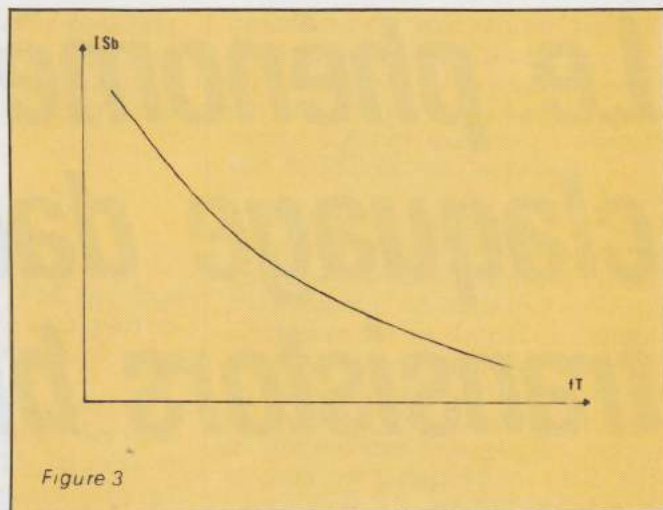


Figure 3

et l'équation qu'elle traduit, indiquent à l'évidence la nécessité de réduire, autant que faire se peut, la différence de potentiel entre émetteur et collecteur. Toutefois, en raison de la capacité thermique de la puce semiconductrice, qui retarde la formation des points chauds, des tensions impulsionnelles de courte durée seront mieux supportées qu'un V_{CE} élevé permanent: c'est ce que montre, qualitativement, la figure 4.

Second claquage en polarisation inverse

Lorsque, dans un transistor à l'état conducteur, on polarise en inverse la jonction émetteur-base, le blocage n'intervient pas instantanément: il convient, en effet, d'évacuer les porteurs stockés dans la base. Pendant un délai qui dépend, entre autres, de l'amplitude de la tension inverse V_{BE} , et de la résistance série R_{BE} de la base, on observe donc simultanément une polarisation inverse émetteur-base, et un courant collecteur-émetteur.

Dans de telles conditions, l'orientation du champ transversal crée dans la base, devient inverse de celle de la figure 1, ainsi que le montre la coupe de la figure 5. Le courant d'émetteur se trouve maintenant focalisé dans une étroite région centrale, où risque de se former un point chaud, entraînant un accroissement de courant et, par effet cumulatif, un claquage.

Pour ce second claquage en polarisation inverse, tension, courant et durée de conduction sont interdépendants. On préfère donc s'intéresser à l'énergie E_{sb} du second claquage, plutôt qu'à l'intensité. Les courbes de la figure 6 montrent que:

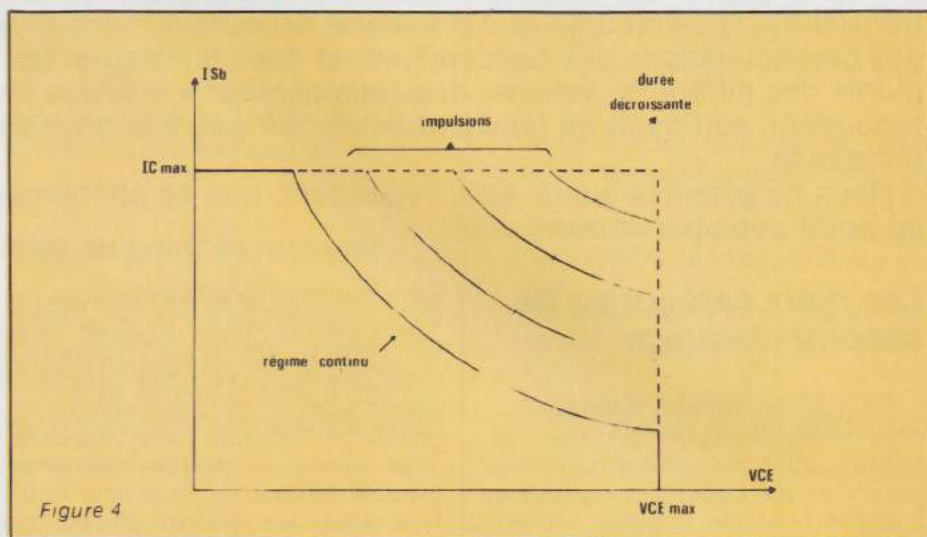


Figure 4

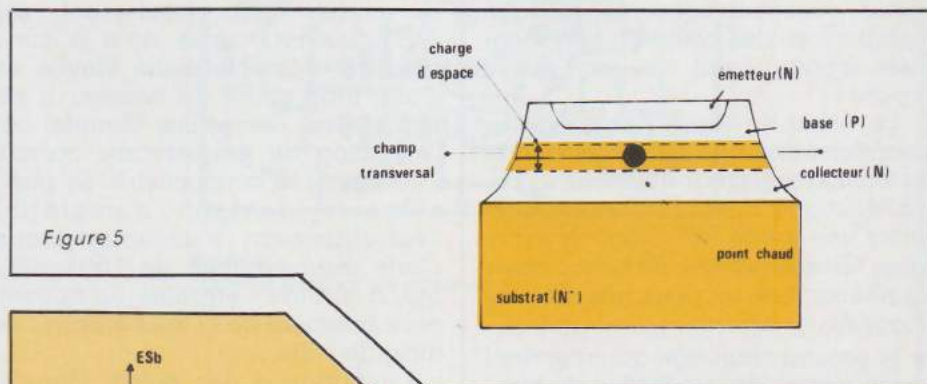


Figure 5

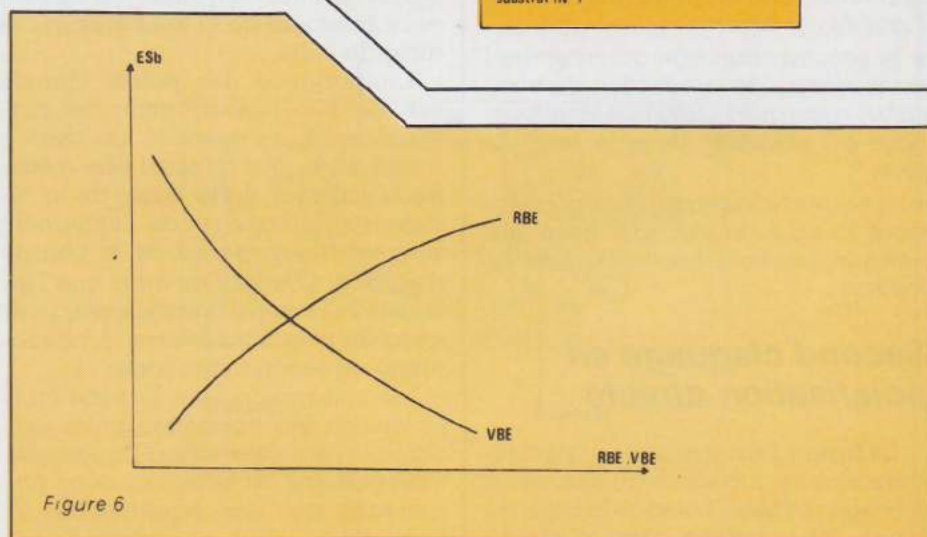


Figure 6

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

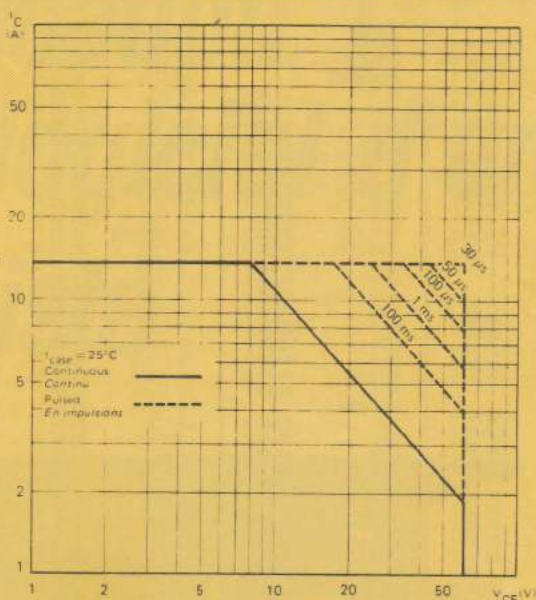


Figure 7

— si la tension inverse V_{BE} décroît, le courant de base, et le champ transversal, diminuent tous les deux. Il en résulte un accroissement de l'énergie E_{sb} de second claquage, — si la résistance série R_{BE} augmente, E_{sb} croît aussi, pour les mêmes raisons.

Or, on sait qu'on diminue le délai de blocage en augmentant V_{BE} inverse, et en diminuant R_{BE} . Dans la pratique, il conviendra donc d'accepter un compromis entre la durée de blocage, et les risques de second claquage.

Méthodes de détermination des conditions de second claquage

Il est possible de déterminer, par des tests non destructifs, les conditions d'apparition du second claquage dans les transistors de puissance. Ces essais nécessitant un matériel que les amateurs ne peuvent guère mettre en œuvre, nous ne les décrirons que succinctement.

Pour déterminer, en polarisation directe, l'intensité I_{sb} de second claquage, on place, en série dans le collecteur du transistor étudié, le primaire d'un transformateur d'impulsions. L'accroissement rapide du courant de collecteur induit une tension au secondaire de ce transformateur: on l'utilise pour bloquer, en moins d'une microseconde, un deuxième transistor connecté en sé-

rie avec l'échantillon essayé, et pour réduire aussitôt la tension appliquée aux bornes de ce dernier, ce qui évite sa destruction. Les circuits associés permettent la mesure de I_c et de V_{ce} au moment de l'apparition du second claquage.

Pour les mesures sur le second claquage en polarisation inverse, on branche en série avec le transistor une charge inductive. L'échantillon travaillant en saturation, on applique brutalement une tension V_{BE} inverse: la décroissance du courant induit une tension aux bornes de l'inductance. On l'utilise, grâce à des circuits de « clamping », pour limiter la surtension aux bornes du transistor.

Utilisation pratique de l'aire de sécurité

En pratique, l'utilisateur n'a pas à exploiter les tests décrits ci-dessus, dont se charge le constructeur. Les « data-books » fournissent alors, pour chaque type de transistor, des familles de courbes donnant les limites de l'aire de sécurité.

Nous reproduisons, en figure 7, l'aire de sécurité du très classique 2N3055, extraite du catalogue Thomson-CSF. Les tensions V_{ce} sont portées en abscisses, et les intensités I_c en ordonnées, pour le régime de conduction (polarisation directe de la jonction émetteur-base).

On remarquera d'abord que ces courbes sont tracées pour une température de fonctionnement don-

variation de dissipation

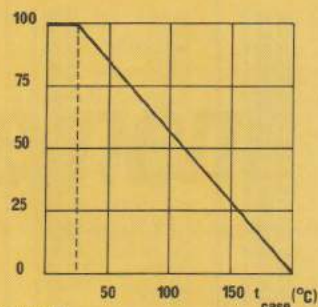


Figure 8

née : ici, 25°C sur le boîtier. L'une d'elles, en traits pleins, concerne le régime continu. Elle encadre la surface de sécurité dont, en conduction permanente, le transistor ne doit pas sortir, sous peine de destruction. On voit que l'intensité maximale (15 A) ne peut être conservée au-delà d'un V_{ce} supérieur à 8 volts. A l'autre extrémité, la tension maximale (60 volts) n'est exploitable que pour des courants I_c inférieurs à 2 A.

En régime impulsif, et grâce aux capacités thermiques précédemment signalées, l'aire de sécurité grandit. Les différentes courbes en pointillés la donnent pour des impulsions de durées décroissantes, de 100 ms à 30 µs (non répétitives).

Bien entendu, les dissipations permises décroissent lorsque augmente la température du transistor, toujours indiquée par celle de son boîtier. C'est ce qu'explique, en variations relatives (de 0 à 100 %), la courbe de la figure 8, toujours applicable à un 2N3055.

Conclusion

L'apparition du second claquage, dans les transistors bipolaires, se révèle généralement destructive, et conditionne les limites d'emploi de ces matériels.

Lors de l'étude préliminaire à une réalisation, on devra donc toujours se reporter aux données des constructeurs sur l'aire de sécurité. Il ne faudra pas perdre de vue que celle-ci peut être franchie parfois en régime transitoire (surtensions V_{ce} dues à des charges inductives en commutation), et supprimer alors de tels risques par des dispositifs de protection limiteurs de tensions: réseaux d'amortissement, écrêtage par Transil ou composants équivalents.

R. RATEAU

VOUS AVEZ UN PROBLÈME?...

Nous détenons peut-être la solution...

Consultez-nous! Tél. 239.23.61

Ouvert du Lundi au Samedi

Lundi de 14 h à 19 h

Du Mardi au Samedi de 9 h 30 à 19 h 30

QUARTZ	LINEAIRES ET DIVERS	MICROPROCESSEURS	COMPOSANTS JAPONAIS
1.000.000.....48,50 F	N8T26.....18,00 F	ROCKWELL	AN 31 3U.....65,00 F
1.008.000.....47,50 F	N8T28.....18,00 F	6502.....105,00 F	AN 318.....135,50 F
1.843.200.....45,00 F	N8T97/74367.....12,50 F	6502 A.....120,00 F	AN 7145.....99,50 F
2.000.000.....45,00 F	SO41P.....16,00 F	6504.....170,00 F	AN 7218.....60,00 F
2.097.152.....42,00 F	SO42P.....24,00 F	6522.....89,00 F	BA 301.....37,00 F
2.457.000.....42,00 F	TL 081.....9,00 F	6522 A.....99,00 F	BA 311.....37,00 F
2.500.000.....42,00 F	TL 082.....9,60 F	6532.....98,00 F	BA 511.....53,00 F
3.000.000.....39,00 F	TL 084.....19,00 F	ZILOG	BA 521.....33,00 F
3.276.800.....48,00 F	LM 110 H.....195,50 F	Z 80.....52,00 F	BA 532.....43,00 F
3.579.545.....48,00 F	LM 112 H.....190,00 F	Z 80 A.....61,00 F	HA 1156.....49,00 F
3.686.400.....49,00 F	LM 118 H.....145,00 F	Z 80 ACTC.....56,00 F	HA 1306 W.....72,00 F
4.000.000.....38,00 F	L 120.....19,50 F	Z 80 ADMA.....160,00 F	HA 1339.....59,00 F
4.194.304.....43,00 F	UAA 170/180.....21,00 F	Z 80 APIO.....56,00 F	HA 1366 W.....39,00 F
4.915.200.....41,00 F	L 200 CV.....18,50 F	Z 80 ASIO.....150,00 F	HA 1366 WR.....42,00 F
5.000.000.....43,00 F	LM 201 D.....54,00 F	Z 8001.....850,00 F	HA 1368.....43,00 F
5.068.800.....46,00 F	LM 207 H.....58,00 F	GENERAL	HA 1377.....89,00 F
5.185.000.....39,00 F	ZN 334.....315,00 F	INSTRUMENT	HA 1385.....180,00 F
6.000.000.....42,00 F	LM 300.....12,00 F	5-1013.....99,00 F	HA 1389.....81,00 F
6.144.000.....42,00 F	LM 301.....5,60 F	3-1015.....99,00 F	HA 1392.....55,00 F
6.400.000.....41,00 F	LM 304 H.....60,00 F	3-1350.....99,00 F	HA 1395.....99,00 F
6.553.600.....42,00 F	LM 307 H.....6,00 F	3-2513.....127,00 F	HA 14625.....82,00 F
7.000.000.....38,00 F	LM 308 H.....7,00 F	3-8910.....96,00 F	HA 11226.....116,00 F
8.000.000.....38,00 F	LM 309 K.....21,00 F	3-8912.....105,00 F	HA 11227.....78,00 F
8.192.000.....42,00 F	LM 311 D.....6,50 F	INTEL	HA 11244.....64,00 F
9.068.800.....39,00 F	LM 317 K.....34,00 F	8035.....97,00 F	LA 1201.....25,00 F
9.830.400.....39,00 F	LM 320 K5.....99,00 F	8039.....108,00 F	LA 1230.....52,00 F
10.738.635.....43,00 F	LM 320 K15.....99,00 F	8080.....58,00 F	LA 1315.....58,00 F
11.000.000.....42,00 F	LM 320 K24.....99,00 F	8085.....87,00 F	LA 3210.....27,00 F
12.000.000.....41,00 F	LM 323 K.....52,00 F	8086.....420,00 F	LA 3300.....46,00 F
12.096.000.....41,00 F	LM 324.....5,90 F	8155.....98,00 F	LA 3350.....54,00 F
12.288.000.....43,00 F	LM 335.....19,00 F	8156.....98,00 F	LA 4100.....22,00 F
13.516.800.....47,00 F	LM 337 K.....53,00 F	8205.....99,00 F	LA 4400.....56,00 F
14.318.180.....45,00 F	LF 356.....14,00 F	8212.....26,00 F	LA 4420.....46,00 F
14.550.000.....47,00 F	LM 363 D.....250,00 F	8214.....60,00 F	LA 4422.....42,00 F
15.000.000.....45,00 F	TL 440.....14,50 F	8216.....19,00 F	LA 4430.....36,00 F
16.000.000.....39,00 F	NE 555.....3,75 F	8224.....29,00 F	M 51513.....42,00 F
16.384.000.....42,00 F	NE 556.....6,50 F	8226.....35,00 F	M 51515.....66,00 F
17.360.000.....42,00 F	NE 558.....44,80 F	8228.....45,00 F	M 51517.....80,00 F
18.000.000.....42,00 F	LM 715 HC.....49,00 F	8243.....55,00 F	STK0039.....137,00 F
18.432.000.....43,00 F	LM 723.....3,80 F	8251.....56,00 F	STK040.....279,00 F
19.660.000.....47,00 F	LM 725 HC.....27,00 F	8251L.....66,00 F	STK043.....302,00 F
20.000.000.....40,00 F	LM 733 HM.....29,00 F	8253.....140,00 F	STK050.....768,00 F
22.118.400.....39,00 F	LM 741 HC.....9,00 F	8255.....39,00 F	STK060.....297,00 F
23.400.000.....45,00 F	LM 747 HC.....14,00 F	8257.....99,00 F	STK435.....132,00 F
24.000.000.....46,00 F	TBA 8105.....9,80 F	8259.....105,00 F	ST437.....178,00 F
27.000.000.....38,00 F	SAD 1024.....170,00 F	8272/765.....240,00 F	STK439.....170,00 F
32.000.000.....48,00 F	TEA 1059.....15,00 F	8279.....105,00 F	
32.768.000.....43,00 F	TEA 1510.....18,00 F	8748.....245,00 F	
48.000.000.....38,00 F	TDA 2002.....14,00 F	8755.....295,00 F	
96.000.000.....42,00 F	LM 1830.....49,00 F	RCA	
		1802.....125,00 F	
		1822.....86,00 F	
		1823.....145,00 F	
		1824.....59,00 F	
		1851.....145,00 F	
		1852.....56,00 F	
		1853.....53,00 F	
		1854.....99,00 F	

DIODES


1N 4004.....1,20
1N 4007.....1,30
1N 4148.....0,60
8B 1058.....5,10
8Y 251.....2,80
8Y 253.....2,90
8Y 254.....3,00
PONT 1A.....4,50
PONT 1,5 A.....5,50
PONT 10 A.....25,00
PONT 25 A.....35,00
PONT 5A métal.....35,00
Zener 1/2 W.....1,50
Zener programmable
2,7 V à 37 V µA
431.....28,00

OPTO + DIVERS

BPW 34.....19,80
BP 104.....22,00
LED rouge.....1,20
LED V/OJ.....1,80
LED rectang.....4,70
LD 271 A.....4,50
TL 111.....13,20
TIL 303.....90,00
TIL 305.....90,00
TIL 311.....105,00
TIL 312.....23,00
TIL 313.....23,00
TIL 322.....32,00
Réseaux DIL 150.....8,00
Réseaux SIL.....6,00
Résistance 1/4 W CC
par 10.....0,18
Condo céramique
1 pF à 100 nF.....1,00
Condo multicouche
10 nF à 100 nF.....1,60
Condo tantales + chimi-
ques.....nous consulter
Condo variables
6/25 pF.....3,80
Radiateurs
1 TO3 2540.....13,60
2 TO3 75.....18,40
2 TO3 30/57.....56,00
1 TO220 ML7.....2,00
1 TO220 ML26.....3,20
1 TO 220 ML9.....4,60

MONITEURS 12"/31 cm

BLEUTE : 1220 F

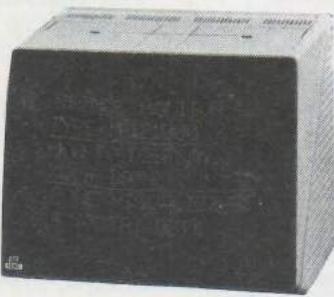

VERT : 1490 F

AMBRE : 1540 F

Tube 110". Bande passante 10 Hz à 24 MHz.
80 caractères sur 24 lignes - 75 ohms
Vidéo composite synchro négative 0,5-4 Vpp.


CONNECTIQUE

DIL 16 Br sertir.....16,50
DIL 24 Br sertir.....22,00
DIL 40 Br sertir.....32,00
Fil en nappe
26 cds.....18,00
HE 902, 2 x 19.....22,00
HE 902, 2 x 25.....35,00
Soud
HE 902, 2 x 31.....52,00
Soud
HE 902, 2 x 43.....58,00
Wrap
DB 25 femelle.....30,00
DB 25 femelle 90°.....35,00
DB 25 mâle.....30,00
DB 25 capot.....13,00
DIP Switch 4.....18,00
DIP Switch 7.....20,00
DIP Switch 8.....25,00
Relais Europ.....20,00
à 45,00
Relais DIL 5 V.....19,00
Support CI, à la broche
Double lyre.....0,20

Tulipe.....0,60
Wrapper.....0,55
Wrapper tulipe.....1,00
Textool.....5,00
Insertion nulle.....4,00

TTL DIVERS

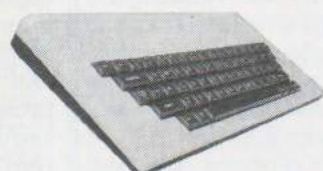74 H 74.....11,00
74 L 121.....9,50
81 LS 95.....19,50
81 LS 97.....19,50
81 LS 98.....32,00




CLAVIER + PUPITRE 1190 F

CLAVIER SEUL 990 F

PUPITRE SEUL 230 F

Clavier 65 touches
Code ASCII 7 bits
Alimentation 5 V/100 mA
+ 2 Enables + Parité + Break

FLOPPY DISK 5 1/4"

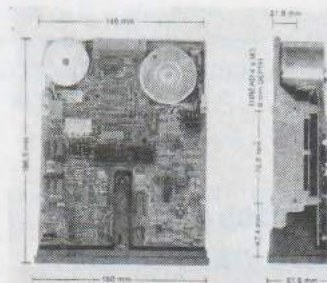

TANDON 100-1

Simple face. Double densité
250 K octets. 48 TPI.....

2100 F

BASF 6128

Double face. Double densité
500 K octets. 48 TPI.....

2950 F

TANDON 100-4

Double face. Double densité
1 Méga octets. 96 TPI.....

3540 F

LISTE TTL Série 74 LS et CMOS

Séries 4000 et 4500

avec fonctions et prix

sur simple demande


contre 10,00 F en timbres.

Éducation 1 : un logiciel d'enseignement assisté



C'est dans notre numéro 428 que nous avons évoqué pour la première fois le logiciel «ÉDUCATION 1» distribué par DIRECO. Dans ce même article, nous traitons également du FAST LOAD MONITOR, sur lequel nous sommes revenus avec force détails dans notre numéro 429.

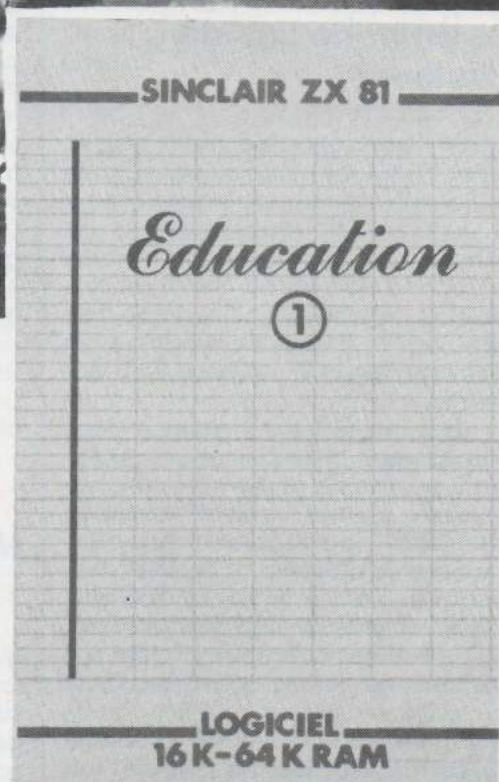C'est avec un certain retard que nous allons ici faire de même avec ÉDUCATION 1, puisque l'auteur de ce logiciel a bien voulu «éclairer notre lanterne», suite aux réserves que nous avons formulées.



Notre premier contact avec éducation 1 :

La cassette EDUCATION 1 que nous avons eu l'occasion d'essayer nous a été confiée, un beau matin de Mai, sous son emballage d'origine qui ne contenait pas la moindre notice d'utilisation.

Possédant un système ZX 81 16 K RAM, nous avons chargé la face correspondante de la cassette (qui comporte de l'autre côté une version nommée 64 K, mais qui se révèle en fait être une 32 K).

Dès le démarrage du programme, nous nous sommes senti transporté dans un autre monde, celui de l'enseignement bien sûr, mais sans que notre expérience ne puisse se poursuivre faute d'un minimum d'explications.

Aucun doute n'est permis, la notice est **absolument indispensable** pour tirer parti de ce logiciel.

Sitôt ce document en notre possession, nous avons repris nos essais, en nous heurtant à deux difficultés :

- l'extrême concision des explications fournies dans la notice.
- la demande formulée par la machine d'un effacement manuel de nombreuses lignes du programme.

Il n'en fallait pas davantage pour que ce logiciel n'obtienne que le «prix de consolation», en comparaison des autres produits présentés dans le même article.

Le point de vue de l'auteur :

dès la parution de notre article, nous avons été contacté par Claude GASLAIN, auteur du logiciel, qui a su comprendre que l'échange de «droits de réponse» aigre-doux n'apporte pas grand-chose au lecteur, si ce n'est, dans certains cas, une lecture assez croustillante (voir notre numéro 430, en page 97 et suivantes...)

Monsieur GASLAIN nous a donc fait parvenir des explications répondant en grande partie à nos interrogations, et une cassette exemple, que nous ne saurions trop recommander au diffuseur du logiciel d'incorporer à son produit : un bon desin vaut mieux qu'un long discours !

Nous allons donc faire profiter nos lecteurs de ces informations «hors commerce», mais bien utiles.

L'auteur d'EDUCATION 1 définit lui-même son logiciel comme «un

didacticiel SYSTÈME D'AUTEUR destiné à un public averti et désireux de faire l'effort de compréhension nécessaire».

Les choses sont donc parfaitement claires, EDUCATION 1 s'adresse sinon exclusivement aux professionnels de l'enseignement, du moins principalement à des utilisateurs possédant de bonnes notions de pédagogie appliquée.

Il nous est précisé que «le produit a été testé avec succès par des personnes de niveau intellectuel comparable à celui des destinataires». Nous avons vérifié cette affirmation auprès de certains de nos lecteurs, et avons pu nous convaincre que même des personnes relativement âgées n'ayant jamais appartenu au corps enseignant, pouvaient parvenir à des résultats intéressants, au prix il est vrai d'un travail personnel non négligeable, dont une bonne partie consiste à assimiler la notice !

Celle-ci nous est présentée comme «bien que succincte, afin de réduire le coût du produit, suffisante à une mise en œuvre rapide par l'acquisition des rudiments du système».

C'est surtout à ce sujet que notre point de vue diverge de celui de l'auteur, mais nous y reviendrons.

Reste à parler du sans-gêne dont semble faire preuve la machine lorsqu'elle s'arrête sur un message invitant l'utilisateur (pas forcément familier du BASIC), à effacer certaines lignes du programme :

L'auteur nous informe que «la phase de **formatage** n'est à exécuter qu'une seule et unique fois afin de produire une cassette objet qui, elle, cyclera selon le graphe décrit dans la notice. Cette procédure existe seulement dans la version 16 K, moins riche que sa grande sœur 32 K».

Pauvre de nous qui ne disposons que d'une simple extension 16 K ! Nous avons pu constater en effet à quel point ces 16 K octets sont utilisés jusqu'au dernier, ce qui a rendu indispensables certains artifices pas trop élégants, dont celui qui a déclenché notre irritation !

Notre analyse :

Bénéficiant de l'assistance technique de l'auteur lui-même, il nous faudrait beaucoup de mauvaise foi pour ne pas reconnaître les qualités de ce logiciel EDUCATION 1, qui gagne énormément à être connu.

Seulement voilà, l'acheteur anonyme ne bénéficie pas de ce support, ne dispose pas d'un enregistrement exemple, et devra se contenter d'une notice visiblement calculée au plus juste.

Bien que comportant dix-neuf pages (plus une feuille volante «à lire attentivement» mais si facile à égayer !), la notice souffre des mêmes défauts que la plupart des manuels, modes d'emploi, et guides d'utilisation publiés en France.

Les éditeurs britanniques de logiciels ont parfaitement compris qu'on ne s'improvise pas rédacteur technique. Ils confient la rédaction de leurs notices à des professionnels qui parviennent à faire «passer» en un minimum de pages les notions qui, en France, sont entassées pêle-mêle sans le moindre fil conducteur.

Bien sûr, une bonne notice coûte cher, mais elle contribue bien plus qu'on ne l'imagine au succès commercial d'un produit. Que le commerce français n'espère pas atteindre les chiffres de vente des logiciels anglais tant que la qualité de ses notices restera aussi en retard...

Rassurons-nous, rien d'essentiel ne manque dans la notice d'EDUCATION 1. Un très réel effort est cependant exigé de l'utilisateur désireux de tirer le maximum de ce logiciel. Nous savons par expérience que les enseignants qui décident d'introduire l'ordinateur dans leur panoplie d'outils pédagogiques n'hésiteront pas un instant à l'accomplir.

Ils devront donc successivement :

— **formater** une cassette, c'est à dire recopier EDUCATION 1 sur une cassette vierge, après avoir répondu à un certain nombre de questions posées lors de la première exécution du programme : nombre de textes, nombre de lignes par texte, nombre d'essais.

— **documenter** cette cassette formatée en créant eux-mêmes tous les éléments du dialogue qui devra s'instaurer entre la machine et l'élève, puis en enregistrant une nouvelle fois le résultat de ce travail.

— **exécuter** le programme documenté à l'intention de l'élève, en profitant des multiples possibilités offertes en matière d'interrogation et de correction après acquisition des réponses.

C'est à l'usage que l'on découvrira toutes les facilités offertes par EDUCATION 1, mais aussi certaines limites de ce logiciel.


```

1...5...10...15...20...25...30 CONTINUATION-> CONT STOP-> N/L
01=DICTEE : LE TOUR DU MONDE
02=EN 80 JOURS (JULES VERNE)
05*PONCTUATION : ELLE SUIV LE
06*MOT SANS ESPACE.
150"ETAIT UNE AVENTUREUSE EXPE
DITION QUE CETTE NAVIGATION D
E 80 CENT MILLE SUR UNE AM
BARCATION DE VINGT TONNEAUX
ET SURTOUT A CETTE EPOQUE DE
L'ANNEE.
99

ENTREZ VOTRE TEXTE
CONT/NL/RUBOUT

C"ETAIT UNE AVENTUREUSE ESPE
DITION QUE CETTE NAVIGATION D
E 80 CENT MILLE SUR UNE AM
BARCATION DE VINGT TONNEAUX
ET SURTOUT A CETTE EPOQUE DE
L'ANNEE.

N/L

CORRIGE
C"ETAIT UNE AVENTUREUSE EXPE
DITION QUE CETTE NAVIGATION
DE HUIT CENTS MILLES, SUR UN
E EMBARCATION DE VINGT TONNE
AUX, ET SURTOUT A CETTE EPOQ
UE DE L'ANNEE.

CONTINUATION-> CONT STOP-> N/L CONT

```

OPTION 5

1XX = CREATION
2XX = MODIFICATION OU LISTE
3XX = EXECUTION
4XX = RESULTATS
5XX = TRAITEMENT FINAL
6XX = MOT DE PASSE
7XX = REPERTOIRE

XX = NUMERO DU TEXTE
M = .XXXX (MOT DE PASSE)

FORMAT = 5 TEXTES DE 30 LIGNES

RESULTATS TEXTE NO 01
JOB = 1

1) 9 FAUTE(S)	2) INUTILISE
4-ESPEDITION	
6-CETE	
9-HUI	
10-CENT	
11-MILLE,	
14-AMBARCATION	
17-TONEAUX.	
21-CETE	
24-L'ANNE.	

Quelques exemples d'EDUCATION 1 en action (documents C. GASLAIN).

Les limites de l'enseignement assisté sur ZX 81 :

Nous avons pu nous rendre compte, preuves en mains, qu'EDUCATION 1 est un fort beau logiciel, dont la création a certainement exigé beaucoup d'efforts et d'ingéniosité de la part de son auteur, mais qui est malheureusement handicapé par l'insuffisance de sérieux de sa diffusion commerciale.

L'idée d'utiliser le ZX 81 dans le cadre d'expériences d'enseignement assisté par ordinateur est intéressante dans la mesure où le faible prix de cette machine et des logiciels conçus pour elle, les rendent accessibles à tous.

Il ne faut pas pour autant cacher que les faiblesses bien connues du ZX 81 nuisent à une exploitation fiable de cet ordinateur en milieu scolaire.

Avec l'interface cassette d'origine, il faut environ huit minutes pour charger ou sauver le contenu d'une mémoire de 16 Koctets, et plus d'un quart d'heure pour 32 K, à supposer

que l'opération réussisse à tout coup ce qui est loin d'être le cas avec les magnétophones courants.

La qualité douteuse des connexions des extensions mémoire s'accomode mal de la vivacité des mouvements de jeunes élèves : à un coup de genou dans la table peut fort bien correspondre l'effacement complet de l'exercice en cours...

Enfin, un ZX 81 normalement constitué commence généralement à manifester une certaine lassitude à partir de deux heures environ de fonctionnement continu, ce qui doit être rapproché de la durée des séances prévues.

Conclusion :

Nous pensons avoir fait preuve d'une certaine objectivité dans notre analyse du logiciel EDUCATION 1, tout en laissant à son auteur la possibilité de s'exprimer à nos côtés.

Compte tenu de l'intérêt du produit, mais aussi de ses faiblesses, il nous semble que le domaine d'ap-

plication idéal d'EDUCATION 1 est l'expérimentation à peu de frais et à échelle réduite (un seul élève) de cette toute nouvelle technique qu'est l'enseignement assisté par ordinateur.

Aucun enseignant, curieux par nature, ne peut se permettre d'ignorer superbement une méthode qui transformera peut-être complètement sa profession dans les années à venir.

N'est il pas prudent et enrichissant de devancer l'appel en explorant dès maintenant ce nouveau domaine, afin d'être prêt, le moment venu, à prendre les positions raisonnables en toute connaissance de cause ?

Et précisément, l'ensemble ZX 81/EDUCATION 1 permet une telle exploration sans risque notable, simplement au prix d'un peu de temps qui, n'en doutons pas, ne sera certainement pas à considérer comme perdu !

Patrick GUEULLE



SM ELECTRONIC

NOS REVUES TECHNIQUES, EN FRANÇAIS

ESSEM-REVUES

ES-1 (60 pages) **9,95 F**
Générateur de modulation BLU à 2 tons ; Mélangeur 28/30 sortie 1600 MHz ; La polarisation circulaire en 144 MHz ; l'antenne HB9CV ; Fusible électronique ; L'émetteur AM/FM AT-222 ; l'ampli linéaire AL-8 ; Oscar 6 et la direction de l'antenne ; La FM en VHF/UHF... un avantage ? Transistormètre simplifié pour FET ; L'exciter BLU 9 MHz E-2.

ES-3 (60 pages) **9,95 F**
Les microprocesseurs ; La ligne Gold-Line ; TOS-mètre et TV ; Les répéteurs au Royaume-Uni ; La polarisation circulaire (suite) ; Le transceiver VHF IC 201 ; Générateur de note 1 750 AG-10 ; Comment lire une carte QRA-locator ; Le transceiver déca ATLAS 210X ; Un couplage simple à coaxial rotatif ; Récepteur à triple changement de fréquence (2^e partie) ; Les répéteurs en RFA, en France ; Parabole 10 GHz.

ES-5 (60 pages) **18,00 F**
Les microprocesseurs (suite) ; Une antenne Yagi 4 éléments 1296 MHz ; Antennes à réflecteur Corner ; Diagramme HB9CV ; Antenne quadruple quad 144 MHz ; Antenne Yagi longue 1296 MHz ; Réponse du Jeu-Concours 78 ; Comment réduire la puissance de sortie des émetteurs et transverters BLU transistorisés ; Récepteur déca TR-7/M ; A propos des antennes HF ; La télévision Amateur à la portée de tous ; Un émetteur-récepteur 144 FM à canaux AK-20 (suite) ; L'antenne à large bande DISCONE 80 - 480 MHz ; Librairie ; Salon du Radioamateurisme en France.


ES-6 (60 pages) **19,00 F**
La télévision Amateur à la portée de tous (suite) ; A propos des antennes HF (suite) ; Antenne GP 3 bandes ; VHF COMMUNICATIONS... vous connaissez ? Eclatement météorique, théorie et pratique ; Série « Z » modules décimétriques ; La loi MURPHY ; Récepteur 406/470 MHz SM-400 ; Jeu-Concours 80 ; Livres techniques ; Le coin de l'ancien : bobinages 82,5 MHz ; Les « R.C.I. »... il faut les comprendre ; Calcul simplifié de l'inductance des petits bobinages non jointifs ; Equipez votre FRG-7 (FRG-7000) en mode FM ; 2^e Salon International du Radioamateurisme.

ES-7 (60 pages) **22,00 F**
1929-1941, les années d'or du Radioamateurisme ; un ondemètre THF ; Rx miniature 144 MHz ou aviation ; Comment devient-on radioamateur ? Nouvelle Série déca « Z » ; Emetteur-récepteur 432 MHz FM synthétisé en kit ; Ensemble de modules 144-146 MHz ; Série « AF » ; antenne active AD-270 ; Rx balise 243 MHz.

ES-8 (60 pages) **25,00 F**
Nouveautés Microwaves ; Mesures simplifiées des signaux fantômes (Tx VHF) ; Emetteur CW QRP 7 MHz ; Antenne Discone ; Capacité de charge des rotors ; Tx-Rx 432 MHz ; MX-424 (suite) ; Série décimétrique « Z » (suite) ; Squelch pour FRG-7 ; 1/2 siècle de télévision (1^{re} partie) ; Danger à Terlingua (nouvelle, 1^{re} partie) Gamme Datong.

ES-9 (64 pages) **25,00 F**
Transverters Microwaves ; 1/2 siècle de télévision (fin) ; Approchons les convertisseurs SSTV-FSTV ; Série « AF » 144 MHz (suite) ; le VFO-VCO ; Réception de l'image Satellite METEOSAT ; Platine Filtres pour FRG-7 ; Série décimétrique « Z » (suite) ; Danger à Terlingua (nouvelle, suite).

ES-10 (60 pages) **30,00 F**
Préampli SSTV ; Réception & Visualisation des images METEOSAT (Parabole) ; Comment dresser un pylône ; Comment réduire automatiquement la puissance de sortie d'un émetteur par commutation ampli linéaire ; Série « Z » (suite, le compteur digital) ; Affichage digital pour FRG-7 ; le RTTY, qu'est-ce que c'est ? L'émetteur ATV Microwave MTV 435 ; Sonde HF toute simple pour ses mesures ; Tableau des relais actifs ou retenus (VHF-UHF) ; Danger à Terlingua (nouvelle, fin) ; Salon radioamateur d'Auxerre.

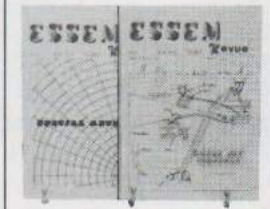

EDITIONS SPECIALES « F »

Traduction des articles publiés par VHF-COMMUNICATION (120 pages chacune).

Port 6,30 F pour 1, 9,20 F pour 2, 13,10 F au-dessus.

F-1 **14,00 F**
Convertisseurs 144 MHz DL6HA 001 et DL6SW 004 ; Transverter 28/144 DJ6ZZ 001 ; Transverter 70 cm simple DL6MH 001 ; Filtre passe-bande Stripline 432 DL6MH 002 ; Filtre passe-bande 145 MHz DJ4KH 001 ; Convertisseur émission à mélange FET 28/432 DJ7ZZ 002 ; Convertisseur 144/432 DL9GU 001 ; Emetteur 144 2 W 12 V AM DJ1NB 004 ; VFO 72 MHz DJ8PG 001 ; Emetteur 144 BLU 5 W DJ9ZR 001 ; Oscillateur VXO DJ9ZR 002 ; VFO synthétiseur 144 ou 135 MHz DJ5HD 001/2 ; Alimentation universelle DL3YK 002 ; Antenne HB9CV ; Générateur d'étalonnage de spectre DC6HY 003 ; Préampli à large bande pour compteur 60 MHz DL8TM 001 ; Compteur 4 digits 30 MHz DJ7ZZ 003 ; Réflectomètre 144 & 432 MHz DK2VF 001/2 ; Compresseur de modulation DJ4BG 006.

F-2 **22,00 F**
Convertisseur 145/9 MHz DJ9ZR 006 ; MF 9 MHz DJ9ZR 005 ; Modif. Tx DJ9ZR 001 ; Convertisseur DC/DC 12 V/28 V DK1PN 001/9 ; Version 70 MHz du convertisseur DL6SW 004 ; Modif. convertisseur DL6HA 001 pour réception satellite et 50 MHz ; Transverter Stripline 70 cm DC6HY 001/2 et linéaire EC-8020 ; Transceiver BLU 144 MHz DC6HL 001... 006 ; Ampli linéaire 144 DL8ZX 002 ; Préampli diviseur 2:1 pour compteur 1 Hz/100 MHz DL8TM 003 ; Version améliorée du compteur 70 MHz DJ6ZZ 004 ; Emetteur VHF/UHF universel AM/FM DL3VR ; Dispositif simple de balayage DL9FX 001.

F-3 **28,00 F**
Rx à CI Plessey tous modes DK1PN ; Préampli haute impédance DJ6TA 001 ; Mini convertisseur 144 MOS-FET DJ5XA 001 ; Emetteur BLU 8 W DJ9ZR 004 ; Voltmètre digital DC6YF 005/006 ; Convertisseur d'émission 432/28 DC0DA 001 ; CAG sur DC6HL ; Ampli linéaire 432 DJ3SC 001 ; Préampli 1296 MHz DJ1EE 002 ; Emetteur 144 miniature DJ8PG 002 ; Compteur 6 digits 100 MHz DL8TM 002 ; Préampli diviseur 10:1 DJ6PI 001 ; Rx étalon 200 kHz DJ49Z 010 ; Oscillateur Qz 1 MHz DJ1JZ 001 ; Nouvelle répartition des fréquences en RFA ; Ampli 432 Stripline 18 W DJ1EE 001 ; Oscillateur 2 Qz pour convertisseur 144/14 DL3YK ; Transistors FET dans le transverter 28/144 DJ6ZZ 001 ; Transceiver VHF DC6HL, partie FM DC6HL 007/8 ; partie ampli linéaire 25 W DC6HL 009.

F-5 **29,90 F**
Emetteur TV Amateur DJ4LB 001... 005 ; Antenne colinéaire 1296 MHz avec réflecteur et balun Stripline DJ5XA 002 ; Transceiver FM portable 144 DC3NT 001/2 ; Rx tous modes CI Plessey (fin) ; Calcul d'un VFO linéaire DJ1 FO ; Réflectomètre O/2300 MHz DJ1JZ ; Générateur de chiffres, générateur d'impulsion TV DC6YF ; Ampli duplexeur 28/30 MHz OH2KT.

F-6 **41,00 F**
Suedwind, transceiver FM 144 miniature synthétisé DJ8IL 001/2 ; 1^{er} contacts avec la bande 10 GHz G3REP ; Données pour la construction d'une antenne HORN 10 GHz DJ1IS ; Préamplis large bande 144 et 432 (Rx) DJ7 VY 001 ; Convertisseur universel HF & VHF DK1OF 030/032 ; Convertisseurs émission à mélange D. Schottky 144 MHz DJ6ZZ 005 432 MHz DJ6ZZ 006 ; Fréquence-mètre 4 digits 250 MHz ; 7 seg. HB9MIN 001/2 ; Tx ATV (suite) DJ4LB 001a/002a/007 ; Générateur de mire DC6YF 002/3 ; Générateur de mire grille/points DC6YF 004 ; Utilisation d'un Rx TV comme moniteur vidéo DC6YF 007 ; Notes et modifications.

F-7 (60 pages) **30,00 F**
Générateur à ondes triangulaires ; Synthétiseur pour la bande 2-m C-MOS ; Convertisseur UHF à mélangeur Schottky ; Informations ATV ; Amplis linéaires transistorisés ATV (essais et kit) ; oscillateur d'appel-décodeur 1750 Hz ; Capacimètre linéaire ; Désignations micro-ondes et guides d'ondes.

BON DE COMMANDE
à retourner à :

SM ELECTRONIC

20 bis, avenue des Clairions - F 89000 AUXERRE
(86) 46.96.59 C.C.P. 4195 09 B Dijon

..... ES-1 : 9,95 F
..... ES-3 : 9,95 F
..... ES-5 : 18,00 F
..... ES-6 : 19,00 F

..... ES-7 : 22,00 F
..... ES-8 : 25,00 F
..... ES-9 : 25,00 F
..... ES-10 : 30,00 F

..... F-1 : 14,00 F
..... F-2 : 20,00 F
..... F-3 : 28,00 F
..... F-5 : 29,90 F

..... F-6 : 40,00 F
..... F-7 : 40,00 F
Participation port : 10 F

Total de la commande : joint (Chèque bancaire / C.C.P. / Mandat-lettre)
Envoi contre remboursement : 30 F en sus.

Préamplificateur Hifi télécommandé par infra-rouges

Temps 

Difficulté 

Dépense 



Si les télécommandes infra-rouges se répandent actuellement dans l'équipement vidéo, elles n'ont que très peu atteint jusqu'alors les produits audio et, mis à part les lecteurs de Compact Disc, ce n'est que dans du matériel de très haut de gamme qu'on les rencontre.

C'est pour vous donner le plaisir exquis de posséder un produit rare sorti de votre atelier que les lignes qui suivent ont été écrites. L'appareil que nous vous présentons ce mois-ci est un préamplificateur HIFI dont toutes les fonctions sont télécommandées à distance par infra-rouges. Logé dans un coffret ESM (ET 32/11 face avant anodisée noire), il dispose d'assez d'informations pour commander également un tuner et un magnétophone. Alors, ne vous privez plus et offrez-vous une chaîne télécommandée par infra-rouges !

Présentation de l'appareil

Les impératifs de la télécommande ont orienté le choix d'un certain nombre de critères dans l'élaboration de ce produit. Mais que les partisans-du-son-avant-tout se rassurent (l'auteur est des leurs), les caractéristiques techniques et la qualité n'ont pas été sacrifiées comme ils pourront en juger.

Le principe en lui-même est simple : concevoir toutes les commandes d'un préamplificateur HIFI clas-

sique de façon qu'elles puissent être commandées par un circuit intégré spécialisé chargé d'assurer la télécommande IR avec les meilleures garanties de fiabilité et de robustesse.

Ceci nous a conduit à remplacer les classiques commutateurs de fonction et autre « quincaillerie » (dont le prix d'ailleurs non négligeable pour un matériel de qualité ne saurait concurrencer celui du circuit mis en œuvre) par des commutateurs analogiques MOS du type 4066 (équivalent amélioré du 4016 bien connu). Convenablement montés,

ils permettent d'obtenir une diaphonie entre sources supérieure à 100 dB : de quoi satisfaire les plus exigeants.

Le principal problème concernait le correcteur de tonalité qui devait obligatoirement être commandable par une tension continue. Les désormais classiques TCA 730 et TCA 740 de RTC remplissaient assez bien ce rôle mais ils ne sont plus fabriqués à l'heure actuelle. Nous nous sommes alors tournés vers un produit SIEMENS, le TDA 4290, qui se charge de contrôler graves, aigus, volume et correction physiolo-

gique (Loudness). Nous « bricolons » la commande de volume pour créer un contrôle de balance.

Nous n'avons pas jugé bon de prévoir une commande IR pour la mise en marche, l'intérêt d'un tel accessoire nous ayant paru d'autant plus futile qu'il nous posait de sérieux problèmes d'alimentation. C'est ainsi que pour lutter contre l'ankylose qui vous guette, l'auteur a prévu de vous faire lever pour allumer et éteindre ce merveilleux petit préamplificateur. Les amateurs du moindre effort pourront néanmoins réparer cet oubli (volontaire) s'ils le souhaitent.

Les modules préamplificateurs (RIAA, Adaptateur d'impédance, ampli de sortie) reprennent exactement ceux du préampli TURBO décrit par D. JACOVOPOULOS dans les numéros 414 et 415 de RPEL. Il nous a semblé parfaitement justifié de conserver des circuits aussi sim-

vous pourrez parfaitement adapter la configuration à votre matériel.

La version proposée (celle de l'auteur) est schématisée à la figure 1 et comprend :

- une entrée RIAA,
- trois entrées basse impédance ($\approx 15\text{ k}\Omega$). Si le besoin s'en fait un jour sentir, il sera toujours possible de transformer une ou plusieurs de ces entrées en « haute impédance » par la simple interposition d'un préamplificateur linéaire,
- deux entrées-sorties pour magnétophones (dont l'une à haute impédance) permettant la copie unilatérale (1 vers 2).

Ceci est donné, rappelons-le, à titre d'exemple et nous donnerons tous les renseignements nécessaires pour vous permettre de réaliser VOTRE préamplificateur IR.

La partie télécommande a été conçue pour remplir toutes les fonc-

nables permettent de tout loger sans crainte en évitant de sombrer dans le rack-meuble, impressionnant certes, mais parfois encombrant.

Signalons pour terminer que toutes les fonctions intéressant le préamplificateur (13 au total) sont actionnables directement depuis la face avant de celui-ci, ce qui permet un usage tout à fait normal en cas de panne de l'émetteur (pile usagée).

Choix d'un système de télécommande

A priori, nous avons le choix entre plusieurs systèmes de télécommande :

- les ondes radio ne se justifiaient pas compte tenu de la portée réduite exigée et eu égard aux difficultés de mise en œuvre de cette technique ;
- les ultra-sons étaient utilisables mais c'est un procédé un peu démodé. De plus, les transducteurs sont relativement onéreux.

Finalement, nous avons retenu les infra-rouges pour des raisons de faible prix de revient, de bonne fiabilité et de faible consommation. Les circuits spécialisés dans ce type d'application sont actuellement nombreux et offrent diverses possibilités. Nous avons donc parcouru les catalogues en tenant compte de certaines exigences : 4 fonctions analogiques disponibles, une quinzaine de fonctions logiques, des circuits fiables, faciles d'emploi et disponibles.

Des dispositifs utilisant les circuits développés par SIEMENS ont déjà été décrits plusieurs fois dans ces colonnes. Nous avons opté, pour notre part, pour un ensemble qu'ITT-Semiconducteurs propose pour télécommander un téléviseur couleur. Il comprend un circuit émetteur capable de transmettre 64 commandes avec 16 adresses (soit 1 024 instructions au total), un préamplificateur IR traitant le signal IR reçu par la photodiode (avec circuit de CAG et de séparation signal-bruit) et un récepteur-décodeur recevant des informations depuis soit le préamplificateur IR, soit un clavier permettant l'accès direct aux fonctions. Il délivre quatre signaux analogiques (signaux rectangulaires à rapport cyclique variable) ainsi qu'une information logique parmi 16 (prévue initialement pour sélectionner un numéro de chaîne). Plusieurs fonctions annexes agrémentent le fonctionnement de ces circuits que nous al-

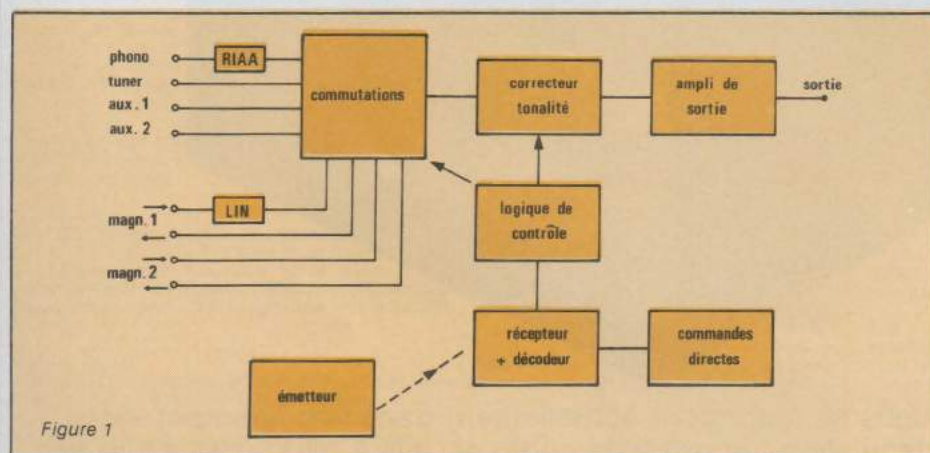


Figure 1

ples et performants. Nous conseillons par ailleurs vivement aux lecteurs qui seraient tentés par la présente réédition de lire (ou relire) la description du préampli TURBO, riche en enseignements élémentaires mais fondamentaux pour qui se lance dans la BF.

Comme pour le préampli TURBO, nous avons voulu présenter un préamplificateur « à la carte ». Toute liberté vous est laissée dans le choix de vos entrées, présence ou non d'adaptateur d'impédance, monitoring simple, dubbing pour deux magnétophones, etc.

Néanmoins, il va de soi que, compte tenu de l'élaboration des commutations régies par des circuits logiques, ces modifications conduisent à perturber les schémas et donc les circuits imprimés du côté récepteur. Nous donnerons toutes les informations nécessaires au moment opportun. Sachez dès à présent que

tions d'un préamplificateur HIFI mais dispose d'un certain nombre d'instructions disponibles (11 sur 24) pour des équipements annexes (tuner, magnétophone à touches électromagnétiques...). Nous développerons aussi les interfaces permettant l'utilisation de ces commandes.

Nous avons tenu à soigner l'esthétique et nous pensons ne pas avoir trop mal réussi dans ce sens. L'émetteur de télécommande prend place dans un coffret MMP 173 LPA que nos lecteurs connaissent déjà (je parle des fidèles...) et qui tient parfaitement en main. Les touches sont très facilement manipulables. Bref, peu de choses à envier aux télécommandes du commerce.

Côté récepteur, nous avons été sensibles au charme des nouveaux mini-racks ESM ET 32/11 anodisés noir. Plus étroit que les coffrets « TURBO », ses proportions sont agréables et ses dimensions raison-

lons décrire à présent en détail afin que les lecteurs avertis puissent, s'ils le désirent, faire du « hors-piste ».

Présentation du kit ITT

Généralités

Description du système

Ce kit de circuits intégrés, développé pour la télécommande des récepteurs de radio ou de télévision repose sur un principe de transmission IR insensible aux parasites. La partie émettrice consomme un courant très réduit et, compte tenu du répertoire étendu d'instructions, est très souple dans son utilisation.

Une lumière IR modulée par des impulsions est utilisée pour la transmission des informations qui sont définies par des intervalles de temps variables dans une séquence d'impulsions très courtes. Ceci permet aux diodes émettrices d'être parcourues par un courant élevé (1 A ou plus) ce qui autorise une distance de transmission importante et une grande immunité vis-à-vis des interférences tout en assurant une longue vie à la pile.

Une photodiode convertit les signaux IR reçus en signaux électriques. Ceux-ci sont ensuite amplifiés et dirigés vers le CI récepteur SAA 1251 qui assure la commande des fonctions logiques et de quatre fonctions analogiques.

Chaque mot du signal transmis contient 10 bits d'information. Le CI émetteur SAA 1250 est donc capable de délivrer 1024 signaux différents. Le mot est habituellement scindé en 4 bits et 6 bits déterminant 16 adresses et 64 commandes.

Synthèse des signaux transmis

Les signaux sont transmis au moyen de lumière IR modulée par des séries d'impulsions. Pour la transmission d'un mot de 10 bits, 14 bits sont nécessaires. L'information binaire d'un bit est contenue dans l'intervalle de temps séparant deux impulsions, ainsi que l'explique la figure 2. Définissons le temps T (environ $100 \mu s$) comme la base du code employé. Un intervalle court de durée T entre deux impulsions quelconques correspond au chiffre binaire « 0 » alors qu'un intervalle long de durée $2T$ correspond au chiffre binaire « 1 ». Pour un mot de 10 bits, il faut donc 11 im-

pulsions. De plus, tout signal contient une impulsion préliminaire, une impulsion de départ et une impulsion d'arrêt. L'espace entre les impulsions préliminaire et de départ est de $3T$. Cela se poursuit après $1T$ par les 11 impulsions de données et se termine après un intervalle $3T$ par l'impulsion d'arrêt. Il découle de ceci qu'une commande au cours de laquelle le chiffre « 0 » revient 10 fois dure au total $17T$. De la même façon, une commande comprenant 10 fois le chiffre « 1 » dure $27T$. La figure 3 donne un exemple de signal.

Immunité aux interférences

Avec de hauts niveaux de pollution par des signaux IR, engendrés par exemple par des systèmes de transmission audio, il est utile d'em-

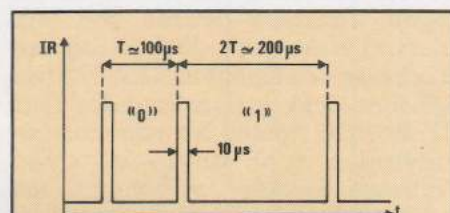


Figure 2 - Les nombres binaires sont représentés par des intervalles de durées différentes.

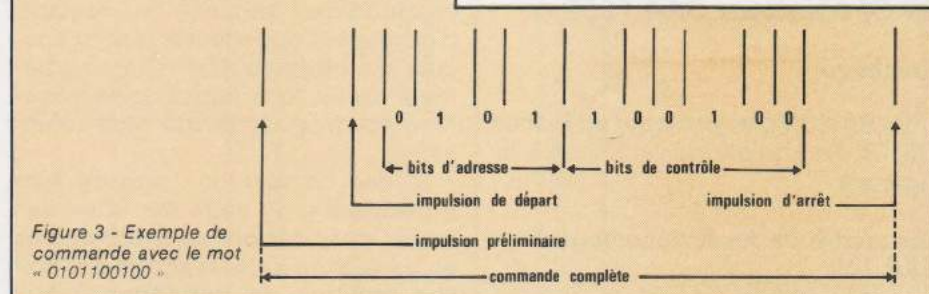


Figure 3 - Exemple de commande avec le mot « 0101100100 ».

ployer un préamplificateur équipé d'un circuit de CAG dans le récepteur. L'amplitude de l'impulsion préliminaire provoque l'ajustement du gain en fonction de la force du signal avant que celui-ci ne soit réellement interprété.

Dans la même finalité d'insensibilité aux interférences, l'entrée IR du SAA 1251 est bloquée après chaque impulsion reçue et est seulement réouverte après un temps T , ceci pour un très court instant t_r . Si une impulsion est reçue pendant t_r , ceci indique un signal « 0 ». Dans le cas contraire, l'entrée est à nouveau ouverte pour un instant t_r après un autre temps T . Une impulsion détectée à ce moment signifie un niveau logique « 1 ».

Etant donné ce mode de travail, une impulsion arrive au moins une fois toutes les deux périodes T , lors-

qu'une information est transmise. Sinon, c'est qu'une faute de réception s'est produite et lorsqu'elle est détectée, l'interprétation du signal est arrêtée et l'entrée du récepteur est réouverte.

Ne suivent pas cette règle la première impulsion de donnée et l'impulsion stop. La première impulsion de données devra toujours arriver durant la première période suivant l'impulsion de départ. L'impulsion de départ et les impulsions de données sont comptées. Après la deuxième impulsion, les conditions à satisfaire sont modifiées comme suit : aucune impulsion ne doit apparaître durant les deux périodes suivantes et l'impulsion de stop doit être reconnue durant la troisième période.

Le système de protection contre les interférences, pour cette raison, reconnaît les impulsions parasites coïncidant avec les périodes. Il reconnaît également la suppression d'une impulsion utile car dans ce cas la condition sus-mentionnée concernant l'impulsion de stop n'est pas satisfaite. Le seul cas où une anomalie passerait inaperçue serait une double erreur consistant en une impulsion indésirable arrivant pen-

dant une période et en une suppression d'impulsion, à condition que cette suppression se produise entre deux « 0 ». Quoiqu'il en soit, des tests pratiques ont montré que cette éventualité est hautement improbable.

Comme il a déjà été mentionné, l'impulsion préliminaire ne sert que comme signal de contrôle pour la CAG du préamplificateur. Le récepteur SAA 1251 la traite comme une interférence c'est-à-dire que l'interprétation du train d'impulsions commence avec l'impulsion de départ.

Synchronisation entre émetteur et récepteur

Contrairement aux systèmes comparables, le système de télécommande IR ITT utilisant les CI

SAA 1250 et SAA 1251 offre l'avantage de ne nécessiter un quartz (0,4 à 4,4 MHz) que pour le récepteur, alors que l'émetteur contient juste un oscillateur RC. Une synchronisation satisfaisante entre les circuits émetteur et récepteur, nécessaire pour obtenir l'immunité aux parasites ci-dessus décrite, est réalisée dans le CI récepteur en mesurant l'intervalle de temps séparant l'impulsion de départ et la première impulsion de données, en stockant cette valeur et en déterminant à partir d'elle l'intervalle de base T entre deux périodes. La durée de la période t_f pour la première impulsion de données est ensuite étendue par comparaison aux périodes suivantes ; de la sorte, la première impulsion de données est reconnue sans risque d'erreur à condition que la fréquence de l'oscillateur de l'émetteur tombe dans une zone de tolérance spécifiée. Une condition préalable à ce genre de synchronisation du CI récepteur sur la fréquence de l'oscillateur de l'émetteur est que cette dernière reste constante au cours de la période de transmission d'une commande. Cette condition est aisément satisfaite.

Le CI émetteur SAA 1250

Brochage

Le SAA 1250 se présente en boîtier DIL 24. Son brochage est donné à la figure 4.

Les modes de fonctionnement du SAA 1250

Ainsi qu'il est décrit au tableau I, le SAA 1250 peut fonctionner selon

l'un des trois modes déterminés par les entrées d'adresses OA et OB, le tableau II indiquant le code utilisé.

- **OPTION I** : après action sur la touche, la première commande est envoyée avec l'adresse 1, toutes les commandes suivantes avec l'adresse 16 aussi longtemps que la touche est enfoncée.
- **OPTION II** : toutes les commandes sont envoyées avec l'adresse 15.
- **OPTION III** : toutes les commandes sont envoyées avec l'adresse 10.

De plus, le mode d'adressage libre peut être mis en œuvre avec chacune des options sus-décrites. Dans ce but, il faut activer une bascule d'adressage libre contenue dans l'émetteur SAA 1250. Ceci s'effectue en appliquant brièvement un signal bas aux deux entrées d'adresse OA et OB (minimum 30 μ s). Dans ce mode, l'adresse désirée doit tout d'abord être entrée dans le registre d'adresse de l'émetteur SAA 1250 en utilisant l'une des commandes 17 à 32. Ensuite, toutes les commandes suivantes sont envoyées avec l'adresse stockée, y compris les commandes 17 à 32. Font exception à cette règle les commandes d'arrêt d'adressage libre 2, 3, 33 et 39. Ces commandes effacent le registre d'adresse et remettent à zéro la bascule d'adressage libre. Immédiatement après, la commande est effectuée selon le mode qui était sélectionné.

Si des commandes doivent être transmises à la suite les unes des autres avec des adresses différentes en adressage libre, le signal bas doit être appliqué en permanence aux deux entrées d'adresse. Les commandes 2, 3, 33 et 39 n'effaceront,

dans ces conditions, que le registre d'adresses. Le mode d'adressage libre demeure.

Diagramme fonctionnel du SAA 1250

Il est présenté à la figure 5.

La fréquence de l'oscillateur RC est déterminée par les composants externes R₁ et C aux bornes 2 et 3. La résistance R₂ réduit la dépendance de la fréquence de l'oscillateur vis-à-vis de la tension d'alimentation. Si le récepteur SAA 1251 est piloté par un quartz de 4,43 MHz, alors la fréquence de l'oscillateur de l'émetteur devra être comprise entre 160 et 220 kHz. Dans ce but, nous recommandons le choix d'une constante de temps $R_1 \times C = 1,8 \cdot 10^{-6}$ sec. $\pm 4,5$ %. Si un quartz d'une autre fréquence est utilisé, alors la constante de temps sera modifiée dans les mêmes proportions.

Le générateur d'horloge produit un signal d'horloge biphasique pour tous les éléments du circuit SAA 1250 sauf pour le « contrôle d'action » qui, lui, est statique.

Le contrôle statique d'action (sur le clavier) bloque l'oscillateur aussi longtemps qu'aucune entrée n'a été activée. Ceci garantit que le courant consommé par le CI émetteur est virtuellement nul au repos.

La section « Program control » coordonne le déroulement de toutes les fonctions.

Deux groupes de huit terminaisons sont accessibles pour commander l'émetteur IR, c'est-à-dire les broches 8 à 15 (entrées lignes a à h) et les broches 16 à 23 (entrées colonne A à H). Les broches 8 à 25 sont connectées au circuit d'identification de lignes et de colonnes. Pour mettre en route le circuit, il suffit de connecter une ligne avec une colonne. En ce qui concerne le code, se reporter au tableau I. Pour cet usage, il n'est besoin que d'un simple contact. Une matrice à diodes est inutile.

La section de vérification d'entrée bloque la sortie IR en cas d'action double ou multiple, par exemple quand plus d'une broche d'un groupe de huit est connectée à une broche de l'autre groupe de huit. Ce contrôle se produit toutes les 130 ms. Un rebond de contact n'a aucun effet sur les fonctions du SAA 1250. Si le contact est rompu alors qu'un mot de commande est en cours de transmission, le SAA 1250 poursuit la transmission jusqu'à la fin. Si le contact

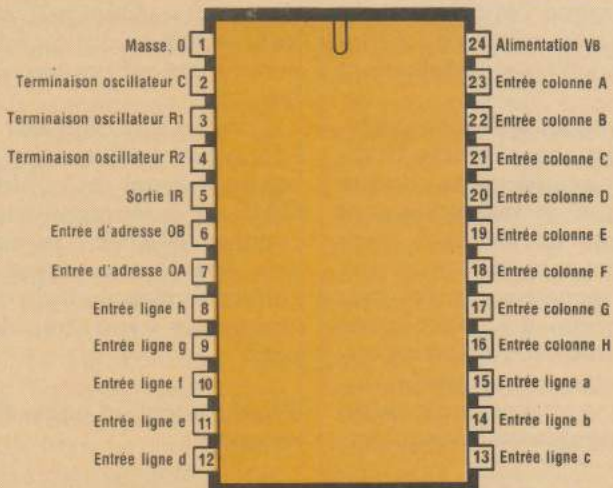


Figure 4 - Brochage du SAA 1250.

Tableau I - Tableau des commandes du SAA 1250.

N°	Codes d'entrée								OPTION I Ad. 1 et 16	OPTION II Ad. 15	OPTION III Ad. 10	Adressage Libre
	a	b	c	d	e	f	g	h				
1	x								x			
2	x									x		
3	x										x	
4	x											x
5	x											
6	x											
7	x											
8	x											
9		x							x			
10		x								x		
11		x									x	
12		x										x
13		x										
14		x										
15		x										
16		x										
17			x						x			
18			x							x		
19			x								x	
20			x									x
21			x									
22			x									
23			x									
24			x									
25				x					x			
26				x						x		
27				x							x	
28				x								x
29				x								
30				x								
31				x								
32				x								
33					x				x			
34					x					x		
35					x						x	
36					x							x
37					x							
38					x							
39					x							
40					x							
41						x			x			
42						x				x		
43						x					x	
44						x						x
45						x						
46						x						
47						x						
48						x						
49							x		x			
50							x			x		
51							x				x	
52							x					x
53							x					
54							x					
55							x					
56							x					
57								x	x			
58								x		x		
59								x			x	
60								x				x
61								x				
62								x				
63								x				
64								x				

est actionné pendant moins de 20 ms, aucune commande ne sera transmise.

Le décodeur convertit le signal d'entrée, qui a été introduit sous la forme de 2 fois 1 parmi 8 en un signal binaire de 6 bits. Ceci autorise l'in-

troduction de 64 commandes à travers les deux fois huit broches d'entrée.

Le convertisseur parallèle-série consiste en un registre à décalage qui reçoit les informations parallèles venant du décodeur et les délivre en série à l'étage de sortie.

Le décodeur d'option détecte le mode de fonctionnement choisi (cf. tableau II).

La bascule AL (adressage libre) commute le SAA 1250, si besoin est, sur le mode de fonctionnement « adressage libre », comme décrit plus haut.

Réalisation

Le registre d'adresses stocke l'adresse qui est définie, soit par la connexion des broches 6 et 7, soit, en cas d'adressage libre, est entrée au moyen du clavier. Chaque fois qu'une commande est donnée, les six bits d'instruction sont précédés des quatre bits d'adresse stockés dans le registre d'adresses.

L'étage de sortie, construit selon la configuration push-pull totem-pôle, délivre un signal dont l'amplitude est égale à la tension d'alimentation quand la sortie est ouverte. Si un courant de sortie de 1 mA est délivré, la chute de tension à travers chaque transistor de sortie atteindra 1 volt.

Le CI récepteur SAA 1251

Brochage

Le SAA 1251 se présente en boîtier DIL 24. Son brochage est donné à la figure 6.

Les modes de fonctionnement du SAA 1251

Le SAA 1251 peut être mis en fonctionnement selon quatre modes différents. Le mode de fonctionnement est sélectionné en connectant la broche 18 à différentes broches du circuit intégré.

— **OPTION I** : connexion broche 18-
broche 1

Le récepteur fonctionne avec l'adresse 16. La seule autre fonction, via l'adresse 14 concerne les convertisseurs D/A. Ce mode de fonctionnement est destiné à la télécommande des récepteurs de télévision.

— **OPTION II** : connexion broche18-
broche 21

Ce mode de fonctionnement est également prévu pour des récepteurs de télévision télécommandés via l'adresse 16. Outre l'adresse 14, l'adresse 13 peut aussi être employée pour contrôler les convertisseurs D/A. Les adresses restantes, de même que les commandes inutilisées des adresses partiellement occupées sont disponibles pour des circuits additionnels connectés au bus de données.

— **OPTION III**: connexion broche 18-broche 24

Dans cette variante, toutes les fonctions du récepteur sont activées seulement via l'adresse 15. Ceci autorise le fonctionnement

Tableau 11 - Code pour les entrées d'adresse OA et OB

	Option I	Option II	Option III	Adressage libre
Entrée OA	H	H	L	Impulsion L (minimum 30 μ s)
Entrée OB	H	L	H	Impulsion L (minimum 30 μ s)

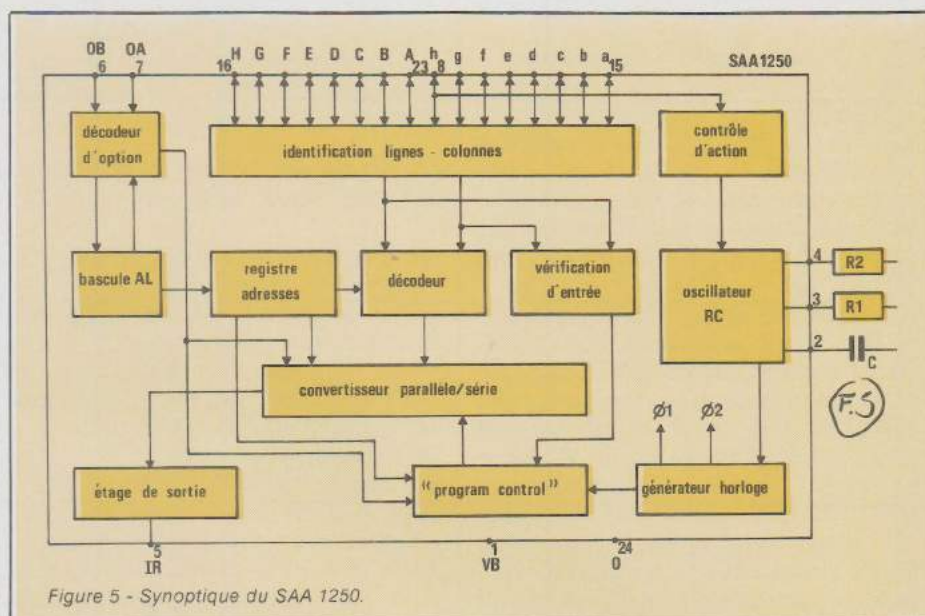


Figure 5 - Synoptique du SAA 1250

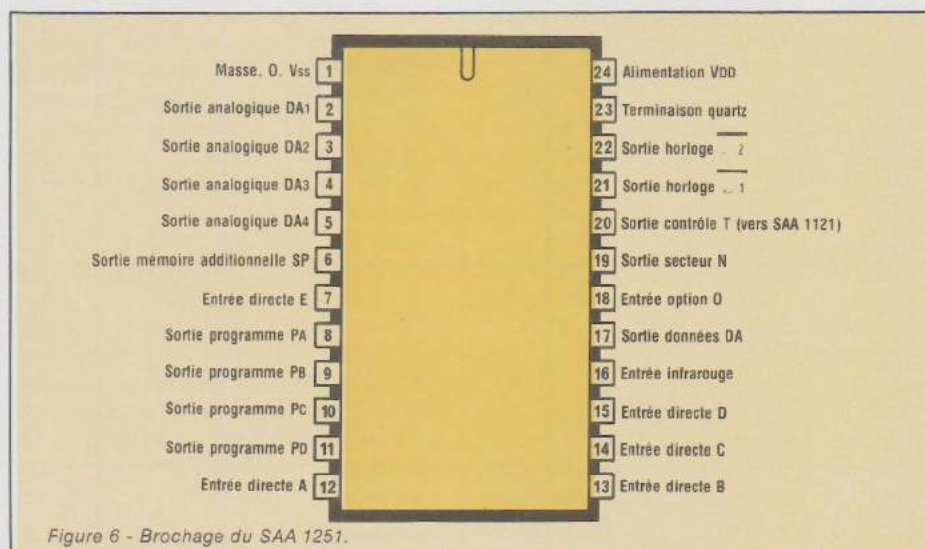


Figure 6 - Brochage du SAA 1251.

parallèle d'un SAA 1251 sous l'option I et d'un autre SAA 1251 équipant un récepteur de radio (option III).

— **OPTION IV**: connexion broche 18-broche 22

Dans ce mode, les signaux sont traités différemment selon l'état d'une bascule SUB contenue dans le CI récepteur. Quand ce dernier est initialisé, cette bascule est mise sur « OFF ». Le récepteur fonctionne alors via les adresses 1 et 16 comme avec les options I à III décrites précédemment. Par contre, les commandes 57 à 64 mettent la bascule SUB sur « ON ». Quand ce changement a eu lieu, les commandes de pro-

gramme sont décodées et sortent par la sortie données sans modifier l'état de la mémoire programme. Les commandes 2, 3, 33 et 39 sont utilisées pour remettre la bascule SUB sur « OFF ».

L'option IV est prévue pour le contrôle des récepteurs de télévision pourvus de vidéo-texte, de jeux et autres accessoires similaires. Ces accessoires sont considérés comme « subsystemes ». De ceci découlent les avantages de fonctionnement suivants. Les mêmes touches de l'émetteur qui servent à changer de programme dans le mode « subsystemes OFF » peuvent être utilisées pour rentrer des chiffres dans le mode

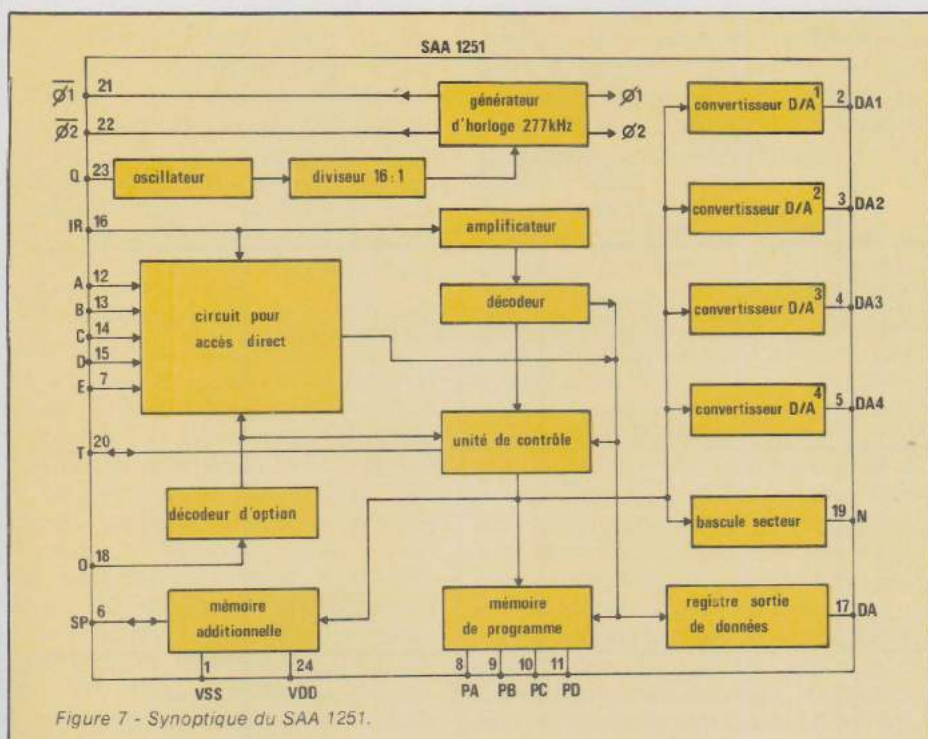


Figure 7 - Synoptique du SAA 1251.

« subsysteme ON

Si le récepteur de télévision est éteint pendant une utilisation en mode « subsystemes », il revient automatiquement en mode télévision (subsystemes OFF) quand il est rallumé. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir d'indication de mode.

Tous les signaux transmis par IR ressortent par la sortie données sans tenir compte de l'adresse et du mode de fonctionnement.

Diagramme fonctionnel du SAA 1251

Il est présenté à la figure 7.

Seul un quartz (ici 4,43 MHz) placé entre la broche 23 du SAA 1251 et VSS est nécessaire pour générer le signal d'horloge. Aucun composant supplémentaire n'est utilisé.

Le circuit oscillateur attaque un diviseur par 16. Un générateur d'horloge est connecté à ce dernier et produit les impulsions d'horloge (ϕ_1 et ϕ_2) en opposition de phase. Ces impulsions d'horloge sont utilisées pour le fonctionnement du SAA 1251 et la synchronisation de tous les circuits intégrés additionnels qui lui sont connectés. Dans ce but, elles sont inversées et disponibles sur les sorties ϕ_1 et ϕ_2 . Cette inversion est utile car dans les circuits intégrés additionnels, les impulsions d'horloge doivent être rafraîchies par des amplificateurs inverseurs. De cette façon, la polarité de phase initiale est rétablie.

Le préamplificateur externe doit être relié à la broche 16 par une liaison capacitive. Le signal est envoyé à un décodeur via un amplificateur interne. Ce convertisseur transforme les signaux modulés par espaces entre impulsions en signaux modulés en amplitude qui, à leur tour, sont envoyés vers le registre de sortie des données.

À l'état de repos, la sortie de données DA est portée au potentiel de VSS. Chaque mot d'instruction de 10 bits-série est précédé d'un bit L (bas) et suivi d'un bit L. Chaque bit dure pendant 4 impulsions d'horloge (environ 14 μ s). Si plusieurs bits H ou plusieurs bits L se succèdent, la sortie reste inchangée d'un bit à l'autre jusqu'à ce qu'arrive un bit de polarité opposée. Les signaux d'accès direct sont aussi transmis au bus de données. Selon le mode de fonctionnement, l'instruction est précédée soit par l'adresse 16, soit par l'adresse 15. Le code d'adresse est présenté au tableau III. Dans ce tableau, le niveau haut (H) correspond au « 0 » binaire à la sortie de l'émetteur SAA 1250 et le niveau bas (L) au « 1 » binaire (cf. aussi les figures 2 et 3 et le tableau V).

Le décodeur d'option reconnaît le mode de fonctionnement choisi et délivre les données correspondantes à l'unité de contrôle et au circuit d'accès direct.

L'unité de contrôle détermine toutes les séquences de traitement du signal.

La broche 20 sert d'entrée pendant le test du SAA 1251 et comme sortie pour commander le circuit d'accord SAA 1121. Pour mesurer le courant de fuite des transistors de sortie, la broche 20 doit être reliée à VSS. Lorsque VSS est déconnectée, le SAA 1251 se trouve réinitialisé. Les commandes 5 et 6 produisent une impulsion (niveau haut) de 36 μ s et 144 μ s respectivement, sur la broche 20, périodiquement, à intervalles d'environ 130 ms. La broche 20 peut être reliée à l'entrée appropriée du SAA 1121 mais seulement directement. Sinon, elle doit rester en l'air.

La sortie « secteur » N est connectée à la bascule secteur qui peut être branchée sur marche de quatre façons :

- par la commande 3 « Marche »,
- par l'une des commandes de programme 17 à 32,
- par la commande 8 « changement de programme »,
- par la sortie « secteur » si cette dernière est connectée à VSS pendant au moins 10 μ s.

L'état « arrêt » s'obtient au moyen de la commande 2.

La commutation de la bascule secteur au moyen des commandes 2, 3, 8 et 17 à 32 ne se produit qu'après un délai d'environ 0,7 sec. dans le but d'éviter une commutation accidentelle due à une touche de la télécommande brièvement actionnée par inadvertance.

Les quatre convertisseurs Digital/Analogique délivrent des tensions rectangulaires d'environ 17,3 kHz dont le rapport cyclique est variable en 63 paliers. Compte tenu de la fréquence relativement élevée, l'élaboration de tensions de contrôle continues au moyen de simples filtres à

Tableau III - Code d'adresse

Numéro d'adresse	Code			
	a	b	c	d
1	H	H	H	H
2	L	H	H	H
3	H	L	H	H
4	L	L	H	H
5	H	H	L	H
6	L	H	L	H
7	H	L	L	H
8	L	L	L	H
9	H	H	H	L
10	L	H	H	L
11	H	L	H	L
12	L	L	H	L
13	H	H	L	L
14	L	H	L	L
15	H	L	L	L
16	L	L	L	L

Tableau V - Tableau des commandes du SAA 1251.

Com- mand	IR Code	direct input	Data-bus	IR Receiver IC SAA 1251	IR Receiver IC SAA 1251	
No.	a b c d e f	A B C D E	a b c d e f	Options I, II and III	Option IV, Address 16	
					Subsystem off	Subsystem on
1	0 0 0 0 0 0		H H H H H H			
2	1 0 0 0 0 0	L H H H H	L H H H H H	Mains off	Mains off	Mains off/Subs. off
3	0 1 0 0 0 0	H L H H H	H L H H H H	Mains on/Sound on	Mains on/Sound on	Mains on/Subs. off
4	1 1 0 0 0 0	L L H H H	L L H H H H	Initialisation D/A Convert.	Initialisation D/A Convert.	
5	0 0 1 0 0 0	H H L H H	H H L H H H	FT+	FT+	FT+
6	1 0 1 0 0 0	L H L H H	L H L H H H	FT-	FT-	FT-
7	0 1 1 0 0 0	H L L H H	H L L H H H	Mute	Mute	Mute
8	1 1 1 0 0 0	L L L H H	L L L H H H	Sequ. Progr. Ch./Mains on	Sequ. Progr. Ch./Mains on	
9	0 0 0 1 0 0		H H H L H H			
10	1 0 0 1 0 0		L H H L H H			
11	0 1 0 1 0 0		H L H L H H			
12	1 1 0 1 0 0		L L H L H H			
13	0 0 1 1 0 0		H H L L H H			
14	1 0 1 1 0 0		L H L L H H			
15	0 1 1 1 0 0		H L L L H H			
16	1 1 1 1 0 0		L L L L H H			
17	0 0 0 0 1 0	H H H H L	H H H H L H	Program 1/Mains on	Program 1/Mains on	
18	1 0 0 0 1 0	L H H H L	L H H H L H	Program 2/Mains on	Program 2/Mains on	
19	0 1 0 0 1 0	H L H H L	H L H H L H	Program 3/Mains on	Program 3/Mains on	
20	1 1 0 0 1 0	L L H H L	L L H H L H	Program 4/Mains on	Program 4/Mains on	
21	0 0 1 0 1 0	H H L H L	H H L H L H	Program 5/Mains on	Program 5/Mains on	
22	1 0 1 0 1 0	L H L H L	L H L H L H	Program 6/Mains on	Program 6/Mains on	
23	0 1 1 0 1 0	H L L H L	H L L H L H	Program 7/Mains on	Program 7/Mains on	
24	1 1 1 0 1 0	L L L H L	L L L H L H	Program 8/Mains on	Program 8/Mains on	
25	0 0 0 1 1 0	H H H L L	H H H L L H	Program 9/Mains on	Program 9/Mains on	
26	1 0 0 1 1 0	L H H L L	L H H L L H	Program 10/Mains on	Program 10/Mains on	
27	0 1 0 1 1 0	H L H L L	H L H L L H	Program 11/Mains on	Program 11/Mains on	
28	1 1 0 1 1 0	L L H L L	L L H L L H	Program 12/Mains on	Program 12/Mains on	
29	0 0 1 1 1 0	H H L L L	H H L L L H	Program 13/Mains on	Program 13/Mains on	
30	1 0 1 1 1 0	L H L L L	L H L L L H	Program 14/Mains on	Program 14/Mains on	
31	0 1 1 1 1 0	H L L L L	H L L L L H	Program 15/Mains on	Program 15/Mains on	
32	1 1 1 1 1 0	L L L L L	L L L L L H	Program 16/Mains on	Program 16/Mains on	
33	0 0 0 0 0 1		H H H H H L			Subsystem off
34	1 0 0 0 0 1		L H H H H L			
35	0 1 0 0 0 1		H L H H H L	Additional Memory II	Additional Memory II	
36	1 1 0 0 0 1		L L H H H L	Additional Memory L	Additional Memory L	
37	0 0 1 0 0 1		H H L H H L			
38	1 0 1 0 0 1		L H L H H L			
39	0 1 1 0 0 1		H L L H H L			Subsystem off
40	1 1 1 0 0 1		L L L H H L			
41	0 0 0 1 0 1	H H H L H	H H H L H L	DA1+	DA1+	DA1+
42	1 0 0 1 0 1	L H H L H	L H H L H L	DA1-	DA1-	DA1-
43	0 1 0 1 0 1	H L H L H	H L H L H L	DA2+	DA2+	DA2+
44	1 1 0 1 0 1	L L H L H	L L H L H L	DA2-	DA2-	DA2-
45	0 0 1 1 0 1	H H L L H	H H L L H L	DA3+	DA3+	DA3+
46	1 0 1 1 0 1	L H L L H	L H L L H L	DA3-	DA3-	DA3-
47	0 1 1 1 0 1	H L L L H	H L L L H L	DA4+/Sound on	DA4+/Sound on	DA4+/Sound on
48	1 1 1 1 0 1	L L L L H	L L L L H L	DA4-/Sound on	DA4-/Sound on	DA4-/Sound on
49	0 0 0 0 1 1		H H H H L L			
50	1 0 0 0 1 1		L H H H L L			
51	0 1 0 0 1 1		H L H H L L			
52	1 1 0 0 1 1		L L H H L L			
53	0 0 1 0 1 1		H H L H L L			
54	1 0 1 0 1 1		L H L H L L			
55	0 1 1 0 1 1		H L L H L L			
56	1 1 1 0 1 1		L L L H L L			
57	0 0 0 1 1 1		H H H L L L		Subsystem 1 on	
58	1 0 0 1 1 1		L H H L L L		Subsystem 2 on	
59	0 1 0 1 1 1		H L H L L L		Subsystem 3 on	
60	1 1 0 1 1 1		L L H L L L		Subsystem 4 on	
61	0 0 1 1 1 1		H H L L L L		Subsystem 5 on	
62	1 0 1 1 1 1		L H L L L L		Subsystem 6 on	
63	0 1 1 1 1 1		H L L L L L		Subsystem 7 on	
64	1 1 1 1 1 1		L L L L L L		Subsystem 8 on	

faible constante de temps est possible. L'élimination du bruit dû aux tensions rectangulaires ne pose pas non plus de problème. Une commande permanente de variation de ces tensions provoque le passage d'un palier toutes les 130 ms. La gamme complète est donc parcourue en environ 9 secondes. Les valeurs limites ne peuvent pas être dépassées.

Quand V_{DD} est appliqué au CI, les convertisseurs D/A 1, 2 et 3 sont placés en position médiane, le convertisseur D/A₄ a un rapport cyclique d'environ 1:2. La commande « initialisation » a pour résultat de placer les convertisseurs D/A 1, 2 et 3 en position médiane (rapport cyclique 1:1). Le convertisseur D/A 4 peut être commuté au moyen de la commande 7 (mute) à zéro (transistor de sortie bloqué) et replacé à la valeur précédente en utilisant les commandes 3, 47 et 48. A chaque changement de programme, le convertisseur D/A est mis à zéro (mute) pendant 320 μ s.

Les données de programme sont constamment disponibles sous forme binaire sur les sorties de la mémoire programme P_A à P_D . Voir à ce sujet le tableau IV. Quand V_{DD} est appliqué au CI, la mémoire est initialisée au programme 1.

Le choix du programme peut être direct ou séquentiel. Dans l'état « arrêt secteur » il est possible de mettre sur « marche » en utilisant la commande de changement de programme séquentiel.

Dans ce cas, le numéro du programme n'augmentera que lorsque la commande aura été actionnée pendant au moins 0,32 seconde. Aussitôt que la commande aura été

actionnée encore une fois, le changement de programme s'effectuera immédiatement. Une action permanente provoque un changement de programme toutes les 0,7 seconde. Le changement de programme ne peut se faire que dans un seul et même sens.

Dans le but d'une opération de dépannage des postes télécommandés ou pour les postes non télécommandés, il est prévu un circuit pour l'accès direct aux fonctions. Les commandes d'accès direct ont priorité sur les signaux IR. Quoi qu'il en soit, une commande IR sera quand même exécutée si la commande à accès direct se produit après que la commande complète IR ait été reçue. Dans ce cas, les entrées à accès direct sont bloquées jusqu'à ce que la commande IR ait été exécutée.

Les entrées à accès direct peuvent être actionnées soit par un moyen mécanique, soit au moyen de touches à effleurement. Dans ce dernier cas, une tension de ronflement 50 Hz de grande amplitude peut être superposée à la tension d'entrée fournie par un diviseur de potentiel composé de résistances fixes et de la résistance de la peau. Le SAA 1251 accepte également de tels signaux d'entrée.

velle remise à zéro a lieu, et après une nouvelle période de 20 ms, un autre test est effectué qui concerne toutes les bascules ayant été remises à zéro. La commande ne sera effectuée que si les deux tests produisent une réponse positive en accord avec la donnée recueillie lors du dernier test.

Les commandes entrées directement doivent être données conformément à la liste (tableau V), en mots de 5 bits. Avec des contacts mécaniques, le codage peut avoir lieu au moyen de contacts multiples. Pour des touches à effleurement, les diodes sont préférables.

Le préamplificateur TEA 1009


Il se présente en boîtier DIL 14. Son brochage est donné à la figure 8.

C'est un circuit intégré bipolaire, conçu comme préamplificateur pour les systèmes de télécommande IR SAA 1250/SAA 1251 d'ITT.


Le TEA 1009 comprend un amplificateur à plusieurs étages possédant une grande gamme de dynamique et dont le gain est contrôlé ainsi qu'un étage de séparation qui trie le signal utile impulsionnel du bruit et

Tableau IV - Code de programme

Numéro de programme	Code			
	P_A	P_B	P_C	P_D
1	L	L	L	L
2	H	L	L	L
3	L	H	L	L
4	H	H	L	L
5	L	L	H	L
6	H	L	H	L
7	L	H	H	L
8	H	H	H	L
9	L	L	L	H
10	H	L	L	H
11	L	H	L	H
12	H	H	L	H
13	L	L	H	H
14	H	L	H	H
15	L	H	H	H
16	H	H	H	H

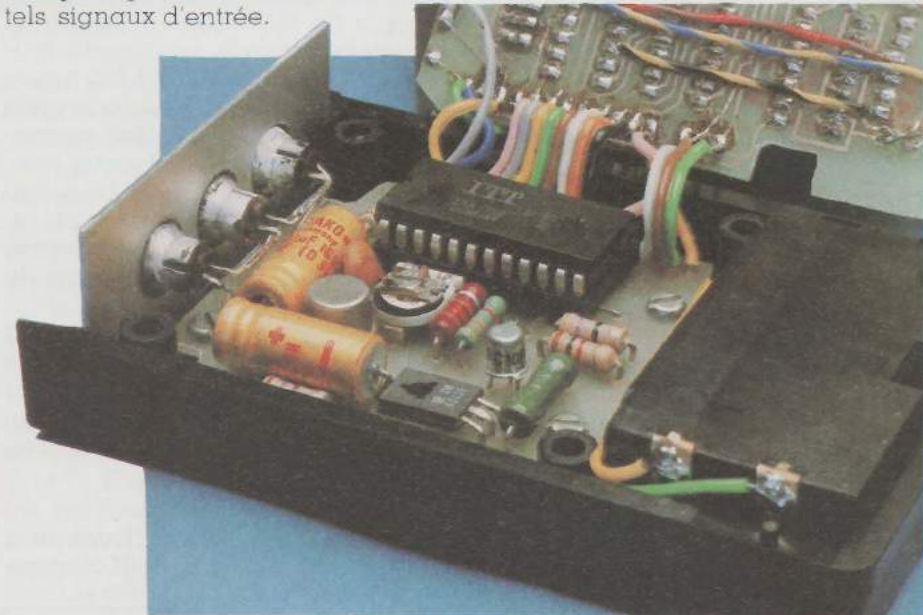

Pour éviter que les commandes ne soient actionnées par des impulsions isolées intervenant sur les entrées à accès direct, la première impulsion est utilisée pour activer une ou plusieurs bascules correspondant à l'entrée concernée et un compteur démarre. Au bout de 20 ms (une période de 50 Hz), toutes les bascules sont remises à zéro. Après encore 20 ms, un test est effectué pour savoir si une au moins des bascules a été réactivée. Si c'est le cas, une nou-

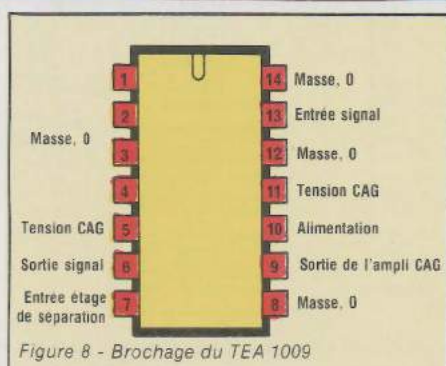

des parasites, réalisant ainsi une grande immunité aux interférences. Le détecteur infrarouge est une photodiode externe au circuit. Peu de composants périphériques sont nécessaires.

Quelques chiffres :

- Gain entre les broches 13 et 6 : 80 dB (typique).
- Gamme de dynamique : 75 dB (typique).

Utilisation de ces circuits dans la réalisation d'un préamplificateur Hifi

En remarque préliminaire, il faut noter que ces circuits ne sont pas spécifiés pour l'application envisagée ici et que des petits « bricolages » extérieures seront nécessaires pour adapter leur fonctionnement à nos exigences.

Côté émetteur, nous avons utilisé un clavier non multiplexé de 12 touches pour réaliser 24 fonctions grâce à l'adjonction d'une touche supplémentaire qui assigne deux fonctions à chaque touche (genre machines à calculer ou « shift » sur machines à écrire). Ceci nécessitera un codage préalable et donc quelques circuits intégrés de plus. Nous avons préféré cette solution à celle qui consistait à réaliser un clavier sur mesures pour éviter d'excessifs problèmes de distribution.

La figure 9 donne la nomenclature détaillée ainsi que les codes des fonctions assignées aux différentes touches du clavier.

Nous utilisons les quatre fonctions analogiques (soit huit touches correspondant aux instructions 41 à 48). Les fonctions logiques font intervenir les commandes de programme 3 à 16 (instructions 19 à 32) ainsi que deux fonctions destinées à un tuner FT+ et FT- (FT = Fine Tuning : Accord fin) correspondant aux instruc-

Figure 9 - Numéro de fonction - Numéro d'instruction - Code - Fonction.

Numéro Fonction	Numéro Instruction	Code	Fonction	NF	NI	C	F
1	23	cG	silence	19	6	aF	FT ⊖
2	46	fF	bal. gauche	20	5	aE	FT ⊕
3	44	fD	graves ⊖	21	20	cD	Mode
4	42	fB	aigus ⊖	22	29	dE	—
5	48	fH	volume ⊖	23	27	dC	—
6	47	fG	volume ⊕	24	25	dA	—
7	22	cF	Loudness				
8	21	cE	linéaire				
9	19	cC	Monitoring				
10	45	fE	bal. droite				
11	43	fC	graves ⊕				
12	41	fA	aigus ⊕				
13	24	cH	—				
14	30	dF	—				
15	28	dD	—				
16	26	dB	—				
17	32	dH	—				
18	31	dG	—				

16	20	24
4	8	12
15	19	23
3	7	11
14	18	22
2	6	10
13	17	21
1	5	9

correspondance
touche - numéro de fonction

Nota : les tirets représentent des fonctions logiques (programme).

tions 5 et 6. Ces dernières ne seront exploitables que grâce à une petite interface.

Si les commandes analogiques ne posent pas de problèmes, il n'en va pas de même des commandes logiques pour une raison simple : le SAA 1251 étant prévu pour un récepteur de télévision, il va de soi qu'une commande fugitive du programme 4 (par exemple) fait apparaître sur les sorties P_A à P_D le code correspondant de manière permanente. Or, pour ce qui nous intéresse, nous souhaiterions bien évidemment une sortie fugitive qui recopie l'état du clavier de l'émetteur de façon à obtenir des fonctions de type séquentiel. Nous avons donc été obligés d'élaborer un petit circuit (très simple) pour modifier le mode de fonctionnement naturel du SAA 1251. Nous aurons l'occasion d'y revenir en détail lors de la description du récepteur.

De plus, le lecteur perspicace aura certainement noté que tout change-

ment de programme provoque une coupure du son pendant 320 ms.

Qu'il se rassure, nous y remédierons efficacement... et à peu de frais.

Le préamplificateur lui-même n'utilise que 5 fonctions logiques sur les 16 disponibles. Il en reste donc 11 (9 programmes, FT+ et FT-) pour des applications extérieures. Nous décrirons par ailleurs les interfaces nécessaires à l'utilisation de ces fonctions pour la télécommande des autres éléments de la chaîne.

Les lecteurs avertis, insatisfaits par les choix de l'auteur, pourront mettre à profit les tableaux présentés lors de la description des circuits pour utiliser d'autres fonctions (silence, marche, arrêt...) mais nous les laisserons aller seul (tout en leur souhaitant bonne chance) car nous ne pouvons être exhaustif eu égard à la grande diversité d'utilisation que permettent ces circuits.

Après ces présentations un peu longues peut-être mais bien utiles pour comprendre la suite, nous allons commencer la description proprement dite de l'appareil, avec ce mois-ci, celle de l'émetteur. Nous verrons le mois prochain le récepteur et le préamplificateur.

L'émetteur

Si sa conception est simple, sa réalisation demandera du soin et une bonne maîtrise des circuits imprimés, si l'on veut se garder à l'abri des mauvaises surprises.

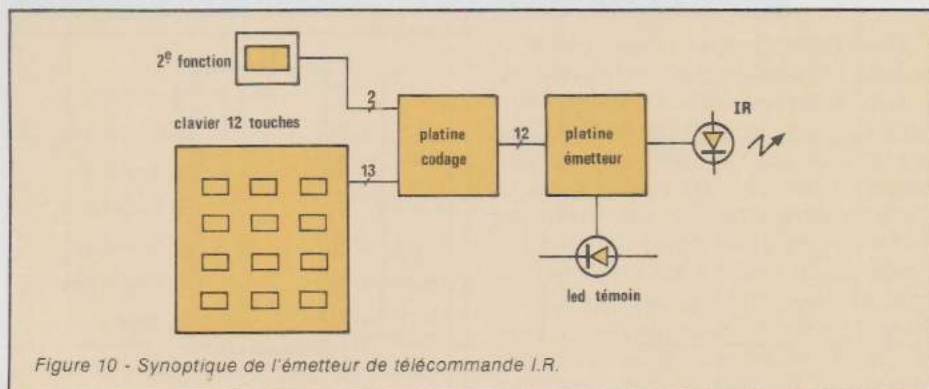


Figure 10 - Synoptique de l'émetteur de télécommande I.R.

Synoptique

Il est donné à la figure 10.

Il se décompose grossièrement en deux sous-ensembles. Le premier, la platine émetteur, reçoit le SAA 1250 ainsi que l'ampli de sortie chargé d'attaquer les LED IR et la LED témoin qui permet de s'assurer du fonctionnement.

Le deuxième sous-ensemble, la platine de codage, relié au premier par une nappe de 12 fils est chargé d'établir les connexions indiquées à la figure 9 pour chaque touche. Le clavier de 12 touches s'y connecte ainsi que la touche de seconde fonction. Cette dernière permet donc de doubler le nombre de fonctions disponibles et de porter celui-ci à 24.

Revenons un instant sur le choix d'une telle solution. Le nombre minimum de fonctions nécessaire pour équiper notre préamplificateur était 13. Un clavier de 16 touches aurait suffi mais nous n'aurions eu que trois fonctions supplémentaires. C'était trop ou trop peu. De plus, pour pouvoir se passer de toute logique de codage, il aurait fallu utiliser un clavier souple (genre Mecanorma, Brady, ...) dont le coût est non négligeable. Finalement, nous avons préféré opter pour cette solution qui, si elle complique notablement le circuit (rassurez-vous, tout se passera très bien), nous permet de disposer d'un nombre de fonction suffisant pour commander un magnétophone et un tuner. Avouez qu'il aurait été vraiment dommage de s'en priver.

Achevons en disant que, pour économiser la pile (la maquette de l'auteur ayant avoué une certaine gourmandise...), nous avons installé un poussoir identique à celui de « seconde fonction » et qui coupe le 9 volts en dehors de l'utilisation. N'ayez pas peur, il n'est nul besoin d'être bon pianiste pour se servir de notre appareil.

La platine de base

Schéma de principe

Il est donné à la figure 11.

L'oscillateur interne nécessite un condensateur et deux résistances. L'une, ajustable, permettra de régler l'émetteur dans la gamme de fréquence interprétable par le récepteur. Pour utiliser des composants fixes, il eut fallu vous procurer un condensateur de 100 pF à 2,5 % ; l'auteur a refusé pour vous ce sacrifice.

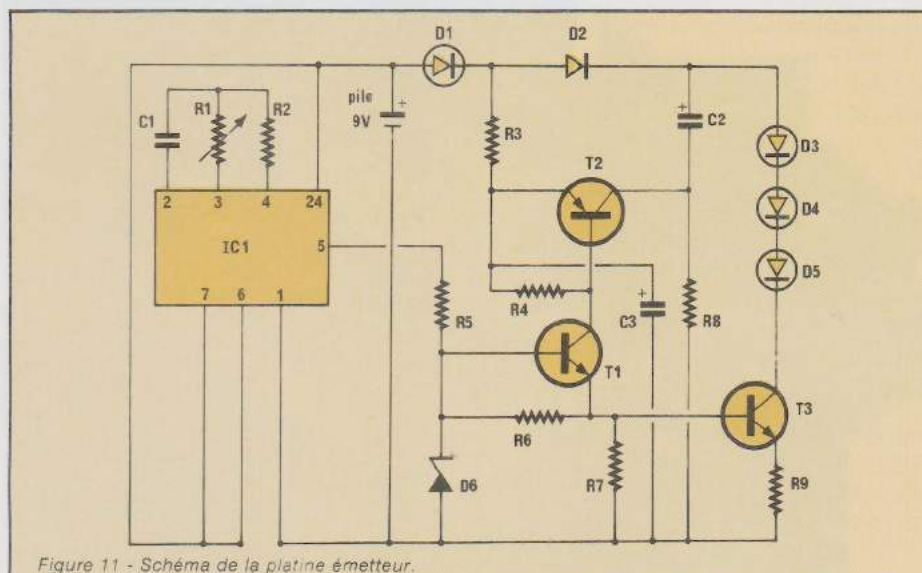


Figure 11 - Schéma de la platine émetteur.

La seconde résistance stabilise la fréquence de l'oscillateur par rapport à la tension d'alimentation.

La sortie des signaux IR se fait sur la broche 5 qui attaque T1 à travers R5. Etant donné que le MOS ne peut délivrer à sa sortie que quelques milliampères, il faut un amplificateur musclé pour attaquer les LED IR. En effet, pour obtenir une portée suffisante, les LED IR doivent être traversées par des pointes de courant de l'ordre de 1 A.

Examinons de près le fonctionnement de cet amplificateur. Au repos, ou entre deux impulsions, les 3 transistors sont bloqués et C2 et C3 se chargent à travers R8 et R9 respectivement et ont donc à leurs bornes une tension voisine de la tension d'alimentation. Une fois ce niveau atteint, la consommation du circuit est alors déterminée par la consommation propre du SAA 1250 et le courant de fuite des condensateurs.

Lorsque des impulsions apparaissent sur la broche 5, T1 devient conducteur et fait conduire à son tour T2 et T3. T2 réalise un court-circuit entre les deux condensateurs qui se trouvent donc en série. On a alors environ 15 volts d'alimentation pour les trois diodes IR en série. D3 permet la recharge de C2 quand les condensateurs sont déchargés mais se bloque lorsque T2 devient conducteur. T3 connecté à la zéner de 3,3 volts forme un générateur de courant constant délivrant un courant d'environ 1,5 A (puisque R9 a toujours à ses bornes une tension égale à celle de la zéner moins deux jonctions base-émetteur). Cette configuration garantit que, quelle que soit la dispersion des tensions directes des diodes émettrices et l'état de la pile, le courant nécessaire traverse tou-

jours les diodes, assurant par là-même une portée constante.

La LED intercalée dans la ligne d'alimentation clignote au rythme de décharge-recharge des condensateurs et sert de témoin de fonctionnement à l'émetteur.

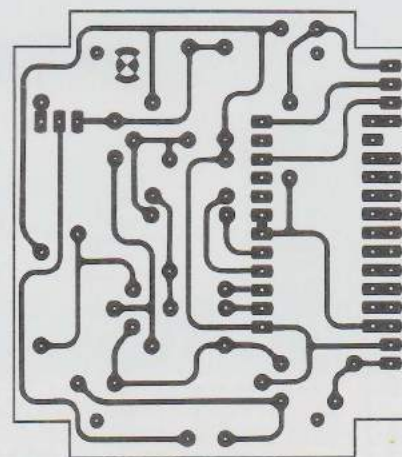


Figure 12

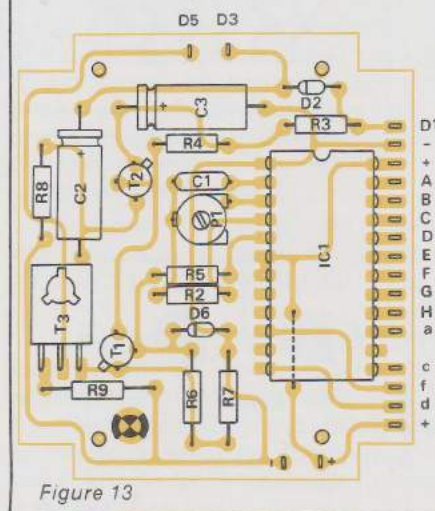


Figure 13



L'option I est sélectionnée en connectant les broches 6 et 7 au + 9 volts.

Réalisation

Elle met en œuvre un circuit imprimé simple face dont le tracé et l'implantation sont donnés aux figures 12 et 13.

Bien que le tracé ne présente pas de difficultés, nous conseillons la technique photographique qui met à l'abri de bien des erreurs. En cas de doute sur la qualité des pistes, n'hésitez pas à sortir le contrôleur car il est toujours plus simple de l'utiliser avant l'implantation qu'après.

Compte tenu de la maquette réalisée, nous n'avons pas « sorti » toutes


les broches de lignes puisque certaines sont inutilisées. Les lecteurs désireux d'utiliser d'autres fonctions devront peut-être modifier ici le tracé.

Le perçage s'effectue sans problème au diamètre de 0,8 mm. Prévoir des élargissements pour la résistance ajustable et pour T₃. Les photographes pourront plonger leur circuit dans du fixateur usagé dilué au dixième pour argenter les pistes. Outre le bel effet, ce revêtement protège réellement et facilite le soudage.


En ce qui concerne l'implantation, procéder par ordre. Commencer par le STRAP situé SOUS LE SAA 1250. Solder ensuite le support 24 broches qu'on aura pris soin de choisir aussi plat et peu encombrant que possible. Passer ensuite aux passifs, la place prévue doit suffire mais n'achetez pas C₂ et C₃ avec 63 volts d'isolement ; car là où il y a de la place pour 16 V, il n'y en a peut-être pas pour 25...

Bon an, mal an, il ne vous reste plus qu'à souder T₁, puis T₂ et enfin T₃. D₂ et D₆ ne posent pas de problèmes. R₁ sera placée à sa valeur maximale.


Figure 14 - Schéma de la platine codage.

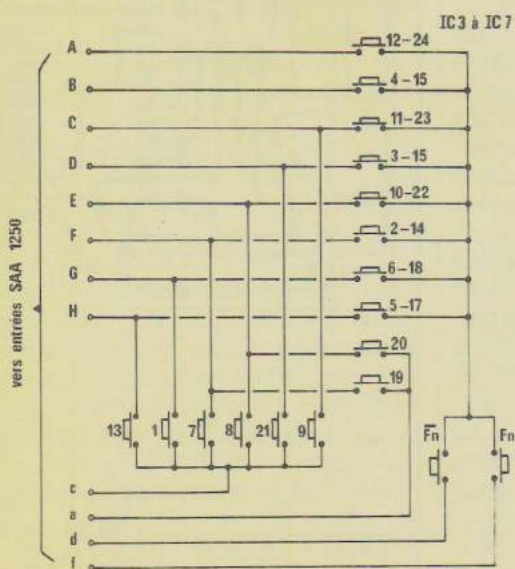


a Interconnexion des portes.

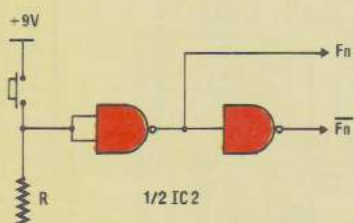

b Circuit « 2° fonction »

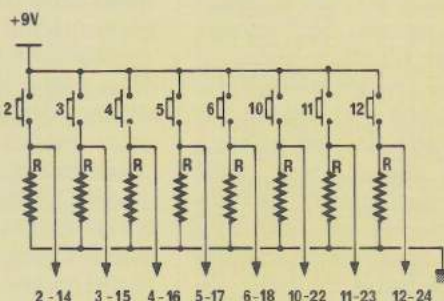

c Commande des portes à double fonction

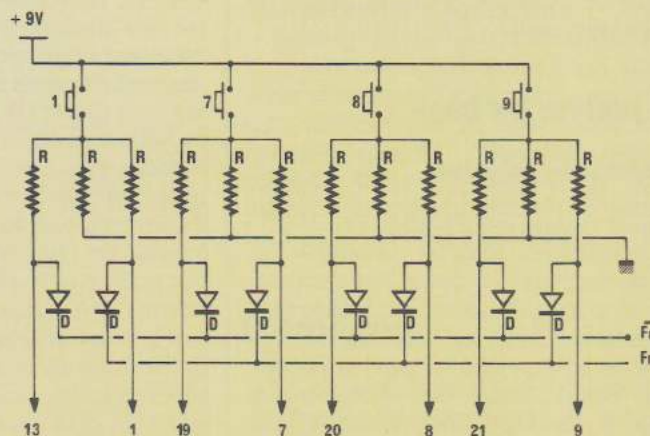

d Commande des portes à simple fonction

Vérifiez votre câblage et la générosité (parfois débordante !) de vos soudures. Si tout est parfait, passez à la suite... en l'occurrence la platine de codage.

La platine de codage

Schéma de principe

Il est donné à la figure 14.

Son but est simple : établir les connexions nécessaires entre lignes et colonnes en fonction de la touche actionnée en utilisant des portes MOS type 4016 ou 4066 (non critique ici). Après avoir défini le plan des touches du clavier, qui se trouve figure 9, et transcrit les codes correspondants, on aperçoit facilement que les fonctions analogiques réalisent les mêmes codages que certaines fonctions de programme, le nu-

méro de ligne seul changeant. D'où l'idée, pour les touches correspondant aux fonctions analogiques, de leur faire correspondre, en tant que « seconde fonction », les fonctions de programme homologues. La commutation ne demande que 10 portes pour 16 fonctions réalisées. Le reste est moins performant puisque là, aucune astuce n'est mise en œuvre et pour les huit autres fonctions à réaliser, il faut huit autres portes, ce qui porte le total à 18 soit 4,5 boîtiers de 4066.

Signalons que c'est à ce niveau que les lecteurs désireux d'utiliser d'autres fonctions que celles retenues ici doivent intervenir. Avis aux amateurs.

Une fois les portes câblées (figure 14a), il s'agit de les commander. La figure 14b montre le circuit associé à la touche de seconde fonction.

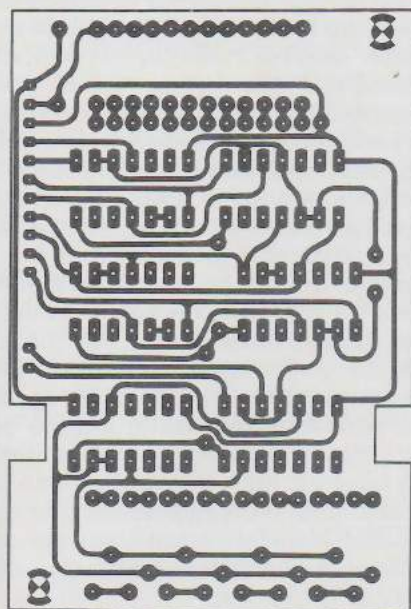


Figure 15

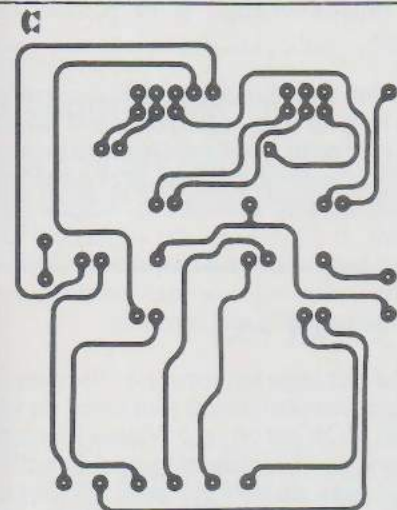


Figure 16

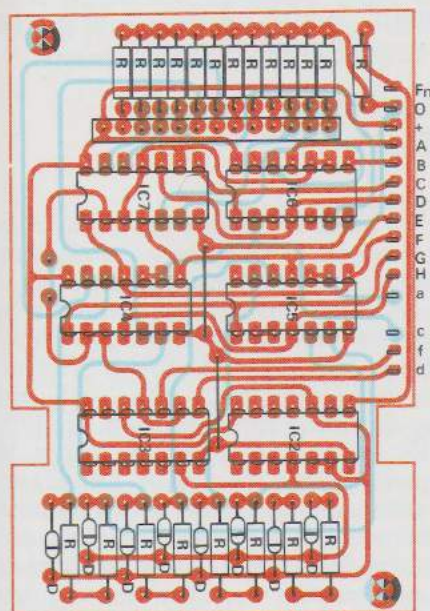


Figure 17

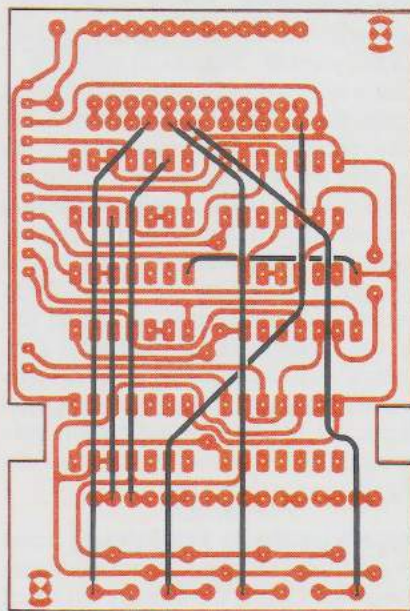


Figure 18



Mis en forme et inversé, ce signal délivre deux informations opposées F_n et $F_{\bar{n}}$, la première étant au niveau logique 1 lorsque la touche est relâchée. Ces informations servent d'une part à aiguiller vers la ligne d ou la ligne f en ce qui concerne les touches commandant des fonctions analogiques et logiques. D'autre part, elles choisissent la porte à commander sur les deux qu'actionnent les autres touches.

La figure 14c n'appelle aucun commentaire et concerne les touches analogiques/logiques.

La figure 14d concerne les autres touches où les diodes bloquent la tension de commande tantôt de la première fonction (F_n à l'état bas), tantôt de la seconde fonction ($F_{\bar{n}}$ à l'état haut). Au total, rien de bien compliqué, on le voit.

Réalisation

L'ensemble des 6 circuits intégrés, 21 résistances et 8 diodes ont trouvé place sur un circuit imprimé double face de 55 x 80 mm (cf figures 15, 16 et 17). De taille supérieure au circuit de base (l'emplacement de la pile ne gêne plus), il est plus délicat à réaliser. La photogravure ou les symboles de transfert sont tous deux applicables, ces derniers nécessitant plus d'attention. De toute façon, on percera le circuit imprimé entre la réalisation de la première et de la deuxième face pour vérifier la bonne coïncidence.

L'étamage ou l'argenture sont vivement conseillés.

Le câblage se fera aussi dans un ordre particulier. Souder en premier lieu toutes les résistances et les diodes, des deux côtés quand cela est prévu. Souder les deux straps. Puis vient le tour des 4066 et du 4011. Les supports sont prohibés pour cause d'encombrement. Il vous faut donc un fer chaud, relié à la masse, muni d'une panne fine. Ne négligez pas ce point, il est extrêmement désagréable de dessouder même seulement un DIL 14 après un claquage thermique. Soudez donc les circuits intégrés des deux côtés. Le clavier doit s'enficher dans un support de circuit intégré (ou plutôt une fraction de support). Achetez un support de DIL 28 (ou plus) en vous assurant qu'il est petit mais surtout que les picots du clavier (de taille voisine des picots de wrapping) rentrent sans trop de difficultés. Un maintien ferme est néanmoins nécessaire puisque ce sera le seul moyen de fixation de ce circuit imprimé.

Lorsque vous aurez trouvé le support de vos rêves, sciez-le de façon à en extraire une barrette de 13 picots que vous soudez alors sur le circuit imprimé.

Côté composants, c'est terminé. Tournez la plaque car, malgré les deux faces du circuit, quelques straps restent à effectuer. Ils sont au nombre de 7 et seront réalisés en fil de câblage isolé. Consultez pour cela la figure 18.

Avec ces quelques soudures, vous avez achevé la platine de codage. La suite va faire appel à vos qualités de patience et de minutie.

Assemblage et mise en coffret

L'émetteur a été conçu pour être logé dans un coffret en plastique noir de la société MMP référencé 173 LPA (avec logement de pile et face avant en aluminium). Si son esthétique vous déplaît, libre à vous. Nous l'avons néanmoins trouvé très seyant et parfaitement adapté à cet usage. Il tient si bien en main qu'on l'eût aisément cru conçu pour...

Trêve d'émerveillements, il faut passer aux actes et percer :

- une fente sur le dessus de 35 mm x 2 mm à 30 mm du bord antérieur du coffret destiné à laisser passer les picots du clavier,
- un trou sur le dessus de 5 mm de diamètre à 14 mm du bord antérieur du coffret pour recevoir la LED témoin,
- deux emplacements (un de chaque côté) pour accueillir les deux touches Jeanrenaud (marche et seconde fonction). Ils seront percés à cheval sur les deux demi-boîtiers,
- trois trous de 10 à 12 mm sur la face avant, espacés de 14 mm dans lesquels rentreront les réflecteurs pour les LED IR.

Ceci fait, collez la LED témoin, les réflecteurs des LED IR et les deux touches. La touche de seconde fonction est collée à la partie supérieure du boîtier et la touche marche à la partie inférieure. Nous conseillons pour cela des colles ultra-rapides, genre Cyanolit, Super-Glue 3, etc.

Essayez ensuite d'ajuster clavier et platine de codage. En passant les picots dans la fente pratiquée et en positionnant le support de circuit intégré en face, vous devez arriver à les enfoncer l'un dans l'autre jusqu'à ce que les composants de la platine de codage touchent le boîtier. En principe, l'assemblage est assez solide. On immobilisera le clavier par une traînée de colle déposée au niveau de son bord postérieur (opposé aux picots). Cette simple fixation suffit à maintenir clavier et platine de codage bien en place.

Pour entamer le câblage, il vous faut du fil en nappe. Découpez une bande de 11 fils mesurant environ 3,5 cm de long. Dénudez-les à chaque bout (c'est le point délicat) et

soudez-les d'un côté sur la platine de base, de l'autre sur la platine de codage, désolidarisée du clavier, en n'omettant pas les soudures côté composants. Cette bande concerne la série de douze trous à l'exception du plus antérieur. Une bande de trois fils unit de la même façon les trois derniers trous de la platine de codage aux trois premiers trous de la série de quatre, près du bord postérieur de la platine de base. Du dernier de ces quatre trous part un fil vers la touche fonction qui est reliée de l'autre côté au trou resté libre près du bord antérieur de la platine de codage. Le dernier trou de la platine de base est relié à la cathode de la LED témoin alors que son anode est soudée sous le circuit imprimé de codage à la broche « commun » du clavier (+ 9 volts).

Les LED IR sont reliées entre elles et reliées ensuite à la platine de base.

Mettre en place les deux languettes de pile que l'on rabattra et pliera de 180° pour qu'elles n'entrent pas en contact avec la platine de codage (cf. photos). On identifiera soigneusement, à l'intérieur du logement de pile, les polarités à respecter. Câbler enfin l'alimentation qui passe à travers la touche de marche.

Le câblage est terminé. Vérifiez-le attentivement avant tout essai (la vie d'un MOS est en jeu). Vissez les quatre vis de la platine de base. Installez la platine de codage sous le clavier, glissez la face avant dans ses rainures et fermez le coffret. La nappe doit se plier. N'abusez pas de sa souplesse, il arrive parfois que les fils rompent.

Essais

Ils ne pourront être que succints en l'absence du récepteur. On vérifiera (après introduction de la pile dans le bon sens) que la simple action sur la touche de marche provoque l'allumage bref (plus ou moins clignotant) de la LED témoin. Ce sont C₂ et C₃ qui se chargent. Appuyez alors simultanément sur marche et n'importe quelle touche du clavier. La LED témoin doit clignoter à un rythme d'environ 6 Hz. Si tel est le cas, explorez une à une toutes les touches pour vérifier qu'elles provoquent bien le même effet. Si tout va bien, attendez la suite avec patience.

Sinon, il s'agit d'une erreur de câblage qu'il faut dépister. Pour cela, vérifiez TOUT votre travail. Si certaines touches ne fonctionnent pas, sondez au contrôleur les commandes des portes 4066. N'oubliez pas non plus que l'action sur deux touches simultanément est nulle d'effet.

Néanmoins, si vous nous avez suivi fidèlement, vous devez goûter les joies d'un succès bien mérité. C'est l'occasion de vous détendre en écoutant l'une des dernières fois votre ancien ampli et de mesurer le confort qui sera vôtre dans un tout petit mois.

Xavier MONTAGUTELLI
(à suivre)

Bibliographie

SAA 1250, SAA 1251 - IC-Kit for Infrared Remote Control - Semiconductors ITT.

Nomenclature des composants

Résistances

R₁ : 22 k Ω , ajustable
R₂ : 33 k Ω , 1/4 W 5 %
R₃ : 270 Ω , 1/4 W 5 %
R₄ : 220 Ω , 1/4 W 5 %
R₅ : 120 Ω , 1/4 W 5 %
R₆ : 1 k Ω , 1/4 W 5 %
R₇ : 47 Ω , 1/4 W 5 %
R₈ : 270 Ω , 1/4 W 5 %
R₉ : 0,68 Ω , 1 W
R : 100 k Ω , 1/16 W

Condensateurs

C₁ : 100 pF
C₂ : 220 μ F, 16 V
C₃ : 220 μ F, 16 V

Transistors

T₁ : BC 108
T₂ : 2N2905
T₃ : BD 135

Diodes

D₁ : LED rouge 5 mm
D₂ : 1N4148
D₃, D₄, D₅ : LED 5 mm IR LD271, CQY99
D₆ : Zener 3,3 V
D : 1N4148


Circuits intégrés

IC₁ : SAA1250 ITT
IC₂ : CD4011
IC₃, IC₄, IC₅, IC₆, IC₇ : CD4016 ou CD4066

Divers

1 support DIL24
1 support DIL28 (cf. texte)
1 touche fugitive Jeanrenaud
1 clavier 12 touches (Grayhill ou équivalent) (1 commun)
3 réflecteurs pour LED IR
1 boîtier MMP

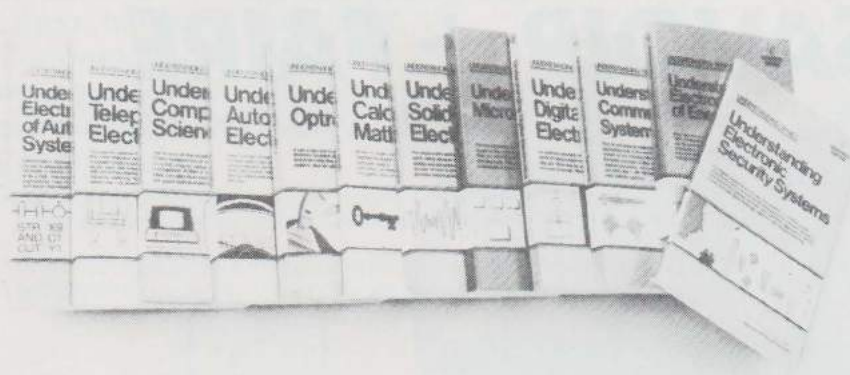Les livres "Understanding" de Texas Instruments:



Que peut-on faire avec l'électronique?

Nouvelle série, inédite en France, pour s'initier rapidement à l'électronique et ses applications dans tous les domaines: microprocesseurs, ordinateurs, électronique automobile, téléphonie, automatismes, etc. (déjà douze titres disponibles). Réellement pédagogiques, rédigés en anglais technique très simple, ces ouvrages à faible coût sont tout désignés pour acquérir en quelques jours les notions d'électronique appliquée indispensables à tout décideur, ingénieur ou technicien non spécialiste, étudiant ou amateur éclairé.

Catalogue et tarifs sur simple demande adressée à:
Texas Instruments France. MS83. BP5 06270 VILLENEUVE-LOUBET (Tél.: (93) 20.01.01, poste 2340), ou au Distributeur Agréé de votre choix, ou encore chez Radio-Voltaire (Paris 11^e. Tél.: (1) 379.50.11).

**TEXAS
INSTRUMENTS
FRANCE**

© TEXAS INSTRUMENTS 1983

TEXAS INSTRUMENTS FRANCE, SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 4.690.000 FRANCS

Distributeurs agréés:

Région Parisienne.

ALMEX Antony - Tél (1) 666 21 12 • COMPOSANTS S.A. Paris - Tél (1) 666 32 46 • EIS L'Hay-les-Roses - Tél (1) 663 02 24 • FACEN ELECTRONIQUE Limeil-Brevannes - Tél (1) 569 10 59 • PARIS SUD ELECTRONIQUE Massy - Tél (1) 920 66 99 • PEP Clamart - Tél (1) 630 24 56 • SOCOMATEL Paris - Tél (1) 336 41 44 • TEKELEC AIRTRONIC Siège social: Sèvres - Tél (1) 534 75 35 / Agences: Epinay - Tél (1) 821 60 44 - Evry - Tél (1) 677 82 66 / Sèvres - Tél (1) 534 75 78 ou 92 / Noisy-le-Grand - Tél (1) 304 62 00

Région Nord

FACEN ELECTRONIQUE Lille - Tél (20) 96 93 07 • NCS St-Amand-les-Eaux - Tél (27) 48 53 39 • TEKELEC AIRTRONIC Lille - Tél (20) 05 17 00

Région Est

BALTZINGER Schiltigheim - Tél (88) 33 18 52 / Metz - Tél (8) 736 16 20 / Illzach - Tél (89) 44 72 41 / Maxéville - Tél (83) 33 29 97 • FACEN ELECTRONIQUE Mundolsheim - Tél (88) 20 20 80 / Heillecourt - Tél (8) 351 00 05 • TEKELEC AIRTRONIC Strasbourg - Tél (88) 22 31 51

Région Rhône-Alpes

ALMEX Lyon - Tél (7) 866 00 66 • FACEN ELECTRONIQUE Grenoble - Tél (76) 42 56 17 / Lyon - Tél (7) 858 24 06 • FLAGELTRIC Clermont-Ferrand - Tél (73) 92 13 46 • RADIALEX Lyon - Tél (7) 889 45 45 / Grenoble - Tél (76) 54 57 53 • TEKELEC AIRTRONIC Meylan - Tél (76) 41 11 36 / Lyon - Tél (7) 874 37 40

Région Provence Côte d'Azur

EPROM Marseille - Tél (91) 02 97 76 • TEKELEC AIRTRONIC Les Milles - Tél (42) 27 66 45

Région Sud-Ouest

COMPOSANTS S.A. Bordeaux - Tél (56) 36 40 40 / Toulouse - Tél (61) 20 82 38 • FACEN ELECTRONIQUE Bordeaux - Tél (56) 39 33 18 • TEKELEC AIRTRONIC Merignac - Tél (56) 34 84 11 / Toulouse - Tél (61) 40 83 94

Région Ouest

COMPOSANTS S.A. Poitiers - Tél (49) 88 60 50 et 88 61 03 / Rennes - Tél (99) 54 01 53 • FACEN ELECTRONIQUE Rouen - Tél (35) 65 36 03 • RADIO SELL COMPOSANTS Brest - Tél (98) 44 32 79 • TEKELEC AIRTRONIC Rennes - Tél (99) 50 62 35



L'ENCYCLOPEDIE PRATIQUE DE L'ELECTRONIQUE



COMPRENDRE...

Dans les années à venir, l'électronique est appelée à jouer un rôle croissant dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui une encyclopédie vous y prépare : c'est le Livre Pratique de l'Électronique EURO-TECHNIQUE. Seize volumes abondamment illustrés traitant dans des chapitres clairs et précis de la théorie de l'électronique. Une œuvre considérable détaillée, accessible à tous, que vous pourrez consulter à tout moment.

**16 VOLUMES QUI DOIVENT
ABSOLUMENT FIGURER
DANS VOTRE BIBLIOTHEQUE
ET 15 COFFRETS DE MATERIEL**

Le Livre Pratique de l'Électronique est l'association d'une somme remarquable de connaissances techniques (5000 pages, 1500 illustrations contenues dans 16 volumes reliés pleine toile) et d'un ensemble de matériel vous permettant de réaliser des appareils de mesure et un ampli-tuner stéréo.

SAVOIR + FAIRE

Conçue par des ingénieurs, des professeurs et des techniciens hautement qualifiés possédant de longues années d'expérience en électronique, cette encyclopédie fait appel à une méthode simple, originale et efficace.

Pour saisir concrètement les phénomènes de l'électronique, cette encyclopédie est accompagnée de quinze coffrets de matériel contenant tous les composants permettant une application immédiate. Vous réaliserez plus de cent expériences passionnantes et, grâce à des directives claires et très détaillées, vous passerez progressivement des expériences aux réalisations définitives.

eurotechnique



FAIRE POUR SAVOIR
rue Fernand-Holweck, 21100 Dijon

Renvoyez vite ce bon

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

à compléter et à renvoyer aujourd'hui à EUROTECHNIQUE, rue Fernand-Holweck, 21100 Dijon.

Je désire recevoir gratuitement et sans engagement de ma part votre documentation sur le Livre Pratique de l'Électronique.

NOM _____ PRENOM _____

ADRESSE _____

CODE POSTAL _____ VILLE _____

09156

09 155

001

La télécommande par électrostart des Revox A77

Nombreux sont les utilisateurs du célèbre magnétophone REVOX A77. Ce modèle ayant vécu plus de 15 ans est désormais remplacé par le B77 (qui, cela dit au passage, utilise 95 % de l'électronique audio de son grand frère) dont la logique de commande a été repensée totalement au profit d'un circuit intégré «penseur» gérant l'ensemble des fonctions.

Mais le A77 vit encore -et pour longtemps- dans de nombreuses discothèques fixes ou mobiles et dans d'innombrables foyers, studios d'enregistrement et de cinéma.

Un problème se pose pourtant à chaque fois que ce matériel est mis en œuvre : comment télécommander depuis la table de mixage ?

Il existe bien au catalogue du constructeur un accessoire reproduisant intégralement le clavier de la machine, mais il est volumineux, difficile à inclure idéalement dans un environnement existant, et trop complet à notre goût.

L'idéal serait de pouvoir démarrer en lecture avec un seul interrupteur, et arrêter avec ce même interrupteur. Dans la mesure où la table de mixage en est équipée, ce contact sera l'électrostart des faders. Toutefois, si ce n'était pas le cas, il suffira d'inclure un switch miniature à côté de la coupure de voie, ou couplé à celle-ci.

Étant donné que dans ce même numéro, figure d'une table de mixage équipée de ces pourquoi ne pas lui adjoindre ce petit montage, qui, bien que prévu pour le A77, convient à tout magnétophone utilisant des commandes impulsionnelles.

la description
contacts,



Le problème n'est pas aussi simple qu'il peut paraître, et le passage du désir à la réalité nécessite d'étudier avec attention le principe de fonctionnement du magnétophone.

Tout d'abord l'auteur s'est imposé le strict cahier des charges suivant.

1° ne modifier en rien ni la structure interne des commandes de la machine, ni les conditions de sécurité que le constructeur s'est ingénié à mettre au point. De ce fait, il ne sera nullement nécessaire d'ouvrir le magnétophone pour utiliser l'accessoire décrit plus loin.

2° Les fonctions existantes cohabiteront harmonieusement avec les commandes secondaires.

3° Le montage devra être alimenté par le REVOX, et ce au moyen de la fiche Hirschmann Wist 10, fournie d'origine sur le magnétophone.

4° La consommation ne devra pas excéder les 250 mA autorisés par le constructeur. (la tension disponible entre les broches 7 et 8 de cette prise, est prévue à l'origine pour alimenter une synchro-diapositive)

5° En cas de panne du montage, le fonctionnement originel du A77 ne devra en aucun cas être altéré.

6° Il faudra «vouloir» une fonction, pour que celle-ci soit effectivement assurée. Si par exemple le secteur se trouve coupé accidentellement pendant une lecture, il faudra repasser par «stop» puis recommander «play» pour que la machine reparte en lecture. De même si une fonction de rembobinage est mise en route en position «play» de l'électrostart, il ne devra pas y avoir de redémarrage systématique après l'arrêt.

Ce cahier des charges peut sembler évident, mais si nous voulons le respecter dans son intégralité et construire un accessoire de classe professionnelle comme l'est le A77, nous allons voir que sa conception doit tenir compte d'un nombre important de contraintes.

Étude des structures du A77.

La figure 1 représente — dans une version très simplifiée — le principe des commandes du A77, et indique par leur numéro de broche, les aboutissements de la prise Hirschmann. Seuls deux des trois relais du bloc de commande ont été représentés, mais la figure 1 est suffisamment représentative de la réalité pour expliquer le fonctionnement. Toutefois il ne faudra pas considérer les broches n° 8, 4 et 6, comme étant toutes au 0 V en permanence, et, si l'auteur indique une fermeture de contact par exemple entre 5 et 6, cela ne doit pas être considéré comme l'équivalent d'une liaison entre 5 et 8 ! Examinons maintenant ce schéma en détail :

Tout d'abord une chose saute aux yeux : les commandes sont impulsionnelles. « », PLAY, et RECORD, sont à fermeture de contact et STOP à ouverture. Ce système n'est pas fait pour nous simplifier la tâche ! Il apparaît un rectangle incluant un poussoir à ouverture, et mentionné «arrêt automatique photo-électrique».

En fait il s'agit dans la réalité d'un interrupteur électronique commandé par la photo-cellule situé à gauche du bloc de tête, et dont l'éclairement est nul quand la bande vient s'intercaler entre elle et la petite lampe 24 V, 30 mA. En fonctionnement normal — c'est-à-dire avec une bande — la photo-cellule commande une mise à zéro volt du point 2. En absence de bande ou en cas de coupure de celle-ci, le point 2 se trouve désolidarisé du zéro volt et de ce fait «désactive» les relais. Il est aisé de constater sur la machine qu'en absence de la petite lampe, il n'y a plus d'arrêt automatique en fin de bande.

Entre les points 2 et 1, il existe un pont monté dans la fiche «Wist 10». (si vous retirez cette fiche, le pont n'existe plus entre la référence zéro volt et les relais, de sorte que ceux-ci ne peuvent plus s'autoalimenter).

Au point 1, on trouve l'interrupteur à ouverture de la commande «STOP», qui permet ou non au 0 volt d'arriver aux contacts «autoalimentation» des relais.

Le fonctionnement est simple, les relais sont en permanence reliés au + 27 V, au travers de résistances de 180 Ω 5 W. Il ne leur manque donc plus pour coller que le 0 V. En appuyant sur la touche PLAY, la liaison des points 3 et 4 alimente le relais 1, qui en collant effectue la liaison a-b. Si il n'y a aucune anomalie dans les circuits précédents (absence ou mauvais passage de la bande, absence du pont entre 1 et 2, ou touche STOP appuyée), c'est le 0 V du point «a» qui prend la relève de l'alimentation du relais. La touche PLAY peut revenir au repos sans le désalimenter. Seule une ouverture du circuit comprise entre «a» et 0 V (et une coupure de courant !), peut le désalimenter. C'est ce que l'on fait en appuyant sur STOP.

On comprend donc bien qu'en laissant STOP en position ouverte, il est impossible de démarrer quoi que ce soit, sinon en maintenant continuellement les touches de fonctions appuyées. Si c'était le cas, la sécurité d'arrêt automatique ne pourrait pas agir.

Il faut donc qu'une position de l'électrostart envoie une «impulsion» pour la lecture, et que l'autre état commande une «impulsion» d'arrêt.

Voyons maintenant le circuit «RECORD». Il est identique à celui de «PLAY», à ceci près qu'il faut simultanément un contact de PLAY et de RECORD pour que la liaison des points 5 et 6 s'effectue et de ce fait

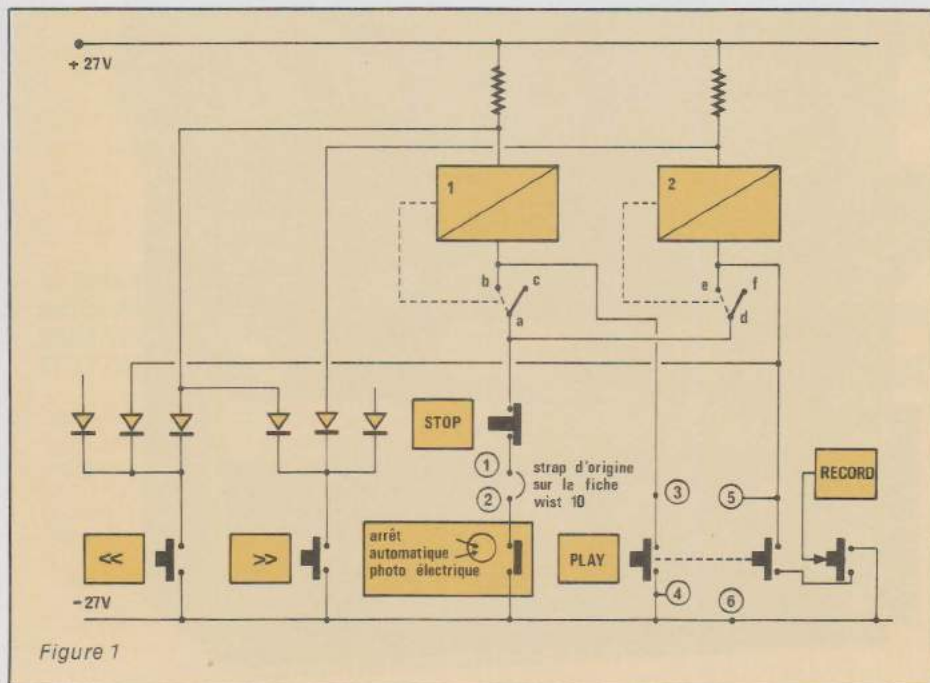


Figure 1

alimente le relais 2, qui va se verrouiller par la liaison d-e.

Néanmoins, les points 5 et 6 disponibles à la fiche Wist 10 autorisent un seul contact pour effectuer la fonction complète. Nous verrons plus loin la possibilité de démarrer en enregistrement depuis la console, et les ressources nouvelles qui seront apportées.

Les circuits de rebobinage ne nous intéressent pas. Toutefois, on pourra remarquer le réseau de diodes permettant de désalimenter un relais et d'en alimenter un autre, tout en conservant l'autoverrouillage de ceux-ci, protégé par l'arrêt automatique.

Voyons maintenant la solution définitive retenue.

Le schéma adopté :

Sur la gauche du schéma de la figure 2 apparaissent les points 7 et 8 de la prise télécommande. Ce sont eux qui transportent la tension utilisée pour alimenter le montage : le

point 7 est à + 27 V et le 8 au moins (ou 0 V). Immédiatement un fusible de 250 mA placé dans la branche positive, protège le magnétophone d'une éventuelle surconsommation. De plus il remplace un interrupteur ! En effet, en le retirant de son support, il est possible de ne plus tenir compte de la télécommande et l'on retrouve le REVOX «comme avant». A la sortie du fusible, le + alimentation part dans 5 directions : 1° vers l'interrupteur 1 qui représente le contact de l'électrostart, 2° vers le relais RL₂, 3° vers le relais RL₃, 4° il alimente le petit montage à deux transistors appelé «temporisateur», 5° il signale sa présence en éclairant la LED verte.

Voyons tout d'abord le «temporisateur» : il retarde la fermeture du contact travail de RL₃, et de ce fait interdit pendant quelques secondes toute liaison entre les points 3 et 4, et ce quel que soit l'état de RL₂. Pourquoi ? Tout simplement parce que si pour une raison quelconque (la fatigue par exemple), votre tirette de volume est restée en position ouverte quand vous avez éteint le général 220 V qui alimente votre régie, dès

que vous allez remettre en route ce même général il va se passer la chose suivante : le A77 s'allume et envoie tout de suite son 27 V sur le montage, lequel a son interrupteur d'électrostart fermé. Il s'ensuit qu'une impulsion va coller pendant un instant RL₂, d'où contact entre 3 et 4, et votre magnétophone démarre en lecture sans que vous l'ayez voulu. C'est pour éviter cela que RL₃ reste ouvert pendant quelques instants, interdisant le transfert de l'information, car il n'est pas possible d'éliminer la brève impulsion cherchant à commander la lecture mais RL₃ la laisse sans effet. Comme le A77 met à peu près 8 secondes pour que son moteur de cabestan stabilise sa vitesse, l'auteur a choisi cette valeur comme constante de temps pour le temporisateur. La LED rouge marquée delay signalera donc qu'il faut attendre son extinction avant de commander une fonction lecture ou enregistrement. Cela ne se produira qu'à la mise sous tension.

Le fonctionnement et la raison d'être du temporisateur étant expliqués, il ne reste que des circuits très

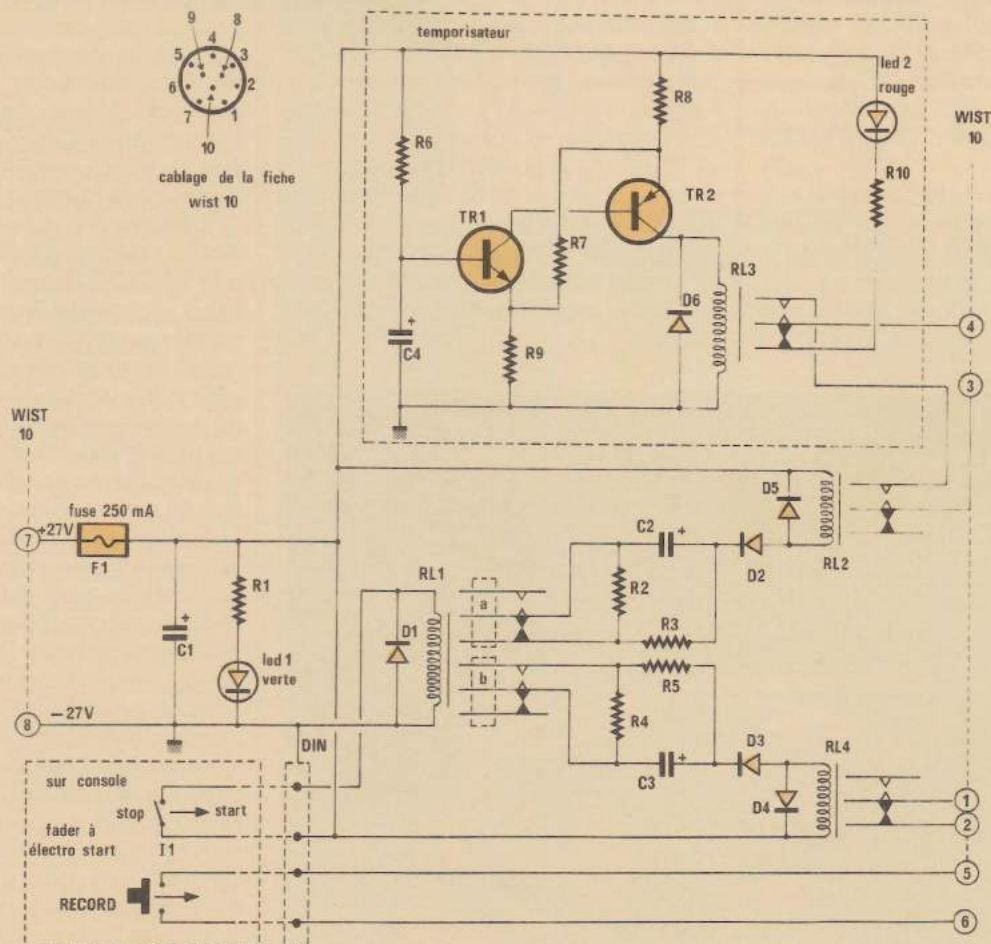


Figure 2

simples et sensiblement identiques. Supposons l'électrostart en position PLAY ; RL₁ colle, son inverseur «a» voit sa lame centrale reliée à la masse. Le temps que le condensateur C₂ met pour se charger, RL₂ se trouve alimenté et produit donc une fermeture de contact impulsienne entre 3 et 4. Le A77 part en lecture. Ramenons maintenant l'électrostart sur STOP. RL₁ n'est plus alimenté, les contacts «a» effectuent la décharge de C₂ dans R₃, et les contacts «b» amènent C₃ à la masse d'où impulsion de collage pour RL₄, ouverture de la liaison 1-2 et arrêt du magnétophone. Il est à noter que pendant la période de temporisation les contacts «b» de RL₁ mettent C₃ à la masse, ce qui effectue une commande brève de STOP. Ceci est sain.


Vérifions les cas extrêmes :

1° Coupure d'alimentation. RL₁, RL₂, RL₃ et RL₄ au repos. Seule subsiste la liaison 1-2 due au contact repos de RL₄, ce qui est normal.

2° L'électrostart est resté sur PLAY et vous passez en rembobinage rapide. Comment arrêter ? Soit directement avec le stop du clavier, soit en ramenant la tirette à zéro.

3° Le REVOX a été allumé tirette poussée. Nous avons vu qu'il ne devait rien se produire, mais alors comment commander la lecture avec la tirette ? Il faut la remettre à zéro puis la repousser, ce qui est logique.

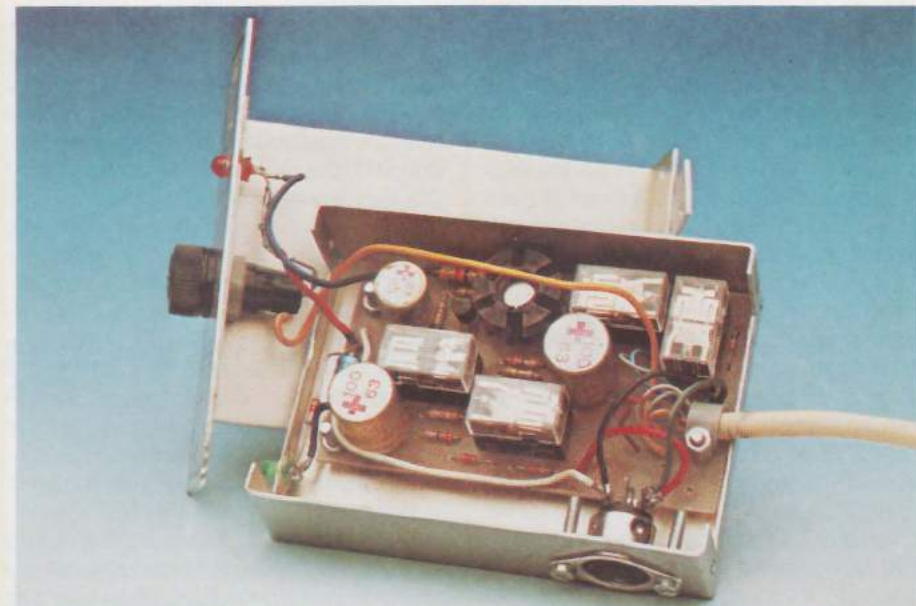En fait l'auteur a tout essayé et n'a pu prendre le montage une seule fois en défaut. Seule reste la prudence à observer après une avance rapide : attendre l'arrêt complet avant de programmer une lecture. Mais ceci



est bien connu des possesseurs de A77.

Eh bien voilà, nous avons enfin une télécommande qui se contente d'un simple contact pour lire ou arrêter. Pourquoi pas une pédale sous la console... ?

Il nous reste à voir la commande d'enregistrement. Un simple poussoir reliant en travail les points 5 et 6, et le tour est joué ! Oui mais quel poussoir Messieurs les DJ's ! En effet, pour passer de lecture en enregistrement avec le A77, il faut appuyer simultanément sur PLAY et RECORD, ce qui nécessite de regarder ce que l'on fait et de se situer à portée de main du magnétophone. La télécommande proposée permet ceci : vous êtes en lecture (vous réécoutez le dernier morceau enregistré sur la bande) ; arrivé au moment d'en-

chaîner avec le disque suivant vous pressez le poussoir RECORD de la télécommande, et simultanément vous lancez la platine tourne disque. Le tour est joué ! Plus de repérages longs et fastidieux, plus de pleurage dû au démarrage, et des enchaînements parfaits comme si il n'y avait plus à s'occuper de la mise en enregistrement. Pour arrêter ? tirette à zéro. Un joli progrès du au fait qu'il n'y a plus nécessité mécanique de deux touches pour effectuer la liaison 5-6. Même la télécommande fournie par REVOX ne vous permet pas cela, car son clavier est équipé de touches interdépendantes.

Bien sûr il y a le revers de la médaille : si vous appuyez sur le poussoir RECORD pendant que vous diffusez l'enregistrement piratete du siècle que vous aviez dû effectuer déguisé en pilier de chapiteau... Mais cela n'arrive jamais ! Enfin... au cas où, prévoyez éventuellement un autre interrupteur à contacts tenus que vous câblerez en série avec le poussoir. Ainsi vous pourrez condamner la fonction RECORD quand elle est inutilisée, voire déconseillée.

Pendant que votre fer à souder chauffe, l'auteur tient à justifier son choix concernant l'emploi d'une logique électromécanique. Une des raisons principales est l'absence de liaison électrique entre les deux éléments (même avantage que les transfos de modulation : isolement électrique = sécurité accrue). Un autre point important est qu'un relais désalimenté assure un contact effectif de repos et la liaison 1-2 est vitale pour que le magnétophone retrouve son autonomie. Enfin quant un relais est léger, petit, et ne coûte qu'une



dizaine de francs, l'auteur le considère encore comme un composant à ne pas oublier.

Au travail

Maintenant que le schéma a perdu tout secret, il est temps de passer à la réalisation pratique. Pour la mener à bien, il n'est nullement nécessaire d'avoir des connaissances approfondies. Il suffit de se procurer les composants indiqués et le circuit imprimé. Celui-ci est si simple qu'il pourra facilement être exécuté au feutre, comme en témoigne son dessin représenté à la **figure 3**. L'implantation des éléments et le câblage sont donnés à la **figure 4**. Aucune particularité autre que la possibilité de mettre un porte fusible de circuit imprimé (représenté en pointillé sur la **figure 4**) ou de tirer deux fils jusqu'à un porte-fusible de tableau. L'auteur a choisi cette solution puisque sa réalisation est destinée à être totalement encastree dans une petite boîte de marque Teko, modèle A2, comme le montrent les photos. La face avant débordante permet justement l'encastrement, et les deux trous montrés libres attendent les vis de fixation. (voir assemblage **figure 5**)

Le coffret a été utilisé de la façon suivante : la partie socle (comportant les replis servant à la fermeture par vis) supporte, grâce à 3 entretoises, la carte imprimée ainsi que la LED verte collée à l'araldite. La partie supérieure ou couvercle, accueille la face avant, seulement fixée par l'écrou du porte-fusible et immobilisée en rotation par la LED rouge, elle aussi collée à l'araldite. Les deux petites vis Parker cruciformes ne font que traverser la face avant. Elle ne sont « prises » que dans leur trou d'origine.

La liaison avec la fiche Hirschman (dont on aura retiré le pont entre 1 et 2), se fait par l'intermédiaire d'un câble téléphone à 8 conducteurs non blindés. L'auteur s'est affranchi du passage de ce câble dans le couvercle, en réalisant un petit loquet qui, dégagé, laisse apparaître une ouverture débouchante permettant ainsi d'ouvrir le coffret sans rien dessouder. Ce loquet est fixé par une vis Parker et tourne autour d'un rivet serré « mou ». Il sert aussi d'étiquette d'identification. Les télécommandes PLAY-STOP et RECORD se font à partir de la fiche Din et ce avec un câble à 4 conducteurs non blindés de

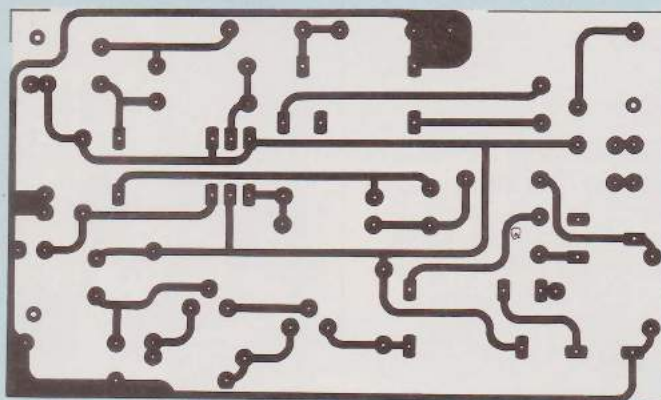


Figure 3

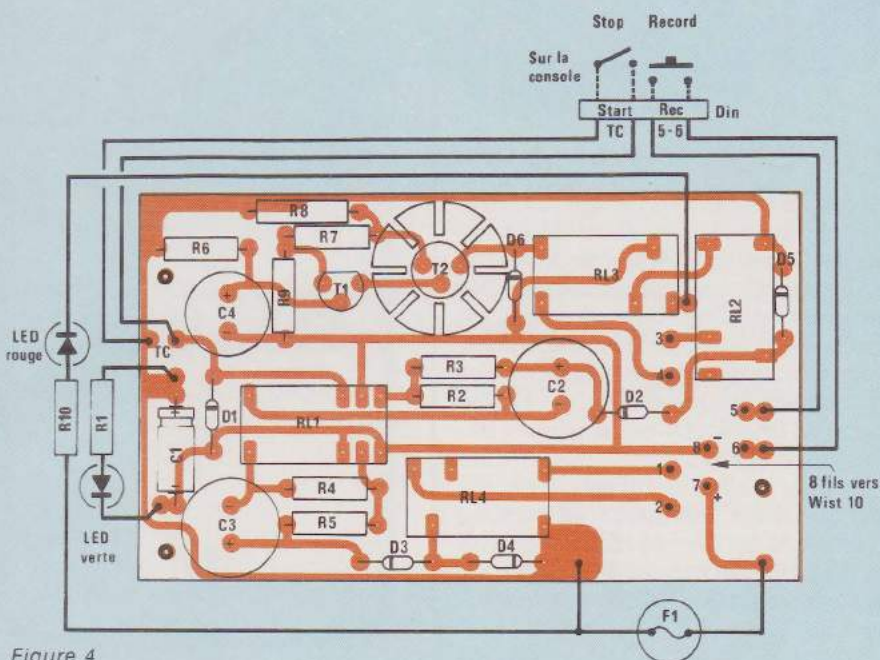


Figure 4


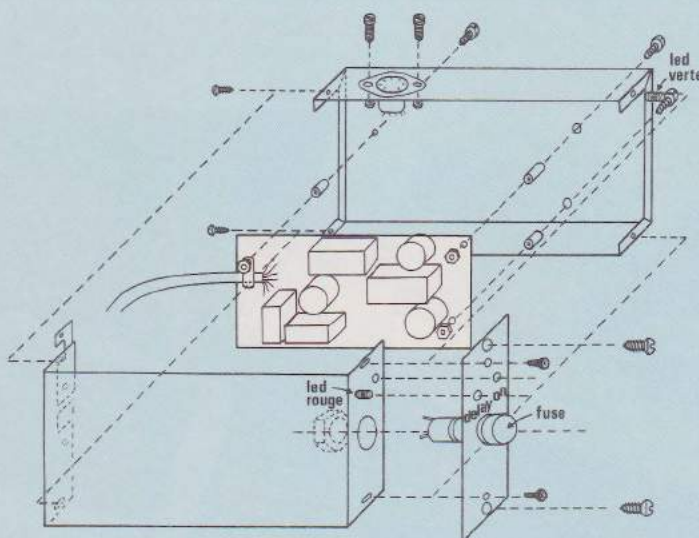


Figure 5

longueur indifférente. Enfin, la face avant est exécutée dans une plaque d'aluminium anodisé, dont la composition des inscriptions a été réalisé à l'aide de lettres transfert protégées par une couche de vernis.

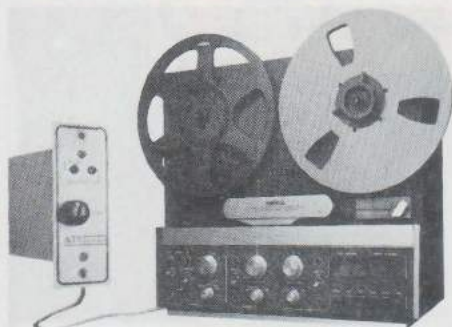Aucun réglage à faire. Seulement un peu d'attention au moment de câbler et de soin dans l'assemblage mécanique, et vous voilà équipé d'un accessoire bien utile et peu coûteux, ce qui ne gâche rien !




Conclusion

Adaptable au B77, au A700, prévue pour le A77, cette télécommande dont la nécessité s'est fait sentir avec la vulgarisation des électrostarts sur les tables de mixage, est susceptible de convenir à tout magnétophone utilisant des commandes impulsionnelles et disposant d'une sortie de tension d'alimentation sur fiche.

En effet les relais utilisés sont disponibles dans une très large gamme de tensions de service. Elle concerne donc la grande majorité des lecteurs de bandes actuels. L'idée est lancée, exploitez-là !

Jean ALARY

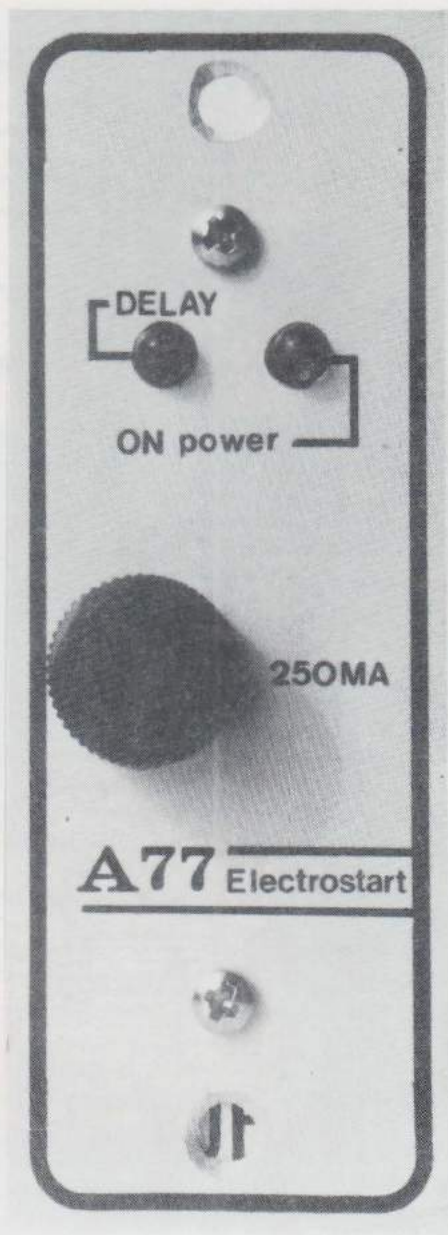

NOMENCLATURE

Résistances $\frac{1}{4}$ W

- R₁ : 2,2 k Ω
- R₂ : 39 k Ω
- R₃ : 27 Ω
- R₄ : 39 k Ω
- R₅ : 27 Ω
- R₆ : 820 k Ω
- R₇ : 10 k Ω
- R₈ : 82 Ω $\frac{1}{2}$ W
- R₉ : 1 k Ω
- R₁₀ : 1 k Ω

Condensateur :

- C₁ : 4,7 μ F 63V
- C₂ : 100 μ F 63V vertical
- C₃ : 100 μ F 63V vertical
- C₄ : 4,7 μ F 63 V vertical

Semiconducteurs :

- D₁ à D₆ : 1N 914 ou équivalent.
- TR₁ : BC 547 ou équivalent NPN
- TR₂ : 2N 2905 ou équivalent PNP

Divers

- LED₁ et LED₂ : verte et rouge $\varnothing$ 5
- RL₂, RL₃, RL₄ : HB1 DC 24 (National)
- RL₁ : HB2 DC 24 (National)
- F₁ : Porte fusible + fusible 250 mA
- Fiches DIN mâle + femelle 5 broches sur 240°
- Coffret Teko A2
- Câble 8 et 4 conducteurs (longueurs suivant besoin)
- Radiateur pour TR₂ :
- Visserie, entretoises.
- Circuit Imprimé.

MULTIMETRES PROFESSIONNELS
Disponibles dans les points de vente officiels PANTEC
C.G. PANTEC
27-29, rue Pajol
75018 Paris
Tél. : 202.77.06

PANTEC
DIVISION OF CARLO GAVAZZI

PAN 2001

INDICATION DE POLARITE AUTOMATIQUE
Affichage numérique 3 $\frac{1}{2}$ digit LCD
tension : CC de 200 mV à 1000 V. (0,2 %)
CA de 200 mV à 750 V. (0,5 %)
courant : CC de 200 μ A à 10 A. (0,2 %)
CA de 200 μ A à 10 A. (0,5 %)
ohms : de 200 Ω à 20 M Ω .
CAPACIMETRE DE 2 nF à 20 μ F.
impédance d'entrée 10 M Ω .

**GARANTIE
2 ANS.**

Retour sur le générateur de sons pour (n° 425)



Le générateur de sons complexes pour ZX 81 dont nous avons décrit la réalisation dans notre numéro 425 nous a valu un très volumineux courrier, preuve de l'intérêt porté par nos lecteurs à ce type d'accessoire aux vastes possibilités. Cependant, nous avons noté une proportion anormalement élevée de lettres signalant un fonctionnement défectueux du montage.

Aucune erreur n'étant à déplorer dans les schémas publiés, nous avons entrepris une série d'essais, avec la collaboration inestimable de différents lecteurs que nous tenons à remercier sincèrement ici.

Les indications qui vont suivre devraient enfin permettre à tous les montages récalcitrants de fonctionner parfaitement.

Rappels sur la conception du synthétiseur :

Notre montage a été étudié autour d'un circuit spécialisé de GENERAL INSTRUMENT, le AY-3-8910 bien connu, qui équipe la grande majorité des ordinateurs individuels.

Ce composant offre une incomparable palette d'effets sonores, mais fonctionne un peu trop lentement pour le ZX 81.

La solution adoptée par les fabricants de cartes sonores du commerce pour réaliser l'adaptation consiste à intercaler une batterie de bascules «latch» en supplément de celles déjà présentes dans le synthétiseur lui-même.

Ainsi, QUICKSILVA arrive à un total de six boîtiers, dont certains peuvent poser des problèmes de disponibilité à l'amateur.

Pour notre part, nous avons décidé de «jouer la simplicité» en met-

tant en œuvre différents artifices décrits dans l'article d'origine. Résultats, trois boîtiers seulement sont utilisés en plus du synthétiseur, et il s'agit de circuits CMOS des plus courants.

Cependant, le matériel est utilisé à l'extrême limite de ses possibilités, et toute liberté prise avec la qualité des circuits intégrés employés entraîne un mutisme farouche du montage !

Sélection des circuits CMOS :

Que nos lecteurs se rassurent, tout au long de nos essais, nous n'avons jamais eu à incriminer un AY-3-8910. Il s'agit d'un composant de haute qualité, dont les caractéristiques se maintiennent dans de très étroites tolérances.

Il n'en va hélas pas de même avec les circuits CMOS, car les différents fabricants utilisent des procédés de fabrication extrêmement variables.

En ce qui concerne le 4027, la plupart des marques donnent satisfaction, à condition d'éviter certains revendeurs peu scrupuleux, se fournissant parfois à des sources inavouables.

En cas de doute, le contrôle est immédiat pour qui dispose d'un oscilloscope : la fréquence des signaux de sortie de la bascule doit être exactement moitié de celle de l'entrée, et parfaitement stable.


Notre maquette utilisait un HCF 4027 BE de SGS-ATES, mais les meilleurs résultats sont à attendre des marques suivantes : RTC, SIGNETICS, FAIRCHILD, dont les limites de fréquence sont près de dix fois plus élevées que celles de la concurrence (procédé LOC MOS ou équivalent). Le procédé HCMOS (National, Motorola et maintenant RTC) offre quant à lui toutes les garanties de fonctionnement, mais les circuits de cette technologie ne sont pas encore pour l'instant disponibles dans le commerce spécialisé «grand public».

C'est cependant au niveau du 4012 et surtout du 4011 que se posent la majorité des problèmes.

Les signaux présents sur les bus du ZX 81 sont extrêmement brefs (quelques centaines de nanosecondes), et ne peuvent être visualisés à l'oscilloscope qu'au prix d'un soin extrême dans les réglages de base de temps et de synchronisation. A la limite, un oscilloscope de qualité douteuse donnera l'illusion d'une complète absence de signaux.

Un synchronisme rigoureux est indispensable entre les impulsions attaquant le synthétiseur, sous peine d'échec des commandes émanant de l'ordinateur.

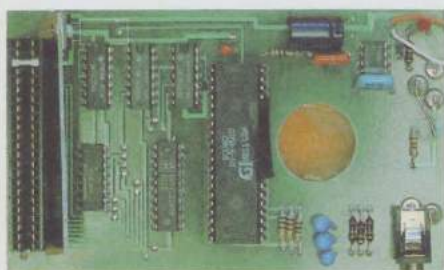Il importe donc que le 4011 comme le 4012 soient choisis de très bonne qualité.



L'un de nos lecteurs, Monsieur Michel CELERIER, propose une méthode de test assez peu orthodoxe, mais rapide et efficace. Que demander de plus ?

La vérification consiste à mesurer, pour chaque porte du boîtier, la résistance apparaissant entre une entrée et la sortie. On ne retiendra que les 4011 donnant plus de 5 mé-

gohms, et les 4012 se situant à plus de 4 mégohms.

L'expérience montre que de tels «oiseaux rares» existent dans la plupart des «fonds de tiroirs» d'amateurs.

A défaut, on pourra, vu le faible prix et l'usage fréquent de ces composants, acheter un petit échantillonnage dans diverses marques, avec une préférence pour NS, RCA, et Fairchild. De toute façon, le coût de cette sélection restera inférieur à celui des composants nécessaires à la mise en œuvre d'un principe moins délicat.

Les questions de compatibilité :

Ce montage a été spécialement étudié pour fonctionner sur un ZX 81 1 K ou 16 K-octets.

Il est certain que les principes utilisés peuvent être «transposés» sur toute machine équipée d'un Z 80, mais il faut bien évidemment vérifier que les adresses mémoire utilisées par la carte sont laissées libres par le plan d'occupation mémoire de l'ordinateur.

La grande diversité des machines disponibles actuellement ne nous permet pas d'énoncer des règles universelles, chaque cas devant être étudié séparément par l'utilisateur lui-même.

Bien sûr, l'adaptation à des ordinateurs utilisant un micro-processeur autre que le Z 80 entraînerait de profondes transformations du montage, et doit donc être déconseillée.

Des problèmes risquent aussi de se poser en cas d'utilisation simultanée de la carte sonore et d'autres accessoires.

La règle à respecter consiste à éliminer les extensions utilisant les mêmes adresses mémoire que le synthétiseur.

En général, les cartes génératrices de caractères sont compatibles avec notre module sonore, de même que les poignées de jeux et les cartes d'entrée-sortie.

Les extensions 32, 48, et 64 K ainsi que les cartes haute résolution doivent faire l'objet de vérification plus approfondies, en raison de la grande variété des modèles existants, dont toutes les caractéristiques ne sont pas toujours connues.

Octal ou décimal ?

Certains lecteurs auront peut-être remarqué d'apparentes divergences dans les numéros des registres, entre le corps de l'article et la figure 1.

En réalité, cette figure, émanant de la documentation du fabricant du circuit, utilise la numérotation octale, alors que nous avons partout ailleurs employé le décimal.

Signalons pour terminer que le chiffre terminant la première partie de la ligne 2 de la figure 17 est un 1 et non un 2 comme imprimé par erreur, et nous aurons donné à nos lecteurs, nous l'espérons du moins, tous les atouts leur permettant de tirer de ce montage autant de satisfaction que nous en avons nous même éprouvée !

Patrick GUEULLE

MISES AU POINT

Complément sur les amplis à tubes

Monsieur Rémy Lafaurie, agrégé de l'Université et éminemment compétent pour tout ce qui touche l'audio — il fut pendant 20 ans rédacteur en chef de «La Revue du Son» aujourd'hui disparue — nous communique les précisions suivantes quant aux articles sur les amplificateurs à tubes (numéro de «Radio-Plans» du Cinquantenaire):

«La 45 était une triode, encore fabriquée en 1959, comme aussi la 2A3; alors que les autres tubes de la série 2,5 V étaient abandonnées. La pentode de puissance était la 47, à chauffage direct, remplacée par la 2A5 à chauffage indirect. C'étaient des «lampes increvables». J'ai vu en 1960 un Sonora — «Clear as a bell» — d'avant la guerre avec ses tubes d'origine (27, 35, 47, 80) qui marchait encore, pas bien fort, il est vrai. A titre «folklorique», vous auriez pu évoquer les interminables procès qui opposèrent Philips et RCA:

— sur la pentode. Je ne sais plus s'il y eut un gagnant (on rigolait beaucoup des comptendus),
— sur le vide poussé (Langmuir).

Plus drôle, en 53 ont commencé des essais avec rétroactions négative de tension et positive d'intensité pour annuler l'impédance de sortie.

Attention: si l'on vous chicanait, la référence «Point One» de Leak existait au début des années 50, avant que Mullard ne s'intéresse au circuit de base.

Pour ceux qui voudraient faire l'ampli Loyez, la KT77 de Osram (M.D.) surclasse la EL34 (fabriquée pour les puristes). »

Tout en remerciant M. Rémy Lafaurie pour ce complément d'informations, nous ajoutons que la EL34 peut être également remplacée par la EL520 (tube «magnoval» pour balayage lignes TV) à condition de changer de culot.

Ch. P.

A propos du moniteur couleur RTC

Après un début de commercialisation difficile, presque exclusivement dû à des problèmes administratifs, cet ensemble est maintenant en place chez les revendeurs spécialisés et nos lecteurs, intéressés par cette réalisation, peuvent donc s'approvisionner. Nous en profitons pour signaler une erreur et pour éclaircir quelques points obscurs. L'erreur se trouve dans le n° 431, p. 86, figure 26; le fil arrivant sur la deuxième broche en partant de la gauche, doit être en fait connecté sur la troisième comme en témoigne d'ailleurs les photos de début d'article. La figure 18 ainsi que la figure 28 peuvent apparaître peu explicites, mais RTC fournit une notice de montage avec le «kit» dans laquelle ces points sont clarifiés, le lecteur s'y reportera donc avec profit. Pour finir rappelons que le tube A37-590 X bénéficie d'une garantie de six mois contre les vices de fabrication. Cette garantie ne s'étend évidemment pas aux erreurs de connexion ou de manipulation.

La radiodiffusion directe par satellite (3^e partie)



Au cours des deux premières parties parues dans Radio-Plans, dans les numéros d'octobre et le spécial de novembre, nous avons fait connaissance avec la télévision directe par satellite dite - TVDS - en présentant préalablement les aspects de cette future télévision, puis en développant les sujets comme la planification, le positionnement des satellites sur l'orbite géostationnaire et les normes de transmission des signaux.

Au cours de cette troisième partie nous nous intéresserons à la réception individuelle qui s'effectuera au moyen d'un matériel adéquat, faisant l'objet d'un développement dans un prochain numéro.

La coiffe d'ARIANE

Ne permet pas l'embarquement de paraboles d'émission dont le diamètre ne peut excéder 3,60 m et dont l'angle d'ouverture minimal est de 0,6°.

Cette photo représente le satellite de radiocommunication O.T.S qui retransmet « ANTENNE 2 » et un programme en langue anglaise.

Photo : Agence Spatiale Européenne

La technologie : en faveur des téléspectateurs

C'est au cours de la Conférence Administrative Mondiale des Radiocommunications des Radiodiffuseurs par Satellite dite «CAMR-RS» (sigle officiel en français qui est une des deux langues de travail avec l'anglais) qui s'est déroulée sous l'égide de l'UIT (Union Internationale des Télécommunications) en 1977 à Genève, qu'a été calculé les zones de couverture des différents satellites européens et des autres continents.

Les données techniques qui avaient servi comme base à l'élaboration de l'acte final de la CAMR-RS sont en cette fin 1983 en partie déjà dépassées.

En effet la technologie a progressé à grands pas depuis ces cinq années écoulées :

On relève des améliorations dans le domaine des paraboles d'émission

des satellites et des antennes de réception placées bien entendu sur terre, qui sont aussi appelées paraboloïdes.

On enregistre aussi le développement de méthodes efficaces dans le domaine de la télémétrie qui permettent de placer et de maintenir avec beaucoup plus de précision les satellites en orbite géostationnaire.

Il résulte de tout cela que les zones de couverture inscrites sur la surface terrestre sont plus stables et qu'on assiste, par conséquent, à une diminution des marges de tolérance nécessaires.

Des prévisions dépassées :

Avec les progrès précités et la possibilité d'utiliser des paraboloïdes de plus grandes tailles qui apportent un gain supérieur et qui sont actuellement construits plus facilement et à moindre coût, on se dirige vers des zones de réception -103 dBW/m² plus grandes qu'à l'origine.

Des tolérances à l'émission


Sur un plan spécifique à l'émission produite depuis les satellites, notons qu'une tolérance sur le diagramme de rayonnement a été défini en tenant compte des contraintes de conception et de réalisation de la parabole d'émission, de son vieillissement et des effets de défocalisation dus aux mouvements du réflecteur par rapport au sources illuminatoires.

La réception individuelle :

La réception individuelle permet de recevoir le satellite national dans n'importe quel endroit du pays diffuseur.

Cette réception s'effectue au moyen d'un paraboloïde ayant un

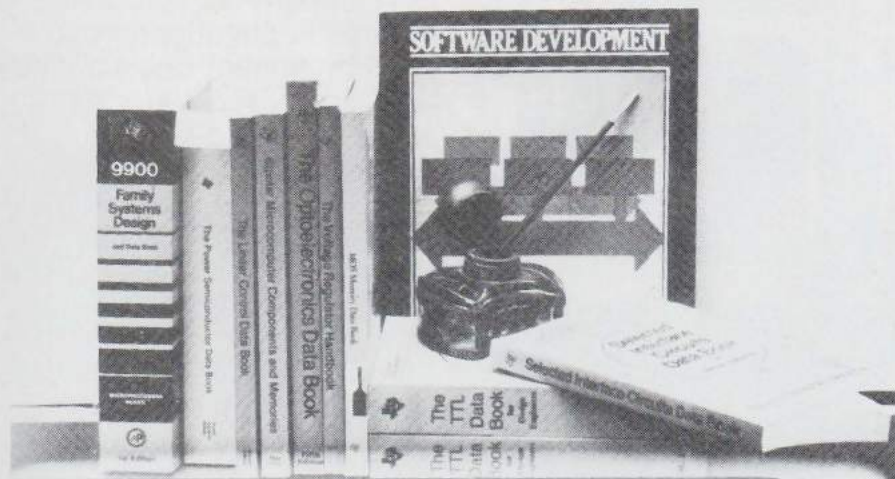La Librairie Technique de Texas Instruments France....



.... pour un travail sûr et efficace !

Les livres techniques de Texas Instruments décrivent dans leurs moindres détails tous les produits semiconducteurs de Texas Instruments : MOS, bipolaires, linéaires, dispositifs optoélectroniques et de puissance... Clairs, précis, soignés, ces livres techniques constituent une véritable mine de renseignements pour tout laboratoire, une référence permanente pour la conception et la maintenance des systèmes électroniques.

Catalogue et tarifs sur simple demande adressée à :

Texas Instruments France. MS83. BP5 06270 VILLENEUVE-LOUBET (Tél. : (93) 20.01.01, poste 2340), ou au Distributeur Agréé de votre choix, ou encore chez Radio-Voltaire (Paris 11^e). Tél. : (1) 379.50.11)

**TEXAS
INSTRUMENTS
FRANCE**

© TEXAS INSTRUMENTS 1983

TEXAS INSTRUMENTS FRANCE. SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 4.690.000 FRANCS

Distributeurs agréés :

Région Parisienne.

ALMEX Antony - Tél. (1) 666.21.12 • COMPOSANTS S.A. Paris - Tél. (1) 666.32.46 • EIS L'Hay-les-Roses - Tél. (1) 663.02.24 • FACEN ELECTRONIQUE Limeil-Brevannes - Tél. (1) 569.10.59 • PARIS SUD ELECTRONIQUE Massy - Tél. (6) 920.66.99 • PEP Clamart - Tél. (1) 630.24.56 • SOCOMATEL Paris - Tél. (1) 336.41.44 • TEKELEC AIRTRONIC Siège social : Sèvres - Tél. (1) 534.75.35 / Agences : Epinay - Tél. (1) 821.60.44 / Evry - Tél. (6) 077.82.66 / Sèvres - Tél. (1) 534.75.78 ou 92 / Noisy-le-Grand - Tél. (1) 304.62.00

Région Nord

FACEN ELECTRONIQUE Lille - Tél. (20) 96.93.07 • NCS St-Amand-les-Eaux - Tél. (27) 48.53.39 • TEKELEC AIRTRONIC Lille - Tél. (20) 05.17.00

Région Est

BALTZINGER Schiltigheim - Tél. (88) 33.18.52 / Metz - Tél. (8) 736.16.20 / Illzach - Tél. (89) 44.72.41 / Maxeville - Tél. (83) 332.97.97 • FACEN ELECTRONIQUE Mundolsheim - Tél. (88) 20.20.80 • Heillecourt - Tél. (8) 351.00.05 • TEKELEC AIRTRONIC Strasbourg - Tél. (88) 22.31.51

Région Rhône-Alpes

ALMEX Lyon - Tél. (7) 866.00.66 • FACEN ELECTRONIQUE Grenoble - Tél. (76) 42.56.17 / Lyon - Tél. (7) 858.24.06 • FLAGELECTRIC Clermont-Ferrand - Tél. (73) 92.13.46 • RADIALEX Lyon - Tél. (7) 889.45.45 / Grenoble - Tél. (76) 54.57.53 • TEKELEC AIRTRONIC Meylan - Tél. (76) 41.11.36 / Lyon - Tél. (7) 874.37.40

Région Provence Côte d'Azur

EPROM Marseille - Tél. (91) 02.97.76 • TEKELEC AIRTRONIC Les Milles - Tél. (42) 27.66.45

Région Sud-Ouest

COMPOSANTS S.A. Bordeaux - Tél. (56) 36.40.40 / Toulouse - Tél. (61) 20.82.38 • FACEN ELECTRONIQUE Bordeaux - Tél. (56) 39.33.18 • TEKELEC AIRTRONIC Mérignac - Tél. (56) 34.84.11 / Toulouse - Tél. (61) 40.83.94

Région Ouest

COMPOSANTS S.A. Poitiers - Tél. (49) 88.60.50 et 88.61.03 / Rennes - Tél. (99) 54.01.53 • FACEN ELECTRONIQUE Rouen - Tél. (35) 65.36.03 • RADIO SELL COMPOSANTS Brest - Tél. (98) 44.32.79 • TEKELEC AIRTRONIC Rennes - Tél. (99) 50.62.35



diamètre minimum de l'ordre de 70 à 80 cm installé par exemple au centre de la France où la PIRE (puissance isotrope rayonnée équivalente) est de 64 dBW.

Le choix d'un paraboloïde de cette taille qui apporte un gain d'environ 36 dB implique que l'énergie HF du satellite en l'occurrence TDF I, soit suffisante.

Sur un plan pratique, ce diamètre d'antenne correspondra à une installation implantée plutôt au centre de la France, alors qu'en Corse il faudra augmenter le diamètre pour avoir aux bornes du paraboloïde une tension comparable.

Le principe de la couverture nationale d'un satellite placé sur une position orbitale, au moyen d'un faisceau, s'explique quand l'ellipse de base CAMR - 103 dBW/m² inscrit les bordures du territoire, englobant de ce fait le pays concerné.

La réalisation de cette théorie présente toutefois deux inconvénients :

Le premier inconvénient est flagrant : la forme d'un pays ne se confond pas exactement avec le contour elliptique du cône d'émission et le second inconvénient est inhérent au volume disponible sous la coiffe du lanceur européen ARIANE, qui ne permet que l'embarquement de paraboles dont le diamètre ne peut excéder 3,60 mètres.

Des ellipses nettement plus grandes que les petits pays :

La CAMR 77 a admis une ouverture minimale angulaire de 0,6° ce qui correspond à l'installation de paraboles d'émission dont le diamètre est compatible avec les contraintes précitées et qui développent sur la surface terrestre des ellipses dont le grand axe atteint environ 600 km de longueur et le petit axe atteint quant à lui 300 à 400 km.

Quelques exemples nous sont fournis par les satellites de petits pays notamment TEL-SAT dont nous vous présentons dans le dernier Radio-Plans la zone de service CAMR qui englobe l'Alsace, la Franche-Comté, la Bourgogne, La région Rhône-Alpes etc... soit nettement outre-jura !

Des zones de couverture volontairement limitées :

Un satellite placé en orbite géostationnaire à quelques 36 000 km au-dessus de l'équateur « voit » presque une bonne moitié de la terre. Trois ou quatre engins orbitaux seraient donc nécessaires pour desservir les continents exceptés les pôles.

Ci-après nous expliquons que cette formule n'est pas réalisable pour des raisons surtout techniques, mais aussi politiques, on le comprend aisément, surtout à... l'Est !

Si on voulait par exemple arroser toute l'Europe, il serait nécessaire de pouvoir disposer d'énergie HF en quantité considérable et de limiter à un ou à deux le nombre de répéteurs.

Nous savons que cette énergie HF est produite à partir des panneaux solaires qui débitent une puissance proportionnelle à leur surface. Pour retransmettre plusieurs program-


mes TV (5 au maximum) de Brest à Moscou ou de Gibraltar à la Laponie, cela nécessiterait l'équipement sur le satellite de panneaux de très grandes tailles, ou alors l'installation au sol de paraboloïdes de grand diamètre qui sont contrairement à la notion de réception de TV directe qui sous entend des équipements simples et peu onéreux.

Ce qui compte effectivement c'est la fraction de la haute-fréquence produite par le répéteur qui peut être captée par l'antenne de réception.

Si on concentre cette HF sur une zone réduite ladite HF peut être nettement diminuée et si on contraire on veut arroser de vastes étendues il faut émettre plus puissamment.

Des brouillages organisés !

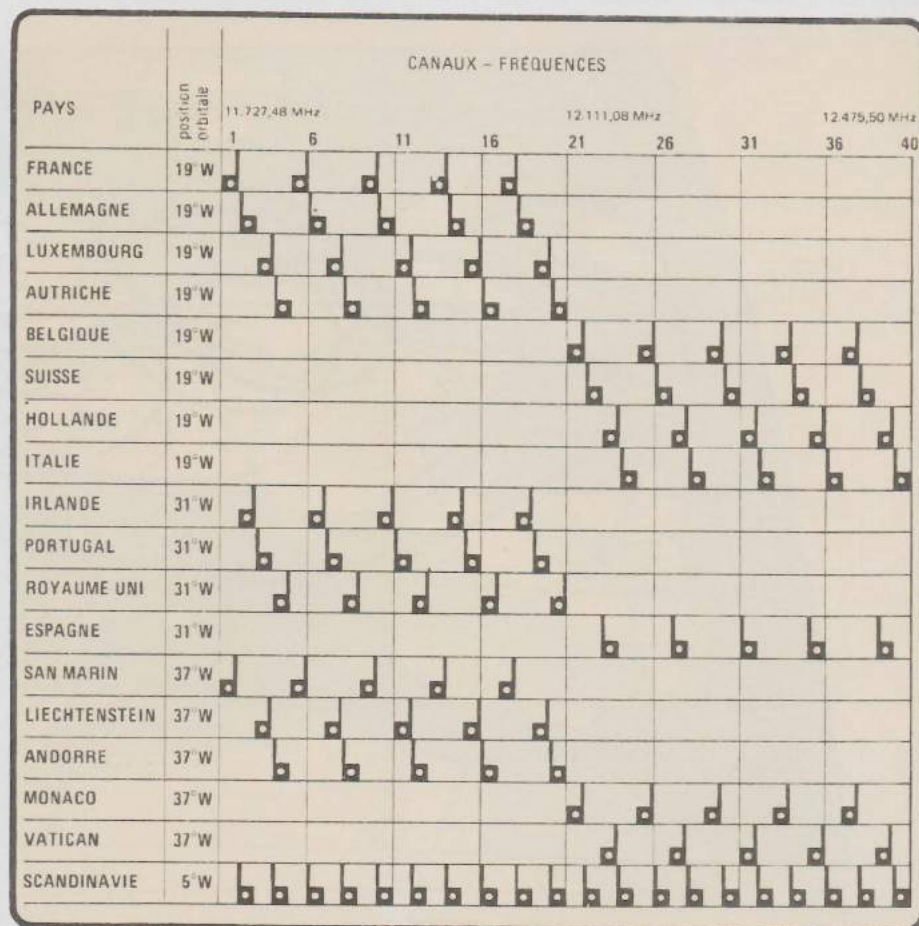L'ellipse de base CAMR a servi de référence pour déterminer la zone de couverture nationale où la PIRE au centre de cette figure géométrique



Canaux à polarisation circulaire droite (dextrogyre) ▣

Canaux à polarisation circulaire gauche (lévogyre) ▢

Figure 1 - Distribution des canaux et polarisation (Document : SADIREL-TONNA)

que est maximale, pour diminuer au fur et à mesure que l'on s'écarte du centre de l'ellipse ; mais reste toutefois assez importante au-delà de la zone - 103 dBW/m², pour créer des brouillages, d'où la nécessité d'occulter des zones de service assez restreintes.

On en déduit qu'il est indispensable de définir des zones de couverture englobant en principe un pays d'une superficie compatible avec le procédé mentionné ci-dessus et d'adopter dans la mesure du possible le principe de la couverture nationale conformément au règlement édicté par l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) qui stipule que tous les moyens techniques disponibles devront être utilisés pour réduire au maximum le rayonnement sur le territoire d'autres pays voisins sauf accord préalable de ces derniers.

Sur les 40 canaux disponibles distribués par la CAMR, 5 de ces derniers ont pu être accordés à chaque pays diffuseur. La Conférence de Genève a aussi assigné des positions orbitales en respectant les principes mentionnés ci-dessus et de

telle manière que les brouillages entre les canaux soient minimisés.

C'est aussi grâce à l'utilisation de deux polarisations différentes qui apportent une protection, entre signaux contra-polaires estimée à 25/30 dB, que le risque d'interférence a été réduit.

(voir figure n° 1 canaux, polarisation)

Quelques exceptions à la couverture nationale :

On relève quatre exceptions au principe fondamental de la couverture nationale :

- Lorsqu'il s'agit de petits pays (Andorre, Belgique, Luxembourg, Monaco, etc.) dont l'ellipse de base CAMR débordé très largement les frontières nationales.
- Cas des pays présentant une trop vaste étendue (URSS) d'où la nécessité de disposer de plusieurs faisceaux (ou satellites) pour retransmettre un même programme.
- Utilisation de super-faisceaux par des pays voisins couvrant plusieurs

pays (ex projet NORD-SAT remplacé par TELE-SAT ?)

- Pays ayant sollicité et obtenu de leurs voisins des zones de couverture dépassant leurs frontières.

Les cartes (*)

(voir figures n° 2 - 3 - 4)

Chaque carte représente un groupe de satellites ayant une même position orbitale développant des empreintes au sol indiquant la limite CAMR - 103 dBW/m².

Ces satellites peuvent être reçus avec un paraboloïde ayant en général moins de 1 mètre de diamètre, à condition bien sûr de résider à l'intérieur des ellipses correspondantes aux différents satellites européens. (à suivre)

Serge NUEFFER

* Les zones de couverture sont données à titre indicatif et peuvent varier notamment en fonction des caractéristiques d'émission du satellite dont certains ne sont encore qu'en état de projet.



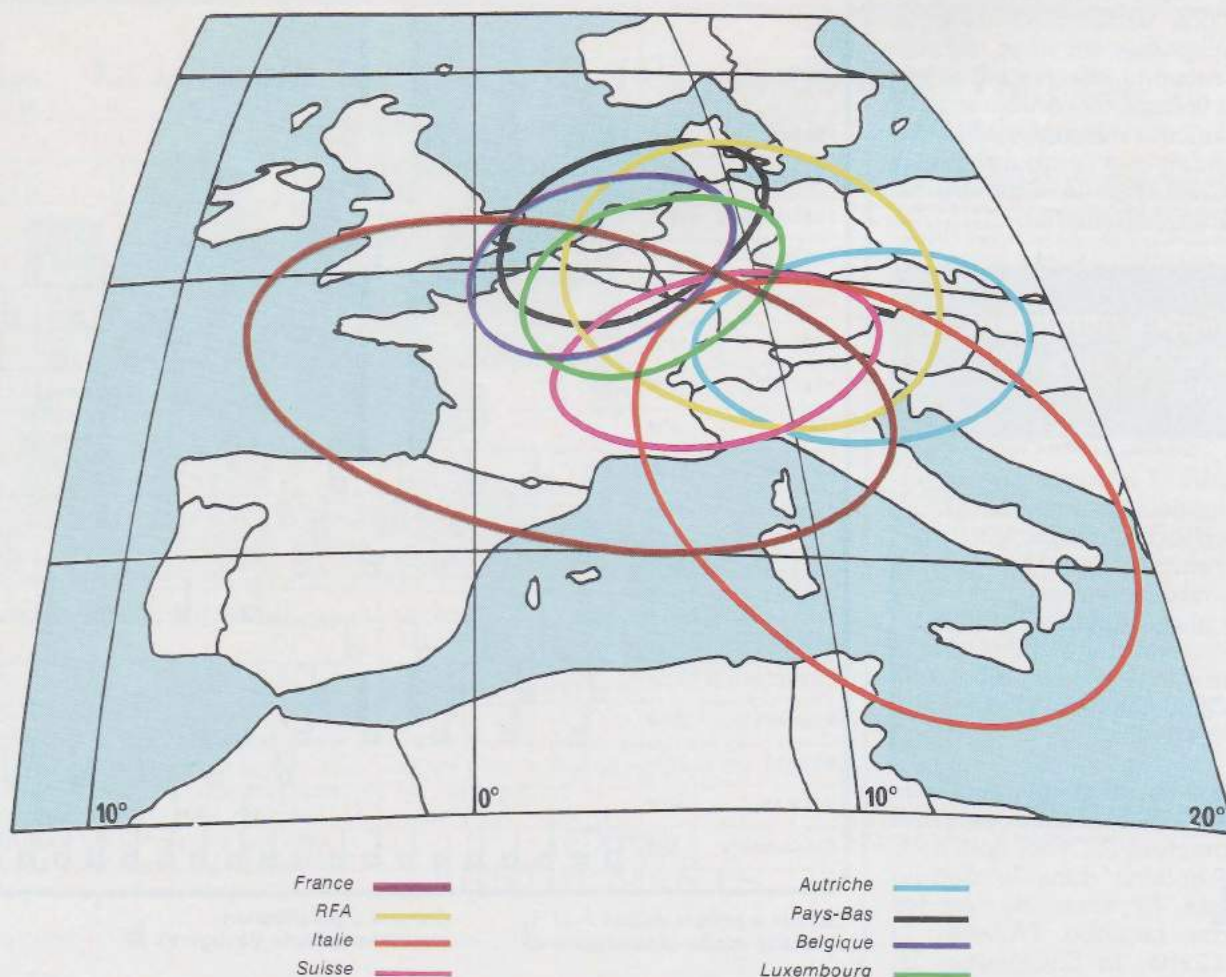


Figure 2 - Empreintes du sol de 8 pays ayant reçu des allocations comportant une position 19° Ouest.

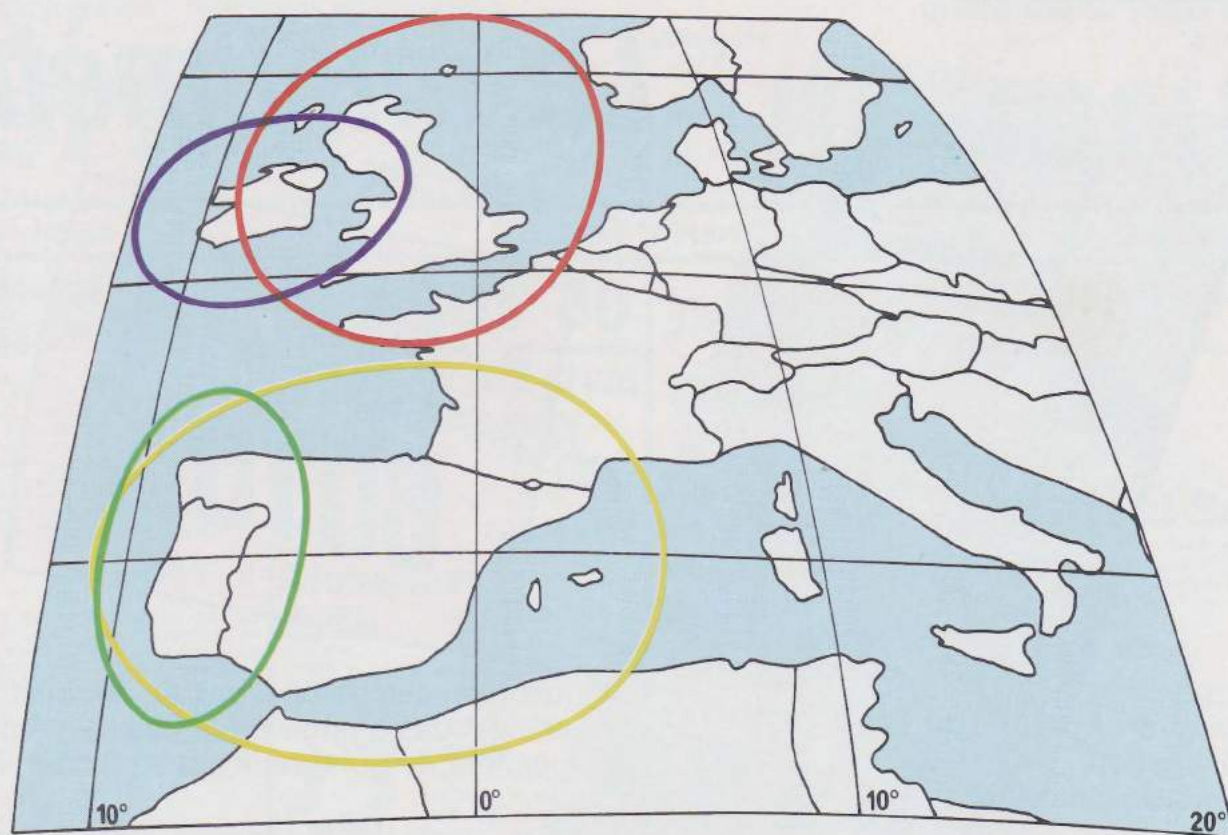

Espagne ———
 Irlande ———
 Portugal ———
 Royaume-Uni ———

Figure 3 - Empreintes au sol des 4 pays ayant reçu une allocation comportant la position 31° Ouest.

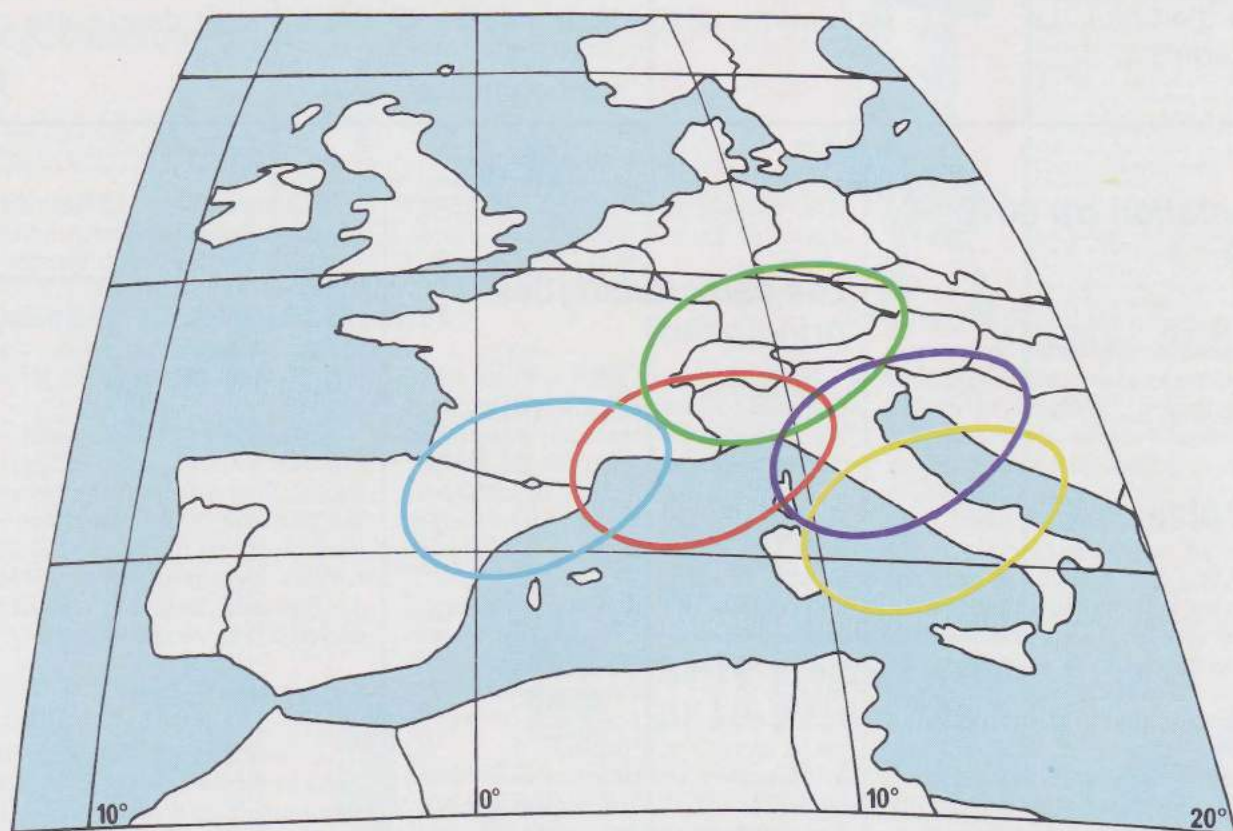

Andorre ———
 Monaco (Télé Monte-Carlo) ———
 Vatican ———
 Liechtenstein ———
 St-Marin ———

Figure 4 - Empreintes au sol des 5 pays ayant reçu une allocation comportant la position 37° Ouest.

Le multimètre

ISKRA 6010

La vogue multiplication leur conception, exploiter ce domaine.

C'est surtout dans une concurrence bée de ces appareils res autour des prix, et modicité d'emploi. Le de matériels.



(justifiée) des multimètres numériques, et la des circuits à large intégration qui facilitent incitent de nombreux constructeurs à ex

la catégorie des 2000 points que s'exerce néfrique aux acheteurs. Les performances tant toutes très voisines, la bataille se livre d'une recherche ergonomique favorable à la com multimètre 6010, de la société ISKRA, s'inscrit dans cette classe

Présentation du 6010 ISKRA

En matière de multimètres numériques portatifs, il n'existe guère que deux options fondamentales guidant la présentation : celle d'un grand commutateur rotatif sélectionnant fonctions et gammes, ou celle d'une commande par touches. ISKRA a choisi cette deuxième solution.

Le boîtier antichoc, en plastique moulé ABS, marie un fond de couleur mastic à des teintes pastel pleines de tendresse, pour une identification immédiate des différentes fonctions. La disposition très claire de la façade, autorise une prise en mains immédiate, et exclue toute ambiguïté de commutation. On lit facilement les afficheurs à cristaux liquides, de 13 mm de hauteur.

L'alimentation, sur pile miniature de 9 volts, peut être remplacée par un bloc secteur, pour un usage intensif en laboratoire. En fin de vie de la pile (décharge à 80 % de la capa-

cité totale), l'inscription «LOBAT» apparaît dans la fenêtre de lecture.

Les caractéristiques principales

Le multimètre ISKRA 6010 comporte 28 calibres et offre, pour toutes les mesures de tensions, une impédance d'entrée constante, de 10 M Ω .

● **Tensions continues** : 5 calibres, de 200 mV à 1 000 V à pleine échelle, avec une précision de $\pm 0,5\%$ de la lecture ± 1 digit.

● **Tensions alternatives** : l'appareil mesure la valeur moyenne, et affiche la valeur efficace en régime sinusoïdal, sur 5 calibres de 200 mV à 750 V, avec une précision de $\pm 1\%$ de la lecture ± 5 digits.

● **Intensités continues** : 6 calibres de 200 μ A à 10 A à pleine échelle, avec une précision de $\pm 1\%$, ± 1 digit.

● **Intensités alternatives** : mêmes calibres qu'en continu, mais la précision tombe à $\pm 2\%$ de la lecture ± 5 digits.

● **Résistances** : de 200 Ω à 20 M Ω à pleine échelle. Une commutation «HI — LO» sélectionne la tension maximale en circuit ouvert : 2,8 V, ou 280 mV. On utilisera la première pour tester les jonctions semi-conductrices, afin de dépasser la tension de seuil.

Notons — et cette remarque semble trop souvent ignorée des utilisateurs, alors qu'elle s'applique à tous les multimètres numériques — que les précisions indiquées ne sont garanties que pour une durée d'un an. Passé ce délai, il convient de procéder à une recalibration.

Pour conclure

Le multimètre ISKRA 6010 rassemble toutes les qualités normalement exigibles d'un appareil de cette classe, servies par une présentation agréable, et un prix compétitif. A l'heure du choix, on ne l'oubliera pas dans la masse des concurrents...

R. RATEAU

Penta



Annoncing

Nouvelle édition

Prix \$ 7 Penta

Prix décembre 1983



Special PROF 80

Caractéristiques :

- CPU Z80 4 MHz.
- 64 K RAM (dont 16 K Shadow pour CP/m).
- 12 K Basic LNW 80°.
- Interface cassette standard TRS 80°.
- Interface parallèle type EPSON.
- Interface série type EPSON.
- Interface série type RS232C et 20 mA.
- Clavier AZERTY ou QWERTY.
- Sortie vidéo et UHF (modulateur en option).

Le C.I.
et les plans

647 F

Prof 80 est un circuit imprimé double face, trous métallisés avec vernis épargne et sérigraphie. Il est disponible au prix de 647 F TTC et une fois monté, vous donne accès à toute la bibliothèque de programmes du TRS 80°.

Tous les composants du PROF 80 sont disponibles chez PENTA 8, 13 ou 16.

A titre indicatif le BASIC 12 K est vendu 357 F.

- Interface floppy 5", 40 ou 96 TPI, 1 à 4 lecteurs.
- Compatible TRS DOS®, L.DOS®, NEW DOS®, OS 80°.

Options :

- Carte graphique 8 couleurs matrice 256 x 512 sortie Peritel 48 KRAM contrôleur 9366 Eclis : 456 F (le CI seul).
- Carte CP/M : 229 F (CI seul).
- Doubleur de densité. Permet de travailler en 5" en double densité. Monté, testé : 1397 F

Oric
microprocesseur
6502

- 48 K RAM • 16 K ROM • Clavier 57 touches majuscules minuscules • Sortie PERITEL couleur (câble de liaison 99 F) • Langage BASIC • Synthétiseur sonore 3 canaux • Interface K7 • Interface // type Centronics.

Avec manuel en français, câble et adaptateur secteur.

Prix



Composants microprocesseurs

MOTOROLA	ZILOG Z80 4 MHz
MC 6800.....58,00	CPU.....72,00
MC 6802.....65,00	PIO.....58,00
MC 6809.....119,40	CTC.....58,00
MC 6810.....20,50	DMAC.....190,00
MC 6821.....20,50	SIO.....160,00
MC 6840.....90,00	
MC 6844.....144,50	
MC 6845.....86,80	
MC 6850.....23,80	
MC 6860.....128,00	
MC 6875.....59,00	
MC 14411.....129,00	
MC 14412.....258,00	
MC 8602.....34,80	
MC 3423.....15,00	
MC 3459.....25,20	

INTEL	MEMOIRE
8080.....60,90	MM 2101.....36,00
8085.....91,80	MM 2102.....18,00
8205.....101,20	MM 2111.....34,80
8212.....26,25	MM 2112.....32,40
8216.....23,80	MM 2114.....21,50
8224.....34,65	MM 4044.....56,50
8228.....42,25	MM 4104.....30,00
8238.....50,80	MM 4116.....24,70
8251.....57,65	MM 5101.....48,00
8253.....150,00	MM 6116.....135,00
8255.....55,20	DM 8578.....40,80
8257.....106,50	MM 2708.....36,00
9259.....106,85	MM 2716.....46,80
8279.....119,00	MM 2532.....97,00
	MM 2732.....87,00
	MM 2764.....260,00
	63 S 141.....55,30
	IM 6402.....105,00
	6665 200.....73,50
	MCM 6674.....77,25
	COM 8126.....140,00

GENERAL INSTRUMENT

AY 3-1270.....120,00
AY 3-1350.....114,00
AY 3-2513.....127,00
AY 3-8912.....97,50

Effaceur d'Eprom

- 1 tube spécial
- 2 supports de tube
- 1 transfo d'alimentation
- 1 starter avec support.



en kit

180 F

Connecteurs
AMP

	Embase (CI)	Embase (câble)	Mâle (câble)
2 broches.....	4.80	1.95	1.95
4 broches.....	2.20	2.20	2.20
6 broches.....	8.40	2.40	2.25
Broche mâle ou femelle.....			0.65 F

Connecteurs
à sertir

Ces connecteurs sont très utilisés sur la plupart des micro-ordinateurs. PENTASONIC les sertit à la demande et c'est GRATUIT.

Embase (CI)	fem. à sertir
2 x 5 broches.....12,50	12,50
2 x 8 broches.....18,50	24,20
2 x 10 broches.....20,50	28,60
2 x 13 broches.....23,20	32,40
2 x 17 broches.....29,50	46,20
2 x 20 broches.....33,70	49,50
2 x 25 broches.....41,10	54,10

Connecteurs DIL
à sertir

Ces connecteurs sont très pratiques et permettent tous les types de liaisons intercartes. Ils utilisent de simples supports de C.I. comme connecteurs femelles.

Sertissage sur demande GRATUIT!

14 broches.....12,00	24 broches.....23,10
16 broches.....18,00	40 broches.....34,90

Demandez
Catherine *avant
16 heures
au
336.26.05

C'est elle * qui

dirige notre service de vente par correspondance et qui fait partir le jour même votre commande téléphonique avant 16 heures bien sûr en fonction des stocks disponibles. Elle n'encassera vos chèques qu'à l'expédition du matériel, pas à la réception de vos ordres.

N'oubliez pas...

Catherine 336.26.05

Avant 16 heures...

Quartz



1 MHz.....49,50
1.008 MHz.....45,00
1.8432 MHz.....45,00
3.2768 MHz.....45,00
3.684 MHz.....57,40
4 MHz MP40.....42,20
4.19 MHz.....41,00
8 MHz.....42,20
10 MHz.....47,50
16 MHz.....45,00
9 MHz PM 180.....47,00
27 MHz.....38,50

Softy programmeur EPROM
2516 2716 2532 2732

Sortie UHF 625 lignes - INTERFACE K7 - Alim. 220 V - Visualisation sur l'écran de l'image mémoire de l'EPROM. 48 fonctions directement commandées du clavier - Grâce à sa prise DIL 25 broches, SOFTY peut être considéré comme une EPROM par votre ordinateur. Plus d'essais longs et d'effacement encore plus longs. Faites tourner votre personnage sur SOFTY-ARM. Quand tout est correct : programmez votre mémoire!

2250 F

Floppy disques

5"	
SF-DD Avec anneau de renforcement.....	22,50
DF-DD.....	33,00
DF-DD 96 TPI.....	39,80
SF-DD 10 secteurs.....	43,00
DF-DD 16 secteurs.....	44,00
8"	
SF-DD.....	44,00
DF-DD.....	54,00

Spécial Tavernier

La majorité des composants sont disponibles immédiatement chez Pentasonic, incluant les connecteurs et les conseils. (Ne sont pas compris les EPROMS et les CI propriétés de M. Tavernier.)

Quelques exemples :

TMS 4044.....	56,50 F
MCM 6655 L20.....	73,50 F
Connecteur Europ mâle.....	23,75 F
Connecteur Europ femelle.....	42,95 F
Floppy SF.....	2195 F
DF.....	2995 F
DF 96 TPI.....	3795 F

* Voir avertissement dans pub floppy.

Floppy
nouveau

Drive

Half-Size

AVERTISSEMENT :

Les lecteurs de disque nécessitent des réglages d'azimutage très précis et, en conséquence, supportent très mal les transports. C'est pourquoi les lecteurs achetés chez Pentasonic seront testés devant vous au moment de votre achat et ce gratuitement.

De plus pendant 45 jours, ils pourront être révisés et réglés sur place (Penta 16) également gratuitement. Lecteurs simple face double densité hauteur normale ou demi-hauteur.....2195 F

Double face double densité.....2995 F

Double face double densité 96 TPI Half Size.....3795 F

Les nouveaux Half Size sont chez Pentasonic et vendus au même prix que les normaux.

Tavernier, Prof 80, TRS 80°, etc.

/ Il est possible de monter le 96 TPI sur un TRS 80° sur un Tavernier et sur un PROF 80.

Sanyo PHC 25

MICROPROCESSEUR Z 80 A

- 28 K ROM • 22 K RAM • Interface K7 • Interface PERITEL couleur matrice 256 x 192 avec résolution graphique • Sortie imprimante clavier 56 touches.

Prix.....2350 F

Cordon PERITEL.....140 F

Fantastique

Dos plus

DOS PLUS est un des Dos les plus performants existant pour TRS 80 modèle I et III. Démonstration chez PENTA 16.

1190 F



Transistors séries divers

708	3.80	125	4.80	302	12.80
917	7.90	127	4.70	435	6.50
918	5.65	200	9.50	BF	6.50
930	3.90	BC	108	6.50	
1307	24.30	107 A	2.75	167	4.85
1420	3.95	107 B	2.60	173	3.90
1613	3.40	108 A	2.75	178	5.10
1711	3.80	108 B	2.75	179 B	7.20
1889	4.80	108 C	2.75	181	7.90
1890	4.50	109 A	2.00	194	2.90
1893	4.80	109 B	2.90	195	4.85
2218	6.10	109 C	2.90	197	3.50
2219	3.70	114	2.95	224	6.90
2222	2.20	115	3.90	233	3.85
2368	4.05	141	5.30	234	4.80
2369	4.10	142	4.80	244 B	9.50
2646	5.50	143	5.40	245 B	4.50
2647	16.80	145	4.10	254	3.60
2890	31.40	148	1.50	257	3.80
2894	6.40	148 A	1.80	258	4.50
2904	3.80	148 B	1.80	259	5.50
2905	3.60	148/548	3.10	337	7.50
2906	4.70	149	1.80	BCW	
2907	3.75	149 B	2.20	90 B	3.40
2926	3.70	149C/549C	2.20	93 B	3.40
3020	14.00	153	5.10	94 B	3.40
3053	4.90	157/557	2.60	95 B	3.40
3054	9.60	158	3.00	96 B	3.40
3055	7.10	171 B	3.40	97 B	3.40
3137	20.20	172 B	3.50		
3402	5.10	177 A	3.30	DIVERS	
3441	38.40	177 B	3.30	BUX 25	223.40
3605	8.30	178	3.10	BUX 37	48.00
3606	3.05	178 B	3.80	TIP 30	7.40
3702	3.80	178 C	3.40	TIP 31	6.00
3704	3.60	182	2.10	TIP 32	7.00
3713	34.00	184	3.10	TIP 34 A	9.50
3741	18.00	204	3.35	TIP 34 B	9.50
3771	26.40	204 A	3.35	BU 109	30.60
3819	3.60	204 B	3.35	B 106 D	11.90
3823	15.90	207	3.40	J 175	9.80
3906	3.40	207 A	3.40	MJ 900	19.00
4036	6.90	207 B	3.40	MJ 901	19.50
4093	15.90	208	3.40	MJ 1000	17.00
4393	13.65	208 A	3.40	MJ 1001	17.50
4400	3.40	208 B	3.40	MJ 2500	20.00
4402	3.50	208 C	3.40	MJ 2501	24.50
4416	13.60	209	2.80	MJ 2950	21.50
4920	13.50	209 B	4.10	MJ 3000	18.00
4921	7.50	209 C	4.10	MJ 3001	23.10
4923	9.35	211 A	5.20	MJE 520	6.50
4951	11.30	212	3.50	MJE 800	8.20
2926	3.70	237 B	2.80	MJE 1090	29.30
5086	4.65	238 A	1.80	MJE 1100	20.10
5298	10.20	238 B	1.80	MJE 2801	14.50
5635	84.00	238 C	1.80	MJE 2955	14.00
956	4.20	251 B	2.60	MJ 3055	12.00
5886	39.60	257 B	3.40	MPSA 05	3.20
6027	4.65	281 A	7.40	MPSA 06	3.20
6658	68.30	301	6.80	MPSA 13	4.20
2644	17.20	303	6.60	MPSA 55	3.20
2922	2.80	307 A	1.80	MPSA 56	3.20
4425	4.80	308 A	2.50	MPSA 70	3.90
4952	2.20	308 B	2.70	MPSU 01	6.20
4953	2.20	317	2.60	MPSU 03	7.10
4954	2.20	317 B	2.60	MPSU 06	8.35
		320 B	3.70	MPSU 56	8.10
125	4.00	328	3.10	MPS 404	3.10
126	3.50	351 B	3.90	MPSU 131	6.90
127	4.00	407 B	4.90	MCA 7	41.00
127 K	7.70	417	3.50	MCA 81	19.80
128	4.00	547 A	3.40	E 204	5.20
128 K	5.20	547 B	3.40	E 507	10.80
132	3.80	548 A	1.80	109 T 2	118.80
142	5.40	548 B	1.80	181 T 2	17.60
180	4.00	548 C	1.80	184 T 2	27.00
181	4.50	557	1.80	3 N 164	11.45
183	3.90	BD	CR 200	25.50	
184	3.90	131	4.65	CR 390	25.50
187	3.20	135	4.50	VN 66 AF	14.80
187 K	4.20	136	3.90	VN 88	16.50
188	3.20	140	4.90	MCT 2	12.50
188 K	4.20	157	14.40	MCT 6	21.00
		233	5.00	4 N 33	25.00
149	9.90	234	5.50	4 N 36	11.40
161	6.00	235	5.50	ESM 114	29.20
162	6.10	237	5.40	ESM 118	30.40
		238	6.20	ESM 136	14.60
109	7.85	241	7.50	ESM 137	11.60
114	10.80	286	9.80	ESM 1601	25.20
124	9.70	301	13.95		

Imprimante

GP 100 A
Traction 80 caractères,
50 cps, majuscules, minuscules, graphique interface
parallèle 2490 F



Circuits intégrés technologie TTL série LS

7400	1.40	7474	5.95	74164	7.50
7401	2.70	7475	5.80	74165	13.50
7402	3.80	7476	4.20	74166	11.80
7403	2.50	7477	4.95	74167	43.20
7404	1.40	7480	13.50	74170	14.40
74C04	3.50	7481	14.80	74172	75.00
74S04	4.20	7483	7.30	74173	10.50
7405	2.90	7485	9.50	74174	6.20
7406	3.90	7486	3.60	74175	6.20
7407	4.25	7489	13.50	74S175	19.90
7408	4.30	7490	4.50	74176	9.30
7409	2.90	7491	6.40	74180	7.50
7410	3.80	7492	4.70	74181	12.00
7411	3.70	7493	5.50	74182	7.90
7412	2.80	7494	8.40	74188	33.50
7413	4.00	7495	6.50	74190	9.80
7414	4.80	7496	6.50	74191	8.50
7416	3.20	74100	16.80	74192	11.40
7417	3.20	74107	4.70	74193	8.10
7420	2.70	74109	4.90	74195	6.90
7422	5.00	74112	6.20	74196	9.20
7423	5.00	74121	4.80	74198	9.50
7425	3.30	74122	5.60	74199	15.50
7426	2.80	74123	9.90	74240	14.10
7427	3.20	74124	27.50	74241	9.00
7428	3.60	74S124	30.00	74242	9.50
7430	2.40	74125	4.80	74243	10.50
7432	9.75	74126	4.90	74244	11.50
74S32	7.50	74128	6.80	74245	13.50
7437	3.20	74132	6.20	74251	6.80
7438	3.20	74136	4.10	74257	9.90
7440	2.50	74138	7.40	74259	29.50
7442	5.20	74139	8.50	74260	3.50
7443	7.80	74141	11.50	74266	6.00
7444	9.60	74145	8.20	74295	24.30
7445	8.80	74147	17.50	74324	14.50
7446	8.80	74148	15.75	74373	11.90
7447	7.50	74150	9.60	74374	12.50
7448	10.60	74151	6.50	74379	8.90
7450	2.50	74153	6.50	74390	13.00
7451	2.80	74154	19.50	74393	8.50
7453	2.80	74155	5.90	74541	18.80
7454	2.40	74156	6.80	74640	16.50
7455	4.50	74157	4.50	75138	30.25
7460	2.50	74160	7.50	75140	13.80
7470	3.70	74161	8.90	75183	4.50
7472	4.90	74162	8.90	75451	11.50
7473	3.90	74163	7.90	75452	8.50

CI linéaires divers

BFQ 14	53.60	LM 340 T5	9.90	TAA 611	11.50
SO 41 P	19.20	LM 340 T6	9.90	TAA 621	16.80
SO 42 P	20.60	LM 340 T2410.45	9.90	TBA 641	14.40
TL 071	9.00	LM 340 T1210.45	9.90	TBA 651	16.20
TL 081	6.35	LM 340 T1510.45	9.90	TBA 661	15.60
TL 082	11.40	LM 348	12.80	LM 709	7.40
TL 084	19.50	LM 349	14.00	LM 710	8.10
L 120	19.50	LF 351	7.40	LM 720	22.80
LD 121	172.70	LF 356	11.00	LM 721	24.40
L 144	72.00	LM 358	7.90	LM 723	7.50
TCA 160	25.30	LM 360	43.20	LM 725	33.20
UAA 170	22.00	LM 377	30.40	TCA 730	38.40
UAA 180	22.00	LM 380	13.60	TCA 740	28.80
SFC 200	46.20	LM 381	17.80	LM 741 N8	3.80
L 200	26.40	LM 382	16.90	LM 747	7.50
DG 201	64.20	LM 386	12.50	LM 748	5.60
LM 204	61.40	LM 387	11.90	LM 750	27.60
TAA 221	11.00	LM 389	12.95	UA 753	19.20
ESM 231	45.00	LM 391	13.90	UA 758	19.60
TBA 231	12.00	TBA 400	18.00	TCA 760	20.80
TBA 240	23.80	TCA 420	23.50	LM 761	19.50
LM 305	11.30	TCA 440	23.70	LM 790	19.20
LM 307	10.70	TL 497	26.40	TBA 790	18.20
LM 308	13.00	DC 512	91.20	TBA 800	12.00
LM 309 K	20.40	NE 529	28.30	TBA 810	12.00
LM 310	25.50	NE 544	28.60	TBA 820	8.50
TAA 310	19.80	TAA 550	5.90	TCA 830 S	10.80
LM 311	7.80	LM 555	3.80	TBA 860	28.80
LM 317 T	15.50	NE 558	34.60	TAA 861	17.30
LM 317 K	28.50	LM 561	52.95	TCA 940	15.80
LM 318	23.50	LM 565	14.50	TBA 950	22.50
LM 320 H2	8.75	LM 566	24.40	TMS 1000	80.60
LM 323	67.60	TBA 570	14.40	TDA 1010	15.90
LM 324	7.20	NE 570	52.80	SAD 1024	192.80
LM 339	7.20	SAB 0600	36.00	TDA 1037	19.00

Spécial TV

BY 227 GP	1.70	BDX 53 C	7.90	22 MF 350v	6.80	JTDA 1151	8.80
BU 104	18.90	BDX 54 C	8.80	47 MF 350v	9.10	JTDA 1170SH	21.20
BU 109	19.70	BDX 77	9.10	100 MF 350v	15.25	JTDA 2020	
BU 126	18.00	BF 253 4 P	1.50	TAA 1205	7.80	AD2	26.90
BU 143	29.40	BF 259	5.50	TBA 120T	7.80	JTDA 2020	
BU 208	18.75	BF 758	4.60	TCA 900	6.50	AC2	30.00
BU 208 02	43.50	BRV 55 S 30	3.50	TDA 1002	16.80	TDA 2030 H	18.50
BU 208 A	18.80	350v 220 + 100	47	TBA 920	13.80	TDA 9400	48.50
BU 208 D	18.00	+ 82	42.50	TCA 650	45.10	TDA 2542	18.80
BU 326 A	16.80	TP 350v 220 + 100	+	TCA 660	45.10	TDA 3300	69.50
BUY 69 A	26.90	47 + 22	42.50	TDA 1004	28.50	TDA 9513	48.50
				TDA 1035	28.60	TEA 1020	31.50

Supports à souder

8 broches	1
-----------	---

OSCILLOSCOPES



Hamag

HM 103. Simple trace 10 MHz. 5 mV à 20 V/cm. Base de temps 0.2 sec. à 0.5 µsec. Testeur de composants incorporé.

2390 F

HM 203.4. Double trace 20 MHz. 5 mV à 20 V/cm. Montée 17.5 nsec. Retard balayage 100 nsec. à 1 sec. BTS 25 à 0.5 µsec. Exp. x 10. Testeur de composants incorporé TV (voir offre spéciale).

3650 F

NOUVEAU HM 204. Double trace 20 MHz. 5 mV à 20 V/cm. Montée 17.5 nsec. Retard balayage 100 nsec. à 1 sec. BTS 25 à 0.5 µsec. Exp. x 10. Testeur de composants incorporé TV (voir offre spéciale).

5270 F

HM 705. 2 x 70 MHz. 2 mV à 20 V/cm. Balayage retardé 100 nsec. à 1 sec. BT : 1 sec. à 50 nsec. Tube rectangulaire 8 x 10 (Vacc 14 KV).

7450 F

Nouveau HM 605

2 x 60 MHz

6748 F

Métrix OX 710



2 x 15 MHz. Sensibilité 5 mV à 20 V. Testeur de composants incorporé. Fonctions xy. MADE IN FRANCE.

2690 F

BK



Transistors testeurs

BK 510 **1639 F**

BK 520 B **2820 F**



Capacimètres

BK 820 **1999 F**

BK 830 **2790 F**

BK 880 **2170 F**

Générateurs de fonctions



BK 3010 **2720 F**

BK 3020 **4997 F**

GdA

Kr 102



350 F

771



743 F

651



830 F

770



943 F

Polytronic



385 F

Fluke

73



945 F

75



1095 F

77



1395 F

Perifelec

P20



249 F

P40



299 F

Microtest 80



264 F

680R

Supertester



399 F

King Electronic

RP20K



359 F

RP50KN



399 F

TK95



390 F

Géné MF
AM-FM 30



879 F

Métrix

MX 502 **889 F**

MX 522 **788 F**

MX 562 **1060 F**

MX 563 **2000 F**

MX 575 **2310 F**

AK

Capacimètre **942 F**

22 C **640 F**

18 R **640 F**

Thandar Sinclair

PFM 200 **1090 F**

TF 200 **3090 F**

HM 101 **99 F**

Prix **210 F**

HM 102 **210 F**

Prix **210 F**

Novotest

TS 250 **269 F**

TS 141 **349 F**

TS 161 **389 F**

Iskra

US 6 A **247 F**

6013 **899 F**



T100 **715 F**

T110 **860 F**

Tech 300A **1150 F**

3020 **1880 F**

Elc

TE 748 **239 F**

Monacor

Audio-générateur **1580 F**

AG 1000 **1453 F**

Générateur HF SG 1000 **1149 F**

Fréquence-mètre **1149 F**

MFC 600 **1149 F**

600 **1149 F**

600 **1149 F**

600 **1149 F**

600 **1149 F**

600 **1149 F**

600 **1149 F**

600 **1149 F**

600 **1149 F**

600 **1149 F**

600 **1149 F**

600 **1149 F**

600 **1149 F**

600 **1149 F**

600 **1149 F**

600 **1149 F**

600 **1149 F**

600 **1149 F**

600 **1149 F**

Centrad

312+



347 F

NOVOTEST



410 F

ALFA



292 F

ALIMENTATIONS

Elc

AL 781 **1300 F**

0 - 30 V, 5 A

Triple protection **219 F**

AL 784. 12.5 V, 3 A **230 F**

AL 786 **230 F**

5 V, 3 A

AL 811. Alimentation universelle **183 F**

3 - 4.5 - 6 - 7.5 - 9 - 12 V - 1 A

AL 812 **712 F**

0/30 V, 2 A

AL 745 AX **474 F**

2. 15 V, 0.3 A

BF 791 **750 F**

De 1 Hz à 1 MHz. Sinus.

Sortie 5 V efficaces

VOC

AL 55. 5 V, 3 A - 12 V, 2 A - 12 V, 0.5 A **492 F**

ESCORT

un
numérique
pour

499 F
seulement

Penta lecture Self-Service

Consultez ou
achetez
les ouvrages
techniques
grand choix de
manuels pour
l'informatique



Le saviez-vous?

Prenez une grenouille normale : elle saute. Coupez-lui les pattes (et gardez les soigneusement). Dites-lui de sauter. **Suippeur ! Elle ne saute pas. Nous venons de constater que couper les pattes d'une grenouille la rend sourde. CURIEUX NON !**

Le mois prochain nous vous donnerons la recette des cuisses de grenouille à la provençale.

Prix TTC donnés à titre indicatif pouvant varier en fonction de la parité monétaire.

Emotifs



s'abstenir

Attention
quand vous téléphonerez nos prix sont
dangereux

Penta 8

34, rue de Turin, 75008 PARIS - Tél. 293.41.33.
Métro : Liège, St-Lazare, Place Clichy. Telex 614789.

Penta 13

10 bd Arago, 75013 PARIS - Tél. 336.26.05.
Métro : Gobelins (service correspondance et magasin).

Penta 16

5, rue Maurice Bourdet, 75016 PARIS - Tél. 524.23.16.
(Pont de Grenelle) - Métro Charles Michels -
Bus 70/72 : Maison de l'ORTF.

Les illustrations ne sont pas
tout à fait contractuelles

SERVICE

CIRCUITS IMPRIMÉS

Les circuits imprimés dont les références figurent sur cette page correspondent à des réalisations sélectionnées par la rédaction suivant deux critères :

- 1) difficulté de reproduction,
- 2) engouement présumé (d'après votre courrier et les enquêtes précédemment effectuées).

Nous sommes contraints d'effectuer un choix car il est impossible d'assurer un stock sur toutes les réalisations publiées. Par ailleurs, cette rubrique est un service rendu aux lecteurs et non une contrainte d'achat : les circuits seront toujours dessinés de

façon à ce qu'ils soient aisément reproductibles avec les moyens courants.

De même, pour ne pas contraindre nos amis revendeurs spécialisés à tenir en stock toutes les références mentionnées, nous supprimons le réseau de distribution.

Ces circuits sont disponibles auprès des professionnels qui en font la demande et à notre rédaction (par courrier uniquement).

Dans le deuxième cas, se conformer aux indications portées sur la carte de commande insérée dans l'encart « fiches ».

Circuits imprimés de ce numéro :

Références	Article	Prix estimatif
EL 433 A	Préampli (carte IR de base)	28 F
EL 433 B	Préampli (carte IR codage)	38 F
EL 433 C	Synthé: alimentation	46 F
EL 433 D	Synthé: carte oscillateur	58 F

Circuits imprimés des cinq numéros précédents :

Références	Article	Prix estimatif
EL 426 A	Interface ZX81	48 F
EL 426 B	Synthé de fréquence ZX81	32 F
EL 426 C	Platine TV Siemens	112 F
EL 426 D	Clavier (Platine TV)	40 F
EL 426 E	Affichage (Platine TV)	18 F
EL 427 A	Carte de transc. (TV-SDA210)	60 F
EL 427 B	Commutateur bicourbe Plat. princ. ..	114 F
EL 427 C	Commutateur bicourbe Alimentation ..	30 F
EL 427 D	Comm. bicourbe Ampli de synch. ..	16 F
EL 427 E	Carte μ Z80	68 F
EL 428 A	Platine décodeur PAL-SECAM	102 F
EL 428 B	Carte Péritel	48 F
EL 428 C	Sommeur RVB	18 F
EL 428 D	Extension EPROM ZX81	18 F
EL 428 E	Ampli téléphonique	24 F
EL 429 A	Carte de transcodage	66 F
EL 429 B	Bargraph 16 LED	66 F
EL 430 A	Ventilateur thermostatique	30 F
EL 430 B	Synthétiseur RC	50 F
EL 430 C	Tête HF 72 MHz	34 F
EL 430 D	HF 41 MHz	34 F
EL 431 A	Alim. et interface pour carte à Z 80 ..	42 F
EL 431 B	Booster 2 x 23 W	44 F
EL 432 A	Centrale de contrôle batterie	20 F
EL 432 B	Centrale convertisseur	14 F
EL 432 C	Centrale shunt	8 F
EL 432 D	Séquenceur caméra 1	26 F
EL 432 E	Séquenceur caméra 2	36 F
EL 432 F	Millichmètre	40 F

Certains circuits imprimés de réalisations antérieures aux six derniers numéros sont encore disponibles en petite quantité et peuvent être commandés directement à notre rédaction.

Références	Article	Prix estimatif
EL 409 A	Voltmètre digital (affichage)	80 F
EL 409 B	Voltmètre digital (convertisseur A/D) ..	10 F
EL 417 A	Préampli guitare	86 F
EL 417 B	Allumage électronique	68 F
EL 418 A	Récepteur IR + affichage	80 F
EL 418 B	Émetteur I.R. pour tuner	20 F
EL 418 C	Platine clavier pour l'émetteur I.R. ..	12 F
EL 418 D	Carte vobulation GF 2	56 F
EL 418 E	Carte ampli RPG 50	46 F
EL 419 B	Système d'appel secteur, émet.	20 F
EL 419 C	Système d'appel secteur, récept.	26 F
EL 419 D	Système d'appel secteur, répét.	14 F
EL 419 F	GF2 générateur de salves	68 F
EL 420 A	Petite boîte rigolote	28 F
EL 420 C	Voltmètre auto	10 F
EL 421 A	B. Sitter, platine de puissance	20 F
EL 421 B	B. Sitter, platine de commande	24 F
EL 422 E	Alimentation, Platine TV	64 F
EL 422 F	Chenillard musical	54 F
EL 422 G	Platine synthèse Em. R/C	20 F
EL 423 D	Platine FI multistandard	82 F
EL 424 A	Cinémomètre, carte principale	130 F
EL 424 B	Cinémomètre, carte affichage	28 F
EL 424 C	Programmation d'Eprom, carte 1	150 F
EL 424 D	Programmation d'Eprom, carte 2	140 F
EL 424 E	Programmation d'Eprom, carte alim. ..	72 F
EL 424 F	Programmation d'Eprom, carte aff.	36 F
EL 425 A	Générateur de sons complexes	30 F
EL 425 B	Connecteur	16 F
EL 425 C	Rx 41 MHz à synthèse	42 F
EL 425 D	CR 80, platine principale (n° 424) ...	122 F
EL 425 E	CR 80, carte vu-mètre	24 F
EL 425 F	CR 80, carte horloge	50 F

Représentation d'une surface gauche dans le plan avec ORIC-1

Après la dimension 2 quoi de plus logique que la dimension 3 ? Les deux précédents programmes ont doté votre ORIC de possibilités intéressantes : tracé de courbes mathématiques ou tracé des courbes représentatives des fonctions de transfert des filtres. La représentation de surfaces dans le plan est probablement beaucoup moins utile mais certainement beaucoup plus spectaculaire. Nous verrons que chaque surface, ou volume, sera représenté par un nombre fini de courbes appartenant à la surface. Chaque courbe étant obtenue en fixant une des variables, on est alors ramené au problème précédent représentation de $y = f(x)$.


Les différents types de coordonnées dans l'espace

Que nos lecteurs se rassurent, les quelques formules mathématiques qui vont suivre sont extrêmement







simples, elles ne poseront aucun problème, nul doute n'est permis, à tous les possesseurs d'ORIC ayant assimilé les règles du BASIC.

Dans le numéro 431 de Radio Plans nous avons vu qu'il existait plusieurs solutions pour caractériser la position du point M dans le plan ;






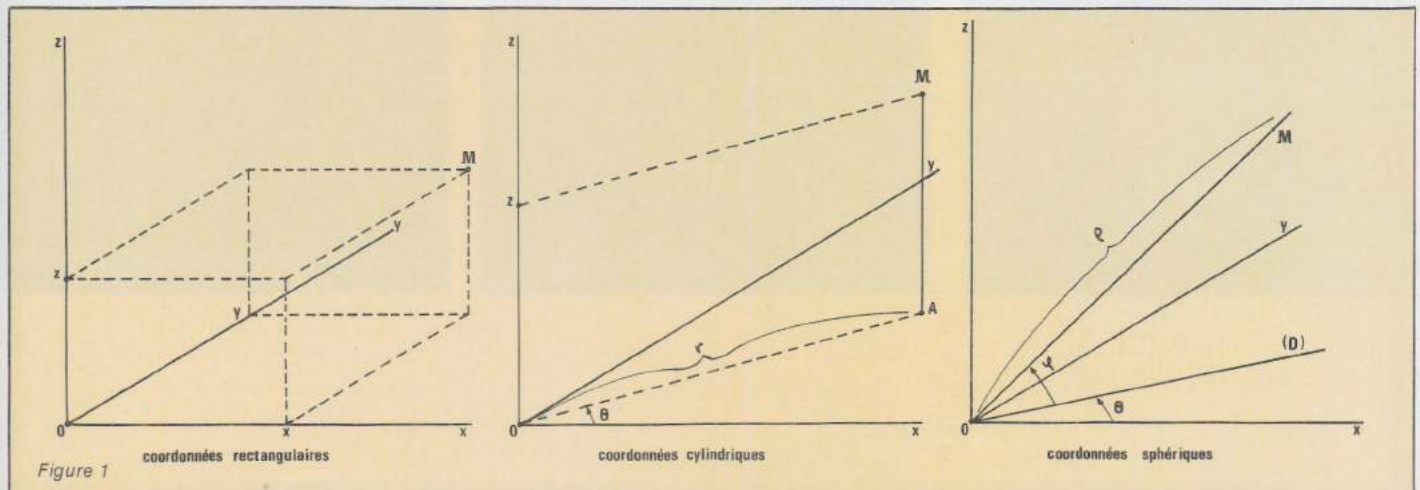
coordonnées rectangulaires ou coordonnées polaires. Dans l'espace, défini par trois axes x , y , z la position du point M peut être caractérisée par des coordonnées rectangulaires, cylindriques ou semi-cylindriques, ou coordonnées sphériques. La figure 1 récapitule ces diverses possibilités.




Représentation d'une surface gauche dans

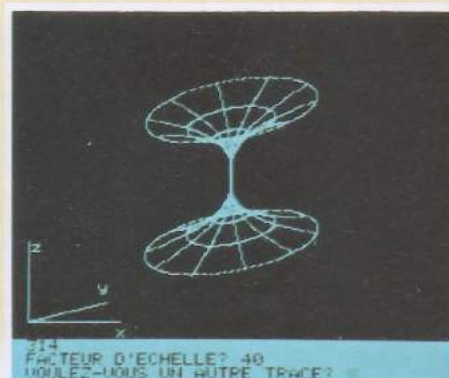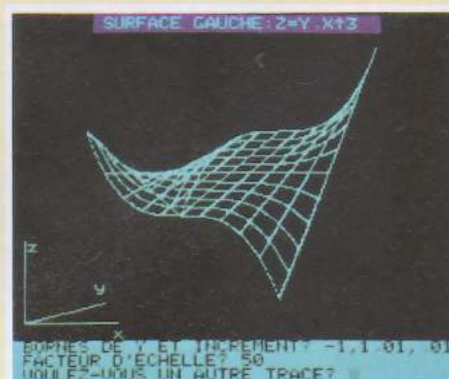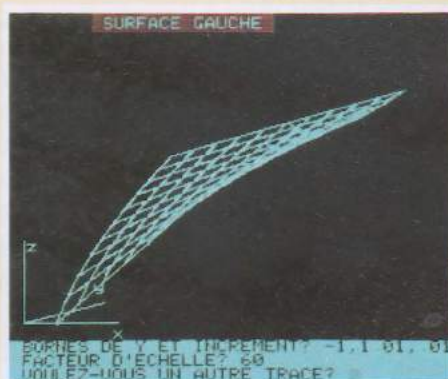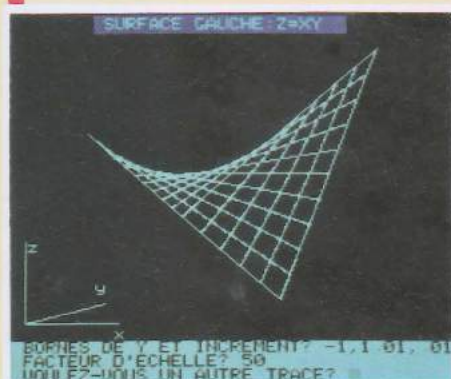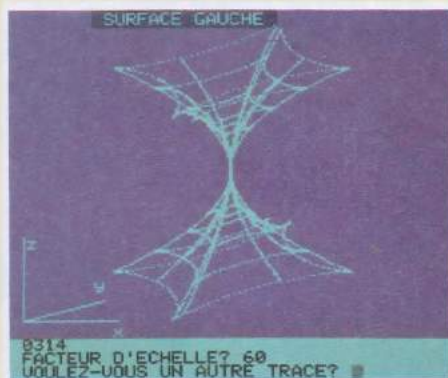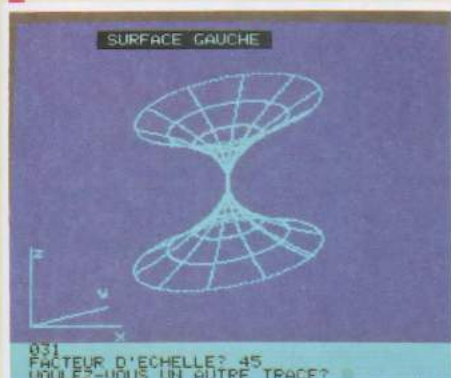

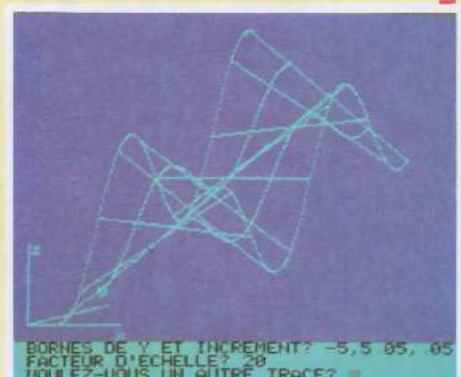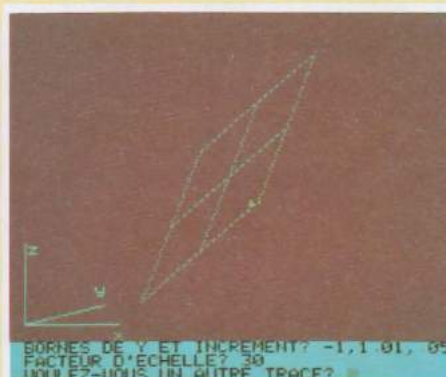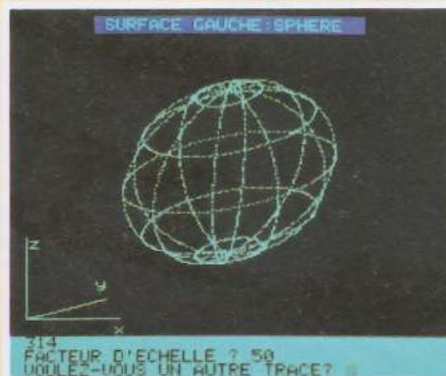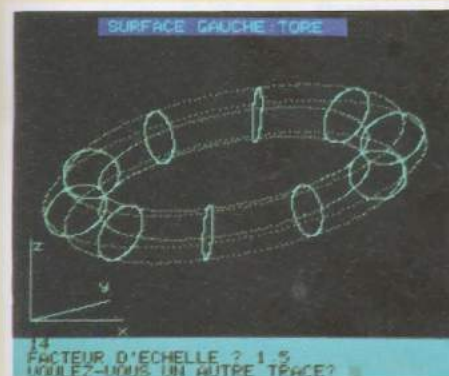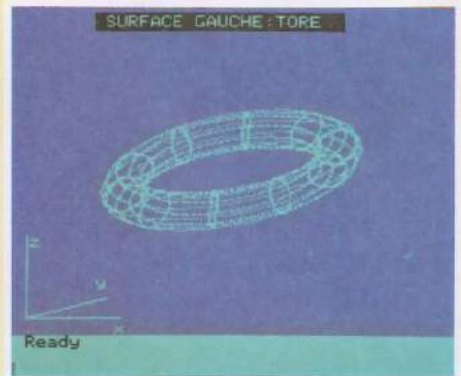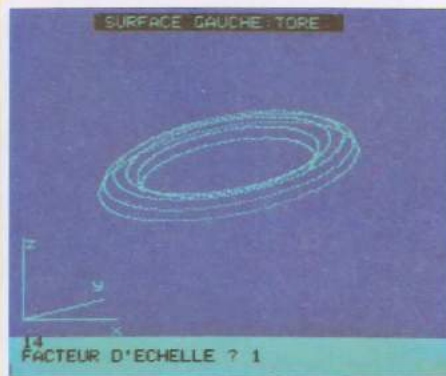le plan avec Oric-1 (résultats sur écran)



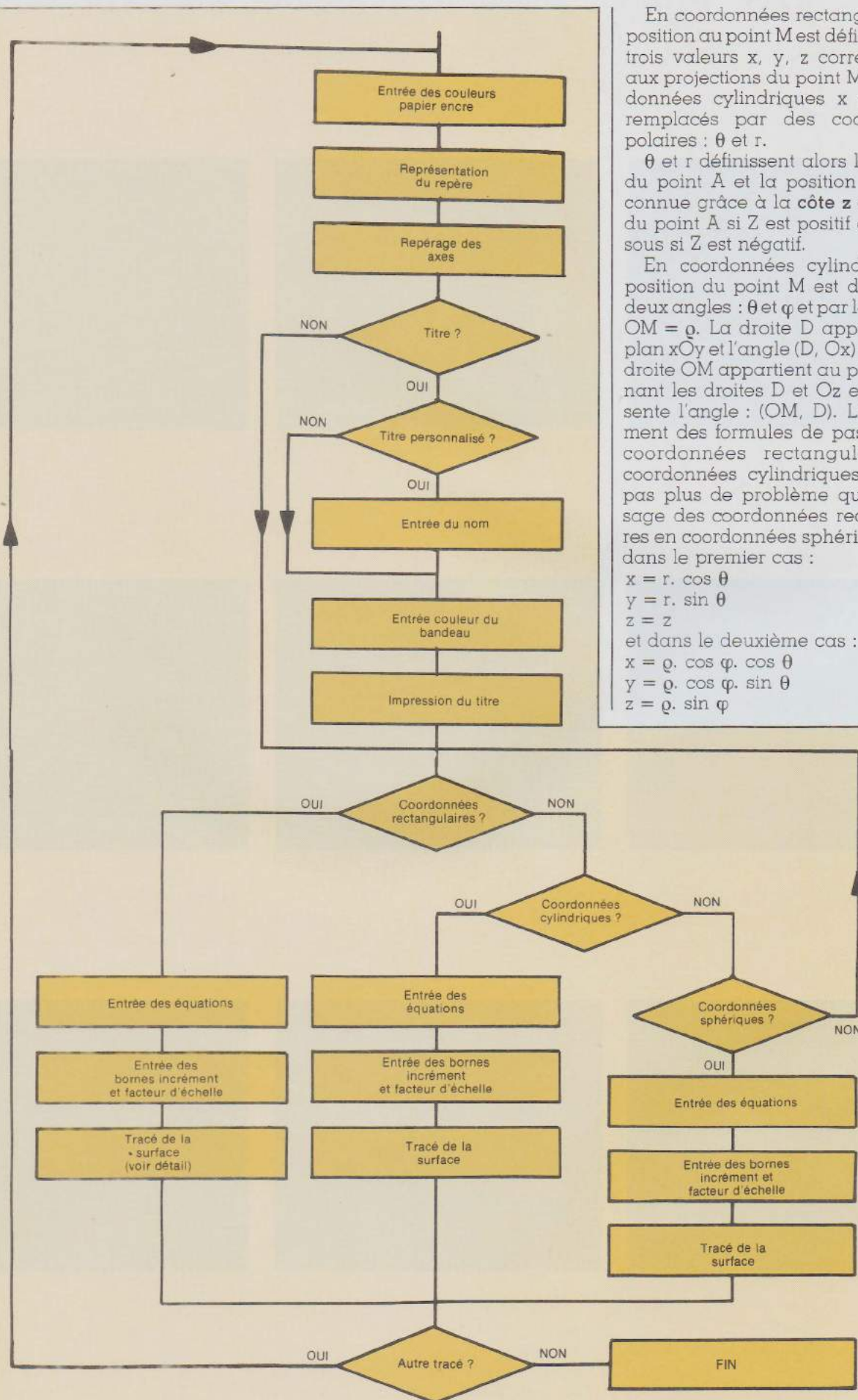

En coordonnées rectangulaires la position au point M est définie par les trois valeurs x , y , z correspondant aux projections du point M. En coordonnées cylindriques x et y sont remplacés par des coordonnées polaires : θ et r .

θ et r définissent alors la position du point A et la position de M est connue grâce à la cote z au dessus du point A si Z est positif et au-dessous si Z est négatif.

En coordonnées cylindriques la position du point M est définie par deux angles : θ et φ et par la distance $OM = \rho$. La droite D appartient au plan xOy et l'angle (D, Ox) vaut θ . La droite OM appartient au plan contenant les droites D et Oz et φ représente l'angle : (OM, D) . L'établissement des formules de passage des coordonnées rectangulaires en coordonnées cylindriques ne pose pas plus de problème que le passage des coordonnées rectangulaires en coordonnées sphériques on a dans le premier cas :

$$x = r \cdot \cos \theta$$

$$y = r \cdot \sin \theta$$

$$z = z$$

et dans le deuxième cas :

$$x = \rho \cdot \cos \varphi \cdot \cos \theta$$

$$y = \rho \cdot \cos \varphi \cdot \sin \theta$$

$$z = \rho \cdot \sin \varphi$$

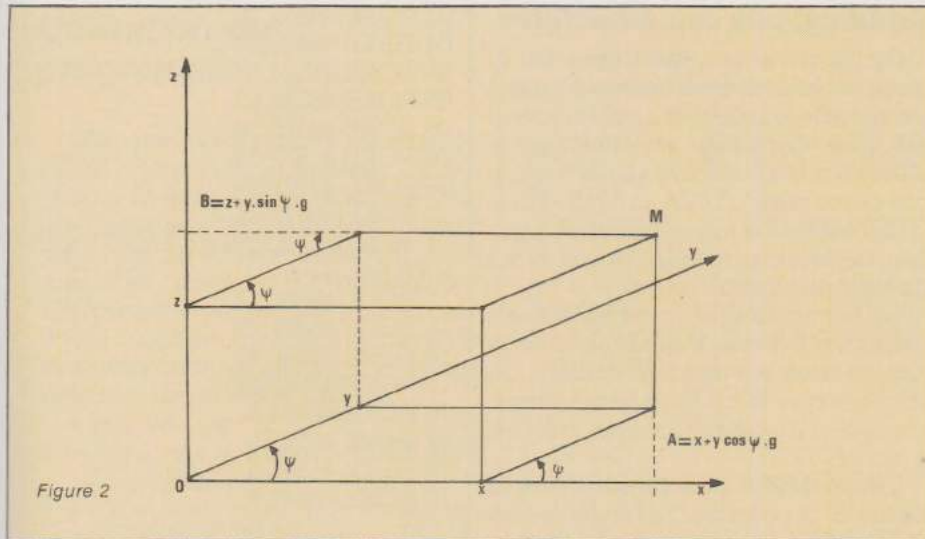


Figure 2

Notion de perspective et représentation d'un volume dans le plan

Si l'on observe le schéma de la figure 2 et si l'on considère que les angles $\widehat{yOx}$, $\widehat{zOy}$ sont des angles droits vus en perspective, le volume dessiné est bien évidemment un parallélépipède rectangle. Bien sûr l'angle $\widehat{yOx}$ est différent de $\pi/2$ mais correspond à l'angle tel qu'il paraît vu à une certaine distance dans une position donnée. Dans le plan zOx l'angle φ a une valeur inférieure à $\pi/2$ et vaut généralement $\pi/4$ (45°) ou $\pi/6$ (30°).

Il est alors facile de déterminer l'abscisse A et l'ordonnée B du point M si l'on considère que l'image est plane dans le plan zOx . On peut introduire une notion de grandissement correspondant au facteur multiplicatif qu'il faut appliquer à la distance Oy pour obtenir la distance qui paraît vue. A et B sont exprimés en fonction des coordonnées x, y, z du point M, de l'angle φ et du facteur de grandissement g.

Esthétiquement $g = 0,75$ donne les meilleurs résultats avec $\varphi = 30^\circ$.

Les relations $A = f(x, y, z)$ et $B = g(x, y, z)$ s'écrivent :

$$A = x + 0, \cdot y$$

$$B = z + 0, \cdot y$$

Ces deux relations font partie du programme et peuvent être modifiées sans aucun problème. Les nombreuses photos qui illustrent cet article ont été prises avec $\varphi = \pi/4$ et $g = 1/\sqrt{2}$. A et B s'écrivent simplement :

$$A = x + 0,5 \cdot y$$

$$B = z + 0,5 \cdot y$$

mais ne donnent pas le meilleur résultat esthétique. La formule donnant A figure aux lignes 600, 850 et

1100 et B aux lignes 610, 860 et 1110. On choisira selon ses goûts l'un ou l'autre couple de valeurs : (0,375, 0.650) ou (0.5, 0.5).

Le programme

Contrairement au programme utilisé pour le tracé des courbes en coordonnées polaires, qui devrait être modifié pour passer en coordonnées rectangulaires, le programme que nous vous proposons aujourd'hui interprète les équations de la surface ou du volume en coordonnées rectangulaires cylindriques ou sphériques sans aucune modification.

En détaillant l'organigramme, on constate que le début du programme est consacré à la mise en page : génération du titre, choix des couleurs, tracé d'un système d'axe, en bas et à gauche de l'écran, rappelant qu'il s'agit d'une vue en perspective. Le choix des coordonnées s'effectue par l'utilisateur, après l'exécution du programme, il est possible de demander un nouveau tracé.

Dans cet organigramme général on remarque la notation tracé de la surface, en fait cette notation doit être traduite d'une manière plus rigoureuse par calcul et tracé de la surface en fixant une des trois variables.

Le deuxième organigramme, représenté à la figure 4 rend compte de toutes les opérations regroupées sous la notation : «tracé de la surface».

La surface étant exprimée par : $z = f(x, y)$, pour x fixé on trace $z = f(y)$ puis on incrémente x et on trace une deuxième courbe $z = f(y)$ et ainsi de suite jusqu'aux limites. La surface est obtenue en pratiquant la

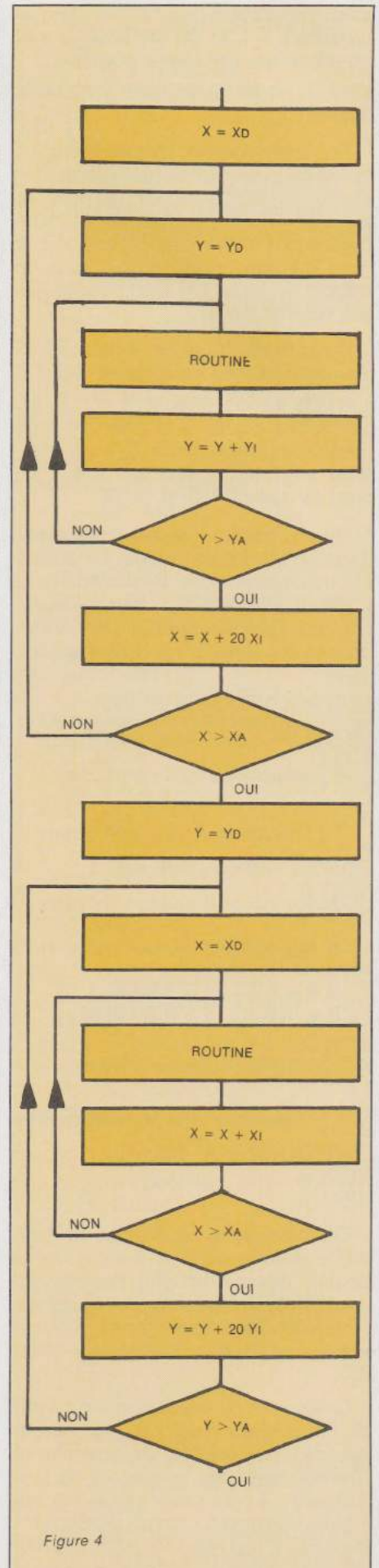


Figure 4

même opération avec y. On fixe y et on trace $z = f(x)$, on incrémente y et on trace une deuxième courbe :

$z = f(x)$ et ainsi de suite jusqu'aux limites.

En coordonnées cylindriques on opère de la même manière seules les variables changent. On dispose de $x = f(z, \theta)$ et $y = g(z, \theta)$, on commence par tracer $x = f(\theta)$ et $y = g(\theta)$ pour diverses valeurs de z puis on trace $x = f(z)$ et $y = g(z)$ pour diverses valeurs de θ .

De la même manière en coordonnées sphériques on dispose de :

$x = f(\theta, \varphi)$, $y = g(\theta, \varphi)$, $z = h(\theta, \varphi)$. On trace $x = f(\theta)$, $y = g(\theta)$, $z = h(\theta)$ pour plusieurs valeurs de φ puis ensuite $x = f(\varphi)$, $y = g(\varphi)$, $z = h(\varphi)$ pour plusieurs valeurs de θ .

Dans chaque cas on aura donc deux boucles imbriquées. Le pas de la boucle intérieure devant être inférieur au pas de la boucle extérieure. Ou plus précisément si l'on considère le cas des coordonnées sphériques :

```
FOR  $\varphi = \theta$  TO PI STEP PI/5
FOR  $\theta = 0$  TO PI STEP PI/100
 $x =$ 
 $y =$  } équations de la surface.
 $z =$ 
 $A =$ 
 $B =$  } relations A et précédentes
CURSET 120 + A, 100 - B, 1
NEXT  $\theta$ 
NEXT  $\varphi$ 
pour la première boucle et pour la
seconde boucle:
FOR  $\theta = 0$  TO PI STEP PI/5
FOR  $\varphi = 0$  TO PI STEP PI/100
 $x =$ 
 $y =$  } équations de la surface
 $z =$ 
 $A =$ 
 $B =$  } relations A et B précédentes
CURSET 120 + A, 100 - B, 1
NEXT  $\varphi$ 
NEXT  $\theta$ 
```

On remarque que dans la première double boucle, θ est dans la boucle interne et que l'incrément vaut $PI/100$ et que dans la deuxième double boucle, θ est dans la boucle extérieure et que l'incrément vaut $PI/5$.

Le rapport de ces incréments vaut 20. Ce rapport a été pris en compte lors de l'écriture du programme et l'introduction des bornes et de l'incrément ne concernera que 3 paramètres. Exemple : borne de départ : 0, borne d'arrivée : PI, PAS : $PI/100$. $PI/5$ sera calculé automatiquement.

Modifications des caractères

On remarquera que dans les lignes précédentes nous avons utilisé les caractères grecs θ et φ . En effet il est plus agréable et plus rapide d'écrire ces caractères que le nom de ces caractères : TETA ou PHI. Votre ORIC est tout à fait capable d'imprimer de tels caractères, le tout étant de lui apprendre.

Le graphisme d'un caractère est défini par 8 octets. Pour chaque octet l'impression est dans la couleur du fond lorsque le bit est à zéro et dans la couleur de l'encre lorsque le bit est à 1.

Il est possible, comme le montre la figure 5, de générer les deux lettres grecques θ et φ souvent utilisées dans les programmes mathématiques. Ces deux lettres remplaceront sur le clavier les deux caractères J et K.

Dans chaque octet les deux premiers et le dernier bit sont à zéro et dans le dernier octet tous les bits sont à zéro.

On écrira le programme de la manière suivante :

```
01 REM ** représentation d'UNE
SURFACE GAUCHE **
02 REM ** REMPLACEMENT DE J
PAR TETA **
```

```
03 POKE 46672,28
04 POKE 46673,34
05 POKE 46674,34
06 POKE 46675,62
07 POKE 46676,34
08 POKE 46677,34
09 POKE 46678,28
10 POKE 46679,00
11 REM ** REMPLACEMENT DE K
PAR PHI **
12 POKE 46680,12
13 POKE 46681,42
14 POKE 46682,42
15 POKE 46683,28
16 POKE 46684,8
17 POKE 46685,8
18 POKE 46686,8
19 POKE 46687,0
```

Et l'on continue 20... 30, jusqu'à 1170. A chaque fois que l'on rencontre θ , on frappe J et à chaque fois que l'on rencontre φ on frappe K. L'introduction des équations d'une surface est rendue beaucoup plus aisée, en effet : $x = \cos(\text{TETA}) * \cos(\text{PHI})$ devient $x = \cos(\theta) * \cos(\varphi)$. Cette opération n'est — heureusement — pas irréversible, la modification n'est prise en compte qu'après l'ordre RUN et les lettres J et K reprendront leur aspect normal dès que l'on aura frappé NEW.



Utilisation du programme

Dès que l'ordre RUN est envoyé l'ORIC demande la couleur du papier, puis ensuite la couleur de l'encre. Tous les coups sont permis mais pour les premiers essais il vaut mieux se contenter d'un dessin lisible prenant un papier noir et une encre blanche. Le titre et le nom de la surface sont facultatifs. On obtient trois solutions différentes :

- 1 - pas de titre.
- 2 - Titre sans nom : SURFACE GAUCHE
- 3 - Titre avec nom, par exemple : SURFACE GAUCHE : ELLIPSOÏDE

Par définition une surface est dite gauche lorsqu'elle ne peut appartenir à un plan : un carré, un rectangle, un triangle, la surface intérieure à une cardioïde, une astroïde, etc. peuvent être représentés dans un plan et ne sont donc pas des surfaces gauches. Par contre une sphère, un cône, un prisme, un paraboloïde, etc., ne pouvant être représentés dans un plan sont des surfaces gauches.

L'exécution du programme se poursuit par la demande :

COORDONNÉES RECTANGULAIRES ?

à laquelle on répond par O pour OUI et N pour NON suivi de Return. On obtient alors l'impression du message suivant :

ÉCRIRE $z = F(x, y)$ EN 590 PUIS FAIRE RUN 450. Dès que ce message disparaît le programme est arrêté et il n'existe aucun problème de temps pour écrire l'équation de la surface par exemple :

590 Z = X * Y

RUN 450

Suivi du message :

BORNES DE X ET INCREMENT ? auquel on répond par

- 1, 1.01, 0.01 puis

BORNES DE Y ET INCREMENT ?, de la même manière

- 1, 1.01, 0.01 puis

FACTEUR D'ÉCHELLE ? et finalement

50

On assiste ensuite au tracé de la surface.

Dès que l'exécution est achevée ORIC imprime un nouveau message :

VOULEZ-VOUS UN AUTRE TRACÉ ?

Si la réponse est O pour OUI on est ramené au début du programme, si la réponse est NON on sort du programme. Dans le cas d'un nouveau

tracé on doit à nouveau définir la mise en page : couleur du papier, couleur du texte, titre et couleur du cartouche. Le choix du type de coordonnées est ensuite exécuté :

COORDONNÉES RECTANGULAIRES ? N

COORDONNÉES CYLINDRIQUES ? O

Suivi immédiatement du message : ÉCRIRE $X = F(z, \theta)$ ET $Y = G(z, \theta)$ EN 830 ET 840 PUIS FAIRE RUN 690

On pourra essayer pour un cône :

830 X = Z * COS (θ)

840 Y = Z * SIN (θ)

RUN 690

BORNES DE Z ET INCREMENT ?

0, 1.01, 0.01

BORNES DE θ ET INCREMENT ?

0, 6.28, 0.0314

FACTEUR D'ÉCHELLE ? 40

Dans le cas des coordonnées sphériques le processus est tout à fait similaire :

COORDONNÉES RECTANGULAIRES ? N

COORDONNÉES CYLINDRIQUES ? N

COORDONNÉES SPHÉRIQUES ? O

Suivi du message :

ÉCRIRE LES ÉQUATIONS EN 1070, 1080, 1090 PUIS RUN 940.

Pour le tracé d'une sphère on aura :

1070 X = COS (θ) * COS (φ)

1080 Y = COS (θ) * SIN (φ)

1090 Z = SIN (θ)

RUN 940

BORNES DE θ ET INCREMENT ?

0, 6.28, 0.0314

BORNES DE φ ET INCREMENT ?

0, 6.28, 0.0314

FACTEUR D'ÉCHELLE ? 50

On pourra essayer les exemples suivants qui demandent des temps d'exécution différents proportionnels à la difficulté du calcul.

En coordonnées cylindriques

830 X = Z² * COS (θ)

840 Y = Z² * SIN (θ)

- 1, 1, 0.01

0, 6.28, 0.0314

45

qui donne un cône généré par la rotation d'une parabole.

830 X = Z² * (COS(θ))³

840 Y = Z² * (SIN(θ))³

- 1, 1.01, 0.01

0, 6.28, 0.0314

60

qui donne une pyramide à base d'astroïde et à décroissance parabolique. 830 X = COS (θ)

840 Y = SIN (θ)

- 1, 1.01, 0.01

0, 6.28, 0.01

80

pour un cylindre.

Pour un cône généré par une droite

830 X = Z * COS (θ)

840 Y = Z * SIN (θ)

0, 1.01, 0.01

0, 6.28, 0.0314

40

En changeant les bornes de Z, et en conservant les équations précédentes, on obtient un cône double. - 1, 1.01, 0.01

Le paraboloïde est obtenu en remplaçant Z par SQR(Z) dans les équations précédentes.

830 X = SQR(Z) * COS (θ)

840 Y = SQR(Z) * SIN (θ)

0, 1.01, 0.01

0, 6.28, 0.0314

50

830 X = Z³ * COS(θ)

840 Y = Z³ * SIN (θ)

- 1, 1.01, 0.01

0, 6.28, 0.0314

40

Paraboloïde elliptique:

830 X = 0.4 * SQR(Z) * COS (θ)

840 Y = SQR(Z) * SIN (θ)

0, 1.01, 0.01

0, 6.28, 0.0314

On essaiera ensuite les surfaces exprimées sous la forme $Z = F(X, Y)$ en passant en coordonnées rectangulaires.

590 Z = X * Y

- 1, 1.01, 0.01

- 1, 1.01, 0.01

50

590 Z = X/(Y + 2)

avec les mêmes bornes que 9

590 Z = Y * X³

avec les mêmes bornes que 9

590 Z = X² * Y²

avec les mêmes bornes que 9

Et pour finir les courbes en coordonnées sphériques qui demandent le temps d'exécution le plus long.

Pour un tore on a:

1070 X = (10 * COS (θ) + 50) * COS (φ)

1080 Y = (10 * COS(θ) + 50) * SIN (φ)

avec les bornes :

0, 6.28, 0.0314

0, 6.28, 0.0314

1

pour une sphère

1070 X = COS (θ) * COS (φ)

1080 Y = COS (θ) * SIN (φ)

1090 Z = SIN (θ)

0, 6.28, 0.0314

0, 6.28, 0.0314

50

pour une éllipsoïde:

1070 X = 0.4 * COS (θ) * COS (φ)

Y = 0.8 * COS (θ) * SIN (φ)

Z = SIN (θ)

avec les mêmes bornes qu'en 14

Notons que l'exécution de tous ces exemples demande un temps relatif-

LISTING
Représentation d'une surface gauche ou d'un volume dans le plan.

```

10 REM ** REPRÉSENTATION D'UNE SURFACE GAUCHE **
20 INPUT " COULEUR DU PAPIER " ; P
30 INPUT " COULEUR DE L'ENCRE " ; E
40 HIRSE
50 PAPER C : INK E
60 REM ** REPRÉSENTATION DU REPÈRE **
70 CURSET 12, 139, 1
80 DRAW 0,50, 1
90 DRAW 50, 0, 1
100 CURSET 12, 189, 1
110 DRAW 43, -12, 1
120 REM ** REPÉRAGE DES AXES **
130 CURSET 60, 192, 0
140 CHAR 120, 0, 1
150 CURSET 50, 164, 0
160 CHAR 121, 0, 1
170 CURSET 14, 139, 0
180 CHAR 122, 0, 1
190 INPUT " VOULEZ-VOUS UN TITRE " ; R$
200 IF R$ = " N " THEN GOTO 400
210 REM ** IMPRESSION DU TITRE **
220 AS = " SURFACE GAUCHE "
230 INPUT " CETTE SURFACE A-T-ELLE UN NOM " ; R$
240 IF R$ = " N " THEN GOTO 250 ELSE GOTO 270
250 CS = AS
260 GOTO 290
270 INPUT " QUEL EST LE NOM DE CETTE SURFACE " ; B$
280 CS = AS + " " + B$
290 REM ** IMPRESSION DU TITRE
300 CURSET 48, 5, 0
310 INPUT " COULEUR DU BANDEAU " ; C
320 FILL 11, 1, 16 + C
330 CURSET 48 + 7 * LEN (CS), 5, 0
340 FILL, 11, 1, 16 + P
350 CURSET 48, 7, 0
360 FOR C = 1 TO LEN (CS)
370 CHAR ASC (MID$ (CS, C, 1)), 0, 1
380 CURMOV 6, 0, 0
390 NEXT C
400 INPUT " COORDONNÉES RECTANGULAIRES " ; R$
410 IF R$ = " N " THEN GOTO 640
420 PRINT " ÉCRIRE Z = F(X,Y) EN 590 PUIS FAIRE RUN 450 "
430 WAIT 600
440 STOP
450 INPUT " BORNES DE X ET INCRÉMENT " ; XD, XA, XI
460 INPUT " BORNES DE Y ET INCRÉMENT " ; YD, YA, YI
470 INPUT " FACTEUR D'ÉCHELLE " ; FE
480 FOR X = XD TO XA STEP 20 * XI
490 FOR Y = YD TO YA STEP YI
500 GOSUB 590
510 NEXT Y
520 NEXT X
530 FOR Y = YD TO YA STEP 20 * YI
540 FOR X = XD TO XA STEP XI
550 GOSUB 590
560 NEXT X
570 NEXT Y
580 GOTO 1140
590 (Z = f(X, Y))
600 A = (X + 0,5 * Y) * FE
610 B = (Z + 0,5 * Y) * FE
620 CURSET 120 + A, 100 - B, 1
630 RETURN
640 INPUT " COORDONNÉES CYLINDRIQUES " ; R$
650 IF R$ = " N " THEN GOTO 890
660 PRINT " ÉCRIRE X = F(Z, TETA) ET Y = G(Z, TETA) EN 830 ET
840 PUIS RUN 690 "
670 WAIT 600
680 STOP
690 INPUT " BORNES DE Z ET INCRÉMENT " ; ZD, ZA, ZI
700 INPUT " BORNES DE TETA ET INCRÉMENT " ; TD, TA, TI
710 INPUT " FACTEUR D'ÉCHELLE " ; FE
720 FOR Z = ZD TO ZA STEP 20 * ZI
730 FOR TETA = TD TO TA STEP TI
740 GOSUB 830
750 NEXT TETA
760 NEXT Z
770 FOR TETA = TD TO TA STEP 20 * TI
780 FOR Z = ZD TO ZA STEP ZI
790 GOSUB 830
800 NEXT Z
810 NEXT TETA
820 GOTO 1140
830 (X = F(Z, TETA))
840 (Y = G(Z, TETA))
850 A = (X + 0,5 * Y) * FE
860 B = (Z + 0,5 * Y) * FE
870 CURSET 120 + A, 100 - B, 1
880 RETURN
890 INPUT " COORDONNÉES SPHÉRIQUES " ; R$
900 IF R$ = " N " THEN GOTO 400
910 PRINT " ÉCRIRE LES EQUATIONS EN 1070, 1080, 1090, PUIS
RUN 940 "
920 WAIT 600
930 STOP
940 INPUT " BORNES DE TETA ET INCRÉMENT " ; TD, TA, TI
950 INPUT " BORNES DE PHI ET INCRÉMENT " ; HD, HA, HI
960 INPUT " FACTEUR D'ÉCHELLE " ; FE
970 FOR TETA = TD TO TA STEP 20 * TI
980 FOR PHI = HD TO HA STEP HI
990 GOSUB 1070
1000 NEXT PHI
1010 NEXT TETA
1020 FOR PHI = HD TO HA STEP 20 * HI
1030 FOR TETA = TD TO TA STEP TI
1040 GOSUB 1070
1050 NEXT TETA
1060 NEXT PHI
1065 GOTO 1140
1070 (X = F(TETA, PHI))
1080 (Y = G(TETA, PHI))
1090 (Z = H(TETA, PHI))
1100 A = (X + 0,5 * Y) * FE
1110 B = (Z + 0,5 * Y) * FE
1120 CURSET 120 + A, 100 - B, 1
1130 RETURN
1140 INPUT " VOULEZ-VOUS UN AUTRE TRACE " ; R$
1150 IF R$ = " N " THEN GOTO 1170
1160 GOTO 20
1170 END

```

vement important. Il faut environ une minute pour les courbes les plus simples exprimées en coordonnées rectangulaires et 15 minutes pour les surfaces les plus compliquées en coordonnées sphériques. De beaux après-midis en perspective... A propos du programme du tracé des courbes exprimées en coordonnées polaires un lecteur nous propose la modification suivante :

Suppression de la ligne 40 qui devient : 05 HIRSE. Quant à nous, nous rectifions les modifications concernant les courbes exprimées en coordonnées rectangulaires et énoncées dans le dernier paragraphe.

On aura bien entendu :
350 FOR X = -A TO B STEP C

Puis
370 Y = F(X)
380 S X * FE
390 T = Y * FE

Et finalement
410 CURSET 123 + S, 100-T, 1.

Nous espérons bientôt continuer à démontrer que les microordinateurs ne sont pas seulement des jouets. Dans bien des cas la «maintaille» peut être d'un grand secours à la «quincaillerie». Ou autrement dit le Soft vient en aide au Hard.

F. de DIEULEVEULT.




MIXMAX :

Temps

Difficulté

Dépense

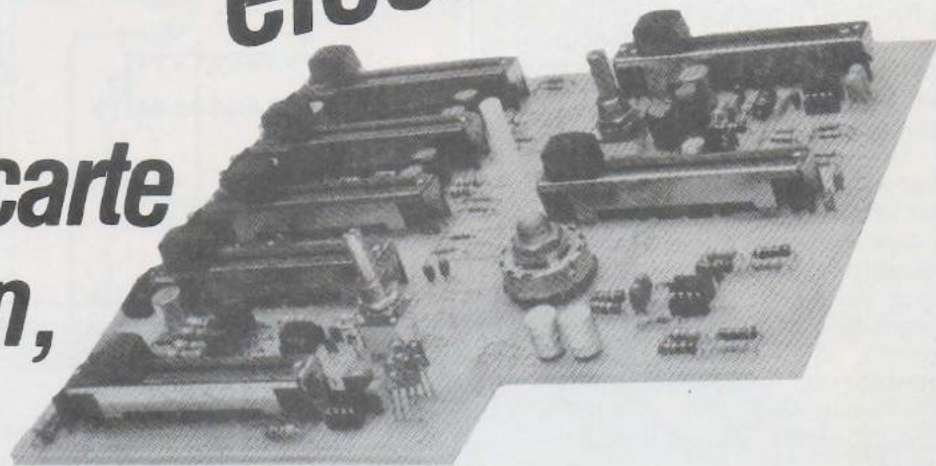2^e partie : carte alimentation, Vu-mètre



Aujourd'hui c'est avec la carte alimentation ainsi que le schéma théorique de la carte VU-METRE que nous allons poursuivre notre étude entamée le mois dernier. La carte correcteur-VU-METRE et surtout la réalisation mécanique seront décrites dans la troisième et dernière partie contrairement à ce que nous avons au départ envisagé. Mais avant toute chose, revenons sur la description de la carte principale pour signaler quelques corrections à apporter.

Corrections sur la carte principale

Nous tenons tout de suite à rassurer ceux qui auraient déjà fait un tirage du circuit imprimé, celui-ci en effet ne comporte aucune erreur si ce n'est le débordement d'une pastille sur une piste adjacente (pastille recevant une extrémité du strap situé entre les deux résistances R₁₄). Un coup de cutter suffira à supprimer cette liaison indésirable.

Autre point, certaines références sont manquantes en nomenclature. Ainsi nous avons :

R₃₄: 22 k Ω

C₁₈: 2,2 μ F Tantale goutte

C₂₅: 10 μ F Tantale goutte.

R₅₇ n'existe pas dans la 1^{re} partie, il s'agit en fait de R₅₅ dont la référence est oubliée. On prendra donc R₅₅: 120 Ω .

Maintenant côté implantation des composants, une seule erreur, il s'agit des deux capacités C₃₁ (22 μ F) situées en haut de la carte à droite et qui étant des électrochimiques polarisées sont branchées à l'envers toutes les deux. Sachant que ce genre d'erreur transforme une électrochimique en un véritable pétard, espérons que nous aurons été les seuls à avoir une frayeur. Rassurez-vous, même si l'accident vous est arrivé, il y a finalement beaucoup plus de peur que de mal et seules les deux chimiques C₃₁ donc doivent être changées avec cette fois le « plus » vers le bas de la carte.

Conseils de réalisation de la carte principale

Ces conseils sont essentiellement donnés par des photos qui illustrent la carte principale et certains détails comme le câblage de P₇ (rotatif double), et l'implantation des microswitches ES₁, ES₂, ES₃, ES₄.

À ce propos avec le modèle retenu (AH24249 de chez Matsushita), il est important de commencer à recourber à l'aide d'une pince plate le levier plat d'action, de façon à former un ergot qui viendra sous le corps du potentiomètre de voie. Ainsi le bas du curseur en plastique blanc viendra heurter cet ergot quand ce curseur sera en position basse. Cela pousse l'ergot et provoque le déclic

du microswitch. Celui-ci, inscriptions face à soi, comporte de gauche à droite le contact central, un contact d'établissement inversé (N.O.) fermé curseur en bas, et un contact d'établissement direct (N.C.) ouvert curseur en bas. Le microswitch peut être installé des deux côtés sur la carte imprimé côté composants: soit comme sur les photos, c'est-à-dire inscriptions visibles, soit retourné c'est-à-dire inscriptions sur l'époxy. Normalement compte tenu de l'écartement des pastilles de liaison et des trous de fixation pour ces microswitches, la deuxième solution est mieux adaptée, les pattes de liaison des microswitches étant alors en coïncidence avec les pastilles prévues à cet effet. Quant à la solution adoptée pratiquement sur notre prototype, il nous a fallu utiliser des pattes de résistances recourbées pour assurer la liaison des pastilles et des microswitches, ce qui est un peu moins pratique.

Nous attirons l'attention du lecteur sur le fait que même avec les repères de fixation prévus pour visser les microswitches sur la carte principale (inscriptions contre l'époxy) il se peut que l'ergot ne vienne pas exactement au bon endroit. Cela n'est pas grave, on effectuera d'abord un repérage pour voir si cela est le cas et un assemblage au moyen d'une colle à action rapide du type «cyano».


Avec les microswitches disposés sur notre carte à l'envers, c'est la solution que nous avons adoptée avant de percer les trous de fixation pour y installer des vis.

D'autre part, il est tout à fait possible que, vérifiés à l'ohmmètre, les microswitches n'établissent aucun

contact. En effet, lors du stockage, les contacts peuvent s'oxyder. Alors, à l'aide d'un scalpel, il faudra soulever le capot du microswitch (face portant les inscriptions) et au moyen d'une bombe spéciale munie d'un capillaire, souffler un peu de liquide de nettoyage (bombe KF ou autre pour contacts).

Utilisation de la carte principale seule

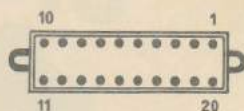Le brochage du connecteur de la carte principale est indiqué à la figure 1. Si l'on désire soit utiliser la carte principale seule sans VU-mètre ni




Vue côté composants
connecteur mâle

correcteur, soit procéder à des essais, on reliera par une résistance de 100 k Ω la broche 1 à la broche 8 et par une autre 100 k Ω la broche 14 à la broche 7. L'alimentation s'effectuera en - 15 volts sur la broche 10, en 0 volt (masse) sur la broche 12 et en + 15 volts sur la broche 9 et cela grâce au circuit d'alimentation.

Le circuit d'alimentation


Son schéma est représenté figure 2. Il fait appel à un transformateur à point milieu: primaire de 220 volts et secondaire deux fois 15 ou 2 x 18 volts. Un fusible protège le primaire et la mise sous tension demande un inverseur modèle miniature. Compte tenu de l'utilisation de circuits intégrés pour les amplificateurs, le filtrage n'a pas besoin d'être très important, C₁ et C₂ s'en chargeant tandis que IC₁ et IC₂ régulateurs intégrés stabilisent la tension à plus ou moins 15 volts. C₃ et C₄ complètent le filtrage. Le circuit imprimé et l'implantation sont donnés figure 3 et figure 4.

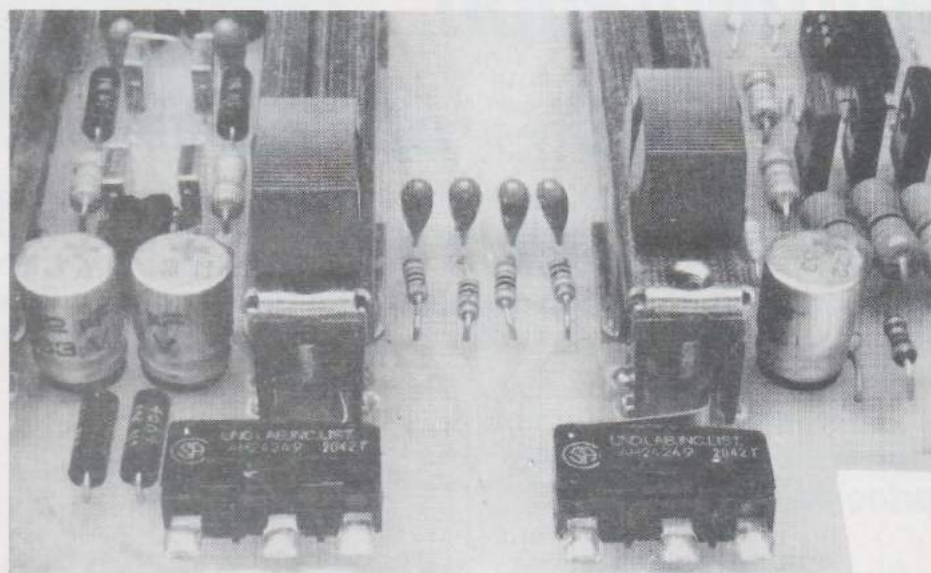

Le circuit VU-mètre, étude théorique


Représenté figure 5, le circuit du VU-mètre reprend les références de composants indiquées dans la 1^{re} partie. Le cœur en est un quadruple comparateur en boîtier 14 broches de type LM339 avec sorties à collecteur ouvert.

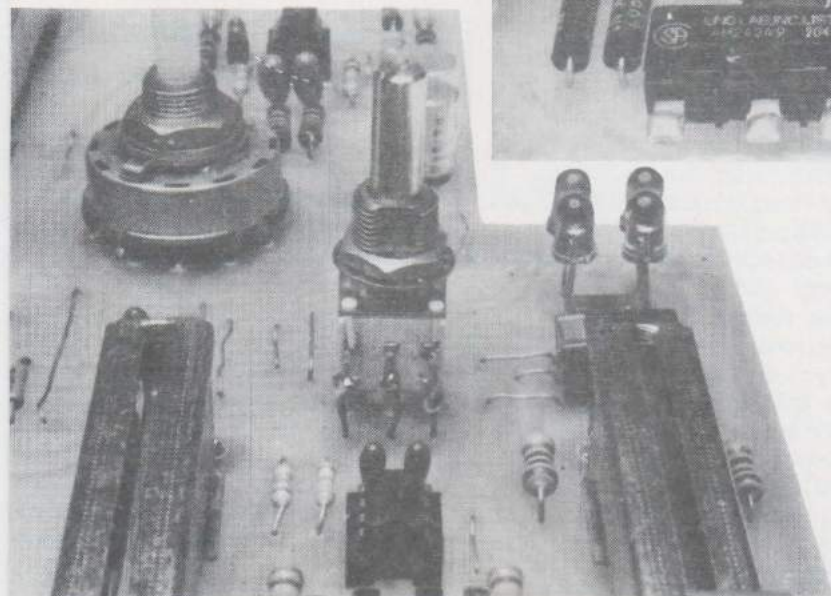La tension audio de sortie est redressée par D₃, diode au germanium, en série avec R₄₇. C₂₆ assure le



filtrage et R_{48} la constante de temps de chute. La tension continue sur C_{26} est comparée à deux références issues du +15 volts divisé par R_{50} , R_{49} et R_{53} . Les sorties des comparateurs actionnent les diodes LED, R_{51} et R_{52} assurant la limitation de courant dans ces dernières.

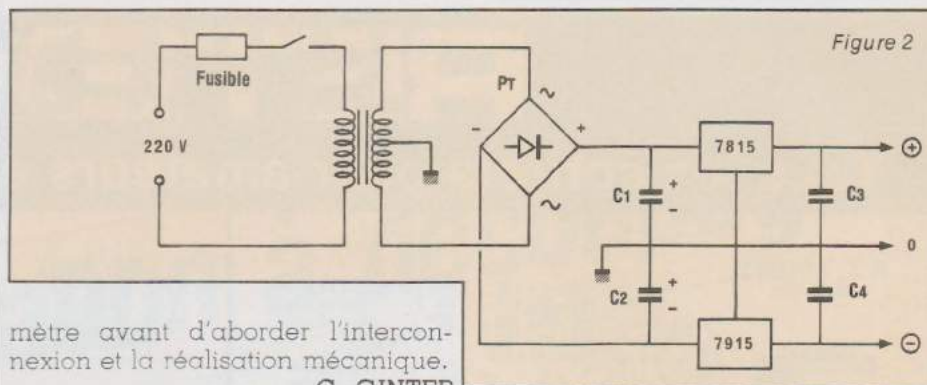Le mois prochain nous verrons comment rajouter une section médium à un classique correcteur baxandall, puis le dessin du circuit imprimé de la carte correcteur VU-



mètre avant d'aborder l'interconnexion et la réalisation mécanique.

G. GINTER

Composants de l'alimentation

- SW inverseur subminiature
- FUSE porte-fusible avec fusible 0,5 A
- Tr: transformateur 220 volts deux fois 15 ou 18 volts 15 VA, nous avons choisi un modèle torique.
- Pt: pont de diode 1 A, 100 volts
- C_1 , C_2 : 1000 μ F/25 volts
- C_3 , C_4 : 47 μ F/25 volts
- IC₁: régulateur 15 volts 1 A positif (TO220): 7815
- IC₂: régulateur 15 volts 1 A négatif (TO220): 7915

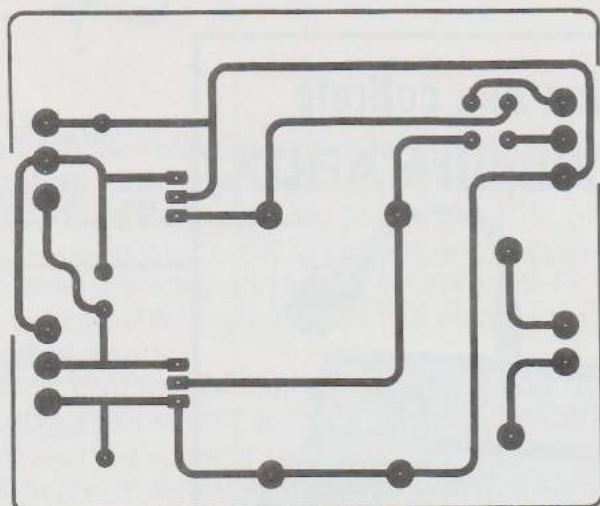


Figure 3

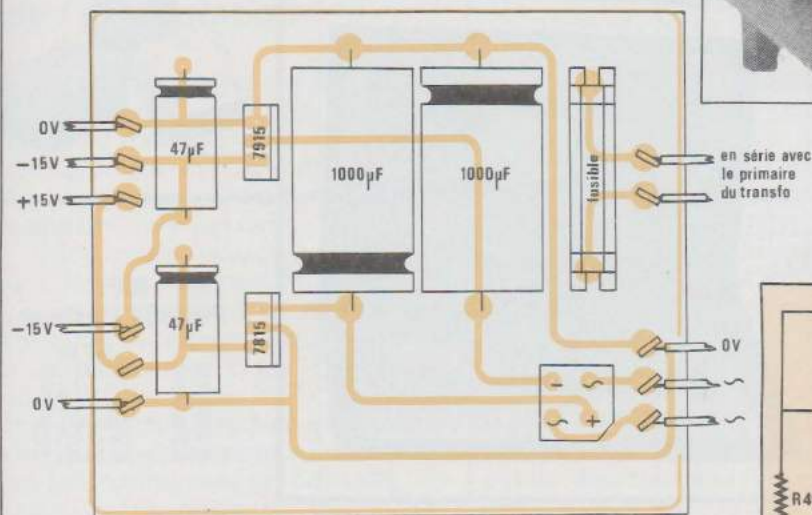
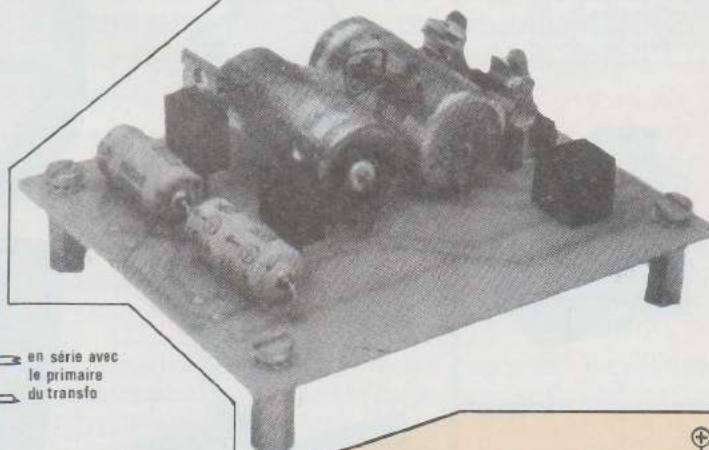


Figure 4

Liste des composants

Rectificatifs 1^{re} partie: (voir texte)

On notera sur l'implantation des composants qu'un des diviseurs de tension R_{54} , R_{42} sortie ENR2 a été inversé avec un diviseur R_{44} , R_{45} sortie principale, la modification étant nécessaire pour équilibrer en niveau, droite et gauche.


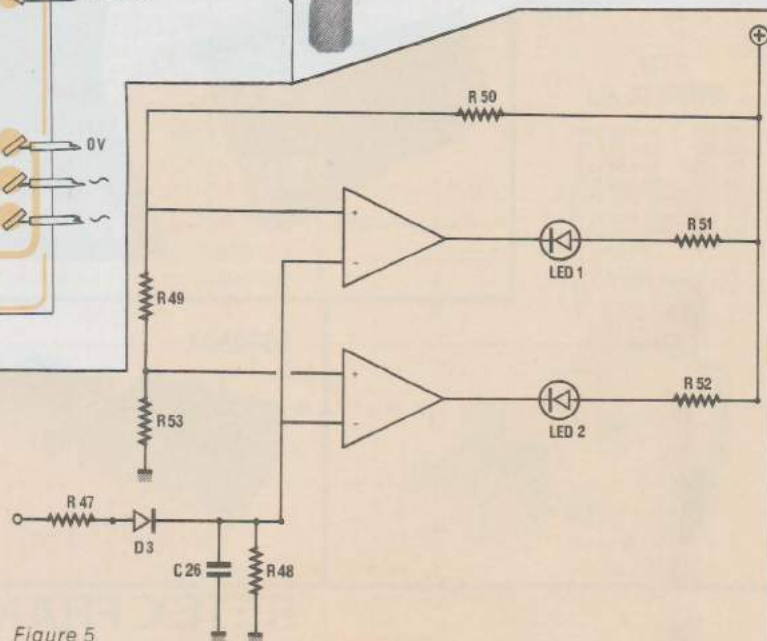


Figure 5

RETEX

Tous les coffrets pour amateurs et professionnels

R.S. SOLBOX (coloris bleu)

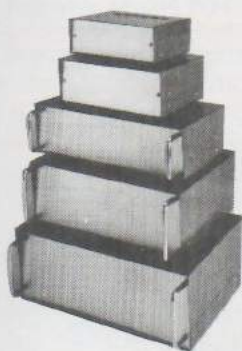

RS. 1	150 x 53 x 105	RS. 2	120 x 68 x 130
RS. 3	200 x 68 x 130	RS. 4	150 x 68 x 180
RSP. 6	260 x 78 x 130	RSP. 5	180 x 78 x 250
RSP. 7	280 x 98 x 180		
RSP. 8	350 x 118 x 220	RS	sans poignées
		RSP.	avec poignées

Accessoires :

- Face avant plastique ou plexi rouge pour RS 1-2-3-4
- Châssis vertical intérieur
- Traverses pour cartes CI et composants.


RA. ABOX

PUPITRE
PLASTIQUE
FACE AVANT ALU




Exemple d'utilisation des coffrets

● VISEBOX ● Pupitre ABOX

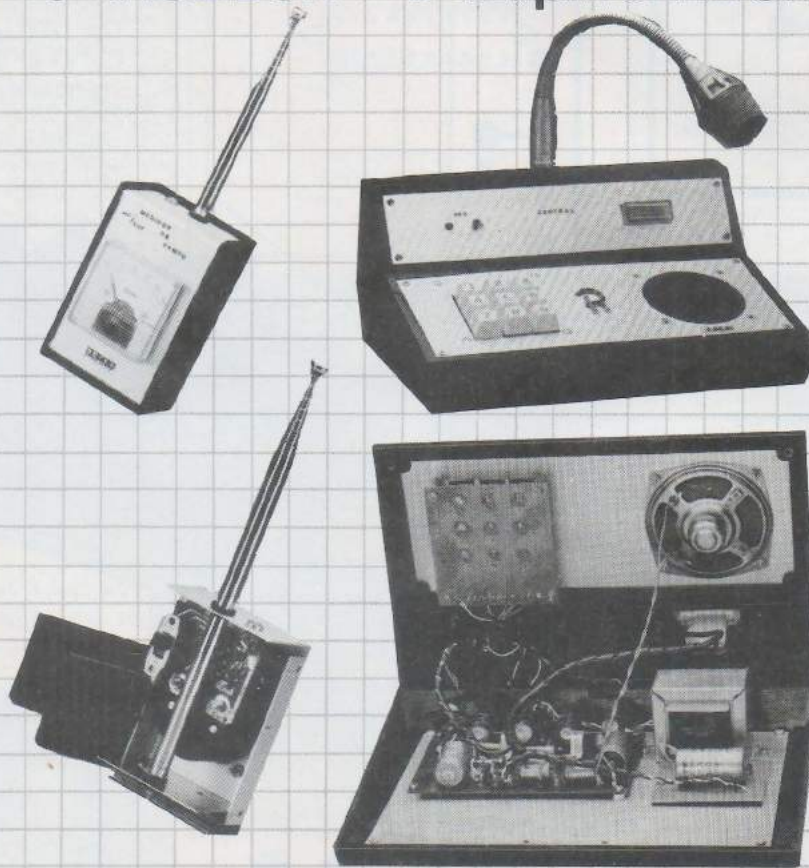


RV. VISEBOX (à vis)

RV.04	80 x 40 x 125
RV.08	105 x 55 x 125
RV.10	150 x 55 x 125
RV.16	200 x 70 x 125
RV.20	200 x 90 x 125

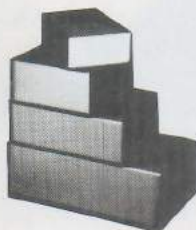


R. M. MINIBOX alu

RM 121	40 x 25 x 55
RM 222	55 x 25 x 75
RM 231	40 x 35 x 75
RM 234	105 x 35 x 75
RM 334	125 x 35 x 105
RM 543	105 x 45 x 155
RM 574	125 x 75 x 155

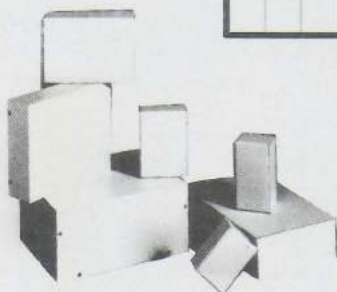


RU. MURBOX (Fixation murale)

RU.1	70 x 70 x 50
RU.2	100 x 70 x 50
RU.3	130 x 70 x 50

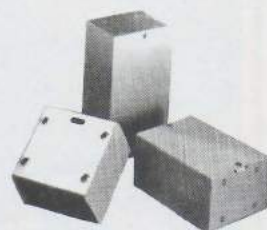


R.P. POLIBOX plastique

	Dim. ext.
RP 00	90 x 45 x 30
RP 01	110 x 55 x 35
RP 02	125 x 70 x 40
RP 03	155 x 90 x 50
RP 04	190 x 110 x 60
RP 05	220 x 135 x 75

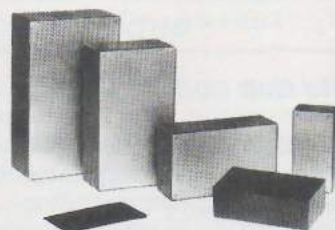

OCTOBOX

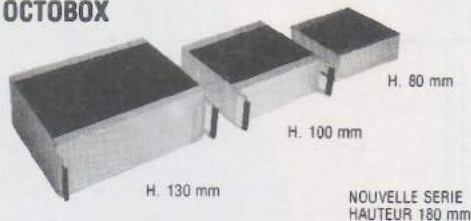

NOUVELLE SERIE
HAUTEUR 180 mm

RETEX FRANCE

LE DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

- 84470 Châteauneuf-de-Gadagne -

Tél.: (90) 22.22.40 - Télég 431 614 F

Mini-chaîne RP-EL :

l'alimentation à découpage



Des critères relevant principalement de l'esthétique, ont sans doute présidé d'abord à la conception, puis à la vogue des minichaines. Pourtant, la réduction d'encombrement satisfait, dans certains cas, des impératifs plus pratiques : caravanes, camping-cars, bateaux, où la place est chichement mesurée, s'équipent d'ensembles de sonorisation dont les utilisateurs exigent la qualification Hi-Fi. Alors s'ajoute un problème d'alimentation, la seule source d'énergie électrique étant souvent le 12 volts continu délivré par une batterie d'accumulateurs.

Le rack d'alimentation de la minichaîne dont Radio Plans entreprend la description, a été conçu pour répondre à ces différents besoins. Alimentable, par simple commutation, tant sur secteur qu'à partir de batteries, il délivre, sur ses sorties, les tensions exigées par l'amplificateur de puissance, et par le préamplificateur.

Le cahier des charges de l'alimentation

Nous venons d'en exposer le premier aspect : possibilité de branchement aussi bien sur 220 volts alternatifs, que sur 12 volts continus. Le synoptique de la figure 1 montre comment on y parvient.

Dans tous les cas, on se ramène à une tension continue de 12 volts, à partir de laquelle une alimentation à découpage élabore toutes les tensions nécessaires. Dans le cas d'utilisation d'une batterie, le raccordement s'effectue directement (position en pointillés du commutateur). Pour un fonctionnement en 220 volts, on interpose un ensemble très classique, comportant un transformateur abaisseur, un redresseur, et un filtrage. Le commutateur est alors basculé dans la position représentée en traits pleins à la figure 1.

De par sa structure, l'alimentation à découpage ne supporterait pas une inversion de polarité sur son entrée : un tel accident entraînerait à coup sûr la destruction de plusieurs composants. Nous avons donc prévu un dispositif de protection qui met en jeu un fusible, associé à la diode D.

En cas d'inversion, cette dernière, normalement bloquée, se trouve polarisée en direct. Elle laisse alors passer une intensité énorme (plus d'une centaine d'ampères), à laquelle elle est prévue pour résister pendant au moins 10 ms. A l'issue de ce délai, il importe que le fusible ait capitulé : c'est le cas, si on choisit un fusible **rapide** (dans l'hypothèse inverse, la diode cède la première...).

On remarquera qu'avant la destruction du fusible, l'alimentation à découpage reçoit sur son entrée une tension inverse, mais limitée à la chute de potentiel dans D, c'est à dire à moins de 1 volt.

Revenons maintenant au reste du cahier des charges. Il concerne les besoins en sortie.

L'amplificateur de puissance, stéréophonique, a été conçu pour fournir deux fois 35 watts à des charges de 8 Ω . Précisons qu'il s'agit-là de watts efficaces, et non d'hypothétiques ou fantaisistes watts dits « musicaux » ou autres.

Si P, V et I désignent respectivement la puissance, la tension et l'intensité efficaces, et R la charge (supposée résistive), ces grandeurs sont liées par les égalités :

$$P = V I = \frac{V^2}{R}$$

On en déduit l'intensité efficace en régime sinusoïdal :

$$I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{35}{8}} = 2,09 \text{ A}$$

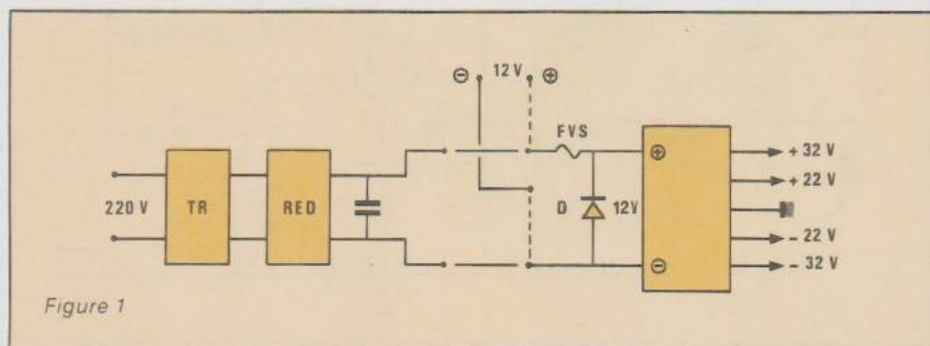


Figure 1

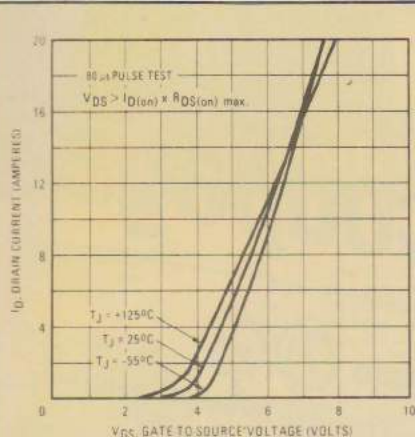


Figure 2 IRF 530

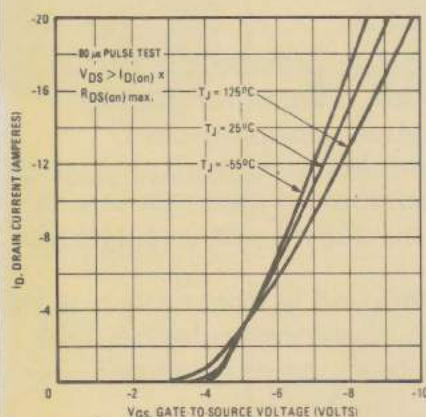


Figure 3 IRF 9530

à laquelle correspond l'intensité de crête I_c :

$$I_c = I \sqrt{2} \approx 3 \text{ A}$$

La tension efficace nécessaire aux bornes de la charge R est alors:

$$V = \sqrt{PR} = \sqrt{35 \times 8} = 16,7 \text{ volts}$$

à laquelle correspond la tension de crête:

$$V_c = V \sqrt{2} = 23,6 \text{ volts}$$

Comme l'amplificateur pour guitare RPG 50 décrit dans le numéro 418 de la revue, ceux de la minichaine utilisent, en sortie, des transistors MOS de puissance Hexfet, de chez International Rectifier. Il s'agit ici des modèles IRF 530 (canal N) et IRF 9530 (canal P), associés en push-pull complémentaire. On sait que de tels composants présentent un seuil de conduction: il faut une différence de potentiel minimale V_{GS} entre grille et source, pour que commence à circuler un courant de drain I_D . Plus précisément, les courbes des figures 2 et 3 montrent qu'un courant de crête I_c de 3 ampères (valeur précédemment calculée), nécessite une tension V_{GS} d'environ 4 volts pour un IRF 530, et 5 volts pour un IRF 9530.

Compte tenu des chutes de tension inévitables dans les transistors bipolaires de commande (on trouvera le schéma complet de l'amplificateur dans notre prochain numéro), il faut ajouter, à la tension de sortie calculée, une marge d'environ 7 volts. On est donc conduit à concevoir une alimentation délivrant deux fois 31 à 32 volts. Il s'agira, pour éliminer les condensateurs de sortie, d'une alimentation double, donnant +32 volts et -32 volts.

Notre collègue X. Montagutelli étudie le préamplificateur, et la commande à infra-rouges (voir son article dans le présent numéro). Il lui faut, pour cet ensemble, des tensions de +22 volts et -22 volts, avec des débits respectifs de 500 mA et de 200 mA..

La pré-alimentation secteur

L'alimentation à découpage de la minichaine, lorsque l'ensemble fonctionne sur secteur et non sur batterie, reçoit une tension continue de 12 volts environ, soigneusement filtrée pour réduire l'ondulation à 100 Hz, mais non stabilisée. On en trouvera le schéma théorique à la figure 4.

L'interrupteur général I met sous tension le primaire du transformateur TR_1 , modèle torique pour un bon rendement, un encombrement minimal, et un faible rayonnement magnétique. Ce type de matériel n'existant qu'avec secondaire double, on choisira deux enroulements de 6 volts, branchés en série.

Après redressement des deux alternances, on procède à un premier filtrage, à l'aide du condensateur C_1 . Le diviseur $R_1 R_2$, associé à la diode D_1 , charge alors le condensateur C_2 sous une tension voisine de 14 volts, et qui sert de référence pour la sortie. En ne prélevant, sur C_2 , qu'un très faible courant de décharge (celui de la base de T_1), on dispose d'une ondulation résiduelle extrêmement réduite.

L'ensemble T_1 d'une part, T_2 et T_3 d'autre part, constitue un Darlington, caractérisé par son grand gain en courant (de l'ordre de 5 000 à 10 000). La mise en parallèle des éléments de puissance T_2 et T_3 nécessite, compte tenu d'inévitables dispersions dans les différences de potentiel base-émetteur, un équilibrage à l'aide des résistances R_3 et R_4 .

On trouve enfin, en sortie, une diode électroluminescente qui, polarisée à travers R_5 , sert de témoin de mise en marche. Avec les chutes de tension dans les espaces base-émetteur de T_1 d'une part, puis de T_2 et T_3 d'autre part (auxquelles s'ajoutent les différences de potentiel dans R_3 et R_4), on dispose finalement de 12 volts sur la sortie.

Le circuit TDA 4718

Ce circuit intégré, construit par Siemens, constitue le cœur de l'alimentation à découpage. Nous l'avons déjà brièvement présenté dans un précédent article (« Théorie des alimentations à découpage »),

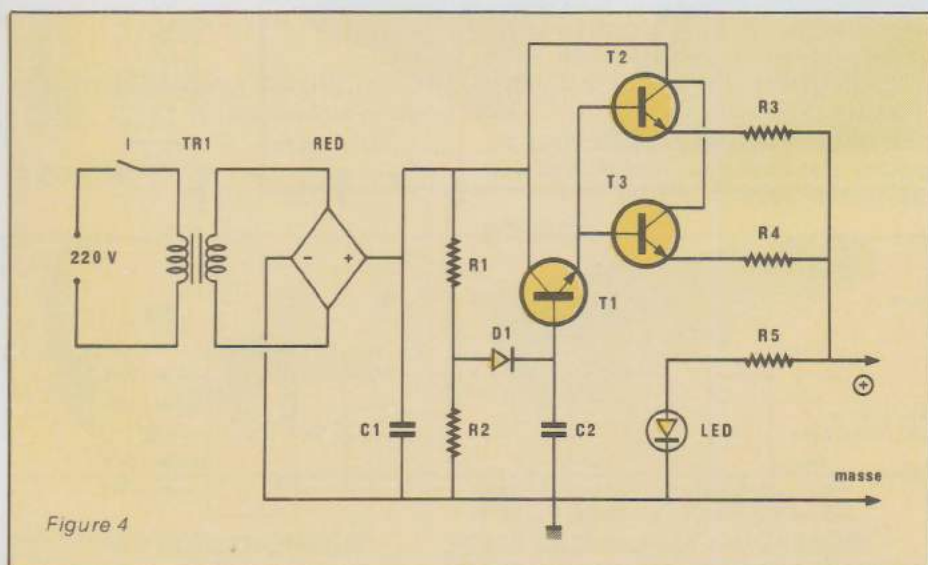


Figure 4


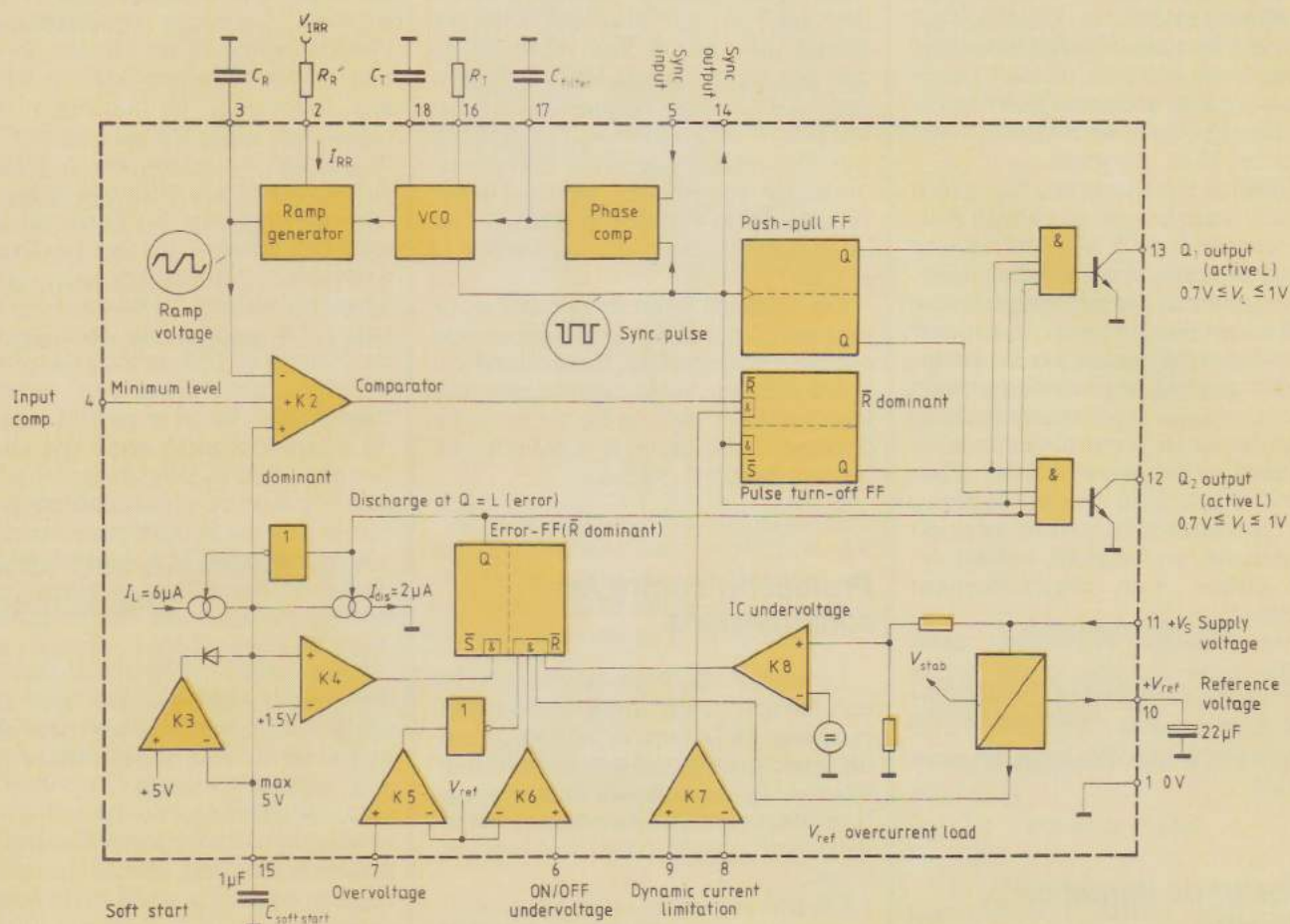


Figure 5

RP.EL n° 428), auquel nous invitons le lecteur à se reporter. Cet article expliquait le rôle et le fonctionnement du VCO, du générateur de rampes et des étages de sortie, et nous n'y reviendrons pas. Nous détaillerons, par contre, les divers dispositifs de protection, non encore abordés. On se reportera à la figure 5.

Dispositif de montée progressive en tension

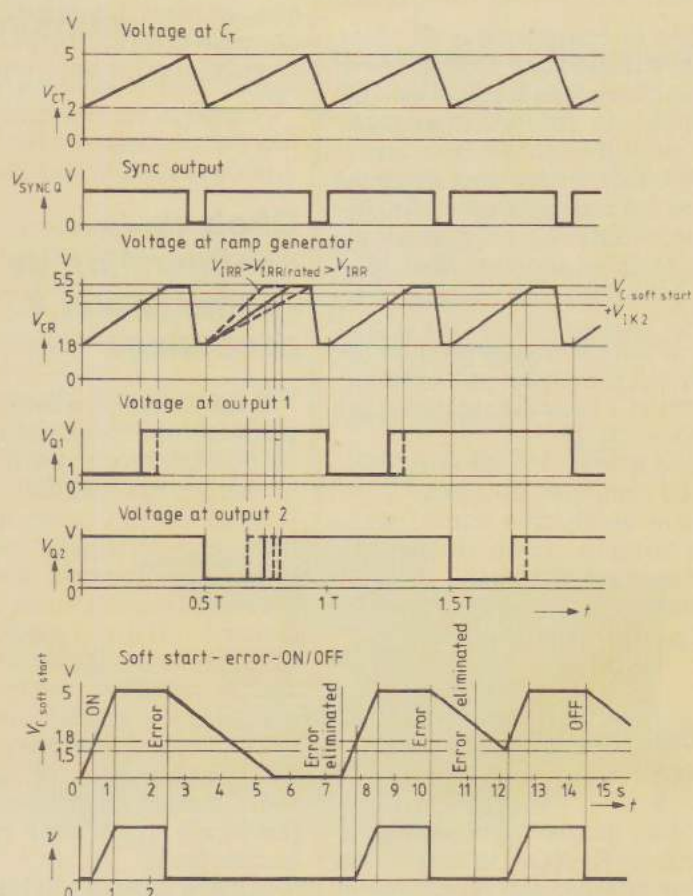Outre l'entrée inverseuse reliée au générateur de rampes, le comparateur K2 comporte deux entrées non inverseuses. La première (broche 4 du circuit intégré), reçoit une fraction de la tension de sortie, qu'elle prend



en compte pour asservir la largeur des crêteaux sur les broches 12 et 13, donc pour assurer la régulation. La deuxième lit le potentiel de charge du condensateur $C_{soft\ start}$ (soft start = « démarrage doux »), branché entre la broche 15 et la masse.

À la mise sous tension, C_{ss} , préalablement déchargé, se charge sous une intensité I_2 de 6 μA , jusqu'à une tension maximale de 5 volts, imposée notamment par le comparateur K_3 . Pendant cette charge, le rapport cyclique des crêteaux, sur les sorties 12 et 13, augmente progressivement lui aussi, ce qui assure une montée tempérée de la tension continue finalement redressée et filtrée. Chaque interruption du fonctionnement, aussi bien manuelle qu'automatique (surintensité, surtension), est également suivie d'un rétablissement progressif.

Parmi d'autres avantages, cette montée lente élimine, dans le cas d'un amplificateur de sonorisation, le très désagréable claquement qui, trop souvent, accompagne la mise en route.

Dispositif de limitation d'intensité

Il utilise le comparateur K_7 , dont les deux entrées sont accessibles à l'utilisateur (broches 8 et 9). Dès que le potentiel de l'entrée inverseuse excède celui de l'entrée non inverseuse, le basculement de la sortie de K_7 inhibe les bascules de sortie, interrompant ainsi la production de crêteaux sur les broches 12 et 13.

Pratiquement, on appliquera donc :

- sur la broche 9, une tension de référence, qui peut être par exemple une fraction ajustable du potentiel V_{ref} de la sortie 10.
- sur la broche 8, une tension croissant avec l'intensité de sortie.

À l'issue de chaque interruption, et sous réserve qu'ait disparu la cause l'ayant provoquée, le fonctionnement normal reprend avec le cycle d'horloge suivant.

Protection contre les surtensions

Sur son entrée inverseuse, le comparateur K_5 reçoit la tension de référence interne, soit typiquement 2,5 volts (limites extrêmes de 2,35 à 2,65 volts, selon les échantillons).

Tant que l'entrée non-inverseuse (broche 7 du circuit) reste à un potentiel inférieur à V_{ref} , la sortie du comparateur reste à l'état bas; par contre, une tension supérieure à V_{ref} fait passer cette sortie à l'état haut et, par l'intermédiaire d'un inverseur, applique un niveau logique 0 sur l'entrée $\bar{R}$ du flip-flop d'erreur. Celui-ci déconnecte alors les sorties 12 et 13.

On utilisera donc la borne 7 pour protéger l'alimentation à découpage contre d'éventuelles surtensions du pré-régulateur, en lui appliquant une fraction de la tension de sortie de ce dernier, inférieure à 2,5 volts en fonctionnement normal.

Protection contre les sous-tensions

La tension d'entrée du circuit 4718, commande la broche 6, sur le comparateur K_6 . Lorsqu'elle descend au-dessous du seuil fixé par la référence interne V_{ref} , la sortie de K_6 agit sur la bascule d'erreur. Là encore, il en résulte une interruption des oscillations.

On utilisera cette entrée pour couper l'alimentation à découpage lorsque, en cas d'alimentation sur batterie, celle-ci ne fournit plus que 10,5 à 11 volts, et exige donc une recharge.

Choix de la configuration de l'alimentation à découpage

En se reportant à l'étude théorique précédemment consacrée aux problèmes généraux des alimentations à découpage (RP-EL n° 428), nos lecteurs ont pu noter que l'emploi d'un transformateur offre, parmi d'autres avantages, celui de permettre l'obtention facile de plusieurs tensions. Nous retiendrons donc cette solution, qui comporte elle-même plusieurs options: les alimentations « flyback », les alimentations « forward » (toutes deux traitées dans l'article cité), et les convertisseurs à deux alternances (montage push-pull), dont nous n'avons pas encore parlé.

Dans le régime « flyback », on accumule dans la self primaire du transformateur, durant les périodes

de conduction du transistor interrupteur, l'énergie restituée à la charge pendant les phases de blocage. Très séduisant par sa simplicité théorique, ce montage nous avait d'abord tenté, et conduit à la réalisation d'un premier prototype. À l'expérience, il offre des difficultés de mise au point qui nous ont paru insurmontables dans une réalisation d'amateur. La principale réside dans l'apparition de suroscillations à haute fréquence, de très grande amplitude, si l'inductance de fuite du transformateur n'est pas extrêmement faible. Un tel impératif suppose un couplage serré entre les enroulements. Il faut, par exemple, partager le primaire en deux étages, séparés par les secondaires (enroulement imbriqué), ce qui complique désagréablement la réalisation du transformateur. Les suroscillations, outre qu'elles créent un danger pour l'alimentation elle-même (destruction possible des Hexfet), sont sources de parasites pour les autres éléments de la chaîne, et même pour des appareils voisins.

La structure « forward », qui échappe à ces inconvénients, en présente d'autres, et notamment une régulation moins aisée de la tension de sortie.

Après quelques déboires et divers essais, c'est finalement au convertisseur à deux alternances que nous avons accordé nos préférences. Nous en examinerons, maintenant, le principe de fonctionnement, avant de calculer les éléments du montage.

Structure d'un convertisseur push-pull à deux alternances

On en trouvera le schéma simplifié à la figure 6.

Les transistors T_1 et T_2 conduisent alternativement, avec d'ailleurs, des durées de fermeture (état passant) inférieures à la demi-période, et variables pour assurer la régulation.

Supposons T_1 conducteur: le demi-primaire N_1 reçoit, aux pertes près (chute de tension due à R_{don} dans l'Hexfet), la différence de potentiel E , constante. Le courant croît linéairement, ainsi que l'induction magnétique B dans le noyau du transformateur, jusqu'à un maximum B_{max} . Il en résulte, sur un secondaire tel que

N₃, la naissance d'une tension constante U:

$$U = \frac{N_3}{N_1} E$$

A la demi-alternance suivante, correspondant au blocage de T₁ et à la conduction de T₂, le courant s'interrompt dans N₁, et croît linéairement dans N₂. Le flux B dans le noyau passe alors de +B_{max} à -B_{max}, en franchissant la valeur 0. Sur le secondaire N₃, on dispose d'une tension continue -U.

Calcul des éléments du convertisseur

Le transformateur constitue l'élément essentiel déterminant les caractéristiques du montage de la figure 6. Désignons par P_s la puissance de sortie du convertisseur. On l'obtiendra en fournissant, au primaire du transformateur, une puissance:

$$P_e = \frac{P_s}{\eta}$$

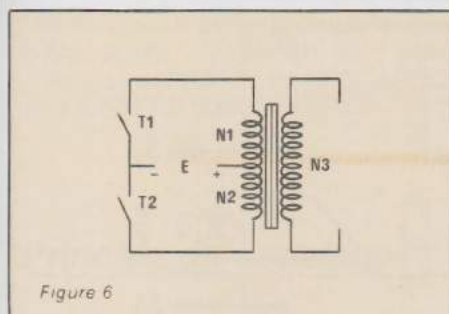


Figure 6

si η désigne le rendement du transformateur, voisin de 0,9 compte tenu des matériaux et des fréquences choisis.

Si E est la tension continue d'entrée, et ΔE la chute de tension dans chaque transistor, le courant maximal qui traverse ces derniers a pour intensité (courant de drain):

$$I_{D \max} = \frac{P_e}{E - \Delta E} = \frac{P_s}{\eta (E - \Delta E)}$$

Désignons par L_p l'inductance propre d'une moitié de l'enroulement primaire (N₁ ou N₂ de la figure 6), et par t_i le temps de conduction de chaque transistor. On a alors:

$$\frac{d I_D}{dt} = \frac{2 I_{D \max}}{t_i}$$

Si on admet, pour t_i, une valeur de l'ordre de 0,3 T (T étant la période des oscillations), il vient:

$$\frac{d I_D}{dt} = \frac{2 I_{D \max}}{0,3 T} = 6,6 f I_{D \max}$$

$$\text{soit } \frac{E}{L_p} = 6,6 f I_{D \max}$$

On en déduit l'inductance de chaque demi-primaire:

$$L_p = \frac{E}{6,6 f I_{D \max}}$$

L'application numérique (P_s $\approx$ 100 watts, η = 0,9, E = 12 volts, ΔE $\approx$ 2 volts), nous donne un courant I_{Dmax} voisin de 10 ampères. Avec une fréquence de 40 kHz, on trouve:

$$L_p = \frac{E \eta (E - \Delta E)}{6,6 f \cdot P_s} = 4 \mu H$$

Nous verrons, lors de la description pratique, les modalités de réalisation de cette self.

Câblage de la préalimentation

La préalimentation prend place sur le circuit imprimé de la figure 7, dont on trouvera l'implantation en figure 8. Quelques remarques s'imposent:

- certaines intensités (sortie 12 volts et masse) atteignent ou dépassent parfois 10 ampères: on respectera les largeurs de pistes indiquées à la figure, pour éviter tout échauffement dangereux du cuivre.
- la résistance R₂ doit dissiper 0,5 watt. Nous avons branché en parallèle deux résistances de 0,25 watt, pour utiliser les stocks.

- le radiateur, modèle très couramment distribué, n'offre pas des dimensions critiques, car il est largement calculé. On peut donc, en cas de nécessité, le remplacer par quelque chose de voisin.

R. RATEAU

N.D.L.R.: Nous verrons dans notre prochain numéro la réalisation pratique de la carte alimentation à découpage conjointement à la description de l'amplificateur et du préamplificateur.

Tous les éléments de cette chaîne seront insérés dans des coffrets ESM minirack.

Nomenclature

Composants pour la préalimentation

Résistances 0,25 watt à $\pm 5 \%$

R₁: 100 Ω
R₂: 2 $\times$ 1 k Ω (voir texte)
R₅: 1 k Ω

Résistances 3 watts à $\pm 10 \%$

R₃ et R₄: 0,1 Ω

Condensateurs électrochimiques


C₁: 10000 μF (40 volts)
C₂: 150 μF (25 volts)

Semiconducteurs

RED: pont redresseur
D₁: 1 N 4148
LED: diode électroluminescente verte
T₁: 2 N 1711 (avec radiateur)
T₂ et T₃: 2 N 3055

Transformateur

Torique Suprator 220/2 $\times$ 6 volts, 220 VA

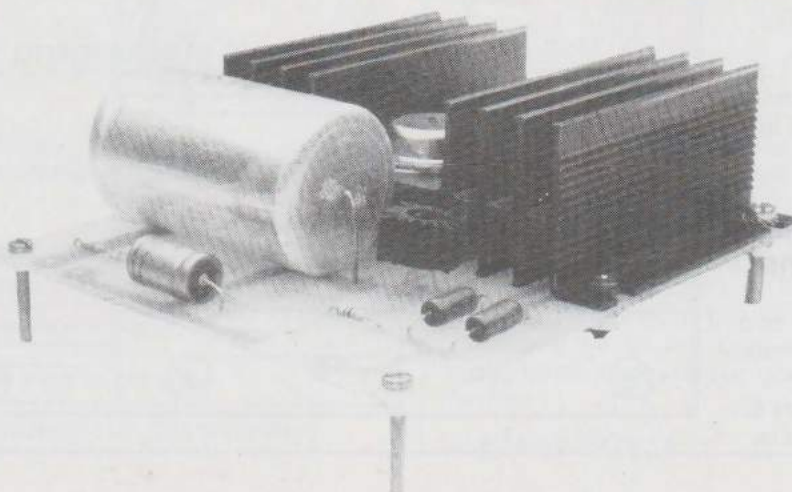

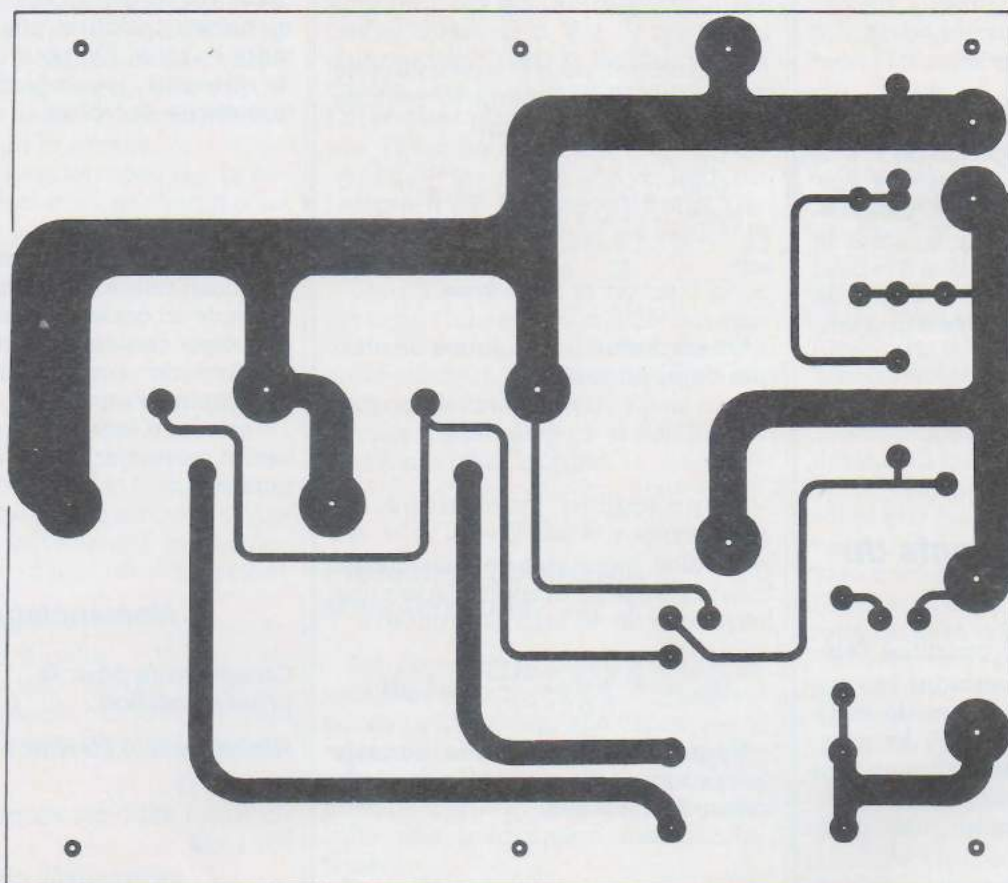


Figure 7

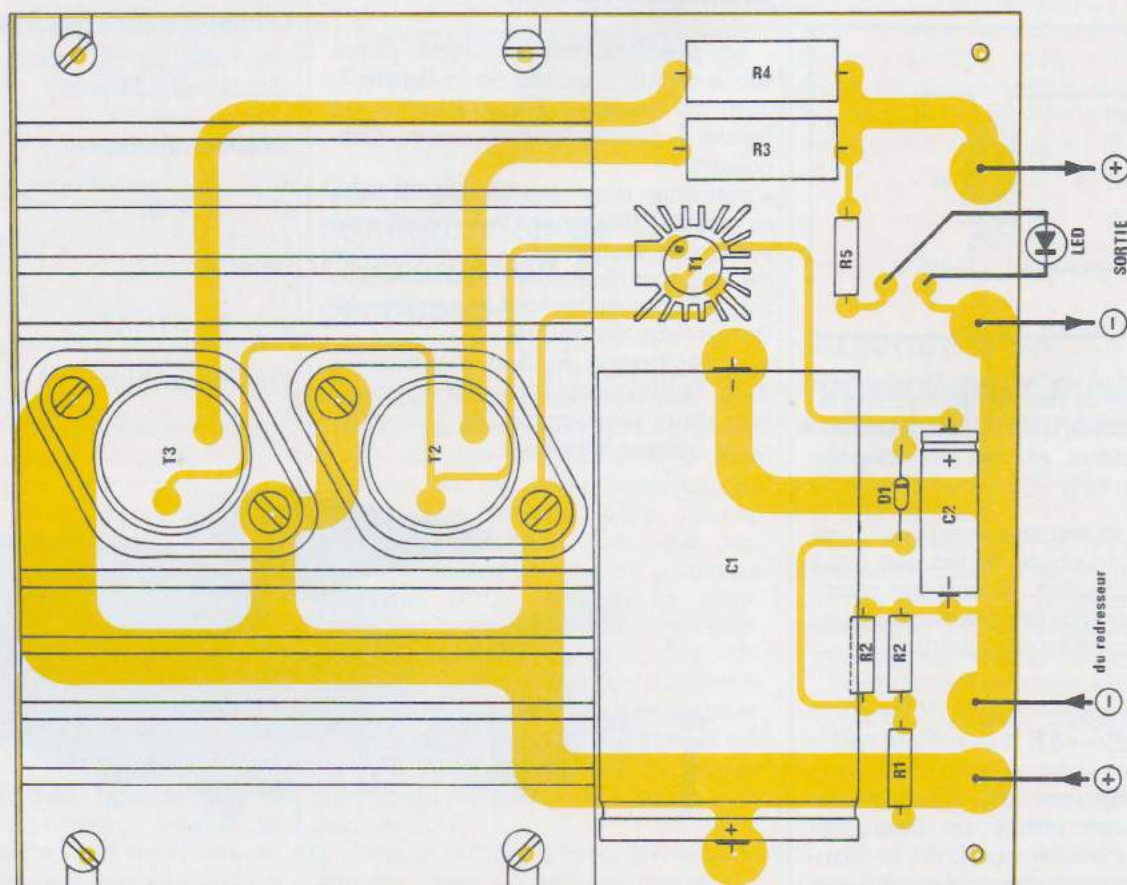


Figure 8

Décalage d'images haute résolution sur Oric-1

Lorsqu'un programme utilise le mode texte comme affichage, il est aisé de faire un décalage vertical de l'image ; par contre si la haute résolution graphique est employée, le problème est tout autre. Un court programme écrit en langage machine permet d'obtenir le décalage souhaité.

Organisation de l'image haute résolution sur Oric-1

L'écran HIRES est organisé en 200 lignes de 240 points. Ces 240 points sont formés de 40 blocs de six points. Une ligne d'écran est donc égale à 40 octets (6 points + 2 contrôles) et la page haute résolution (sans compter les trois lignes texte de bas d'écran) comporte donc 8000 octets. L'adresse de début d'écran est \$A000 soit 40960 et celle de fin \$BEDF (48959).

Principe de décalage

Pour déplacer une image vers le haut, il suffit de prendre à tour de rôle chaque octet et de le mettre à son adresse de départ moins 40 ; ceci déplacera l'image d'une ligne vers le haut. En BASIC, cette méthode est simple mais la vitesse d'exécution en rend impossible l'utilisation ; par contre si on utilise le langage machine, le résultat est nettement plus rapide.

Utilisation

Dès que le programme a été lancé, un dessin apparaît (deux cercles, un carré et une diagonale) ; on vous demande de donner une adresse départ et une adresse arrivée ; ces deux valeurs seront demandées après chaque action sur D ou sur E. L'action sur une touche provoque un seul déplacement de l'image.

Une action sur :

- D permet de faire à nouveau le dessin,
- E efface l'écran et fait le dessin,
- F stoppe le déplacement permanent ou retour au basic,
- P actionne le déplacement permanent.

Le programme

Dans un premier temps, on charge les données stockées en DATA dans

un emplacement mémoire protégé par un HIMEM ; un test placé dans la bouche de transfert permet de détecter la fin des données (le signe annonce des données hexadécimale). Le langage machine étant chargé, un court programme permet de tracer un dessin simple pour permettre d'essayer différents déplacements en changeant uniquement les adresses de départ et d'arrivée.

Le programme en langage machine n'est autre que celui d'un transfert de données d'une adresse à une autre. L'adresse de départ est en 00 et celle d'arrivée en 02 ; on peut donc utiliser l'adressage «PAGE 0» du 6502. Les 8000 octets sont divisés en 32 pages de 256 octets car les registres d'index ne fonctionnent que sur 8 bits. Le nombre de pages est chargé dans X, et Y compte le nombre d'octets dans la page considérée. Quand une page est terminée, (Y = 0) on incrémente les adresses 01 et 03 ce qui revient à changer de page puis on décrément X. Lorsque Y et X sont tous les deux à 0, le déplacement est terminé.

Utilisé seul, ce programme ne présente que peu d'intérêt mais si il est inséré comme sous-programme dans un listing de jeu, de nouvelles possibilités sont offertes, car si on modifie la valeur initiale de X qui est 1F en la remplaçant par 0F, le déplacement ne se fait plus sur une image complète mais sur une demi-image.

Jean-Marie SCAYA

Exemples d'utilisation

DÉPART	41000	ARRIVÉE	40960	Image vers le haut
DÉPART	40960	ARRIVÉE	40959	Image vers la gauche
DÉPART	40960	ARRIVÉE	40940	Décalage sur un demi écran

Programme écrit sur ORIC-1 et imprimé sur Seikosha G.P. 80

```

10 REM *****
15 REM * DECALLAGE D'IMAGES HIRES *
20 REM *-----*
25 REM * ECRIT PAR J.M SCAYA 1983 *
30 REM *****
40 REM
50 REM *-----*
55 REM * Changement langage machine *
60 REM *-----*
70 HIMEM #3000
80 D=0
90 B=#3000
100 REPEAT
110 READ A
120 IF A>255 THEN 150
130 POKE B,A
140 B=B+1
150 UNTIL A>255
200 REM *-----*
205 REM * Dessin de demonstration *
210 REM *-----*
220 HIRES
230 CURSET 120,100,1
240 CIRCLE 99,1
250 CIRCLE 50,1
260 C=90
270 DRAW C,0,1
280 DRAW 0,C,1
290 DRAW -C,0,1
300 DRAW 0,-C,1
310 DRAW -C,-C,1
350 REM *-----*
355 REM * Entree des adresses *
360 REM *-----*
370 PRINT
380 INPUT "ADRESSE DE DEPART ":DD
390 INPUT "ADRESSE D'ARRIVEE ":AA
400 DOKE 0,DD
410 DOKE 2,AA
450 REM *-----*
455 REM * Attente d'une commande *
460 REM *-----*

```

```

470 IF D>0 THEN 530
480 GET A#
490 IF A#="D" THEN 230
500 IF A#="E" THEN 220
510 IF A#="F" THEN END
520 IF A#="P" THEN D=1
530 CALL #3000
540 IF D=1 AND KEY#="F" THEN D=0
550 GOTO 400
1000 REM *-----*
1005 REM * Langage machine *
1010 REM *-----*
1020 DATA #A2,#1F ' Initialise X
1030 DATA #A0,#00 ' Initialise Y
1040 DATA #B1,#00 '
    Lit l'octet a son ancienne adresse
1050 DATA #91,#02 '
    Met l'octet a sa nouvelle adresse
1060 DATA #C3 ' Incremente Y
1070 DATA #D0,#F9 ' Continue si Y=0
1080 DATA #E6,#01 '
    Incremente le contenu de l'adresse 01
1090 DATA #E6,#03 '
    Incremente le contenu de l'adresse 03
1100 DATA #CA ' Decremente X
1110 DATA #D0,#F0 ' Continue si X=0
1120 DATA #60 ' Retour au Basic
1130 DATA 300 ' Fin du langage machine

```

8000-	A2 1F	LDX	#1F
8002-	A0 00	LDY	#00
8004-	B1 00	LDA	(#00),Y
8006-	91 02	STA	(#02),Y
8008-	C3	INY	
8009-	D0 F9	BNE	#3004
800B-	E6 01	INC	#01
800D-	E6 03	INC	#03
800F-	CA	DEX	
8010-	D0 F0	BNE	#3002
8012-	60	RTS	

Un synthétiseur monophonique : (1^{re} partie)

le SSM 2000



Comme nous l'annoncions le mois dernier, dans un article de présentation, voici la première partie de la description d'un synthétiseur monophonique, construit autour des circuits intégrés spécialisés produits par le fabricant SSM.

Ce mois-ci, nous étudierons la carte « Alimentation » et la carte « Oscillateurs ». Avant d'entreprendre cette réalisation, nous ne saurions trop conseiller au lecteur de revenir sur la conception retenue pour ce projet (RP n° 432 page 137).

Caractéristiques générales du SSM 2000

- Clavier monophonique trois octaves.
- 1 LFO à sorties : triangle et carrée
- 2 VCO synchronisables ; sorties : triangle, carrée, dent de scie
- 1 filtre VCF du type passe-bas 24 dB/octave avec commande par A.D.S.R N° 1
- 1 VCA commandé par A.D.S.R N° 2
- Possibilité d'interfaçage entre le clavier proprement dit et un micro-ordinateur (mémorisation et restitution d'une mélodie, création d'arpège, etc...)

L'alimentation :

Pour assurer à l'instrument une bonne stabilité de fonctionnement, cette partie requiert le choix d'un montage aussi stable que possible. Pour cette raison nous avons éliminé l'emploi de régulateurs intégrés, du type trois broches pour préférer les

classiques circuits intégrés de suffixe 723, comme peut le laisser apparaître la figure 1. Le synthétiseur nécessite trois tensions différentes : - 15V, + 5V et + 15V.

Un transformateur, dont le secondaire est composé de deux enroulements séparés, capables chacun de délivrer un ampère sous une d. d. p de 15 à 18 volts, sera relié à ce montage.


Premier travail : redressement et filtrage assuré par deux ponts de diodes et deux condensateurs (C₁ et C₂).

Les deux tensions + 15V et + 5V seront obtenues à partir d'un même enroulement du transformateur, l'autre enroulement servant à la création d'une autre tension + 15V, ce qui explique le montage parfaitement analogue des régulateurs CI₁ et CI₂. Mais la sortie « normale » régulée de CI₃ (en association à T₃) est reliée au potentiel 0 de la tension + 15 (régulateur CI₁, T₁). Le potentiel 0 de CI₃ devenant alors un potentiel relatif de - 15V : montage comparable à deux piles électriques montées en série et dont le point milieu serait considéré comme potentiel de référence 0 Volt ou masse.

Le régulateur CI₂ associé au transistor T₂ assure la régulation de la tension + 5 Volts.

Le type de montage et la valeur des éléments étant identiques pour les régulateurs CI₁ et CI₂ nous n'analyserons que le montage du premier.

Il s'agit d'un montage préconisé par le constructeur pour obtenir des tensions de sortie comprises entre 7 Volts et 37 Volts. La sortie V_{ref} (broche 6 de CI₁) est appliquée à travers la résistance R₃ à l'entrée I+ de l'amplificateur différentiel (broche 5), sa valeur de R₃ devant être équivalente à la mise en parallèle des deux résistances formées par le pont potentiométrique R₁, P₁, R₂, ceci afin de garantir au montage un minimum de dérive due à la température. L'entrée I- est reliée au curseur de P₁ : le réglage de ce potentiomètre permettra d'obtenir la valeur précise de la tension souhaitée en sortie du montage. La valeur de la résistance R₄ permet de définir le courant maximum délivrable avant affaïssissement à 0 de la tension de sortie. R₄ se détermine par la formule de calcul pratique $R_4 = R_{sc} \approx 0,6/I_{max}$. Dans notre montage nous avons li-

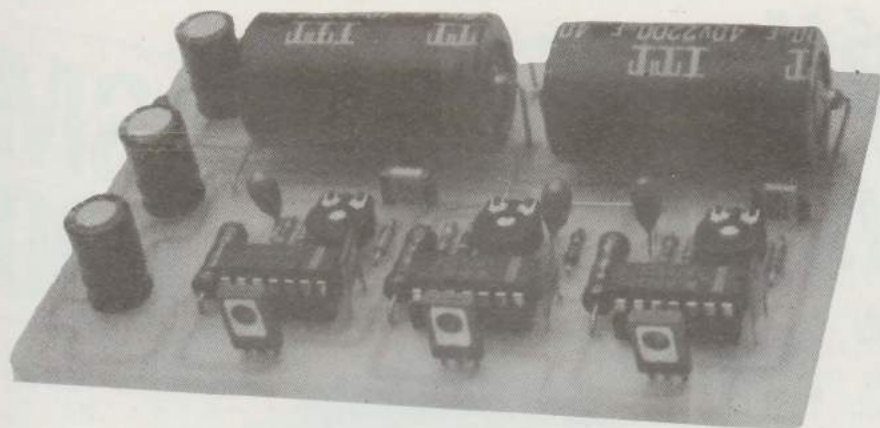

quant d'entraîner des incidents au moment des essais. Les autres éléments seront ensuite implantés comme le montre la **figure 3** en commençant par les résistances puis les condensateurs. On veillera à bien respecter les polarités des condensateurs « chimiques » et « tantale ». Puis en dernier lieu on soudera les ponts de diodes, transistors et circuits intégrés. Les transistors seront équipés de radiateurs en veillant bien qu'ils ne se trouvent pas en contact les uns par rapport aux autres. Il est possible d'envisa-

mité le courant maximum à un ampère pour les trois tensions ce qui donne $R_4 = R_{12} = R_8 = 0,68 \Omega$. Ces résistances dissiperont une puissance par effet joule inférieure à 1 watt mais nous les avons choisies telles qu'elles puissent dissiper 4 à 5 watts !

En ce qui concerne le régulateur CL₂, le montage de base diffère légèrement afin d'obtenir en sortie une tension inférieure à 7 volts. La tension de référence interne qui a pour valeur typique 7,15 volts est appliquée au pont diviseur R₆, P₂, R₇. Le curseur de P₂ est relié à l'entrée non inverseuse de l'amplificateur différentiel. R₅ est déterminée comme R₃ ou R₁₁ pour minimiser la dérive en température.

Réalisation de l'alimentation

Les composants de l'alimentation trouveront leur place sur le circuit imprimé dont le dessin est donné **figure 2**. On remarquera que certaines liaisons sont plus larges que d'autres. Une largeur de 2 mm est conseillée pour ces liaisons électriques parcourues par un courant électrique relativement important.

Le circuit sera réalisé selon les méthodes habituelles souvent décrites dans nos pages.

Après gravure du circuit, on procédera au perçage du circuit. Un diamètre de 0,8 mm convenant pour la plupart des composants; il est à noter qu'un perçage à 1,2 mm sera nécessaire pour les ponts redresseurs, les condensateurs C_1 et C_2 , les ajustables P_1 , P_2 et P_3 ainsi que pour les transistors T_1 , T_2 , T_3 et les résistances R_4 , R_8 , R_{12} .

Après avoir nettoyé les pistes de cuivre, nous conseillons de mettre en place, en premier lieu, les trois straps: l'oubli de ces derniers ris-

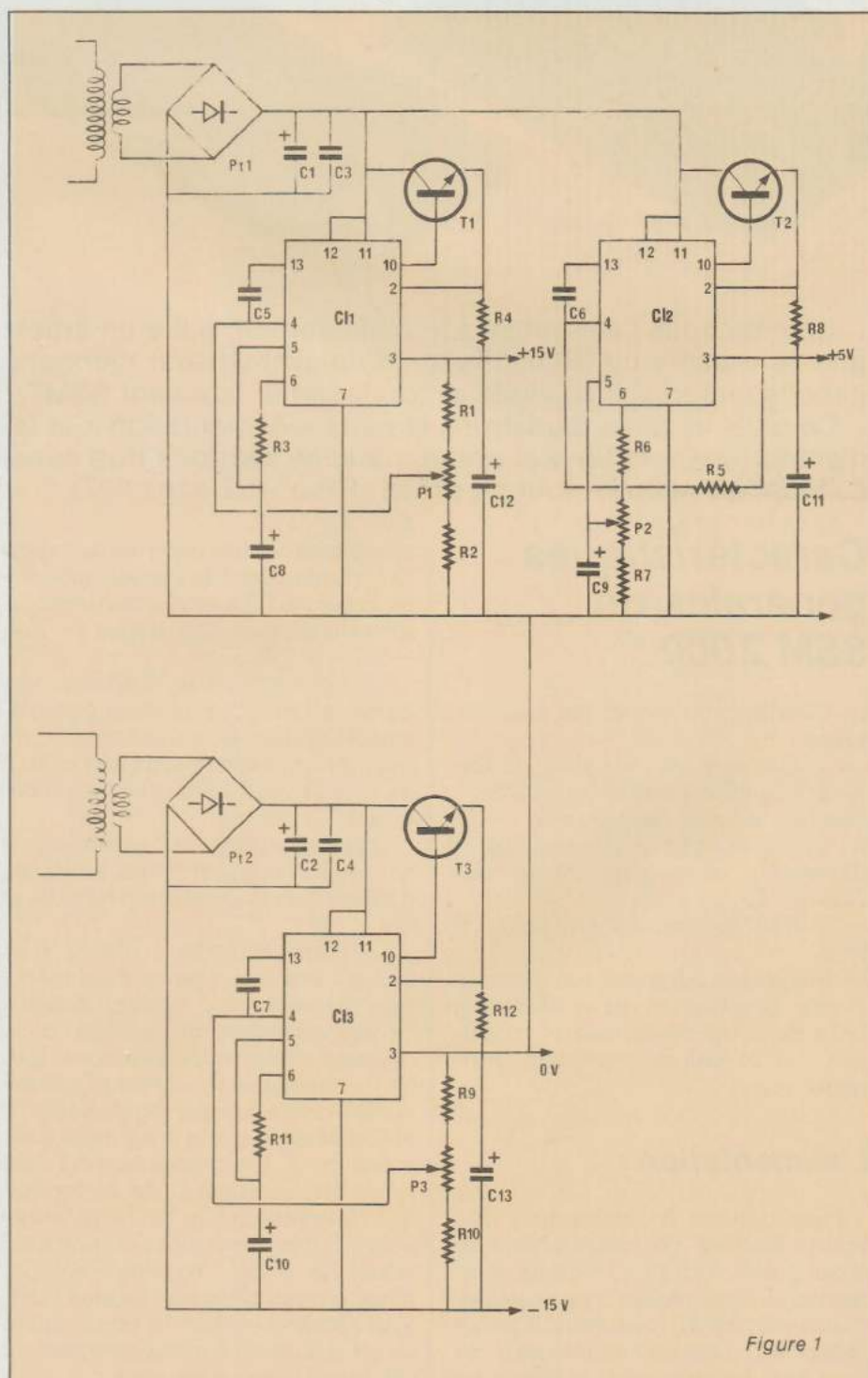


Figure 1

ger l'utilisation d'un radiateur commun aux trois transistors. Dans ce cas il sera nécessaire d'isoler électriquement les trois boîtiers en intercalant un bout de mica entre chaque transistor et le radiateur commun.

La dissipation de T_2 est particulièrement important, il faudra s'assurer de son bon contact thermique avec le radiateur.

Choix des composants

Comme il le sera précisé dans la description de la carte « oscillateurs », le lecteur trouvera dans la nomenclature ou liste du matériel des conseils de choix pour le type de résistances à employer. Il sera conseillé à diverses reprises l'emploi de résistances à couche métallique de tolérance 1 %. En général ce conseil n'est pas dicté par le besoin d'une précision de la valeur ohmique nécessaire mais pour le facteur de stabilité en température, stabilité qui va de pair avec une tolérance serrée. Dans le cas de l'alimentation ce choix n'est qu'un mieux, mais l'emploi de telles résistances reste facultative vu leur prix d'achat comparé à celui des résistances à couche de carbone 5 %.

Réglages

Après avoir vérifié le montage et s'être assuré du respect du sens des éléments polarisés, on reliera le transformateur au circuit imprimé. Il est très important de contrôler l'absence de tout contact entre C_1 et C_2 (sortie négative de C_1 et sortie positive de C_2) avant de mettre le montage sous tension.

Un voltmètre de calibre 15 ou 30 volts sera placé entre les bornes 0 et +5 volts, puis positionner P_1 , P_2 et P_3 à mi-course comme l'indique l'implantation. Une mise sous tension de courte durée doit permettre de relever une tension voisine de 5 V ($\pm 10\%$) sur le voltmètre. Dans le cas contraire déconnecter le montage et vérifier bien, entre autres, que les trois straps n'ont pas été oubliés. Si le premier essai est satisfaisant on réglerá précisément la sortie à +5 volts à l'aide de P_2 . Même opération entre 0 et +15 volts (calibre du voltmètre supérieur à 15 volts) : le réglage s'effectuera grâce à P_1 .

Après avoir inversé les polarités du voltmètre on réglerá la sortie -15 volts (entre borne 0 et -15) en se servant de P_3 . Des tolérances de ré-

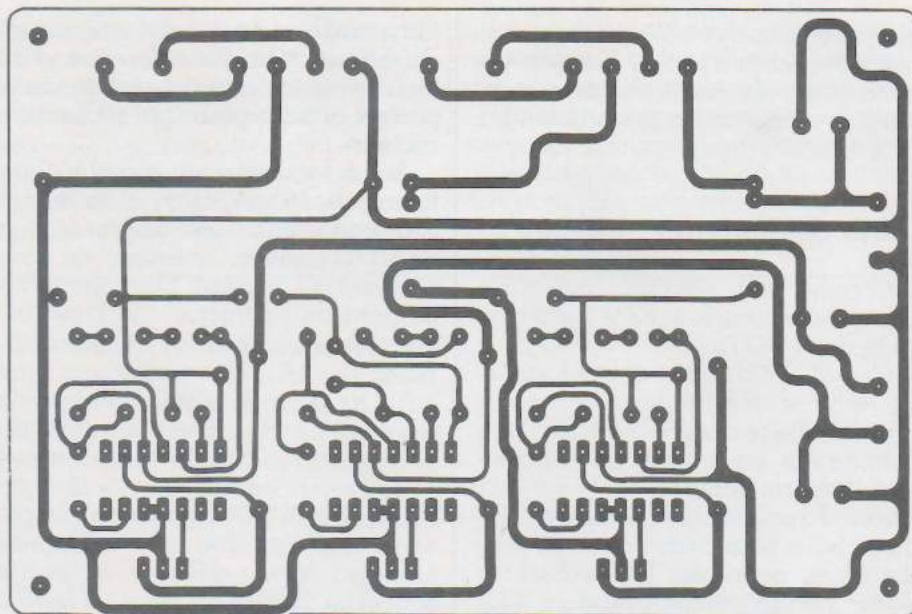


Figure 2


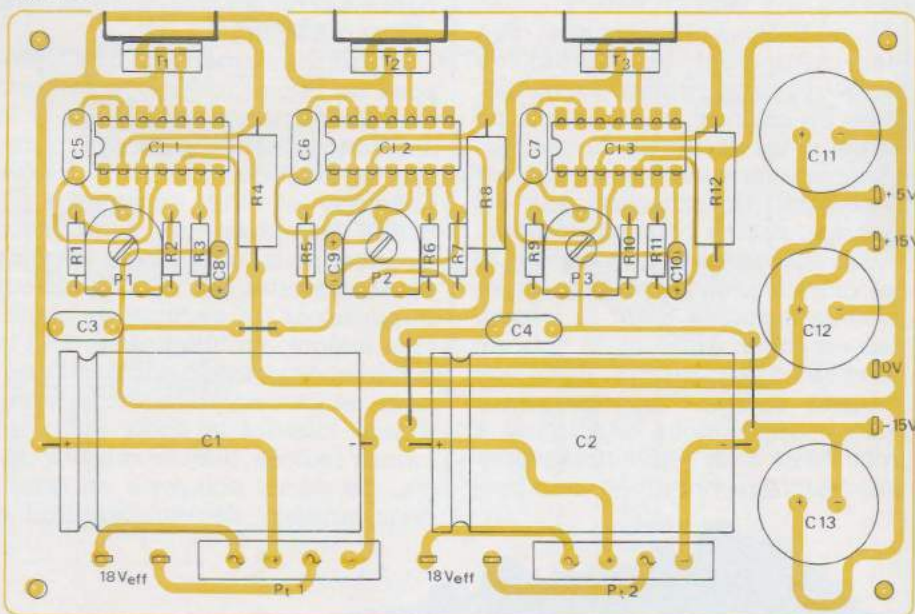


Figure 3

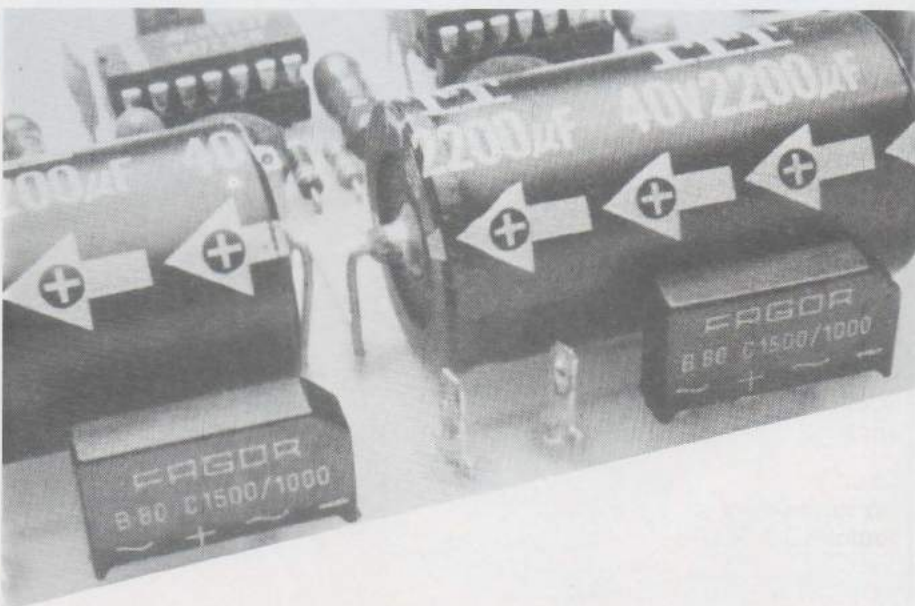

glages égales à $\pm 1\%$ sont tout à fait possibles surtout si l'on possède un voltmètre à affichage numérique; le module alimentation est maintenant prêt à fonctionner.

Carte oscillateurs

Comme nous l'avons rappelé en début de cet article le SSM 2 000 possède deux VC0's.

Ces VC0's doivent être capables de délivrer des fréquences suivant une échelle tempérée à partir d'une commande en tension de progression linéaire, délivrée par le clavier. Avant d'analyser le schéma de principe choisi pour cette partie du synthétiseur, précisons les problèmes posés par la réalisation d'un VC0 « musical » à partir de composants discrets.

Un tel VC0 est réalisé autour d'un intégrateur dont le courant de charge du condensateur est contrôlable. En général la fréquence de charge et de décharge du condensateur constitue une fonction linéaire du courant. Un exponentiateur est donc nécessaire pour assurer une fonction de transfert 1 V/octave. On met alors à profit la relation exponentielle existante entre la tension base-émetteur (UBE) et le courant collecteur d'un transistor. Cette non linéarité souvent gênante pour d'autres applications est ici mise à profit. Mais cette relation exponentielle peut être perturbée pour cer-

tains modèles de transistors (courant de défaut, résistance de base, etc.) d'où nécessité d'un tri et d'un choix parfois difficile pour une réalisation unitaire.

Autre inconvénient majeur : l'influence de la température sur le courant collecteur. Une augmentation de 10°C pouvant entraîner un doublement du courant, donc un changement de la fréquence d'une octave ! Il existe bien sur un circuit intégré (le $\mu\text{A} 726$) renfermant une paire de transistors et un système de stabilisation de la température du boîtier mais le prix de vente d'un tel circuit remet en question l'intérêt de construire un VC0 à partir de composants discrets. Une telle entreprise étant au départ délicate en ce qui concerne la mise au point, si le seul intérêt économique est annulé par le besoin de composants onéreux, il n'y a plus à hésiter...

Le fabricant américain SSMT propose un circuit intégré renfermant tous les éléments nécessaires à la réalisation d'un VC0. Il s'agit du circuit de référence SSM 2033 dont le brochage est donné en figure 4. Ce circuit comporte un sommateur d'entrée (pour l'addition de tensions de commande), un exponentiateur stabilisé par un système de chauffage intégré, un intégrateur dont le condensateur reste à câbler à l'extérieur, et un convertisseur de forme d'onde laissant le choix entre les formes : carrée, dent de scie et triangle. Le circuit comporte en outre, deux entrées de synchronisation

(Hard Sync et Soft Sync), une entrée de contrôle PWM (rapport cyclique) de la forme carrée, une entrée permettant la commande linéaire en courant (pour la modulation en fréquence par exemple).

Notre schéma de principe a donc été élaboré autour de deux de ces circuits intégrés (voir figure 5).

Le VC0 1 ou oscillateur principal est réalisé autour de CI_1 sur l'entrée du sommateur (broche 5) nous trouvons les résistances R_{31} , R_{34} , R_{35} et R_{36} qui permettent l'addition des tensions de contrôle clavier, tune (réglage fin de la fréquence depuis la façade du synthétiseur), modulation par LF0 (repère J) et sélection d'octave (range). La contre-réaction de l'amplificateur sommateur réalisée par R_{48} et A_3 (entre broche 5 et 6) permet d'ajuster la caractéristique 1 V/octave. L'entrée de l'exponentiateur (broche 16) reçoit une tension dont les variations doivent rester comprises entre $\pm 90\text{ mV}$ (condition normale où la caractéristique exponentielle est garantie par le constructeur), un pont diviseur formé par R_{52} et R_{53} adapte le niveau de sortie du sommateur à cette entrée.

Le potentiomètre ajustable A_4 permet un réglage de la fréquence initiale du VC0 1. La création d'un courant de référence est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'exponentiateur. Ce courant est obtenu en reliant la broche 15 de CI_1 au potentiel $+15\text{ V}$ à travers une résistance de $3\text{ M}\Omega$ (repérée par une astérisque sur la figure 5 et par $R_{18}/R_{19}/R_{20}$ sur l'implantation (figure 7)). En effet cette résistance devant être la plus stable possible, un modèle à couche métallique de tolérance 1% s'impose. Or il est assez difficile de se procurer une telle résistance de valeur $3\text{ M}\Omega$. Par contre on peut plus facilement se procurer 3 résistances de $1\text{ M}\Omega$ qui seront montées en série. Ce détail signalé dans la liste des composants, concerne aussi CI_2 pour les résistances R_{25} , R_{26} et R_{27} .

Le condensateur C_3 placé entre les broches 12 et 13 constitue la capacité de l'intégrateur. Il devra être choisi stable en température (le constructeur conseille un modèle au polystyrène).

Le SSM 2 033 délivre en sortie, une tension de forme triangulaire dont l'amplitude est de 5 volts (valeur typique en broche 3). Ce signal pourra être directement exploitable en sortie vers le commutateur de sélection. Par contre la sortie « dent de scie » présente une amplitude de 10 volts


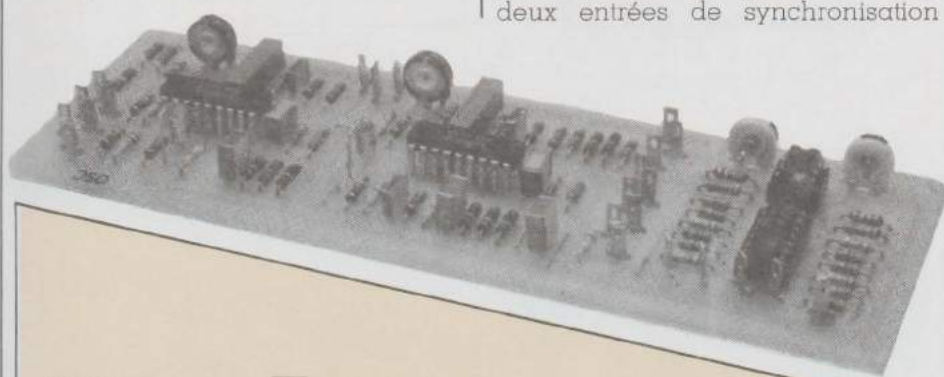


Figure 4

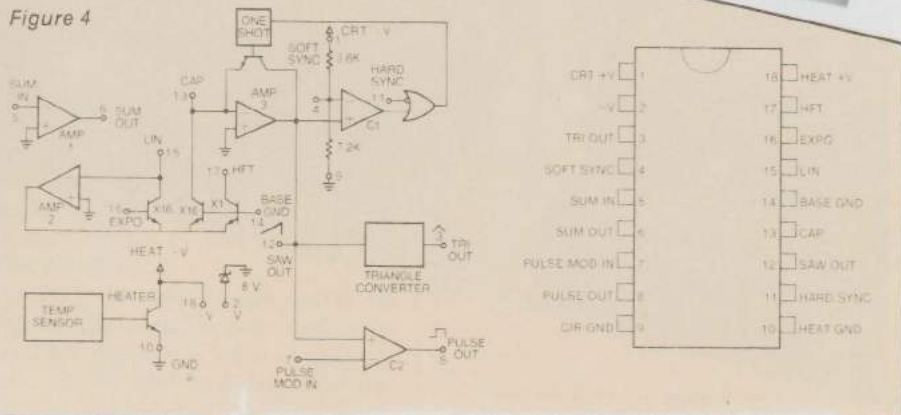

(broche 12) et la sortie « carrée » une amplitude de 6,5 Volts (broche 8).

Afin d'obtenir un équilibre subjectif (à l'oreille et non à l'appareil de mesure !) des 3 sorties nous avons atténué les sorties « carrée » et « dent de scie » par les diviseurs de tension R_{44}/R_{45} d'une part et R_{23}/R_{24}

d'autre part. Dans ces conditions si l'on connecte un VU-mètre en sortie du commutateur réglé au 0 dB pour la sortie triangle on obtient à peu près - 5 dB pour la sortie dent de scie et - 3 dB pour la sortie « carrée » lorsque celle-ci est réglée pour un rapport cyclique de 50 %. Cet équi-

libre peut être modifié pour des raisons de goût en modifiant le rapport des résistances citées plus haut.

Un changement d'octave est possible par commutateur : translation de la fréquence par addition d'un volt pour chacune des 4 positions du commutateur.

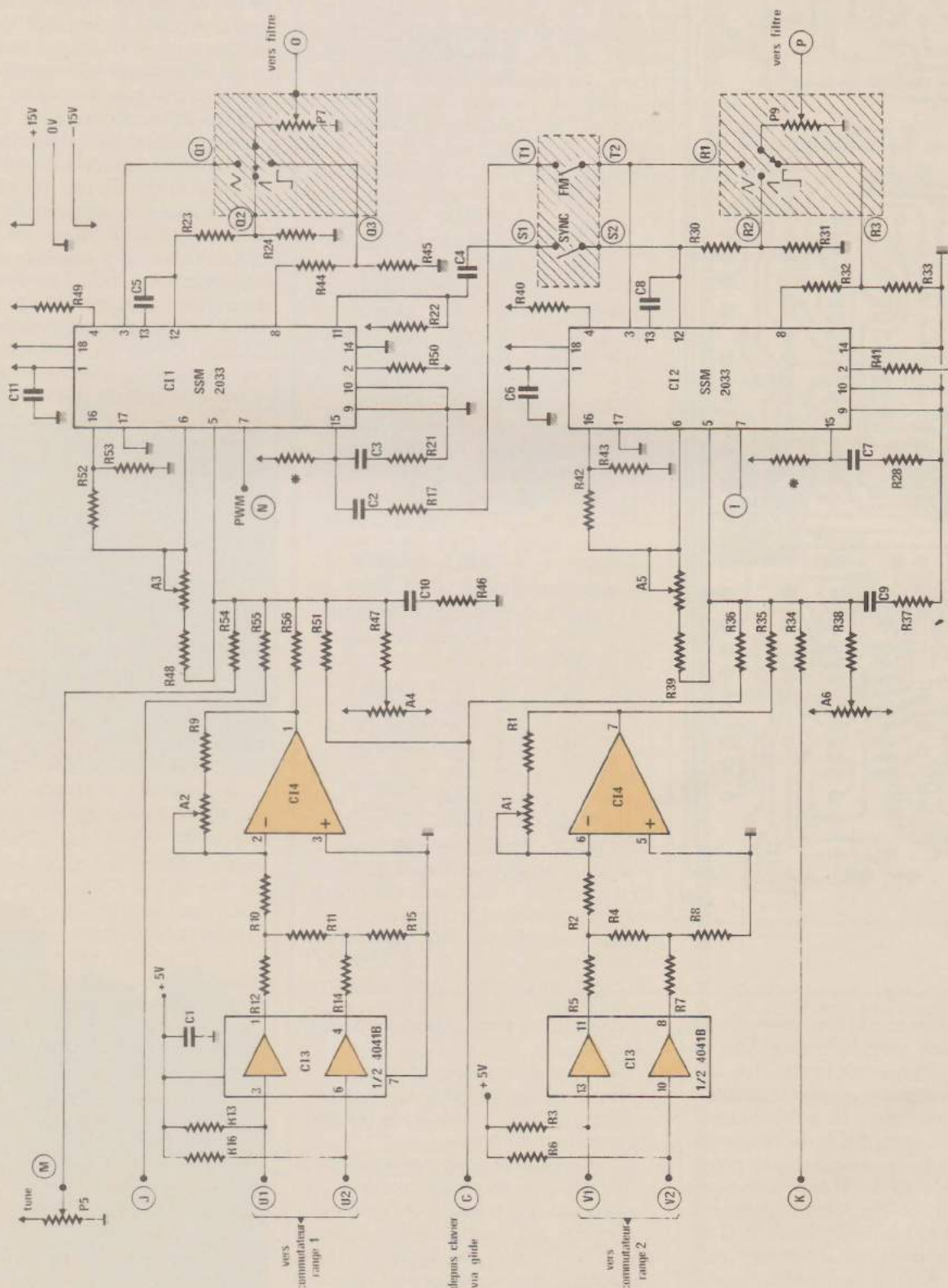


Figure 5

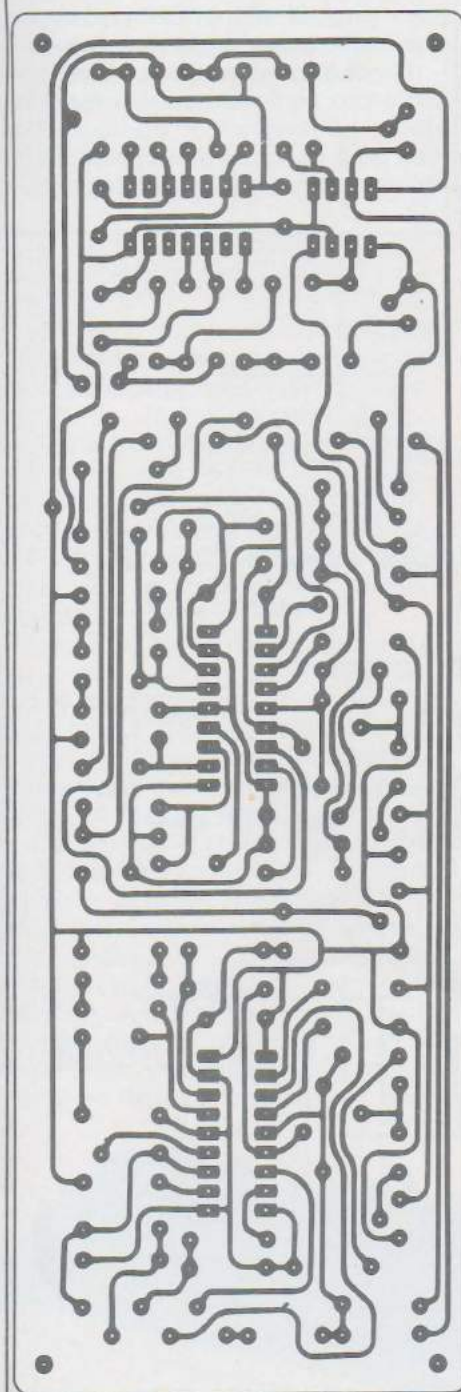


Figure 6

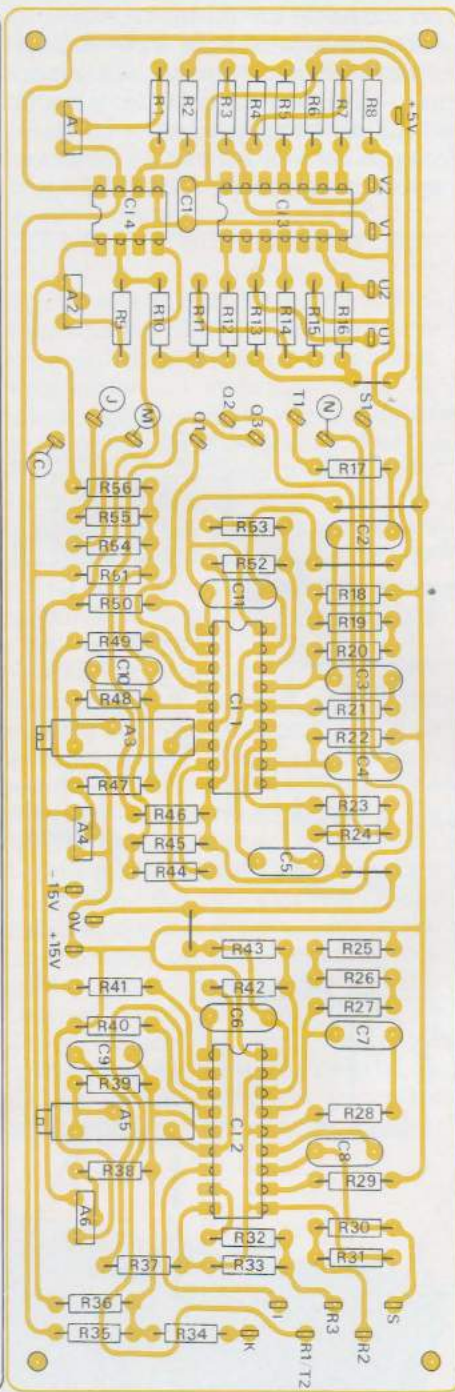


Figure 7

Cette fonction est assurée par un convertisseur digital/analogique de type R/2 R réalisé autour de CI_3 et CI_4 . U_1 et U_2 constituent un mot binaire de 2 bits (U_1 poids fort, U_2 poids faible).

Le circuit intégré CI_3 de référence 4041 B comporte 4 buffers de précision. Le réseau R,2 R est réalisé par R_{12} , R_{14} , R_{11} et R_{15} . Ces résistances doivent être à faible tolérance (1 %) et R_{12} , R_{14} et R_{15} doivent être égales à deux fois R_{11} . Ici les résistances à couche métallique sont recherchées non seulement pour leur stabilité en

température mais aussi pour leur précision.


Un amplificateur inverseur à contre-réaction ajustable doit permettre un réglage précis de l'échelle de tensions en sortie.

Si U_1 et U_2 ne sont pas reliées au commutateur d'octave (range), ces deux entrées forcées au +5 volts par R_{13} et R_{16} sont considérées comme étant à l'état « 1 » logique. Dans cette condition la sortie de CI_4 sera à un potentiel de -3 volts (octave la plus basse). Si $U_2 = 0$ et $U_1 = 1$ la

sortie passera à -2 volts, etc. Pour finir si U_2 et $U_1 = 0$ la sortie de CI_4 doit présenter une tension nulle ou presque : une tension résiduelle appelée tension d'offset peut exister. Cette tension devra être prise en considération lors du réglage de la progression d'un volt pour chaque position du commutateur : exemple si V offset (sortie théoriquement nulle) = +38 mV un bon réglage de A_2 donnera -0,962 V, -1,962 V et -2,96 Volts.

Le deuxième VCO construit autour de CI_2 constitue une réplique du VCO 1 à quelques détails près. On remarque que la sortie « dent de scie » de CI_2 (broche 12) peut être reliée à la broche 11 de CI_1 par l'intermédiaire de C_4 et de l'interrupteur « Sync ». Lorsque cet interrupteur est fermé les deux VCO's sont mis en mode synchronisation : VCO 2 génère alors la fréquence maîtresse en sortie du VCO 1 (voir article du mois dernier). Quant à la sortie « triangle » de CI_2 , un deuxième interrupteur peut la mettre en liaison avec la broche 15 de CI_1 , la tension de forme triangulaire est alors transformée en courant (par R_{17}). Ce courant est alors additionné au courant de référence de l'exponentiateur de CI_1 . Cette liaison permet de moduler en fréquence le VCO 1 par la fréquence de VCO 2. Le deuxième VCO possède aussi un commutateur d'octave, mais par contre il ne possède pas d'accord fin de la fréquence au niveau de la façade du synthétiseur : pour obtenir, par exemple, un réglage d'unisson, VCO 2 sera considéré comme fixe et VCO 1 sera réglé par rapport à celui-ci grâce au potentiomètre Tune.

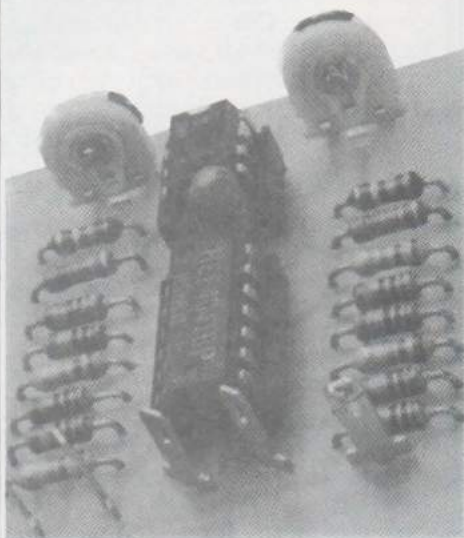Le rapport cyclique des sorties « carrées » sera obtenu par 2 potentiomètres reliés aux broches 7 de




chaque VC0 (repère I et repère N). La tension de contrôle pour ces réglages devra être limitée entre 0 et + 10 Volts.

Réalisation de la carte oscillateurs

La réalisation commencera bien sûr par la fabrication du circuit imprimé dont le dessin est donné en figure 6. Toutes les liaisons ou pistes peuvent être réalisées en une largeur de 1 mm, les pastilles de fixation en diamètre 2,54 mm sauf aux endroits destinés aux raccordements extérieurs où un diamètre légèrement supérieur est toujours souhaitable.

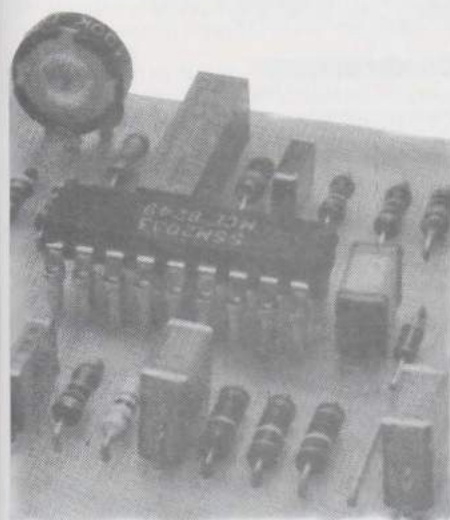Après gravure et perçage, les pistes de cuivre seront soigneusement décapées afin de faciliter la soudure des composants.



Les composants seront implantés en s'aidant de la figure 7 et de la liste des composants.

Il est vivement conseillé d'utiliser des supports pour CI₁ et CI₂, ces circuits n'étant pas spécialement délicats mais par contre relativement coûteux. Avant de souder ces supports, il sera bon de vérifier que leur implantation ne gênera pas la mise en place de A₃ et A₅. Sur notre maquette (voir photo) nous avons employé un type de support sans enrobage plastique.

Les condensateurs C₆ et C₁₁ pourront être du type céramique. La trentaine de résistances à couche métallique nécessaires pour la réalisation de ce circuit ne constitue pas un luxe inutile : leur emploi contribue à une meilleure stabilité, dans le temps, de l'accord des VC0's. Lors de l'achat de ces résistances, le lecteur pourra se laisser vendre des valeurs

voisines de celles annoncées dans notre liste sauf pour les résistances des deux réseaux R₁, 2R (R₁₂ = R₁₄ = R₁₅ = R₅ = R₇ = R₈ = 2 fois R₁₁ ou R₄).


Essais et réglages

En ce qui concerne les réglages définitifs de cette carte, mieux vaudra attendre la fin de la réalisation de tous les circuits du SSM 2 000. En particulier la caractéristique 1 Volt/octave sera dépendante de la tension de contrôle délivrée par le clavier. Les connexions aux éléments externes (potentiomètres, interrupteurs et commutateurs) seront détaillées aussi en fin de réalisation pour répondre à un souci d'homogénéité de câblage de la façade commune aux différents circuits.

Pour l'instant, il est quand même possible, après vérifications minutieuses du circuit de mettre celui-ci sous tension : pour cela on se servira bien sûr du module d'alimentation réalisé auparavant. Relier à l'aide de conducteurs provisoires le 0 V, le + 5 V, le + 15 V, et le - 15 V, entre alimentation et carte oscillateurs. Ensuite on établira une prise commune sur le potentiel 0 V pour connexion vers la masse d'un oscilloscope ou d'un amplificateur (attention le niveau important des sorties des VC0's nécessite l'emploi d'une entrée haut niveau et de préférence atténuable). Après mise sous tension on pourra vérifier le bon fonctionnement du VC0 1 (CI₁). A l'aide d'un conducteur relié à l'entrée de l'oscilloscope ou de l'amplificateur, on se mettra en contact successivement avec les bornes repérées Q₁ puis Q₂; en faisant varier le réglage de A₄ dans le sens horaire on observera visuellement ou auditivement une fréquence de plus en plus haute. Le timbre plus sourd sur Q₁ est dû à la forme triangulaire de cette sortie. Même opération pour le VC0 2 (CI₂) : liaison avec R₁ et R₂, variation de la fréquence avec A₅. Au bout de 5 minutes de fonctionnement il est tout à fait normal de constater que CI₁ et CI₂ sont chauds : n'oublions pas qu'ils possèdent un système de chauffage intégré ! Ils sont maintenus à une température de 55° Celsius. Si l'on a choisi la solution amplificateur pour ces premiers contrôles, on pourra, pour le plaisir des oreilles, écouter l'effet de synchronisation en remplaçant l'entrée de l'amplificateur Q₁, puis relier S₁ avec S₂. Différentes sonorités seront audibles en agissant à la fois sur A₄ et A₅.

SONEREL

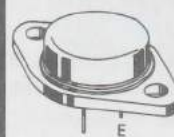33, rue de la Colonie
75013 PARIS
580.10.21



TRANSISTORS
CIRCUITS INTEGRÉS



RESISTANCES METAL



POTENTIOMETRES
PISTE CERMET



CONDENSATEURS
PROFESSIONNELS

RELAIS
NATIONAL




ADHESIVE
AND GRAPHICS
CHEMISTRY



MATERIEL DE DESSIN
POUR CIRCUITS IMPRIMES

TRANSFORMATEURS

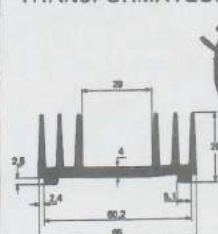

POTENTIOMETRES RECTILIGNES
ACCESSOIRES DE CABLAGE
INTERRUPTEURS
REFROIDISSEURS

DEMANDE DE
CATALOGUE GRATUIT
ET TARIF

Nom :

Adresse :

.....

Code postal :

Même opération pour la modulation de fréquence : seule la liaison S_1/S_2 est remplacée par une liaison T_1/T_2 . Petite remarque : les sorties Q et R_3 restent muettes pour l'instant. En effet les sorties « carrée » dépendent d'une tension de contrôle qu'il faut appliquer en N ou I (tension comprise entre 0 et 10 volts).

Dernière vérification : à l'aide d'un voltmètre polarisé, on devra mesurer une tension négative par rapport à la masse sur les broches 1 et 7 de C_4 . Ces 2 tensions doivent être réglables à - 3 Volts grâce à A_1 ou A_2 . Si ensuite les bornes U_1 et U_2 sont reliées à la masse, la broche 1 de CI_4 doit présenter un potentiel très proche de 0. Même opération avec V_1 et V_2 et même constatation sur la broche 7 de CI_4 .

Si ces essais n'étaient pas concluants, vérifier la valeur des composants puis le dessin de votre circuit imprimé. En dernier lieu on peut mettre en cause l'état des circuits intégrés ! Le mois prochain nous décrirons deux autres cartes : la partie LFO et la partie filtre/VCA/ADSR.

B. ODANT

Nomenclature

Liste de matériel pour alimentation

Résistances

R_4, R_9, R_{12} : 0,68 Ω 4 W bobinée
 R_1, R_2, R_9, R_{10} : 3,3 k Ω 1/4 W couche métallique de préférence
 R_3, R_7, R_{11} : 1,8 k Ω 1/4 W couche métallique de préférence
 R_5 : 6,8 k Ω 1/4 W couche métallique de préférence
 R_6 : 470 Ω 1/4 W couche métallique de préférence
 P_1, P_2, P_3 : 1 k Ω ajustable horizontale.

Condensateurs chimiques polarisés

C_1, C_2 : 2200 μF 40 V type axial
 C_{11}, C_{12}, C_{13} : 220 μF 25 V type radial

Condensateurs tantale goutte

C_8, C_9, C_{10} : 10 μF 35 V

Autres condensateurs

C_3, C_4 : 100 nF céramique ou plaquette MKH
 C_5, C_6, C_7 : 470 pF céramique

Circuits intégrés

CI_1, CI_2, CI_3 : LM 723 CN ou μA 723 A ou TDB O 723 A

Transistors

T_1, T_2, T_3 : BD 439 ou équivalent

Pont de diodes

PT_1, PT_2 : B 80 C 1500/1000 (attention au brochage)

Transformateur

Primaire, 220 V secondaire : 2 enroulements séparés de 18 Volts - 1 ampère.

Liste de matériel pour carte oscillateurs

Résistances couche métallique 1 % 1/4 W. (voir texte)

R_1, R_9 : 390 k Ω
 $R_2, R_{10}, R_{38}, R_{47}$: 470 k Ω
 $R_4, R_{11}, R_{35}, R_{36}, R_{39}, R_{48}, R_{51}, R_{56}$: 100 k Ω
 $R_5, R_7, R_8, R_{12}, R_{14}, R_{15}$: 200 k Ω
 R_{18}, R_{19}, R_{20} : 1 M Ω
 ou bien R_{18} : 3 M Ω (R_{19} et R_{20} remplacé par strap)
 R_{25}, R_{26}, R_{27} : 1 M Ω

ou bien R_{25} : 3 M Ω (R_{26} et R_{27} remplacé par strap)
 R_{34}, R_{54}, R_{55} : 1 M Ω
 R_{42}, R_{52} : 56 k Ω
 R_{43}, R_{53} : 1 k Ω

Résistances couche carbone 5 % 1/4 W

R_3, R_6, R_{13}, R_{16} : 56 k Ω
 R_{37}, R_{46} : 3,3 k Ω
 R_{21}, R_{28} : 47 Ω
 R_{41}, R_{50} : 680 Ω
 $R_{24}, R_{31}, R_{33}, R_{45}$: 4,7 k Ω
 $R_{23}, R_{30}, R_{32}, R_{44}$: 10 k Ω
 R_{40}, R_{49} : 27 k Ω
 R_{22}, R_{29} : 22 k Ω
 R_{17} : 1 M Ω

Résistances ajustables

A_1, A_2 : 100 k Ω 1 tour montage vertical
 A_3, A_5 : 22 k Ω 10 tours piste cermet
 A_4, A_6 : 100 k Ω 1 tour montage vertical

Condensateurs

C_1 : 10 μF Tantale goutte 35 V
 C_2, C_3, C_7 : 100 nF type MKH
 C_4, C_9, C_{10} : 1 nF type MKH
 C_5, C_8 : 1 nF (faible dérive en température)
 C_6, C_{11} : 220 nF céramique ou film (MKH)

Circuits intégrés

CI_1, CI_2 : SSM 2033 (SSMT)
 CI_3 : 4041 B (RTC)
 CI_4 : TBB 1458 P ou TL 082

Supports de circuit intégré

2 de 18 Broches pour CI_1 et CI_2 (vivement conseillé)
 1 de 14 Broches pour CI_3 (conseillé)
 1 de 8 Broches pour CI_4 (facultatif)



KITS PROFESSIONNELS
 Disponibles dans les points de vente officiels PANTEC
 ou documentation sur demande à
C.G. PANTEC
 27-29, rue Pajol
 75018 Paris
 Tél. : 202.77.06



PANTEC
 DIVISION OF CARLO GAVAZZI

KIT n° 3
ALIMENTATION STABILISÉE
de 2 à 30 V, 20 mA à 2,2 A.

Le haut degré de stabilisation et le réglage de la tension et des courants lui permettent d'être l'instrument idéal pour les laboratoires d'électronique.
 Tension de sortie 2 à 30 V/CC
 Courant de sortie 20 mA à 2,2 A.
 Protection électronique contre les courts-circuits.
 Sortie en courant constant ou tension constante.
 Potentiomètres de réglage de la tension et du courant.

GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

Avec de nouveaux périphériques, Sinclair crée un système informatique complet basé sur le ZX Spectrum

Les nouveaux périphériques — le ZX Microdrive, un lecteur de bande sans fin, et l'Interface ZX1 — forment un système complet d'informatique domestique. Ce système basé sur le ZX Spectrum étend considérablement les capacités de mémoire, de vitesse et de traitement de l'information de cet ordinateur individuel.

Le ZX Microdrive offre à tous les utilisateurs — dans leur vie professionnelle, à la maison ou à l'école — tous les avantages de l'accès à une grande capacité de mémoire et ceci à un coût très bas. Par ailleurs, l'Interface ZX1 fonctionne comme organe de contrôle du Microdrive et offre aussi des facilités RS232 et de réseau local.

Commercialisé à une fraction du prix de lecteurs de disquettes aux caractéristiques comparables, le ZX Microdrive est un système ultra-compact basé sur un circuit intégré spécial conçu par Sinclair et réalisé par la société Ferranti. Le ZX Microdrive dispose d'une capacité de stockage minimum de 85 K sur une cassette magnétique.

Chaque cassette peut contenir jusqu'à 50 dossiers qui pourront être identifiés individuellement, triés automatiquement présentés dans un ordre alphabétique ou supprimés. Le temps d'accès, très rapide, est de l'ordre de 3,5 secondes.

Le Microdrive fait du ZX Spectrum un outil extrêmement puissant, particulièrement pour des applications éducatives et profession-



nelles, telles que le contrôle des stocks, le traitement de texte, la création de modèles financiers et la comptabilité.

Parmi les autres avantages, citons :

- le chargement d'un programme de 48 K en 3,5 secondes seulement ;
- l'utilisation facile des commandes de sécurité, de chargement et de vérification ;
- « formatage » pour initiation de la cassette ;
- un « catalogue » permettant de lire le contenu, et d'afficher le nom de la cassette avec jusqu'à 50 dossiers par ordre alphabétique ainsi que l'espace libre exprimé en Kilobits.

Le Microdrive du ZX Spectrum est contrôlé

par une Interface ZX1 multi-fonctions, qui permet de relier jusqu'à 8 lecteurs de cassettes Microdrive, en donnant une puissance totale de 680 K.

L'Interface ZX1 comprend aussi une Interface RS232 — permettant au Spectrum d'être raccordé à d'autres ordinateurs et périphériques — et un réseau local reliant jusqu'à 64 postes de travail, particulièrement bien adapté à des utilisations éducatives.

Le ZX Interface 1 élargit le « Basic Sinclair » en lui donnant des facilités de manipulation de fichiers et de communication. Il utilise le Basic non seulement comme logiciel de programmation mais aussi en tant que système d'exploitation.

devenez un radio-amateur et écoutez vivre le monde

Notre cours fera de vous un émetteur radio passionné et qualifié.
Préparation à l'examen des P.T.T.

Enseignement privé par correspondance

GRATUIT!

Pour recevoir sans engagement notre brochure RADIO-AMATEUR remplissez (ou recopiez) ce bon et envoyez-le à :

le à : **DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE**
BP 42 35800 DINARD (France)

NOM (majuscules S.V.P.) _____

ADRESSE _____

devenez détective



En 6 mois, l'ECOLE INTERNATIONALE DE DETECTIVES-EXPERTS (organisme privé d'enseignement à distance) vous prépare à cette brillante carrière.

L'E.I.D.E. est la plus importante et la plus ancienne école de détectives fondée en 1937. Formation complète pour détectives privés. Certificat de scolarité en fin d'études. Possibilités de stages dans un bureau ou une agence de détectives.

Gagnez largement votre vie par une situation BIEN A VOUS. N'HESITEZ PAS.

Demandez notre brochure gratuite n° F22 à :
E.I.D.E., 11 Fbg Poissonnière 75009 Paris
BELGIQUE : 13, Bd Frère-Orban, 4000 Liège

BON pour recevoir notre brochure gratuite

NOM
PRENOM
ADRESSE
CODE POSTAL [] [] [] [] VILLE

le kit au service de vos hobbies

KIT ELCO



15 CENTRALE ALARME POUR MAISON
DESTINEE A PROTEGER VOTRE MAISON OU APPARTEMENT. CETTE ALARME, UNE FOIS MISE EN ROUTE, VOUS LAISSE 3 MN POUR QUITTER VOTRE HABITATION.

280.00 F

23 CHENILLARD 8 VOIES MULTIPROGRAMMES
512 FONCTIONS DEFILENT L'UNE APRES L'AUTRE. CE CHENILLARD CUMULE A PEU PRES TOUTS LES EFFETS QUE L'ON PEUT REALISER AVEC 8 SPOTS OU GROUPE DE SPOTS.

390.00 F

34 BARRIERE A ULTRA-SONS PORTEE 15 M
EMETTEUR, RECEPTEUR - ALIMENTATION 12V
FREQUENCE EMISE 40KHZ SORTIE SUR RELAIS 5A

165.00 F

37 ALARME ULTRA-SON
PAR EFFET DOPPLER SORTIE SUR RELAIS

230.00 F

40 STROBOSCOPE 150 JOULES
VITESSE DES ECLATS REGLABLE, 1 TUBE A ECLATS

150.00 F

43 STROBOSCOPE 2 X 150 JOULES
VITESSE REGLABLE 2 TUBES A ECLATS

250.00 F

49 ALIMENTATION STABILISEE
3 A 24 V 1.5 A - AVEC TRANSFO-

140.00 F

56 ANTIVOL AUTO 3 TEMPORISATIONS

68.00 F

91 FREQUENCEMETRE DIGITAL 10KHZ A 5MHZ
PERMET LA MESURE DE FREQUENCES COMPRISES ENTRE 10KHZ ET 5MHZ, AVEC LA PRECISION DU SECTEUR 10⁻⁴. L'AFFICHAGE EST REALISE A L'AIDE DE 4 AFFICHEURS 7 SEGMENTS UN COMMUTEUR PERMET DE CHOISIR 3 GAMMES DE MESURES
HZ x 10 HZ x 100 HZ x 1000.

245.00 F

93 PREAMPLI MICRO VOLUME REGLABLE

40.00 F

94 PREAMPLI GUITARE VOLUME REGLABLE

39.00 F

98 TUNER FM

250.00 F

PERMET DE RECEVOIR EN PLUS DE LA BANDE FM
LA BANDE 80 MHz RADIO, TELEPHONE POLICE ETC...

99 BLOC DE COMPTAGE DE 0 A 9999
ACCES AUX COMPTAGES A LA REMISE A ZERO A L'ALLU
DES AFFICHEURS. EXEMPLES D'APPLICATIONS

180.00 F

102 MIXAGE POUR 2 PLATINES MAGNETIQUES
REGLAGE PAR POTENTIOMETRES RECTILIGNES
ALIM 9 A 15V

180.00 F

104 CAPACIMETRE DIGITAL PAR 3 AFFICHEURS
7 SEGMENTS DE 100 PF A 10 000 pF

210.00 F

106 GENERATEUR 9 RYTHMES
5 INSTRUMENTS AVEC UN AMPLI CONTROL SELECTION
DES RYTHMES PAR TOUCH-CONTROL
REGLAGES TEMPO ET VOLUME

255.00 F

107 AMPLI 80 W EFFICACES

295.00 F

114 BASE DE TEMPS A QUARTZ 50KHZ
ALIMENTATION 5 A 12V

78.00 F

130 SIRENE ELECTRONIQUE MULTIPLE
IMITE TOUTES LES SIRENES
SIRENE INCENDIE POLICE AMERICAINE SPACIALE ETC.
ALIMENTATION 9 A 12V

88.00 F

135 TRUCAGE ELECTRONIQUE
PERMET D'IMITER DES BRUITS DE SIRENE D'EXPLOSION
DE DETONATION, D'ACCELERATION MOTO, VOITURE ETC.

230.00 F

142 MICRO TIMER PROGRAMMABLE
A MICRO PROCESSEUR

Exemples d'application

- Contrôle du chauffage sur la sortie 1. Mise en route du chauffage à 5 h du matin, arrêt à 9 h, remise en route à 17 h, arrêt à 23 h, et cela tous les jours ouvrables de la semaine (du lundi au vendredi); le samedi et le dimanche, le chauffage reste toute la journée, donc mise en route à 5 h du matin, arrêt à 23 h.
- Sur sortie 2, commande d'un buzzer pour le réveil du lundi au vendredi à 7 h jusqu'à 7 h 10, pas de réveil le samedi et le dimanche.
- Sortie 3, commande de la radio de 7 h 20 à 8 h 20, du lundi au vendredi.
- Sur sortie 4, commande de la cafetière électrique du lundi au vendredi de 7 h 10 à 8 h 10, le samedi et le dimanche de 9 h 30 à 10 h 30.

avec son boîtier 490.00 F

148 EQUALIZER STEREO
REGLAGE PAR POTENTIOMETRES RECTILIGNES
6 VOIES

225.00 F

151 MIXAGE GUITARE POUR 5 ENTREES
GUITARE OU MICRO 1 ENTREE ORGUE OU AUTRE
CORRECTEUR DE TONALITE GRAVE AIGU NIVEAU
D'ENTREE REGLABLE SUR CHAQUE ENTREE

215.00 F

160 TABLE DE MIXAGE STEREO A 6 ENTREES
2 PLATINES MAGNETIQUES 2 MICRO 2 AUXILIAIRES

250.00 F

201 FREQUENCEMETRE DIGITAL 50 MHZ
6 AFFICHEURS 13 MM 0-50 MHZ PILOTE PAR QUARTZ
IDEAL POUR CIBISTES

375.00 F

202 THERMOSTAT DIGITAL DE 0 - 99°
PERMET LA MISE EN MEMOIRE D'UNE TEMPERATURE
DE DECLANCHEMENT DU CHAUFFAGE ET UNE
TEMPERATURE D'ARRET IDEAL POUR CHAUFFAGE
AQUARIUM, AIR CONDITIONNE, VOITURE, ETC.

225.00 F

203 IDEM 202 MAIS AVEC 2 CYCLES D'HYSTERESIS

260.00 F

204 VOLTMETRE DIGITAL A MEMOIRE - 3 GAMMES -
PERMET DE COMMUTER UN RELAIS LORSQUE
L'ON ATTEINT LA VALEUR DE LA TENSION EN MEMOIRE

195.00 F

205 ALIMENTATION STABILISEE - 0 A 24V - 1.5A -
AVEC AFFICHAGE DIGITAL DE LA TENSION DU COURANT
- 3 GAMMES DE TENSION -
INDISPENSABLE AU LABO OU A L'AMATEUR

250.00 F

206 THERMOMETRE DIGITAL A MEMOIRE - 0 - 99° -
ENCLENCHE UN RELAIS LORSQUE LA TEMPERATURE
MEMOIRE EST ATTEINTE

190.00 F

207 REVERBERATION LOGIQUE
SANS RESSORT, S'ADAPTE SUR MICRO CB, MICRO
NORMAL, VOLUME REGLABLE
RETARD REGLABLE DE 0.1 A 2 SECONDES

220.00 F

208 AMPLI STEREO 2 X 70W MUSIQUE 35W EFF
AVEC CORRECTEUR TONALITE BALANCE VOLUME
PREAMPLI RIAA COMMUTEUR POUR LA
SELECTION DES ENTREES

440.00 F

SPECIAL ★★★★★
★ ★ ★ ★ ★ NOËL

**POUR L'ACHAT D'UN
KP 6, KP 2 OU UN
KP 3 LE BOITIER
EST GRATUIT ★ ★ ★
CHEZ VOTRE
REVENDEUR
HABITUEL ★ ★**

NOUVEAUTES ★ ★ ★ ★ ★

ELCO 129
GENERATEUR
AVEC FREQUENCE-METRE DIGITAL 420.00 F

ELCO 159
TABLE DE MIXAGE
6 ENTREES AVEC TALK-OVER 295.00 F

ELCO 209
ALIMENTATION A DECOUPAGE 210.00 F
1 A 30 V 1/3 A AVEC TRANSFO

A RETOURNER A

ELECTROME • 17, rue Fondeaudege • 33000 BORDEAUX • Tel.: (56) 52.14.18 •

☐ Je désire recevoir documentation sur les 200 kits ELCO
Ci-joint 3 F en timbres.

☐ Je désire commander le kit ELCO n° _____ Ci-joint _____ F

☐ en chèque

☐ mandat

☐ en C.R. (+ 20F de port. et frais en vauqueur si C.R.)

NOM _____
ADRESSE _____

KIT PACK

LA QUALITE
PROFESSIONNELLE
A DES PRIX
GRAND PUBLIC

N'ACHETEZ PLUS
SANS SAVOIR

RECUEIL ① KP 1 à 15

RECUEIL ② KP 16 à 33

RECUEIL ③ KP 34 à 49

1	GRADATEUR DE LUMIERE	35.00 F
2	STROBOSCOPE 60 JOULES avec lamp. vitesse réglable	100.00 F
3	CHENILLARD 4 CANAUX sortie sur tracs vitesse réglable	100.00 F
4	MODULATEUR 3 CANAUX	80.00 F
5	MODULATEUR 3 CANAUX + INVERSE	95.00 F
6	MODULATEUR 3 CANAUX DECLENCHE PAR MICRO	100.00 F
7	BOOSTER 15W EFFICACES POUR AUTO	85.00 F
8	CLIGNOTANT 2 VOIES sortie sur tracs	60.00 F
9	CLAP CONTROL ou relais à mémoire	75.00 F
10	MINI TUNER FM A VARICAP AVEC AMPLI	61.00 F
11	DETECTEUR PHOTO ELECTRIQUE sortie sur relais 5A	75.00 F
12	TEMPORISATEUR réglage de 0 à 5mn sortie sur relais 5A	75.00 F
13	INTERPHONE 2 POSTES alimentation 9V sans les HP	51.00 F
14	AMPLI TELEPHONIQUE avec capteur et haut parleur	68.00 F
15	AMPLI 10W	56.00 F
16	AMPLI STEREO 2 X 10W	110.00 F
17	SIRENE DE POLICE 25W 12V	55.00 F

19	DETECTEUR D'APPROCHE	65.00 F
20	PREAMPLI MICRO POUR MODULATEUR alimentation 220 V	50.00 F
21	AMPLI BF 2W	40.00 F
22	INJECTEUR DE SIGNAL	35.00 F
23	EMETTEUR FM EXPERIMENTAL	44.00 F
24	OSCILLATEUR CODE MORSE	35.00 F
25	VOLTMETRE DE CONTROLE POUR BATTERIE	39.00 F
26	12V à 5 leds	100.00 F
27	COMPTE TOURS DIGITAL POUR VOITURE	60.00 F
28	CARILLON 3 TONS DE PORTE	60.00 F
29	INSTRUMENT DE MUSIQUE	55.00 F
30	LABYRINTHE ELECTRONIQUE	80.00 F
31	ALIMENTATION 1 à 12V 500mA avec son transfo	100.00 F
32	BLOC DE COMPTAGE DIGITAL affichage 13mm	100.00 F
33	TEMPORISATEUR DIGITAL DE 0 à 40mn affiche secondes	100.00 F
34	CHENILLARD 8 VOIES PROGRAMMABLE	140.00 F
35	GENERATEUR A 6 TONS REGLABLES	80.00 F

36	RECEPTEUR CB SUPERHETERODYNE à circuits intégrés	120.00 F
37	thermometre digital de 0 à 99	135.00 F
38	GENERATEUR 1Hz à 500KHz Triangle Sinus Carré	125.00 F
39	EMETTEUR 27MHz modulation amplitude	90.00 F
40	AMPLI 35W efficace	170.00 F
41	THERMOMETRE 16 LEDS	125.00 F
42	THERMOSTAT sortie sur relais	85.00 F
43	VOLTMETRE DIGITAL 0 à 99V	135.00 F
44	INTERPHONE SECTEUR la pare	220.00 F
45	TUNER FM STEREO	220.00 F
46	CARILLON 24 AIRS à microprocesseur	145.00 F
47	CARILLON REGLABLE 9 NOTES	85.00 F
48	CADENCEUR D'ESSUIE GLACE	65.00 F
49	STROBOSCOPE ALTERNE 2 x 60 joules + boîtier	180.00 F
50	PREAMPLIFICATEUR - CORRECTEUR DE TONALITE	180.00 F
51	HORLOGE DIGITALE REVEIL heure minute	135.00 F
52	PREAMPLI STEREO MINI K7	40.00 F
53	PREAMPLI MICRO	40.00 F
54	CHENILLARD MODULATEUR A MICRO 4 CANAUX	180.00 F
55	AMPLIFICATEUR 3 W STEREO POUR WALKMAN	72.00 F
56	VU-METRE STEREO permet de remplacer le traditionnel	90.00 F
57	PREAMPLIFICATEUR par cellule magnétique	43.00 F
58	CORRECTEUR DE TONALITE permet d'adapter le son	56.00 F
59	EQUALIZER MONO 6 FILTRES permet l'adaptation	107.00 F
60	AMPUBOOSTER EQUALIZER délivre une puissance de	180.00 F

KP 61
CAPACIMETRE DIGITAL 4 DIGITS
100 pF à 9999 µF avec son boîtier
195.00 F

KP 62
BARRIERE A ULTRA SONS
portée 15m sortie sur relais
145.00 F

KP 63
ALARME VOITURE A EFFET
DOPPLER sortie sur relais
150.00 F

KP 64
SERRURE CODEE
A 4 CHIFFRES sortie sur relais
150.00 F

KP 65
AMPLI 2 X 35W EFF.
AVEC CORRECTEUR DE
TONALITE, BALANCE ET VOLUME
360.00 F

KP 66
FUZZ ET TREMOLO
POUR GUITARE ELECTRIQUE
75.00 F

KP 67
PHASING EFFET SPECIAL
POUR TOUTES SORTES DE
MICROS
75.00 F

KP 68
ANTIVOL AUTO
SORTIE SUR RELAIS
70.00 F

KP 69
PROTECTION
ELECTRONIQUE
POUR TWEETERS
POUR ENCEINTES DE 10 A 250W
38.00 F



SCHEMATHEQUE
LE PLEIN D'IDEES

faites vous-même

un Ampli-Booster-Equalizer
un Capacimetre
un Stroboscope alterne
un Carillon 24 airs
un Thermometre digital
une Alarme Auto
un Ampli 120 W
une Unite de Comptage
un Emetteur CB
un Chenillard 10voies
une Alimentation à découpage
et plus de 50 autres montages
pour faire le plein d'idées...

...il me la faut absolument -
cette
SCHEMATHEQUE
LE PLEIN D'IDEES
CI-JOINT CHEQUE DE 49.00 F

NOM _____
ADRESSE _____

URGENT

A RETOURNER A

JE DESIRE
RECEVOIR:

☐ Recueil 1
18,00F + 6F (de port)

☐ Recueil 2
18,00F + 6F (de port)

☐ Recueil 3
18,00F + 6F (de port)

KIT PACK N°:
KIT PACK N°:

PRIX : F
PRIX : F +20 F(PORT)

NOM: _____

ADRESSE: _____

ELECTROME 17 RUE FONDAUDEGE 33000 BORDEAUX
TEL 56. 52.14.18

LES COMPOSANTS A LA CARTE

RADIELEC

composants

Tél. : 94/91.47.62

Immeuble « Le France »
Avenue Général-Noguès
83200 TOULON

Composants électroniques - Kits - Mesures - Outillage -
Coffrets - Librairie

Tél. : 015.30.21

C.F.L.

45, bd de la Gribellette
91390 MORSANG S/ORGE

Composants électroniques professionnels et grand public

Ouvert le lundi de 10 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h
du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h

Composants
électroniques

Micro-informatique



J. REBOUL

34, rue d'Arène - 25000 BESANÇON

Tél. : (81) 81.02.19 et 81.20.22 - Télex 360593 Code 0542

Magasin industrie : 72, rue de Trépillot - Besançon
Tél. : 81/50.14.85

Tél. : 21/02.81.48

C B TRONIC

78, rue Salengro - 62330 ISBERGUES

Composants électroniques - Fers à souder JBC -
Appareils de mesures - Coffrets Teko - Produits KF -
Kits alarmes voitures - **A DES SUPERS PRIX**

**Votre publicité
ici :
Rens. : 200.33.05**

SHOP- TRONIC

kits et composants

La Garenne Colombes
1 Place de Belgique
785.05.25



**S
E
C**

A ROANNE

composants - kits -
HP Hi-Fi et Sono -
matériel CB, etc...

8, rue Jean Puy - Tél. : (77) 68.58.75

E C E L I

27, rue du Petit Change
28000 Chartres
Tél. : (37) 21.45.97

Composants électroniques
Kits - Mesure - Outillage - etc.
(catalogue 20 F'franco)

E.85.

8, rue du 93°-R.I.
85000 La Roche-sur-Yon

SELF ELECTRO 60

21, rue Coréus
60000 BEAUVAIS

Tél. : 445.48.66

Composants électroniques et kits

Tél. : 94/35.52.88

GROS & DÉTAIL

S a r l GEORGES DISTRIBUTION

Electronique - Electricité Solaire
B.P. 86 - 17, route de Toulon (Hôpital) -
83403 HYERES Cedex

Composants - Kits
Distributeur : ASSO, METRIX, KF, WONDER, BOUYER, NATIONAL
ACHAT - VENTE - LOCATION - ECHANGE
IMPORT/EXPORT du lundi au samedi - Pas de catalogue

VARLET ELECTRONIQUE

37, Les Prévostés - Le Boulay Morin (à 3 mn de Cap Caër...)

27 930 EVREUX - Tél. : (32) 34.71.31

Kits - Composants - Mesures - Alarmes - Jeux de lumière -
Fabrication de circuits imprimés



**COMPOSANTS
95**

50, rue de la Marne
95460 Ezanville
Tél. : 935.00.69

Tous les composants électroniques et
micro-ordinateur

SINCLAIR ZX 81 - Mémoire RAM 16 K - Spectrum Sinclair
ouvert le lundi et le dimanche matin

Le Villard
74550 PERRIGNIER
Tél.: (50) 72.76.56

IMPRELEC

Fabrication de circuits imprimés simple et double face, à l'unité ou en série - Marquage scotchcal - Qualité professionnelle

ELECTRONIQUE DISTRIBUTION
(S.A.R.L. SPRINT) 22, rue Maurice-Meyer
26200 MONTELIMAR
Tél.: (75) 53.00.86

Kits enceintes acoustiques - Kits Jostykit - Kits OK - Kits Plus - Composants professionnels - Mesures - Outillage - Coffrets - Alarmes - Ventes par correspondance - Catalogue sur demande

LA LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS Tél.: 878.09.92
Le plus grand choix d'ouvrages techniques

radio - électricité - électronique - etc.

et de librairie générale:

littérature - voyages - livres d'art - ouvrages pour la jeunesse

Magasin ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h
(sans interruption)

63 ELECTRON SHOP
20, avenue de la République
100 CLERMONT-FERRAND
Tél.: (73) 92.73.11

Electronique pour amateurs - Composants - Kits - Radio et C.B. - Détecteurs de métaux - Appareils de mesures

EMEE LOISIRS

3, rue du Colonel-de-Bange
78150 LE CHESNAY

Kits - Composants électroniques - Librairie - Outillage - Coffrets - H.P. - Produits C.I. imprimés - Mesure - Jeux de lumière - Casques - Micros - Tables de mixage

ouvert du mardi au samedi de 9 h 20-12 h - 14 h 30-19 h

SONICOM
électronique

68

Composants électroniques - Antennes d'émission - Kits - Circuits imprimés

2, rue des Hirondelles
68100 Mulhouse Tél.: 89/42.39.30

RADIO PRIX

SONOS MOBILES ET LOCATIONS

30, rue Alberti 06000 NICE

Tél.: (93) 85.51.41

KITS

Composants électroniques - Micro-informatique - Alarmes - Émetteurs récepteurs - Autoradio - HiFi

SOCIÉTÉ DIXMA

94 47, boulevard Rabelais
100 SAINT-MAUR - Tél.: 885.98.22

Tous les composants - Kits - C.B. - Coffrets - Micro-ordinateurs - Mesures - Librairie

maman et cie

23, av. de Fontainebleau - 77310 Pringy-Ponthierry
Tél.: (6) 065.43.30

ÉLECTRONIQUE

COMPOSANTS & RÉALISATIONS
ÉLECTRONIQUES

21, rue Sébastien-Gryphe
69007 LYON - Tél.: (7) 872.18.81

Composants électroniques - Circuits imprimés - Mesures - Kits - Outillage

Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h - 14 h à 19 h sauf le lundi matin

A votre disposition

CHÔLET COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

Composants H.F. et B.F. - Kits

136, boulevard Guy-Chouteau

49300 CHÔLET

Tél.: (41) 62.36.70

77 DOCUMENTATION-TARIF : 4,90 F en timbres

SANTEL

Sarl

3, rue du bois de l'Île - La Chapelle Rablais
77370 NANGIS - Tél. (6) 408.44.20.

Selectronic

VENTE PAR CORRESPONDANCE: 11, RUE DE LA CLEF - 59800 LILLE - Tél. (20) 55.98.98

• Paiement à la commande: Ajouter 20 F pour frais de port, et emballage. Franco à partir de 500 F • Contre-remboursement: Frais d'emballage et de port en sus
Magasin de vente, ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, du mardi au samedi soir. Le lundi après-midi de 15 h à 19 h. Tél. (20) 55.98.98. Télex 820939 F.

LA QUALITE EN PLUS DE L'IMAGINATION. JUGEZ VOUS MEME !

FLUKE SE SURPASSE



et prend une longueur d'avance sur tous ses concurrents.

NUMERIQUE CONTRE ANALOGIQUE: LA GUERRE EST FINIE


La nouvelle série FLUKE 70 est disponible chez Selectronic !
Cette série vous apporte :
- 3 200 points de mesure !
- Une échelle analogique
- Changement de gamme automatique
- Une gamme 10 A.
- Auto-test
- Mise en sommeil automatique
- 3 ans de garantie ! - etc, etc.

Le FLUKE 73	945,00 F
Le FLUKE 75	1 095,00 F
Le FLUKE 77 (avec étui)	1 395,00 F

(Documentation complète en couleurs sur simple demande)

SALUEZ LE VAINQUEUR !

KIT GENERATEUR DE FONCTIONS

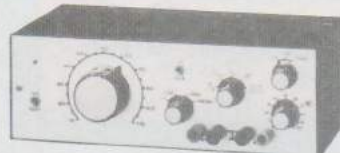

Caractéristiques principales :

- gammes de fréquences : de 10 Hz à 220 kHz en 8 gammes (échelle linéaire)
- Signaux délivrés : sinus, carré, triangle, dents de scie et impulsions.

- Tension de sortie : ajustable de 0 à 1 V. eff. en 3 gammes, plus une sortie TTL - Distorsion en sinus : < 0,5%

Notre kit est livré complet avec circuit imprimé sérigraphié, coffret spécial peint, face avant percée et gravée, boutons, notice et accessoires au PRIX SPECIAL de 450,00 F

TROUVEZ MIEUX!...

MONITEUR COULEUR

RTC NOUVEAU !

VCC 90 (décrit dans RADIO-PLANS N° 429)

PRIX DE LANCEMENT 2590,00 F

EXPEDITION FRANCO DANS TOUTE LA FRANCE

L'OUVRAGE DE REFERENCE ! CATALOGUE SELECTRONIC 83-84

Retournez le coupon ci-contre à :

SELECTRONIC : 11, rue de la Clef, 59800 LILLE

Je désire recevoir le catalogue SELECTRONIC 83-84. Ci-joint 10 F en timbres poste.

KIT HIGH () COM



DE NOUVEAU DISPONIBLE !

Une amélioration indispensable de votre magnétophone : le "HIGH COM" de TELEFUNKEN, certainement le plus performant des réducteurs de bruit, vous est

proposé en kit par SELECTRONIC.

Caractéristiques : gamme de fréquences 20... 18 000 Hz (+0, -3dB). Distorsion : < 0,2%. Rapport signal/bruit : 85 dB

Cet appareil vous garantit une réduction du bruit extrêmement sensible (15 dB à 100 Hz, 20 dB à 3 kHz/25 dB à 15 kHz) sans altération de la qualité sonore.

Le kit complet avec circuits imprimés sérigraphiés, vu-mètres avec éclairage incorporé, face avant gravée coffret, boutons, accessoires, cassette de réglage et notice complète de montage et d'utilisation, au prix de 1350,00 F

REDECouvrez VOTRE MAGNETOPHONE GRACE AU

HIGH () COM

MOTRON 1



EXCLUSIVITE SELECTRONIC

ALLUMAGE ELECTRONIQUE "OPTIMISE" POUR AUTOMOBILE

SELECTRONIC vous propose un nouvel allumage électronique en kit utilisant un tout nouveau circuit intégré américain qui est en fait un mini-ordinateur spécialisé dans le contrôle et la régulation des différents paramètres d'un circuit d'allumage auto, entre autres :

- le régime moteur
- l'angle de Dwell
- le courant dans le primaire de la bobine
- la tension de batterie, etc.

Ce kit, proposé à un prix très compétitif, ne comporte que des composants professionnels "haute-fiabilité".

Documentation détaillée sur simple demande.

Le kit complet (avec coffret spécial et accessoires)

PRIX DE LANCEMENT 249,50 F

UN KIT SENSATIONNEL !

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

ELECTRONICIENS

POUR FAIRE DES SOUDURES PRECISES ET RAPIDES
ET PROTEGER VOS SEMICONDUCTEURS

OPTEZ pour les **ANTEX**



Poste
de soudure
TC SUI à
température contrôlée
et prise de terre antistatique
avec fers : CSTC 30W
ou XSTC 40W
à thermocouple incorporé

C24
15 W 24 V

C220
15 W 220 V

NOUVEAU

XS 25 W 230 V
24 V
12 V

CS 17 W 230 V
24 V
12 V

Support ST4
Pour tous les fers ANTEX

MLX 25 W 12 V

grande variété de pannes longue durée

AGENTS GENERAUX POUR LA FRANCE

E^{TS} V. KLIATCHKO

6 bis, Rue Auguste Vitu - 75015 PARIS

Tél. : 577.84.46

ANTEX

demande de documentation
PRIME ou NOM
ADRESSE

DECOUVREZ L'ELECTRONIQUE par la PRATIQUE

Ce cours moderne donne à tous ceux qui le veulent une compréhension exacte de l'électronique en faisant «voir et pratiquer». Sans aucune connaissance préliminaire, pas de mathématiques et fort peu de théorie.

Vous vous familiarisez d'abord avec tous les composants électroniques, puis vous apprenez par la pratique en étapes faciles (construction d'un oscilloscope et expériences) à assimiler l'essentiel de l'électronique, que ce soit pour votre plaisir ou pour préparer ou élargir une activité professionnelle. ● Vous pouvez étudier tranquillement chez vous et à votre rythme. Un professeur est toujours à votre disposition pour corriger vos devoirs et vous prodiguer ses conseils. A la fin de ce cours vous aurez :

- L'oscilloscope construit par vous et qui sera votre propriété.
- Vous connaîtrez les composants électroniques, vous lirez, vous tracerez et vous comprendrez les schémas.
- Vous ferez plus de 40 expériences avec l'oscilloscope.
- Vous pourrez envisager le dépannage des appareils qui ne vous seront plus mystérieux.

TRAVAIL ou DETENTE !...
C'est maintenant l'électronique



GRATUIT!

Pour recevoir sans engagement
notre brochure couleur 32 pages

ELECTRONIQUE, remplissez (ou recopiez) ce bon et envoyez-le à :

DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE
BP 42 35800 DINARD (France)

NOM (majuscules S.V.P.) _____

ADRESSE _____

RP 12-87

initiation

■ CONSTRUCTION DES APPAREILS ELECTRONIQUES DU DEBUTANT

G. Blaise

Ouvrage d'initiation à la lecture des schémas et à la réalisation des montages suivant un programme progressif et rationnel. - Outils et composants - Réalisation des circuits imprimés - Emploi des « Veroboard » - Circuits intégrés - Montages pratiques d'applications - Conseils pratiques aux débutants.

176 pages.

PRIX : 64 F port compris.

■ L'ELECTRICITE A LA PORTEE DE TOUS

R. Crespin

Expliquer l'électricité sans mathématiques, c'est ce qu'a réussi l'auteur. Chaque chapitre est suivi d'un questionnaire de contrôle des connaissances. Les compléments mathématiques se trouvent en fin d'ouvrage. - Electricité statique - En mouvement - Magnétisme - Induction - Courant alternatif - De l'alternateur au compteur.

136 pages.

PRIX : 49 F port compris.

■ LES MODULES D'INITIATION ELECTRONIQUE

B. Fighiera

Ouvrage d'initiation par la pratique, qui conduit graduellement l'amateur à reconnaître les composants, lire un schéma, comparer les méthodes de réalisation, et réaliser lui-même les modules. - Amplificateur BF - Indicateur de direction - Petit émetteur AM - Grillon électronique - Récepteur OC, etc.

168 pages.

PRIX : 64 F port compris.

■ POUR S'INITIER A L'ELECTRONIQUE Quelques montages simples

B. Fighiera

Montages distrayants sur plaquettes « Veroboard ». - Gadget automobile - Récepteur d'électricité statique - Flash à cellule LDR - Lumière psychédélique pour autoradio - Oreille électronique - Dispositif attire-poissons - Commutateur marche/arrêt à circuit intégré - Mini-BF - Jeu d'adresse avec un 4011, etc.

144 pages.

PRIX : 60 F port compris.

■ D'AUTRES MONTAGES SIMPLES D'INITIATION

B. Fighiera

Identification des composants, représentation schématique, réalisation pratique. - Oiseau électronique - Dispositif d'alarme - « Veilleur de nuit » - Voltmètre auto - Ampli « booster » auto - Mégaphone - Ampli téléphone - Essuie-glace cadencé - Déformateur pour guitare - Déclencheur photo-électrique etc.

160 pages.

PRIX : 64 F port compris.

■ INITIATION A L'ELECTRICITE ET A L'ELECTRONIQUE 200 manipulations simples

F. Huré

Toutes les manipulations peuvent être réalisées sans aucune difficulté avec un matériel ultra réduit. - Electricité statique - Effets lumineux - Résistance - Magnétisme - Electromagnétisme - Courant alternatif - Impédances - Transformateur - Diodes - Transistors - LED - Bascules - Oscillateurs - Amplificateurs - Thyristors - Diacs et triacs...

160 pages.

PRIX : 64 F port compris.

■ INITIATION AUX INFRAROUGES Expériences et montages

H. Schreiber

L'électronique de l'infrarouge permet des expériences passionnantes dans de nombreux domaines. Cet ouvrage rassemble une vingtaine d'applications telles que barrières invisibles, détecteurs d'approche, transmission d'informations, télécommande par infrarouge.

128 pages.

PRIX : 60 F port compris.

loisirs


□ LE LIVRE DES GADGETS ELECTRONIQUES

B. Fighiera

Un livre pour les jeunes et les débutants qui pourront réaliser, sans connaissances spéciales, des montages « tremplins » grâce au transfert contenu dans l'ouvrage : sirène à effet spatial, interphone, récepteur, amplificateur téléphonique, détecteur de lumière, de température, d'humidité, orgue miniature, déclencheur photo-électrique, faisceau infranchissable, jeu de réflexes, etc.

130 pages. Format 19,5 x 26.

PRIX : 80 F port compris.

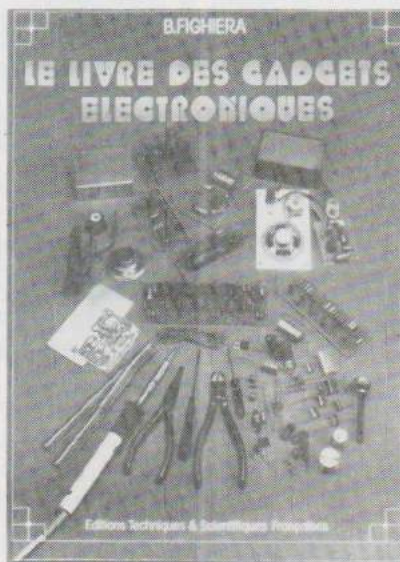


■ LES GADGETS ELECTRONIQUES et leur réalisation

B. Fighiera

Les notions techniques fondamentales et de nombreux montages. - Dispositif pour tester la nervosité - Récepteur fonctionnant avec de l'eau salée - Dispositif anti-moustiques électronique - Convertisseur pour bande aviation - Métrologue à deux transistors - Mini-radio - Compas - Détecteurs de métaux - « Tueur » de publicité pour autoradio.

160 pages.

PRIX : 64 F port compris.

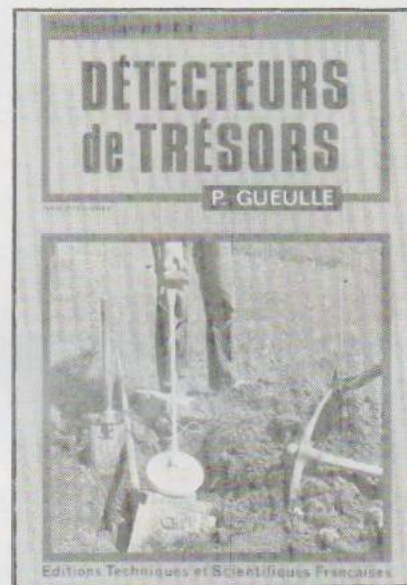

● DETECTEURS DE TRESORS

P. Gueulle

Technique Poche n° 34.

Présentation des détecteurs de métaux du commerce et montages électroniques pour en construire soi-même. Systèmes d'identification des métaux ferreux et non ferreux. - Détecteurs à effet Hall - Recherches par mesure de la résistivité du sol - Sondeurs sous-marins - Exploration des cavités souterraines par ultrasons.

144 pages.

PRIX : 42 F port compris.

■ MONTAGES ELECTRONIQUES AMUSANTS ET INSTRUCTIFS

H. Schreiber

Pour allumer, peignez-vous les cheveux - Pour allumer, frappez sept fois - Transistormètre à radiorécepteur - Un récepteur dans une boîte d'allumettes - Orgue de barbarie électronique - Musique électronique - Boîte à musique électronique - Générateur de formes d'onde à circuit intégré - Action à distance par induction.

152 pages.

PRIX : 64 F port compris.

● MONTAGES ELECTRONIQUES DIVERTISSANTS ET UTILES

H. Schreiber

Technique Poche n° 5.

Des applications plus ou moins inattendues, étonnantes et spectaculaires de l'électronique. Clignotant - Minuteries - Mini-émetteurs - Multivibrateur - Thermomètre - Serrures sans trous - Chenillards - Arbre de Noël - Tapis volant.

120 pages.

PRIX : 42 F port compris.

Commande et règlement à l'ordre de la
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10

PRIX PORT COMPRIS

Joindre un chèque bancaire ou postal à la commande.

théorie

■ ELECTRONIQUE POUR ELECTROTECHNICIENS

R. Brault

Cet ouvrage correspond aux programmes d'électronique des classes d'électrotechniciens, série F3. - Tubes électroniques - Semi-conducteurs et transistors - Redressement du courant alternatif - Régulation de tension - Production de courants non sinusoïdaux - Capteurs - Mesures sur les circuits électroniques.

416 pages. **PRIX : 171 F port compris.**

■ FORMULAIRE

Ch. Fevrot

Un précieux recueil de données. - Mathématiques (nombres, équations, fonctions, géométrie) - Physique (constantes, unités, éléments, radioactivité) - Electronique (éléments passifs et actifs) - Montages simples (ampli op, redresseurs, découplages, lignes à retard...) - Logique (codes, fonctions à deux variables).

224 pages. **PRIX : 108 F port compris.**

■ COURS MODERNE DE RADIOELECTRONIQUE

R. A. Raffin (F3AV)

Initiation à la radiotechnique et à l'électronique - Principes fondamentaux d'électricité - Résistances, potentiomètres - Accumulateurs, piles - Magnétisme et électromagnétisme - Courant alternatif - Condensateurs - Ondes sonores - Emission-réception - Détection - Tube de radio - Redressement du courant alternatif - Semi-conducteurs, transistors - Fonctions amplificatrice et oscillatrice, etc.

424 pages. **PRIX : 171 F port compris.**

■ ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ELECTRONIQUE ET DES CALCULS DIGITAUX

D. Ulrich

Emploi du transistor comme commutateur - Multivibrateurs - Circuits logiques fondamentaux - Extension des fonctions logiques et étude des circuits - Algèbre logique des circuits - Système des chiffres à deux symboles - Opérations binaires - Circuits simples de calcul - Circuits de calcul pour les chiffres du code BCD - Le flip-flop - Registre mobile - Organes de calcul binaire en série.

304 pages. **PRIX : 132 F port compris.**

■ L'ELECTROLUMINESCENCE APPLIQUEE

Collectif d'auteurs

Données physiques de base - Le condensateur électroluminescent source de lumière et élément de base d'appareils de type nouveau - Technologie et construction - Schémas de commande des indicateurs - Amplificateurs et changeurs d'images - Sources de lumière injectées.

360 pages. **PRIX : 132 F port compris.**

technologie

■ PRECIS DE MACHINES ELECTRIQUES

A. Fouillé

A l'usage du technicien supérieur, de l'électronicien, du spécialiste de l'électronique, du génie civil et de la mécanique - Moteurs et générateurs - Transformateurs - Machines synchrones - Machines asynchrones - Machines à courant continu.

248 pages. **PRIX : 99 F port compris.**

● LES AFFICHEURS

J.-P. Oehmichen *Technique Poche n° 26.*

Un ouvrage pour bien connaître et utiliser les dispositifs d'affichage - Systèmes mécaniques - Dessins illuminés, projetés - Point ou plage lumineuse - Dessin lumineux dans un gaz - LED - Filaments incandescents - Cristaux liquides, etc.

120 pages. **PRIX : 42 F port compris.**

mesure

■ APPAREILS DE MESURE A CIRCUITS INTEGRES 25 réalisations

F. Huré

Appareils analogiques : contrôleur universel - Capacimètres - Voltmètres électroniques - Voltmètres - Pont de Wheatstone - Générateurs de signaux, de fonctions, etc. - Signal-tracer - Minimère.

Appareils digitaux : voltmètre - Scanning pour voltmètre - Millivoltmètres - Multimètre - Fréquence-mètre - Prescaler - Capacimètre.

160 pages. **PRIX : 64 F port compris.**

● STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DE L'OSCILLOSCOPE

R. Rateau

Technique Poche n° 11.

Pour une exploitation rationnelle de l'oscilloscope et une bonne connaissance des techniques qui concourent à l'élaboration finale de l'oscillogramme - Oscillogrammes et oscillographes - Tube cathodique - Amplificateurs - Atténuateurs et sondes...

96 pages. **PRIX : 42 F port compris.**

● UTILISATION PRATIQUE DE L'OSCILLOSCOPE

R. Rateau

Technique Poche n° 25.

Les bons réglages - Mesures de tensions, de temps, des fréquences, des déphasages - Etude des amplis - Modulation d'amplitude - Redressement et détection - Relevé des caractéristiques - Examen des réponses en fréquence - L'oscilloscope et l'automobile - Photographie des oscillogrammes.

128 pages. **PRIX : 42 F port compris.**

● SAVOIR MESURER

D. Nührmann *Technique Poche n° 38.*

Comment interpréter les résultats d'une mesure, connaître les erreurs systématiques et les limites des appareils utilisés. Grandeurs électriques - Unités de mesure - Impédances - Tolérances - Mesures de tensions, courants, résistances - Le multimètre - Le multimètre électronique - L'oscilloscope simple - L'autotransformateur à rapport variable - L'alimentation stabilisée.

112 pages. **PRIX : 42 F port compris.**

■ MESURES THERMOMETRIQUES

Ch. Fevrot

Toutes les données permettant de comprendre les difficultés de ces mesures, comment on les réalise et les meilleures façons de pallier les difficultés qui se présentent. - Thermomètres à dilatation - Thermocouples - Thermomètres à résistance métallique - Indicateurs - Pyromètres optiques.

136 pages. **PRIX : 73 F port compris.**

■ LES CAPTEURS

Ch. Fevrot

Description et schémas de ces appareils qui transforment la mesure d'une grandeur physique en grandeur électrique pour la détermination d'une présence, d'une cote, d'une pression, d'une température, d'une vitesse, etc.

112 pages. **PRIX : 64 F port compris.**

ETSF M. ARCHAMBAULT

Construisez et perfectionnez vos APPAREILS DE MESURE



Editions Techniques et Scientifiques Françaises

■ CONSTRUISEZ ET PERFECTIONNEZ VOS APPAREILS DE MESURE

M. Archambault

Une sélection d'appareils très utiles : tous les montages sont décrits avec une grande précision, de nombreux détails et conseils pratiques. - Circuits imprimés grandeur réelle, plans de perçage des coffrets, étalonnages, etc. - Jaugeur de piles sous 0,2 A - Transistormètre - Capacimètre - Compteur, chronomètre - Ampèremètre et voltmètre - Fréquence-mètre digital - Wobblateur BF - Alimentation réglable - Petit générateur HF - Générateur de dix-huit fréquences étalons.

224 pages. **PRIX : 88 F port compris.**

Commande et règlement à l'ordre de la
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10

PRIX PORT COMPRIS

Joindre un chèque bancaire ou postal à la commande.

NOUVEAUTE

NOUVEAUTES NOUVEAUTES NOUVEAUTES

MICRO SYSTEMES ET SF

50 programmes pour Casio FX 702 P et FX 801 P

Jeux, vie pratique, mathématiques, physique-chimie, astronomie, comptabilité : des programmes variés, originaux et bien conçus, qui vous feront apprécier la souplesse et la richesse des Casio FX 702 P et FX 801 P.

Un index des fonctions utilisées dans chaque programme permet au débutant de s'exercer à la programmation en Basic.

par G. PROBST

Collection Poche informatique n° 7.

128 pages

PRIX : 42 F port compris

Passeport pour ZX 81

Toutes les fonctions, instructions et commandes du ZX 81 sont présentées dans l'ordre alphabétique.

Leur recherche est donc facile et rapide.

Le débutant pourra s'initier à l'emploi de chaque mot clé grâce au programme et aux explications qui sont donnés pour chacun d'eux.

Pour celui qui maîtrise déjà le Basic du ZX 81, ce manuel sera un très utile aide-mémoire pour perfectionner sa programmation.

par C. GALAIS

Collection Poche informatique n° 6.

144 pages

PRIX : 49 F port compris

Maîtrisez le TO 7 : du Basic au langage machine

Cet ouvrage s'adresse aussi bien au débutant, qui y trouvera une description très détaillée du Basic TO 7 avec de nombreux programmes d'applications, qu'au programmeur averti, qui vise déjà la programmation en Assembleur et la fabrication de ses propres extensions. Vous lirez avec intérêt la présentation complète du 6809 et de son mode d'adressage, vous découvrirez le moyen de programmer en Assembleur ainsi que toutes les implantations mémoires, tous les branchements de connecteurs et les adresses des sous-programmes du moniteur avec leur mode d'emploi détaillé.

Principaux chapitres : matériel, logiciel et extensions ; bases du langage ; gestion de l'écran ; caractères utilisateurs ; branchements, itérations et sous-programmes ; variables numériques, chaînes et tableaux ; dessins et graphiques ; le microprocesseur 6809 : présentation détaillée et programmation en Assembleur.

par M. OURY

Collection Micro-Systèmes n° 9.

192 pages. Format 15 x 21

PRIX : 93 F port compris

La micro-informatique et son ABC

Cet ouvrage d'initiation vous explique très clairement les concepts et les techniques de la micro-informatique. Des systèmes numériques et logiques à la programmation, de l'unité centrale aux périphériques, il vous apportera les connaissances indispensables pour comprendre les multiples documents informatiques et pour exploiter au mieux votre micro-ordinateur.

L'auteur a adopté une méthode de présentation originale en trois niveaux (A, B et C), de difficulté croissante, qui peuvent être étudiés séparément.

Principaux chapitres : les systèmes numériques ; comptage, addition et soustraction ; multiplication et division ; les systèmes logiques ; additionneur ; registre et mémoire ; les systèmes programmés ; unité centrale ; instructions et programmes ; les systèmes d'entrée-sortie ; périphériques ; coupleur ; les systèmes d'interruptions et d'accès direct.

par M. JACQUELIN

Collection Micro-Systèmes n° 8.

256 pages. Format 15 x 21

PRIX : 120 F port compris

G. PROBST

50

PROGRAMMES POUR CASIO FX-702 P et FX-801 P

POCHE informatique

M. JACQUELIN

LA MICRO INFORMATIQUE ET SON ABC

ABC
UBC

MICRO SYSTEMES

ET SF

Commande et règlement
à l'ordre de la
**LIBRAIRIE
PARISIENNE DE
LA RADIO,**
43, rue de Dunkerque,
75480 Paris Cedex 10

**PRIX
PORT
COMPRIS**

Joindre un chèque
bancaire ou postal
à la commande

Un livre cadeau original




Dès l'âge de 12 ans,

les jeunes se passionnent pour les réalisations électroniques d'initiation qui présentent l'avantage d'être vivantes, animées et amusantes.

Aussi la sortie d'un tel livre arrive-t-elle à son heure, surtout si ce livre prend par la main l'amateur jusqu'à la réussite d'un montage, et lui laisse ensuite le loisir d'aborder d'autres réalisations plus sophistiquées.

L'originalité du livre repose cependant sur l'utilisation d'une feuille de transfert spéciale destinée à la fabrication des circuits imprimés en gravure directe.

Une nouveauté astucieuse

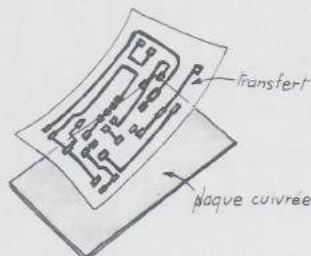

Le transfert se frotte avec un crayon tendre sur la plaquette cuivrée. Dès le dessin déposé, l'ensemble se plonge dans un liquide qui ronge le cuivre aux endroits non protégés par le transfert. On obtient alors un véritable circuit imprimé.

Chaque livre, et on peut l'appeler livre à juste titre (couverture cartonnée, format 190 x 260), comporte une feuille de transfert autorisant 6 circuits imprimés qui permettent par association quatorze montages « tremplin ». Dans ces conditions, et à l'aide de peu de composants, l'amateur parviendra, à moindre frais, à un maximum de possibilités.

Sommaire du livre

Les pièces de montage

- Identification de tous les éléments ou composants entrant dans les réalisations décrites.
- Le matériel nécessaire et la méthode d'application du transfert direct ; quelques conseils.
- Les principaux symboles et les diverses unités.
- Liste de quelques revendeurs Paris/Province.

Les montages « tremplin »

- L'amplificateur de base.
- L'amplificateur téléphonique.
- L'interphone.
- Le module récepteur.
- La sirène à effet spatial.
- L'alimentation universelle.
- Le déclencheur photo-électrique.
- Le faisceau infranchissable.
- Le détecteur de température.
- Le détecteur d'humidité.
- Le détecteur de secousses.
- Le temporisateur.
- Le jeu de réflexes.
- L'orgue miniature avec vibrato.

Au total 35 montages passionnants et clairs.

Une nouvelle présentation, beaucoup plus claire et agrémentée de très nombreux croquis, de la couleur très attrayante, des composants disponibles partout, et la feuille transfert inciteront, compte tenu du prix, de très nombreux amateurs débutants ou non, à s'offrir ce plaisir.

■ Un livre de 128 pages, format 190 x 260, couverture cartonnée et pelliculée, nombreuses illustrations en couleur.

Veuillez m'expédier 1 exemplaire du

LIVRE des GADGETS ELECTRONIQUES
au prix de **80 F** PORT COMPRIS
(avec feuille TRANSFERT)

Je joins à ce bulletin mon **REGLMENT de 80 F**

par ☐ Chèque bancaire
☐ C.C.P. 3 volets
☐ Mandat

à l'ordre de la
LIBRAIRIE PARISIENNE
de la RADIO
C.C.P. 4949-29

N'inscrire qu'une lettre par case. Laisser un vide entre 2 mots. Merci

Nom : _____

Prénom _____ Joindre étiquette de notre enveloppe

Résidence _____

N° et Rue _____

Code postal _____

Ville _____

N'inscrire qu'une lettre par case. Laisser un vide entre 2 mots. Merci

Nom : _____

Prénom _____ Joindre étiquette de notre enveloppe

Résidence _____

N° et Rue _____

Code postal _____

Ville _____

SANS OBLIGATION d'ACHAT je désire recevoir
les catalogues nouveautés concernant

- ☐ Montages d'initiation et gadgets
- ☐ Technologie - Techniques et applications
- ☐ Microprocesseurs - Micro-ordinateurs
- ☐ Sono - Hi-Fi - Musique électronique
- ☐ Radio - TV - Dépannage
- ☐ Emission amateur - C.B.
- ☐ Radiocommande

Bulletins à retourner à la Librairie Parisienne de la Radio, 43, rue de Dunkerque, 75480 PARIS Cedex 10

Micro et Robots

LA PREMIERE REVUE DE MICRO-INFORMATIQUE ET DE ROBOTIQUE

Présente chaque mois :

Des articles d'initiation

- à la programmation
- à la logique
- aux microprocesseurs
- à la robotique

Des bancs d'essais

- de micro-ordinateurs
- de périphériques
- de robots

Des rubriques

- les nouveautés en
— logiciel
— matériel
- les transducteurs, etc.

Des réalisations

- à base de microprocesseurs
- des détecteurs
- des interfaces, etc.

Une publication des éditions G. Ventillard
En vente dans tous les kiosques
à partir du **8 novembre**
PRIX DE VENTE : 16 F

S'ABONNER?

POURQUOI?

Parce que s'abonner à
"RADIO PLANS"

C'est ● plus simple,
● plus pratique,
● plus économique.

C'est plus simple

● un seul geste, en une seule fois,
● remplir soigneusement cette page pour vous assurer du service régulier de RADIO PLANS

C'est plus pratique

● chez vous!
dès sa parution, c'est la certitude de lire régulièrement notre revue
● sans risque de l'oublier, ou de s'y prendre trop tard,
● sans avoir besoin de se déplacer.

COMMENT?

En détachant cette page, après l'avoir remplie,

● en la retournant à:
RADIO PLANS
2 à 12, rue de Bellevue
75940 PARIS Cédex 19

● ou en la remettant à votre marchand de journaux habituel.

Mettre une **X** dans les cases ☒ ci-dessous et ci-contre correspondantes:

☐ Je m'abonne pour la première fois à partir du n° paraissant au mois de

☐ Je renouvelle mon abonnement et je joins ma dernière étiquette d'envoi.

Je joins à cette demande la somme de Frs par:

☐ chèque postal, sans n° de CCP

☐ chèque bancaire,

☐ mandat-lettre

à l'ordre de: RADIO PLANS

COMBIEN?

RADIO PLANS (12 numéros)

1 an ☐ 112,00 F France

1 an ☐ 180,00 F Etranger

(Tarifs des abonnements France: TVA récupérable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonnements Etranger: exonérés de taxe, frais de port inclus).

ATTENTION! Pour les changements d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des références complètes de votre nouvelle adresse. Pour tous renseignements ou réclamations concernant votre abonnement, joindre la dernière étiquette d'envoi.

Ecrire en MAJUSCULES, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci.

Nom, Prénom (attention: prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom)

Complément d'adresse (Résidence, Chez M..., Bâtiment, Escalier, etc...)

N° et Rue ou Lieu-Dit

Code Postal

Ville

RADIO PLANS

BOUTIQUE ELECTRONIQUE

TERAL 26

RUE TRAVERSIERE
PARIS 12°
TEL. : 307.87.74 +

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
de 9 h à 19 h 30 sans interruption



CIRCUITS HYBRIDES - AMPLIFICATEURS
LA 3^e GENERATION
DES MODULES D'AMPLI
QUI SORTENT DE L'ORDINAIRE


SERIE HY	
15 W. 8Ω HY 30	158 F
30 W. 8Ω HY 60	178 F
2 x 30 W. 8Ω HY 6060	330 F
60 W. 4Ω HY 124	337 F
60 W. 8Ω HY 128	337 F
120 W. 4Ω HY 244	429 F
120 W. 8Ω HY 248	429 F
180 W. 4Ω HY 364	630 F
180 W. 8Ω HY 368	630 F
SERIE MOSFET	
60 W. 8Ω MOS 128	456 F
120 W. 8Ω MOS 248	795 F
180 W. 4Ω MOS 364	1180 F
ALIMENTATIONS TORIQUES	
PSU 30. Pour préamplis	132 F
PSU 411. Pour 1 ou 2 HY 30 218 F	
PSU 411. Pour 2 HY 60 - 1	
HY 6060 ou 1 HY 124	248 F
PSU 421. Pour 1 HY 128	325 F
PSU 431. Pour 1 MOS 128	343 F
PSU 511. Pour 2 HY 128 ou 1	
HY 244	348 F

PSU 521. Pour 2 HY 124		348 F
PSU 531. Pour 2 MOS 128		366 F
PSU 541. Pour 1 HY 248		366 F
PSU 551. Pour 1 MOS 248		407 F
PSU 711. Pour 2 HY 244		432 F
PSU 721. Pour 2 HY 248		452 F
PSU 731. Pour 1 HY 364		452 F
PSU 741. Pour 1 HY 368		492 F
PSU 751. Pour 2 MOS 248 ou 1		
MOS 364		492 F
PREAMPLIS SERIE HI-FI		
HY 6. Mono		158 F
HY 66. Stéréo		287 F
PREAMPLIS SERIE SONO		
HY 7. 8 entrées mono		120 F
HY 8. 5 entrées stéréo		145 F
HY 9. Préampli stéréo RIAA		155 F
HY 11. 5 entrées mono		
tonalité		163 F
HY 12. 4 entrées mono		
tonalité		155 F

HY 13. Commande. Vu-mètre		
Mono		138 F
HY 67. Préampli casque		
stéréo		286 F
HY 68. 10 entrées. Stéréo. Mixage.		
Sans P.A.		184 F
HY 69. Mixage. Mono et		
tonalité		242 F
HY 71. 2 entrées stéréo		249 F
HY 73. Préampli guitare.		
2 entrées		283 F
HY 74. 2 x 5 entrées. mixable.		
1 sortie		265 F
HY 75. 2 x 4 entrées. mixable.		
1 sortie		249 F
HY 76. Commutateur élect.		
stéréo		335 F
HY 77. Commande. Vu-mètre		
stéréo		214 F
HY 78. Préampli stéréo. RIAA 276 F		
FP 480. Séparateur phase.		104 F
SENTINEL. Protection		
enceinte		108 F

SYSTEME TV MULTISTANDARD MONITEUR COULEUR RTC

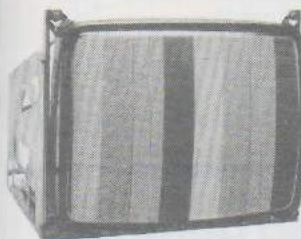Tube A37 590Y • Châssis VCC 90 • Electronique incorporée.



PRIX DE
LANCÈMENT

S 178 A	278,80	TEA 5620	56,00
SDA 2006	70,30	TEA 5630	56,00
SDA 2008	45,00	TUA 2000	40,40
SDA 2101	28,00	CGY 21	360,50
SDA 2110-A1	106,50	DL 610	36,00
SDA 2112	55,90	10 µH	3,50
SDA 2124	44,00	220 µH	3,50
TAA 4761A	19,70	Quartz 3 MHz	25,00
TDA 2593	34,40	Quartz 10 MHz	25,00
TDA 4050B	28,70	Quartz 4,433618	25,00

ERDB FRANCE. Didier BORLOZ

- Adaptateur CINCH-Jack
- Connecteurs adaptateurs
- Transfo-adaptateurs d'impédance
- Connecteurs type XLR
- Jack JM1 Pro
- Face avant 14 pouces
- Câble 16 paires blindée, le m 70 F
- Câble micro, 4 couleurs 2 contacts
- Les accessoires Flight-Case

ALIMENTATIONS STABILISEES

PROMO : 5 A - 12,6 V		259 F
ELC		
AL 811. 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V. 1 A.		183 F
Triple protection :		
AL 784. 12,5 V - 3 A.		219 F
AL 785. 12,5 V - 5 A.		326 F
AL 812. 0 à 30 V - 2 A.		583 F
AL 813. 13,8 V - 10 A.		690 F
AL 745 AX. 2 à 15 V - 3 A.		474 F
AL 781. 0 à 30 V - 5 A.		1300 F
ALPHA ELECTRONICA		
AL 355. Tens. sortie 12,5 V. c.a.		201 F TTC
AL 366. Réglable de 3 à 15 V. 2,5 A.		248 F TTC
AL 377. 12,5 V. 5 A.		349 F TTC
AL 388. Réglable de 3 à 15 V. 5 A. Vu-mètres		504 F TTC
VOC		
PS 1. 12,6 V - 2 A.		196 F
PS 3. 13,8 V - 4 A.		241 F
ELPHORA		
EP4. 4 A.		540 F



MODULES BF PRECABLES

MA 33 S. Ampli stéréo 2 x 15 W. 4 potent.		155 F
MA 50 S. Ampli stéréo 2 x 25 W. 4 potent.		199 F
PAS. Préampli stéréo pour PU magn.		33 F
PBS. Préampli linéaire stéréo pour micro,		
tuner-magnéto		33 F
TA 33. Transfo pour MA 33S		46 F
TA 50. Transfo pour MA 50S		65 F
ALIMENTATIONS BST		
SP400. Bloc secteur		98 F
HP 104. 220 V/12 V, 1 A		198 F
HPV 215. 220 V, 2 A		509 F
HPV 160. Alim. voiture		62 F
HP 812. 220 V/12 V, 8 A		345 F

PROMO AMDEK

SEMI-KITS LIVRES AVEC COFFRET

• Pédale Distorsion DSK-100		300 F
• Pédale Compressor CMK-100		310 F
• Pédale Phaser PHK-100		330 F
• Pédale Chorus CHK-100		500 F
• Pédale Flanger FLK-100		580 F
• Delay DMK-100		1080 F
• Ampli-accordeur TAK-100		340 F
• Mini-métromètre EMK-100		340 F
• Synthé percussion PCK-100		480 F
• Boîte à rythmes RMK-100		890 F
• Egaliseur graphique GEK-100		790 F
• Mixer 6 canaux MXK-600		950 F

LIGNES DE RETARD

Unité de réverbération

RE 4. Entrée 350 MA. 16 Ω 10 kΩ. BP 100-		
3 000 Hz. 2,55. 25/30		55 F
RE 6. Entrée 350 MA. 16 Ω 10 kΩ. BP 100-		
3 000 Hz. 2,55. 25/30		43 F
RE 21. Entrée 350 MA. 3 Ω 3 kΩ. BP 100-3 000 Hz.		
45 15 ms		37 F



FERS
A
SOUDER

- 15 W. 220 V avec panne 100 F
- 30 W. 220 V avec panne 83 F

TUBES TV
PRIX DE GROS
SUR LES SERIES
EL/PL - EC - PCF

CONVERTISSEURS

TESSIER

Sur votre bateau alimenter votre mini-chaîne entrée 12 V sortie 220 V.
CV 101 - 125 W 264 F
CV 201 - 250 W 539 F

SWITCHES DUAL IN LINE

2 inter Dil	12 F
4 inter Dil	13 F
6 inter Dil	14 F
8 inter Dil	15 F

10 Inter Dil... 18 F

KF	
F2 mini	21,10 F
F2 stand.	28,90 F
F2 maxi	52 F

TERAL DEPARTEMENT KITS

NOUS NE POUVONS PAS PUBLIER LA LISTE DES KITS, CETTE LISTE ETANT TROP LONGUE ET TROP DIVERSIFIEE.

ELCO • KURIUSKIT • ASSO • BST • AMTRON •
ILP • GOLDPower • KIT PACK • JOSTY KIT •
SANKEN VELLMAN • OFFICE DU KIT

SPECIAL NOEL

CADEAU D'UN PLEUR DE COMPOSANTS (AVEC CODE COULEUR) POUR TOUT ACHAT DE KITS.

EXEMPLES

• VE 2000. Voltmètre numérique en kit.		
Tensions continues (V=) : 200 mV, 2 V,		
20 V, 200 V, 2000 V (limité à 1000 V)		
pleine échelle. Courants continus (I=) :		
200 µA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2 A		
pleine échelle.		170 F
En kit		95 F
• BOOSTER MONO/STEREO		
10/30 W		
en kit		290 F
• TABLE DE MIXAGE STEREO. 2 PU, 2		
MIC., 2 AUX., Préampli.		195 F
• CIRCUIT ELECTRONIQUE POUR		
DETECTEUR DE METAUX		170 F
Jusqu'à 70 cm		
• ALLUMAGE ELECTRONIQUE. A dé-		
charge capacitive. Alim. 9-15 V - 2,5 A.		
en kit		360 F

TOUS LES COFFRETS



DISPONIBLES AUX PRIX TERAL

COFFRETS STANDARD

TOUTES LES NOUVEAUTES
SERIES KL ET AUS



SYSTEME



Nouveautés MECANORMA chez TERAL
CLAVIERS SOUPLES

• 4 touches	45 F
• 12 touches	75 F
• 16 touches	90 F
• Planches Projet - Kit transfert	
• Décodeur/Encodeur	11,70 F
• Orgue électronique	11,70 F
• Jaquettes et feuilles de film adhésif couleur mate.	

GRAVURE DIRECTE

La feuille... 11 F • Tapes... 12,50 F
PASTILLAGE - NORMAPAQUE
SYMBLES - ALPHABETS

TOUTE LA MESURE CHEZ TERAL

HAMEG OSCILLOSCOPES



OX 710 METRIX

HM103. Oscillo mono	NC
10 MHz	NC
HM203. Double trace 20 MHz -	NC
5 mV à 20 V/cm	NC
HM203-4. Double trace	NC
20 MHz - 2 mV, 20 V	NC
HM204. Double trace	NC
20 MHz - 2 mV, 20 V	NC
HM705. 2 x 70 MHz -	NC
2 mV, 20 V	NC
H230. Sonde atténuateur	NC
H232. Câble BNC-Banane	NC
H234. Câble BNC-BNC	NC
H235. Sonde 1/1	NC
H237. Sonde atténuateur	NC
100 : 1	NC
H238. Sonde 1/10	NC
200 MHz	NC
H239. Sonde démodul.	NC
H245. Visière	NC

METRIX

MX 522	780 F
MX 563	2000 F
MX 562	1050 F
MX 575	2205 F
MX 202	810 F
MX 462	640 F
MX 0010	390 F

MTC

DW 100	89 F
DW 5000	249 F
DW 102	169 F

ELC GENERATEUR

1 Hz à 1 MHz 880 F
VU-Mètre ferro ma-
gnétique 100 Ma à
30 A 44 F

PROMO METRIX OX 710

Oscilloscope
double trace
15 MHz 2690 F

EUROTEST PROMOTION

TS141	342 F
TS61	365 F
TS250	250 F

ICE

680	264 F
680R	399 F

PROMO CONTROLEURS UNIVERSELS

QUANTITE
LIMITEE

CV1.

Tension continue : 0, 10, 50, 250, 1000 volts, 2 ohms/volt.
Tension alternative : 0, 10, 50, 250, 500 volts, 2 ohms/volt.
Décibels : de -10 à +22 dB
Courant continu : 1-100 mA
Ohmmètre : 0-10 kohms. 0-10 Mégohms.
Tension d'alimentation : une cellule «AA» 1,5 volt pour l'ohmmètre.
Taille : 3-5/8" X 2-3/8" X 1-1/8".
Poids : 113,4

Les annonces doivent être rédigées sur la grille-annonce insérée dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant le 30 du mois précédant la parution, accompagné du paiement par CCP ou chèque bancaire.

Si vous êtes intéressé, téléphoner aux
H.B. au 523.15.47.

Recherche moteur en bon état pour magnétophone Uher 4000 Report L. Faire offre JP Leluc, Trainou, 45470 Loury.

Vds Scanner Regency M100, 1500 F. Répondeur téléphonique à réviser 600 F CB Marconi 22 canaux 450 F. CB Tristar 797, 200 canaux avec antenne extérieure 2000 F. 2 cassettes lecture au son 80 F. Visionneuse super 8 500 F. Télé-objectif Soligor 200 mm, 400 F. Panneau solaire pour chauffe-eau 1200 F. Sabatier Georges, Lezinnes, 89160 Ancy-le-franc. Tél. (86) 75.60.67.

Vends cassette programmes (CW/RT TY), émission réception pour ZX81, décrits dans revue Megahertz: 100 F. Métivier Bernard, 6 square de La Rance, 35000 Rennes. Tél. (99) 30.73.48 après 18 h 30.

Vends 1042S 80 HP mod. 83. 45000 km. Gris métal. 41000 F. Vends ord. PC1211 + CE122. Vaste choix en matériels neufs et de récupérer. Liste contre enveloppe timbrée. M. Oudart, 13, rue des Mariniers, 68400 Riedisheim.

A VOTRE COMPTE!

Comment CREER, GERER, AGENCER et RENTABILISER une station-service DEPANNAGE RADIO TV HI-FI. Un dossier très complet rédigé par un professionnel pour ceux qui veulent s'installer à leur compte. Débouchés, trucs et astuces commerciales pour bien gagner sa vie dans ce métier d'avenir. Tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer avec le minimum d'argent. Notice N4 contre 2 timbres: Editions JPB, 16 rue des Déportés, 45700 Villemandeur.

BAIL A CEDER
Mercerie-Bonneterie
Possibilités autres

+ appartements 4 pièces tout confort.
Adresse: 53, rue des Batignolles.
75017 Paris. Tél. 627.38.43 (à partir de 14 heures).
Emplacement premier ordre: Prix 160.000 F. Loyer 2.500 F mensuel (appartement + magasin).


Vends ZX81 + RAM 16K avec alim. câbles magnéto et TV, manuel de programmation basic et une dizaine de cassettes dont Space-invaders, Atari et Database. Matériel de moins d'un an. Prix: 1200 F écrire à M. Bouville Christophe 1, rue de Bretagne 50130 Octeville ou appeler au (33) 22.91.34 dans les heures de midi ou après 18 h.

Cherche schémas télé Net B parus dans Shématèque W. Sorokine marque Blaupunkt Mégève N° 1084 fasc. 66 et Palma N° 1055 fasc. 64 en photocopies ou communication. Frais remboursés éc. Julien L. 8 rue P. Ronin 42100 St-Etienne.


Vend boîtiers plastique pour circuit 100 x 150 - 75 x 100 - 200 x 150 dont modèles avec fenêtre pour afficheurs. Notice contre une enveloppe timbrée. SEAR 25 Av. Lefèvre, 94420 Le Plessis.

Vends cours par correspondance d'électronique Eurelec. Etat neuf. Tél. (43) 72.27.68.


MEDELOR

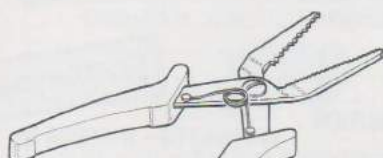

Pincès plates

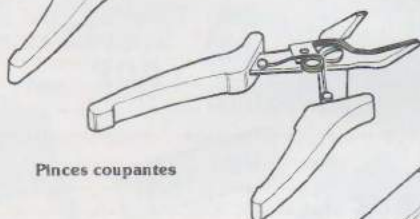

Pincès coupantes

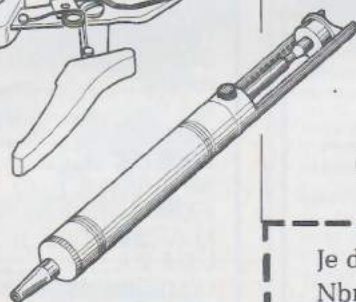

Pompe à dessouder

MEDELOR

TARTARAS
42800 RIVE DE GIER
Tél: (77) 75.80.56

LOT D'OUTILLAGE ELECTRONIQUE

- 1 paire de pincès plates
- 1 paire de pincès coupantes
- 1 pompe à dessouder.

Franco **120 F** T.V.A.C.

Avec règlement fait à la commande

ou **140 F** contre remboursement

Je désire recevoir votre lot d'outillage.

Nbre de lots

Franco règlement joint à la commande 120 F x

Contre remboursement 140 F x

NOM Prénom

Adresse

Coupon à retourner à:

MEDELOR TARTARAS 42800 RIVE DE GIER

CIBOT
RADIO

BON A DECOUPER POUR RECEVOIR

LE CATALOGUE CIBOT 200 PAGES

CIBOT
RADIO

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Joindre 20 F en chèque bancaire, chèque postal ou mandat-lettre et adresser le tout à CIBOT, 3, rue de Reuilly, 75580 PARIS Cedex XII

Voir également publicité en 4^e page de couverture

POUR TOUS JEUX VIDEO ET MICRO-ORDINATEURS

INTERFACES CGV PERITELEVISION → U.H.F. SECAM



Produit français, conception et circuits protégés par brevet.

Compatible tous micro-ordinateurs
et jeux vidéo en sortie
péritelévision.

Interrupteur d'antenne
automatique incorporé

Dimensions : 13,7 x 9,7 x 4,1 cm



**PRODUIT
EN FRANCE PAR :
COMPAGNIE GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE**

**DISTRIBUTEUR NATIONAL
EXCLUSIF VIDEO-MATCH**

8, 10, rue Alexandre Dumas
67200 STRASBOURG
Tél. : (88) 28.21.09
Tél. : 890264 F VIMA

**video
Match**

VENTE EXCLUSIVE AUX REVENDEURS

RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS

ACER Cpts.....	6-7
ASNIERES Cpts.....	6-7
A.E.D.....	3
C.B. TRONIC.....	108
CENTRAD (ELC).....	117
C.F.L.....	108
CHOLET COMPOSANTS	
CIBOT.....	III et IV Couv. - 8 - 12
COMPOSANTS 95.....	108
COMPOSANTS ET REALISATIONS ELECTRONIQUES.....	109
COMPTOIR DU LANGUEDOC.....	10-11
LE DEPOT.....	88
DINARD.....	111
DIXMA.....	109
ECELI.....	108
EIDE.....	105
ELECTRO KIT.....	18
ELECTROME.....	106-107
ELECTRONIQUE DISTRIBUTION.....	109
ELECTRON SHOP.....	109
E.M.E.E.....	109
EREL.....	4
E.T.S.F.....	112 à 115
EURELEC.....	50
GEORGES DISTRIBUTION.....	108
HAMEG.....	18
H.B.N.....	II ^e Couv.
IMPOREX.....	8
IMPRELEC.....	109
IMPULSION (L').....	15
ISKRA.....	8
KLIATCHKO.....	111
L.D.E.M.....	13
LEXTRONIC.....	12
MAGNETIC.....	14-117
MAMAN ET CIE.....	109
MEDELOR.....	121
MICRO & ROBOTS.....	116
MONTARNASSE Cpts.....	6-7
PANTEC.....	56-104
PENTASONIC.....	73-74-75
RADIELEC COMPOSANTS.....	108
RADIO M.J.....	17
RADIO PRIX.....	109
RADIO RELAIS.....	117
REBOUL (ETS).....	108
REUILLY COMPOSANTS.....	6-7
ROCHE.....	9
SANTEL.....	109
S.E.C.....	108
SELETRONIC.....	110
SELF ELECTRO 60.....	108
SHOP TRONIC.....	108
S.M. ELECTRONIC.....	34
SONEREL.....	103
SONICOM (STE).....	109
SONO.....	16
TCICOM.....	30
TECHNIRADIO.....	18
TERAL.....	119
TEXAS INSTRUMENTS.....	49-68
UNIECO.....	15
VARLET ELECTRONIQUE.....	108
VIDEO MATCH.....	122

ANTENNES

ANTENNE TELE INTERIEURE



Recep. tous canaux VHF et UHF, ampli incorporé gain 10 dB en VHF (50 à 250 MHz), et gain réglable de 0 à 28 dB en UHF (470 à 900 MHz), possibilité d'utiliser l'ampli seul avec une autre antenne extérieure, alim. 220 V, consomm. 7 watts. 340 F
Modèle identique pour FM 280 F

ANTENNES BANDES IV ET V A GRAND GAIN



XC 323 D. Antenne 23 éléments, canaux 21 à 60, gain moyen 12 dB 239 F
XC 343 D. Antenne 43 éléments, canaux 21 à 60, gain moyen 14 dB 309 F
XC 391 D. Antenne 91 éléments, canaux 21 à 60, gain moyen 16 dB 506 F

TOUS LES ACCESSOIRES : CABLES - MATS - FIXATIONS ETC.

CHANNEL MASTER. Rotateur d'antenne, modèle 9500. 220 V. Le rotateur et le boîtier de télécommande. 690 F

PREAMPLI-REPARTITEUR UHF-VHF 47-790 MHz. Gain environ 10 dB. Permet le branchement 2 téléviseurs. Pour 220 V. Prix 190 F

AMPLI D'ANTENNE



Télé/FM gain élevé large bande

Quand il vous est impossible d'intervenir au niveau même de votre antenne (déjà au maximum d'éléments ou inaccessible, très en hauteur) ou que l'antenne collective de votre immeuble vous fournit un signal bien trop faible pour 1 ou 2 téléviseurs, cet ampli s'installe près du téléviseur, s'alimente en 220 V, gain 26 à 24 dB entre 40 et 890 MHz (tous canaux + FM), impéd. d'entrée et sortie 75 ohms, niveau max. 100 dB/μV. Dim. 224 x 52 x 110 mm. Réf. DX 415 F

ANTENNES ELECTRONIQUES



25654. Antenne non carénée de dimension très réduite (longueur 50 cm) pour réception FM/B III/ UHF (canaux 21 à 65) sensible d'entrée 40 μV (amplificateur incorporé et alimentation identiques à 25657). L'ensemble avec alimentation AL 12 591 F
AL 12. Bloc d'alimentation de recharge 220 V/12 V/24 V. 173 F

25657. Antenne Super Compacte Carénée pour réception FM/B III/ UHF. Amplificateur incorporé à haut rendement. Gain 24 dB en UHF, 17 dB en FM/B III. Alimentation par bloc AL 12 836 F

INTERPHONES

COMOC

Interphone FM utilisant les fils secteur 3 canaux. Dispositif pour surveillance. Audition très pure et sans parasites. Le poste 315 F

CEDEX. Interphone FM à 2 canaux. Secteur 220 V. Surveillance. Le poste 290 F

BOUYER

INTERPHONES DE PUISSANCE PORTIERS

Tarifs spéciaux. Nous consulter.

TELEPHONIE



CP 27 S - CLAVIER A TOUCHES

Se pose à la place de l'ancien. Fonctionne aussi avec un standard. Permet tous les appels y compris la province et l'étranger. Met en mémoire le n° occupé. Complet en ordre de marche, prêt à être installé 240 F

Couleur au choix : ivoire, gris, marron ou bleu.

CM 10. Clavier 10 mémoires, mêmes caractéristiques. 1 mémoire en mémoire permanente, celle du dernier numéro composé. En ordre de marche 570 F

TELEPHONES

CONVIPHONE 318. Téléphone électronique. Capacité 22 chiffres. Touches secret. Rappel automatique. 340 F

MODULOPHONE 2020. Téléphone clavier homologué PTT. Mémoire, touche répétition 520 F

MODULOPHONE 2020 T. Téléphone à clavier avec 10 numéros de 16 chiffres en mémoire. Sonnerie 3 tons réglable. Homologué PTT 690 F

MODULOPHONE 2020 S. Poste téléphonique secondaire sans clavier 210 F

REDIRECTEUR 823. En disposant de 2 lignes téléphoniques, permet de faire diriger les appels reçus sur un numéro habituel, sur un autre numéro programmable 1 031 F

COMMANDE D'APPELS HI 100. Commande l'enregistrement des appels sur magnétophone 160 F

AUTO-PULSE. Compose automatiquement numéro de téléphone mis en mémoire (30 numéros). Visualisation du n°. Une seule touche 840 F

STOPTAX TELETX TLX 501. Empêche les indicatifs d'appeler la province et l'étranger pendant votre absence, mais reçoit tous les appels 230 F

TA 386. Amplificateur téléphonique sans fil. Alimentation par pile 9 V. Très esthétique 180 F

COMPUPHONE 378 S. Poste téléphonique
• Compositeur mains libres en duplex
• Mémoire 64 numéros de 16 chiffres
• Affichage lumineux
• Rappel du dernier numéro
• Composition automatique à 10 reprises d'un numéro
• Etc., etc. 1 750 F

TOUS LES ACCESSOIRES : Fiches, prises, boîtes de raccordement

REPONDEURS

CROUZET CR 6300. Répondeur téléphonique avec interrogation à distance. Modèle à 2 cassettes. Fonctionnement automatique en duplex. Code confidentiel d'accès à 16 combinaisons. Prix de lancement 3 150 F

Tous accessoires (cassettes, alimentation) disponibles.
MEMORYPHONE. Répondeur duplex avec interrogation à distance. Utilisation très simplifiée 2 990 F

COMPAGNIE DES SIGNAUX CSEE 930. Répondeur avec interrogation à distance. Modèle à 2 cassettes standard 2 950 F

PHILIPS. Répondeur-enregistreur sans interrogation à distance 1 650 F

TALKIES-WALKIES RADIO-TELEPHONES



ELPHORA EP 826
Station mobile exceptionnelle

20 transistors, 10 diodes, 1 thermist. 1 circ. int. 5 watts, 6 canaux. Appel sélectif intégré. Prix avec 1 canal équipé 1 990 F

ELPHORA-PACE EP 35 BI



Station de base « Number one ». Utilisation professionnelle. 22 transistors, 16 diodes, 2 C.I. 5 W. 6 canaux. Avec appel sélectif intégré et alim. 220 V. Prix avec 1 canal équipé 2 140 F

BI 155

5 W - 6 canaux
Antenne courte et flexible. Alim. 12 volts par batteries rechargeables 14 transistors, 5 diodes, 2 variateurs.
La paire : avec batterie cad/nf et chargeur et 1 canal équipé 2 890 F

ALARMES

W 64. Système d'alarme pour protection de portes, fenêtres, tiroirs. Déclenchement par simple rupture du contact aimanté 55 F

DG 5. Système d'alarme autonome, muni d'un clavier permettant l'arrêt et la temporisation. Code secret. 3 fonctions.

• Alarme instantanée
• Alarme temporisée
• Position visiteur permettant de contrôler les entrées et sorties.
Position canillon de porte.
Dim. 15,5 x 9,6 x 5,5.
Alimentation par pile 9 V 250 F

NOUVEAU PERIM-A-TRON
Système d'alarme sans fil.

INSTALLATION TRES SIMPLIFIEE
• Station de base : alimentation par 6 piles alcalines. Réception des alarmes éventuelles sur 2 canaux. Clavier de codage.

• Emetteurs : chacun protège un endroit choisi (porte, fenêtre, coffre, etc.).
PT 1050 E. PERIM-A-TRON + 1 émetteur 2 150 F
PT 111. Chaque émetteur supplémentaire 425 F

KITS

CIBOT : UN CHOIX EXTRAORDINAIRE

JOSTY - IMD - AMTRON
OFFICE DU KIT - ASSO - KIT PLUS

PROMO DU MOIS

« ASSO »

2001. Mod. 3 voies (3 x 1200 W) 140 F
2002. Modul. 3 voies + inv. 160 F
2007. Chenillard 3 voies (3 x 1200 W) 140 F
2012. Stroboscope 50 135 F
2013. Stroboscope 300 220 F
2014. Strobe. 2 x 300 à bascule 310 F
2019. Table de mixage 2 platines + 2 magné. 1 micro avec Fader 275 F
2025. Sirène américaine 10 W 12 V 90 F
2026. Sirène française 10 W 12 V 85 F
2037. Grada. de lum. 1200 W self 70 F
2050. Emet. ultrasons 15-20 m. 105 F
2051. Recep. ultrasons 15-20 m. 155 F
Sur demande catalogue ASSO 70 kits

POUR LES KITS, s'adresser
136 bd Diderot
75580 PARIS CEDEX XII

ALARMES ELECTRONIQUES et ACCESSOIRES



CENTRALES POUR SYSTEMES D'ALARMES ELECTRONIQUES
Branchements très simples
• CT01. Coffre autoprégé

avec serrure de sûreté
Alimentation secteur. Chargeur pour batterie au plomb, réglée en tension et courant 220 V. 50 Hz - 12 Vcc 1,5 A. 2 circuits d'entrée instantanée - Retard normalisé - Ferme ou ouvre - 3 temporisations réglables - temps d'attente, temps de sortie, durée de l'alarme. Circuit anti-hold-up et anti-sabotage 24/24. Circuit sirène auto-alimentée - autoprégée. Préalarme. Contact auxiliaire 6 A/220 V ca. Dim. H 315 x L 225 x P 100 1 120 F

• Centrale CT 01 avec accu rechargeable. 1 sirène SM 122. 3 contacts n° 110. 5 contacts de parties ouvrant les n° 394 1 523 F
• CT 02. Permet de protéger 2 zones avec mémorisation d'alarme sur chacune d'elles. La centrale CT02 seule 1 980 F
• CT 04. Permet de protéger 4 zones avec mémorisation 3 750 F
• CT 05. Permet de protéger 5 zones avec mémorisation et programmation de chaque zone sur face avant. N.C.
• CT16. Permet de protéger 16 zones. Nous consulter.

EN OPTION : RADAR TITAN

Radar hyper fréquence
Alim. 12 Vcc.
0,2 A.
Freq. 9,9 GHz
Portée 3 à 20 m 1 425 F



NOUVEAU ! RADAR HYPER
de très faible encombrement (10 x 10 x 4,3) et d'usage universel
Alimentation 12 V. Relais de commutation incorporé. Portée réglable.
Référence NJH 1 050 F



SIRENES
SM 122
12 V. 1 A.
Bruit 108 dB à 1 m 80 F
SE 12
Sirène mod. 12 V. 0,75 A.
110 dB à 1 m 170 F
SM 125
12 V. 1 A.
120 dB à 1 m 180 F
SM 125
220 V. 0,7 A. 180 F



SE AD. Sirène autoprégée et auto-alimentée. 120 dB/1 m. Sans accu 12 V 520 F
SE 130
Sirène avec chambre de compression et circuit électronique 174 F



module. Aliment. 12 Vcc. 1,6 A. Puissance extraordinaire. Modulation insupportable. 130 dB à 1 m 500 F
SE 12 SP. HP à chambre de compr. 8 ohms 90 F

BE 120 Buzzer
Bruit de 70 dB à 0,20 m
BE 120. 3 V. 6 V. 12 V ou 24 V
Prix unitaire 10 F

Contact encastrable
Le jeu 19 F

N° 394
Contact extérieur
Le jeu 19 F

N° 110
Contact de choc réglable 23 F

NOUVEAU !

CC 2. Contacts combinés. Boîtier miniature et protège contenant un contact-choc très sensible et un ILS. Livré complet avec aimant 45 F

ACCUMULATEURS
Batteries au plomb à liquide gélifié
6 V. 1,2 A. 87 F
12 V. 1,9 A. 174 F
12 V. 6 A. 241 F
12 V. 24 A. 690 F

EROS 20. Transmetteur d'alarme par ligne téléphonique. Possibilité d'appel de 2 numéros même par le 16. 4 programmes possibles. Transmission d'un message parlé ou simplement de Bp. Alimentation 12 V. Prix de lancement 3 750 F

MICRO-EMETTEUR ET TRANSMETTEUR FM 707
par émetteur HF. Emetteur transmettant un signal dans un rayon de 5 m jusqu'à 300 à 400 m (Portée non garantie). Micro-incorporé 390 F

ANTENNES CB POUR VOITURES

SB 27. 1 m avec self 164 F
105 M. Antenne à fixation magnétique, avec câble 154 F
DV 27-WRN 3. Antenne fibre de verre 5/8 d'onde. Bande 26/28 MHz. Puissance jusqu'à 100 W 209 F
EP 127 M. 1/4 d'onde, à fixation magnétique 318 F
ORIGINE. 27 MHz avec fixation gouttière 214 F
PEGAZO. 27 MHz. 5 dB. Gain. Fixe 4 brins 189 F
ANTARES. 27 MHz. 7 dB. Gain. Fixe 8 brins 310 F
BILANCIA. 27 MHz. 3,5 dB. Fixe. Petit module 4 brins 251 F
EP 890. 40 MHz. Mobile 480 F

RTG 30. Antenne CB pour mobile à fixation gouttière. Complète 80 F

ANTENNES POUR TOIT D'IMMEUBLE ET STATION DE BASE

EP 227. 1/2 onde. Gain 4 dB. Longueur portée 611 F
EP 443 G. 40 MHz. base 680 F

C.B.

ASTON M 22 FM



CB FM 22 canaux. Affichage digital. Grande portée. Avec micro 390 F
LE MEME avec Tos-mètre, cordon de réglage et antenne RTG 30 550 F

ASTON INDY
CB 40 canaux, 4 W FM, 1 W AM. Homologué 890 F

NOUVEAU ! - AMERICAN CB -
Modèle 831. 40 canaux, 4 W FM, 1 W AM 1 170 F

SUPER SLIDE
Berceau antivol spécial pour CB. Prix de lancement 350 F

CEDEX
MX 215. Système de communication sans fil (HF en FM). Portée environ 400/500 m. Commutation parole/écoute automatique. Fonctionne avec pile incorporée 9 V. La paire 950 F

FX 120
Emetteur FM stéréo miniature. Permet l'écoute de tout Walkman sur chaîne Hi-Fi ou radio FM stéréo ou TV en mono 320 F

CABLE 50 !! POUR ANTENNES D'EMISSION
KX 15. Ø 6 mm. Le mètre 8,80 F
KX 4. Ø 10 mm. Le mètre 22 F
Par tourel de 110 mètres. Le mètre 18 F

FILTRE TV
S'intercale dans le cordon d'antenne TV et élimine les interférences CB 56 F

QUARTZ
Nombreuses fréquences disponibles 12 F
QUARTZ pour informatique, compteurs, jeux, etc.
Prix de 48 à 100 F selon la fréquence

SEMI-CONDUCTEURS et C.I. SPECIAUX pour CB

CIBOT est DISTRIBUTEUR OFFICIEL « ILP »

COMPOSANTS

Tous les circuits intégrés. Tubes électroniques et cathodiques. Semi-conducteurs. ATES - RTC - RCA - SIGNETICS - ITT - SESCOSEM - SIEMENS - Optoélectronique - Leds - Afficheurs

Spécialiste en semi-conducteurs et C.I.
NEC - TOSHIBA - HITACHI - etc.

JEUX DE LUMIERE SONORISATION - KITS (plus de 300 modèles en stock)

APPAREILS DE MESURE

Distributeur « METRIX »
CdA - CENTRAD - ELC - HAMEG - ISKRA - NOVOTEST - VOC - GSC - TELEQUIPMENT - BLANC MECA - LEADER - THANDAR SINCLAIR
Démonstration et Vente par Techniciens Qualifiés

PIECES DETACHEES : plus de 20000 articles en stock

POUR RECEVOIR NOTRE CATALOGUE 200 PAGES

ainsi que nos tarifs pour matériel Hi-Fi, autoradio, etc., et notre liste de kits, veuillez utiliser le bon à découper que vous trouverez en page 121

CIBOT 3, RUE DE REUILLY - 75580 PARIS CEDEX XII